

به نام خدا

SAYEH Basic Computer

سید نوید کرمی نژاد

سید سینا ملکوتی



Amirkabir
University of Technology

۱. هدف

طراحی و پیاده سازی یک پردازنده به نام سایه


(SAYEH : Simple Architecture, Yet Enough Hardware) که شامل

دو بخش زیر است :

- کنترلر (Controller)
- مسیر دیتا (Data Path)

سایه با یک حافظه در ارتباط است. نحوه اتصال اجزا به هم به صورت شکل زیر

است:

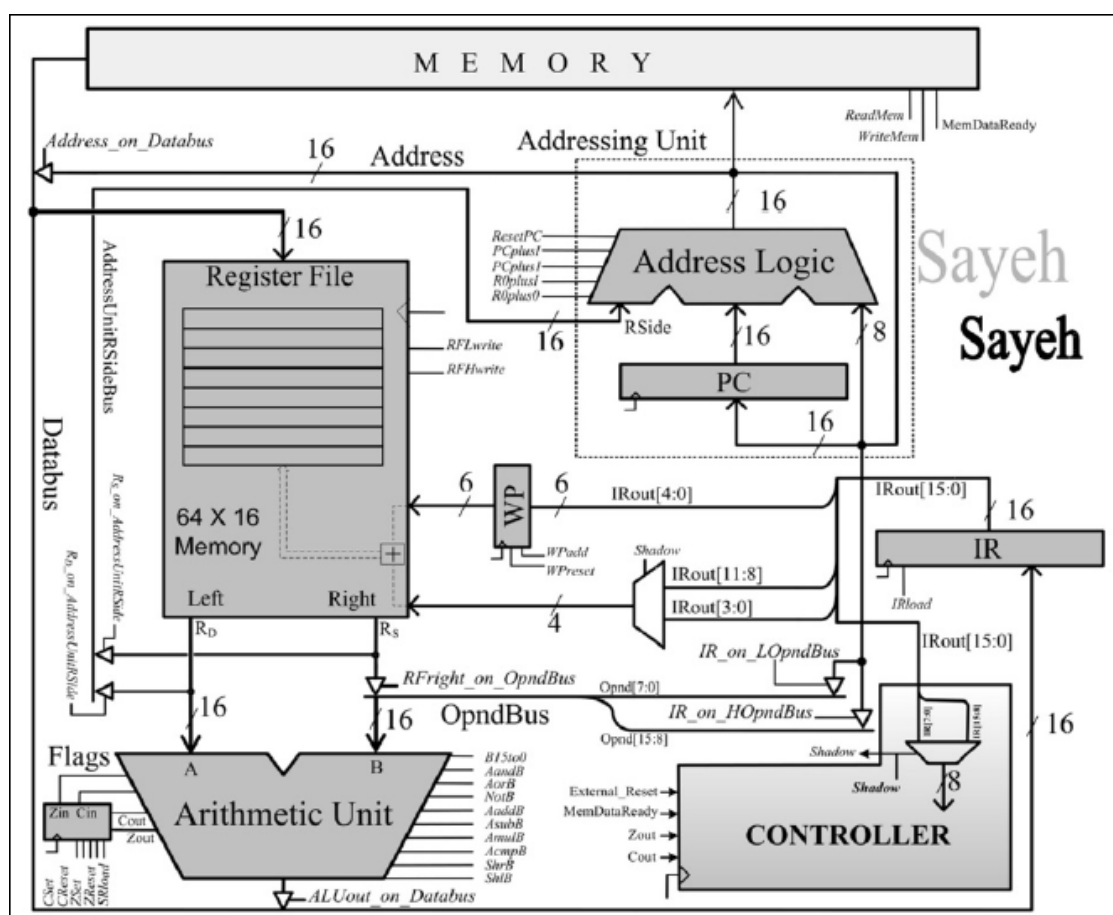

۲. حافظه (Memory)

حافظه مورد استفاده یک حافظه 1024×16 است.

ورودی ها :

- Clk
- ReadMem : زمانی که این ورودی ۱ باشد داده در حافظه ذخیره می شود.
- WriteMem : زمانی که این ورودی ۱ باشد داده از حافظه خوانده می شود.
- AddressBus : این ورودی شماره خانه ای از حافظه که قرار است روی آن نوشته شود یا از آن خوانده شود، مشخص می کند.
- DataBus : این سیگنال یک سیگنال ورودی - خروجی ۱۶ بیتی است.

خروجی ها :

- MemDataReady : این یک سیگنال کنترلی است که وقتی ۱ باشد می توان روی حافظه نوشت یا از آن خواند.

- DataBus : این سیگنال یک سیگنال ورودی – خروجی ۱۶ بیتی است.

۳. سایه

هر کدام از اجزای سایه در بخش های جداگانه ای بررسی می شود.

۳-۱ : DataPath

مسیر داده به طور کلی، تعدادی ورودی و خروجی دارد که ورودی های آن همه از Controller و خروجی های آن از اجزای درونی خودش می آید. اجزای تشکیل دهنده DataPath عبارت اند از:

- Addressing Unit: این ماژول خروجی به ما می دهد که مشخص می کند قرار است از کدام خانه حافظه خوانده و یا روی آن نوشته شود.
- Instruction Register: یک رجیستر ۱۶ بیتی است که ورودی دستور را از حافظه می گیرد و در اختیار کنترلر و Addressing Unit قرار می دهد.

- Register File: این ماژول شامل ۶۴ رجیستر ۱۶ بیتی است که داده های خروجی از حافظه، Arithmetic Unit و Addressing Unit را در خود

ذخیره می کند. نکته مهم این است که به طور همزمان تنها می توان به ۴

رجیستر از ۶۴ رجیستر موجود دسترسی داشت.

- Window Pointer: با توجه به نکته بالا این ورودی ضروری به نظر می

رسد که به یک رجیستر ۶ بیتی نیاز است که در آن شماره اولین خانه ای از

Register File که به آن دسترسی داریم، ذخیره شود.

- Flag Register: این رجیستر دو مقدار Carry Flag و Zero Flag که به

عنوان خروجی های Arithmetic Unit هستند برای استفاده دوباره در آن

نگهداری کند.

- Arithmetic Unit: واحد محاسباتی که مسئول انجام دستورات زیر را انجام

می دهد:

$A+B$ ✓

$A*B$ ✓

$A-B$ ✓

$A \text{ and } B$ ✓

$A \text{ or } B$ ✓

$A \text{ xor } B$ ✓

$B \text{ 15 to 0}$ ✓

$\text{Not } B$ ✓

$2' \text{complement } B$ ✓

A compare B ✓

Shift Left B ✓

Shift Right B ✓

ورودی ها:

- Clk
- Cset, Creset, Zset, SRLoad: با توجه به این که هر کدام از این بیت ها ۱ باشد، مقدار مربوطه از Flag Register خارج می شود.
- funcSelect: این سیگنال ۴ بیتی تعیین می کند که کدام عملیات محاسباتی در Arithmetic Unit انجام خواهد شد.
- AluOut_on_Databus: در صورت ۱ بودن این ورودی نتیجه عملیات محاسباتی روی سیگنال DataBus که در شکل نیز دیده می شود، قرار می گیرد.
- IRload: اگر این بیت کنترلی ۱ باشد ورودی IR مستقیماً روی خروجی قرار می گیرد.
- WPadd: اگر این ورودی ۱ باشد، مقدار ورودی با مقدار ذخیره شده جمع و به خروجی منتقل می شود.
- WPreset: در صورت ۱ بودن مقدار خروجی ریست می شود.

- **RFLwrite,RFHwrite**: این بیت ها مشخص می کنند که قرار است ورودی **Register File** روی کدام بیت های رجیستر ذخیره شود. اگر **RFL** ۱ باشد ۸ بیت کم ارزش ورودی روی ۸ بیت کم ارزش رجیستر و اگر **RFH** ۱ باشد ۸ بیت کم ارزش روی ۸ بیت پر ارزش رجیستر ذخیره می شود. در صورتی که هر دو همزمان ۱ باشند ورودی بطور کامل روی رجیستر موردنظر نوشته می شود.
- **EnablePC**: اگر این بیت ۱ باشد مقدار ورودی **PC** مستقیما به خروجی وصل می شود.
- **ResetPC**: در صورت ۱ بودن این بیت مقدار **PC** ریست می شود.
- **PCplusl**: در صورت ۱ بودن این بیت مقدار **PC** با مقدار **Immidate** که در واقع ۸ بیت کم ارزش خروجی **IR** است جمع می شود.
- **PCplus1**: در صورت ۱ بودن این بیت مقدار **PC** با ۱ جمع می شود.
- **Rplusl**: در صورت ۱ بودن این بیت مقدار **Rside** که ورودی اختصاصی **AU** است با مقدار **Immidate** جمع می شود.
- **Rplus0**: در صورت ۱ مقدار **Rside** مستقیما به خروجی **AU** منتقل می شود.

- `Rs_on_AddressUnitRSide, Rd_on_AddressUnitRSide`:

اگر هر کدام از اين بيت ها ۱ باشد(همزمان اين دو بيت ۱ نمي شوند)
مقدار Rs يا Rd كه خروجي RF هستند به عنوان Rside وارد AU مي شوند.

- `Address_on_DataBus`: اين يك بيت كنترلي است كه در صورت

فعال بودن مقدار AU را روي DataBus قرار مي دهد.

- `inputFromMemory`: اين سيگنال ۱۶ بيتي مقداري است كه از

حافظه روي DataBus قرار مي گيرد.

- `ReadMem, WriteMem`: به ترتيب اگر هر کدام از اين بيت ها ۱

باشند داده روي حافظه نوشته و يا از آن خوانده مي شود.

خروجي ها:

- `outputToMemory`: اين مقداري است كه به حافظه به عنوان ورودی

داده مي شود. اين سيگنال ۱۶ بيت دارد.

- `Cout`: بيت خروجي اختصاصي Flag Register است كه به عنوان

ورودی به Controller داده مي شود.

- `Zout`: بيت خروجي اختصاصي Flag Register است كه به عنوان

ورودی به Controller داده مي شود.

- addressUnitOutputToMemory: عملکرد این سیگنال در قسمت

"حافظه" توضیح داده شد.

- IR_output_to_controller: خروجی اختصاصی IR که برای

Decode شدن به Controller منتقل می شود.

۳-۲ : Controller

این ماژول وظیفه فعال کردن بیت های کنترلی را دارد.

کنترلر، دستورات را از IR می گیرد و طبق جدول صفحه بعد بیت های کنترلی خاصی را فعال می کند.

در ضمن ورودی External Reset کل دستگاه را به حالت اولیه بر می گرداند.

Zout و Cout نیز از DataPath وارد Controller می شود.

Instruction Mnemonic and Definition		Bits 15:0	RTL notation: <i>comments or condition</i>
nop	No operation	0000-00-00	No operation
hlt	Halt	0000-00-01	Halt, fetching stops
szf	Set zero flag	0000-00-10	$Z \leq '1'$
czf	Clr zero flag	0000-00-11	$Z \leq '0'$
scf	Set carry flag	0000-01-00	$C \leq '1'$
ccf	Clr carry flag	0000-01-01	$C \leq '0'$
cwp	Clr Window pointer	0000-01-10	$WP \leq "000"$
mvr	Move Register	0001-D-S	$R_D \leq R_S$
lda	Load Addressed	0010-D-S	$R_D \leq (R_S)$
sta	Store Addressed	0011-D-S	$(R_D) \leq R_S$
inp	Input from port	0100-D-S	In from R_S write to R_D
oup	Output to port	0101-D-S	Out to port R_D from R_S
and	AND Registers	0110-D-S	$R_D \leq R_D \& R_S$
orr	OR Registers	0111-D-S	$R_D \leq R_D R_S$
not	NOT Register	1000-D-S	$R_D \leq \sim R_S$
shl	Shift Left	1001-D-S	$R_D \leq sla\ R_S$
shr	Shift Right	1010-D-S	$R_D \leq sra\ R_S$
add	Add Registers	1011-D-S	$R_D \leq R_D + R_S + C$
sub	Subtract Registers	1100-D-S	$R_D \leq R_D - R_S - C$
mul	Multiply Registers	1101-D-S	$R_D \leq R_D * R_S$:8-bit multiplication
cmp	Compare	1110-D-S	R_D, R_S (if equal: $Z=1$; if $R_D < R_S$: $C=1$)
mil	Move Immd Low	1111-D-00-I	$R_{DL} \leq \{8'bZ, I\}$
mih	Move Immd High	1111-D-01-I	$R_{DH} \leq \{I, 8'bZ\}$
spc	Save PC	1111-D-10-I	$R_D \leq PC + I$
jpa	Jump Addressed	1111-D-11-I	$PC \leq R_D + I$
jpr	Jump Relative	0000-01-11-I	$PC \leq PC + I$
brz	Branch if Zero	0000-10-00-I	$PC \leq PC + I$:if Z is 1
brc	Branch if Carry	0000-10-01-I	$PC \leq PC + I$:if C is 1
awp	Add Win pntr	0000-10-10-I	$WP \leq WP + I$

ماشین حالت (State Machine) زیر شمای کلی این جزء را نشان می دهد:

