



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جزوه درس

معماری کامپیوتر

Computer Organization & Design

نسخه ۱,۵

گروه تدریسیاری

بهار ۱۳۹۶

فهرست

۷.....	فصل اول: مروری بر مدار منطقی و حافظه‌های رایانه
۸.....	Latch/Flip Flop
۹.....	: Flip Flop
۱۰.....	RS-Flip Flop
۱۰.....	D-Flip Flop
۱۰.....	JK-Flip Flop
۱۱.....	مقایسه‌ی مدارهای سنکرون و آسنکرون
۱۲.....	Decoder
۱۳.....	Decoder with Enable Input
۱۳.....	Encoder
۱۳.....	Encoder اولویت دار
۱۴.....	MUX
۱۴.....	Demux
۱۵.....	Register
۱۶.....	Tri-State Buffer
۱۶.....	RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)
۱۸.....	ROM
۱۹.....	Content Addressable Memory (CAM)
۲۲.....	Verilog
۲۸.....	:Module Instantiation
۳۱.....	تعریف حافظه:
۳۲.....	دسترسی به بیت‌ها:
۳۲.....	سلسله مراتب حافظه
۳۶.....	حافظه‌ی نهان
۳۹.....	سیاست جایدهی و انواع حافظه‌ی نهان
۳۹.....	الف) حافظه‌های نهان نگاشت مستقیم:
۴۳.....	ب) حافظه‌های نهان انجمنی:
۴۶.....	پ) طراحی مداری حافظه‌های نهان:
۴۷.....	سیاست جایگزینی
۵۰.....	TLB
۵۳.....	برآورد کارایی

۵۳	تفاوت کارایی و بازدهی عملیاتی
۵۴	کنفرانس های جهانی
۵۴	تبیین اهمیت موضوع
۵۵	وابستگی زمان اجرا به عوامل
۵۶	CPI
۵۸	IPC
۵۸	سه پارامتر اساسی
۵۹	MIPS
۶۱	دو سبک طراحی
۶۲	RISC & CISC
۶۳	قانون آمدال
۶۶	بستر آزمایش Benchmark
۶۷	فصل دوم: ALU
۶۸	جمع کننده ها:
۶۹	Quarter Adder
۶۹	Half-Adder
۶۹	Full-Adder
۷۰	جمع کننده های آبشاری (Ripple-Adder)
۷۱	Carry Look-ahead Adder (CLA): جمع کننده با پیشبینی بیت نقلی:
	اشکال مدار توصیف شده برای Carry Look-ahead Adder. Error! Bookmark not defined.
۷۴	جمع کننده ی انتخابی (Carry Select Adder)
۷۶	Carry Save Adder
۷۸	ضرب کننده ها :
۷۹	ضرب کننده ترتیبی:
۸۲	ضرب کننده آرایه ای
۸۵	ضرب کننده بوث (Booth Algorithm/Multiplier)
۸۷	الگوریتم بوث:
۸۸	تقسیم کننده:
۹۱	اعداد اعشاری
۹۱	ممیز ثابت (fixed point)
۹۱	ممیز شناور (floating point)
۹۷	مقایسه ممیز شناور با ممیز ثابت

محاسبات اعداد اعشاری ممیز شناور	۹۸
الگوریتم جمع/تفریق اعداد اعشاری	۹۸
الگوریتم ضرب اعداد اعشاری	۱۰۰
الگوریتم تقسیم اعداد اعشاری	۱۰۱
نمایش BCD (دهدهی کدشده به صورت باینری Binary Coded Decimal)	۱۰۴
محاسبات بر مبنای نمایش BCD	۱۰۴
جمع BCD	۱۰۴
تفریق BCD	۱۰۵
ضرب BCD	۱۰۵
تقسیم BCD	۱۰۶
فصل سوم: Control Unit (واحد کنترل)	۱۰۹
انواع ماشین ها:	۱۱۰
شیوه های آدرس دهی:	۱۱۱
انواع دستورات:	۱۱۷
طراحی واحد کنترل:	۱۱۸
دستورات حافظه های:	۱۲۰
خط لوله	۱۲۳
پردازش موازی:	۱۲۳
دیدگاه های مختلف تقسیم بندی پردازش موازی:	۱۲۳
تقسیم بندی Flynn	۱۲۴
نوعی دیگر از تقسیم بندی پردازش موازی:	۱۲۴
ساختار خط لوله (نگاهی ساده):	۱۲۴
خط لوله حسابی:	۱۲۵
خط لوله دستور العمل:	۱۲۵
بررسی یک مشکل در این روش:	۱۲۹
نقاط ضعف روش pipeline	۱۳۰
واحد کنترل - سیم بندی شده (Hard-wired):	۱۳۱
ویژگی ها:	۱۳۲
کنترل برنامه پذیر (Microprogrammed Control Unit):	۱۳۳
ریز برنامه (Microprogram):	۱۳۴
ریزدستور العمل (Microinstruction):	۱۳۴
حافظه کنترلی (Control Storage: CS):	۱۳۴
حافظه کنترلی نوشتنی (Writable Control Storage):	۱۳۴

۱۳۴	ریز برنامه نویسی پویا (Dynamic Microprogramming):
۱۳۴	توالی گر (Sequencer):
۱۳۴	انواع توالی ها:
۱۳۵	توالی ریز دستور العمل ها:
۱۳۶	نگاشت دستور العمل ها:
۱۳۹	فیلدهای ریز عملگر:
۱۴۲	نحوه ی تشخیص توالی اجرای ریز دستور العمل ها:
۱۴۳	ریز دستور العمل های نمادین:
۱۴۵	قالب افقی و عمودی ریز دستور العمل ها:
۱۴۵	نانو حافظه و نانو دستور العمل:
۱۴۷	ورودی / خروجی:
۱۵۰	شیوهی انتقال اطلاعات:
۱۵۴	وقفه و I/O:
۱۵۹	ضمیمه ۱: آشنایی با نرم افزار ModelSim, SimWattch
۱۶۰	ModelSim
۱۶۰	طریقه نصب و راه اندازی نرم افزار ModelSim:
۱۶۳	آشنایی با محیط نرم افزار و شیوه کار با آن:
۱۶۹	Sim-Wattch
۱۶۹	معرفی برنامه sim-wattch:
۱۶۹	طریقه نصب برنامه sim-wattch:
۱۶۹	نحوه کار کردن با شبیه ساز:
۱۷۲	ضمیمه ۲: سوالات نمونه:

فصل اول

مروری بر مدار منطقی و حافظه‌های رایانه

در ادامه...


در این بخش در ابتدا یادآوری مختصری از درس مدار منطقی می‌شود سپس با زبان verilog آشنا می‌شویم که برای استفاده از آن برنامه ModelSim پیشنهاد می‌شود که در ضمیمه ۱ به طور جامعی مورد بررسی قرار گرفته است.

سپس با حافظه‌های رایانه آشنا می‌شویم. در ابتدا حافظه‌ها را بر اساس سرعت و هزینه در سلسله مراتب حافظه مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس می‌کشیم تا با کمترین هزینه بیشترین سرعت را داشته باشیم. همانطور که می‌دانید حافظه اصلی ارزان اما سرعت آن کم است پس برای اینکه سرعت را بالا ببریم مقداری حافظه پرسرعت را میان حافظه اصلی و پردازشگر قرار می‌دهیم (cache) و می‌کشیم با شیوه‌های مختلف این ارتباط را سریعتر کنیم

سپس فاکتورهای کارایی یک سیستم مورد بررسی قرار می‌گیرد.


Latch/Flip Flop

 در مدار زیر می‌توانیم یک بیت اطلاعات ذخیره کنیم. اما هنگامی که مقدار داده شد دیگر نمی‌توان مقدار ذخیره شده را تغییر داد.





S	R	
0	0	نوشتن ۰
0	1	حافظه ای
1	0	نوشتن ۱
1	1	

 در مدار روبه رو می‌توان اطلاعات نیز ذخیره کرد، جدول صحت آن به شکل زیر است:



S	R	
0	0	تصادفی
0	1	نوشتن ۱
1	0	نوشتن ۰
1	1	حافظه ای

  معمولاً رایج است که مدار Latch را با nand و nor می‌سازند.




S	R	
0	0	تصادفی
0	1	نوشتن ۰
1	0	نوشتن ۱
1	1	حافظه ای

در هر دو حالت ۰-۰ را تصادفی نامیدیم زیرا چنانچه از این حالت به حالت حافظه‌ای برگردیم نتیجه معلوم نیست و می‌گویند که Race پیش آمده است.

Flip Flop :

 
قادر به ذخیره سازی یک بیت اطلاعات است و برای هماهنگ سازی پالس ساعت نیز دارد.




همانطور که مشهود است تنها زمانی مقدار نوشته می‌شود که $c = 1$ باشد.

در کل برای سادگی طراحی تغییرات المان‌های حافظه همزمان است.

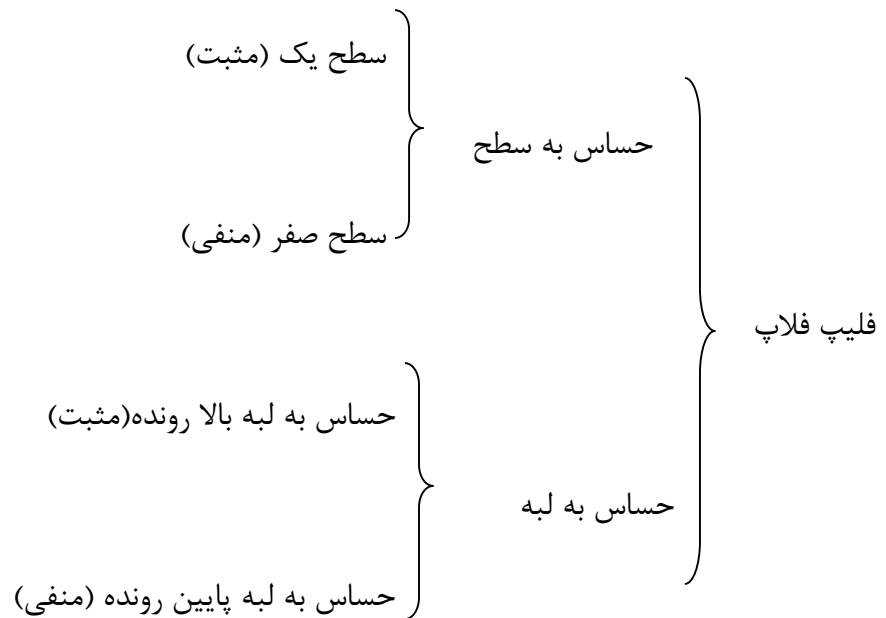
فلیپ فلاپی که مدارش را در بالا دیدید حساس به سطح مثبت است، در کل بر اساس این نوع تقسیم بندی به شکل زیر می‌رسیم.



 


در شکل سمت راست فلیپ فلاپ حساس به سطح و در شکل سمت چپ فلیپ فلاپ حساس به لبه نمایش داده شده است.

 فلیپ فلاپ‌ها انواع مختلف دارند که به شرح زیر است:




RS-Flip Flop

Inputs			Outputs		
S	R	C	Q	Q'	Comments
0	0	↑	Q	Q'	No change
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	?	?	Invalid

 

D-Flip Flop


Inputs		Outputs		
D	C	Q	Q'	Comments
0	↑	0	1	RESET
1	↑	1	0	SET

 

JK-Flip Flop

Inputs			Outputs		
J	K	C	Q	Q'	Comments
0	0	↑	Q	Q'	No change
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	Q'	Q	Toggle

 برای جلوگیری از حالت race و به وجود آمدن مقدار تصادفی برای پالس ساعت دو بازه‌ی زمانی t_h و t_s تعریف می‌شود که در این بازه مقدار ورودی فلیپ فلاپ نباید تغییر کند.



Setup time: کمترین بازه‌ی زمانی که مورد نیاز است ورودی قبل از گذار پالس ساعت پایدار باشد.


Hold time: کمترین بازه‌ی زمانی که مورد نیاز است ورودی بعد از گذار پالس ساعت پایدار باشد.

مقایسه‌ی مدارهای سنکرون و آسنکرون

مدارهای آسنکرون	مدارهای سنکرون
<p>سرعت این مدارها بالاست.</p> <p>طراحی این مدارات دشوار است.</p> <p>توان مصرفی پایین.</p>	<p>امکان قطع شدن مدار در آن وجود دارد.</p> <p>هم‌شنوایی^۱ رخ می‌دهد. (به خاطر حجم بالای سیم‌ها)</p> <p>مصرف سیم بالا می‌رود.</p> <p>مشکل تاخیر وجود دارد. (سیم‌های نزدیکتر زودتر کلاک می‌خورند*)</p> <p>مدار گرم می‌شود.</p> <p>طراحی این مدارها نسبتاً ساده است.</p>

* برای رفع مشکل تاخیر کلاک در مدارهای سنکرون از H-Tree استفاده می‌کنند.

 
۱ CROSS TALK، یعنی مقدار سیم‌های همسایه روی هم تاثیر می‌گذارد.



شکل ۱ نمونه‌ای از H-Tree

Decoder

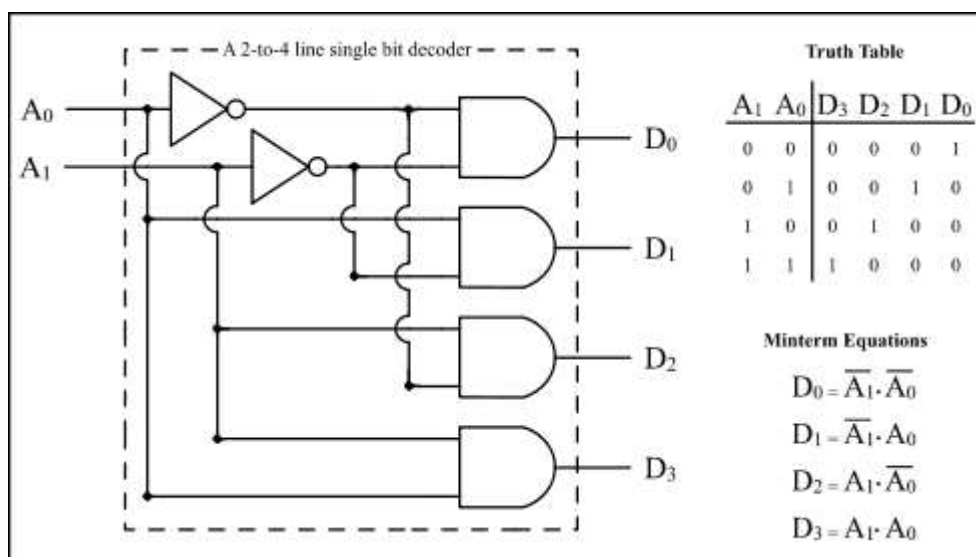
رمزگشا: این گونه عمل می‌کند که n خط ورودی دارد و بر حسب عدد ورودی یکی از 2^n خط خروجی (شماره ورودی) فعال شده و مابقی غیر فعال می‌شوند.



همیشه یک خروجی فعال و مابقی غیر فعال هستند، خروجی فعال خروجی است که کد آن در ورودی داده شده است.

Active High → یک خروجی یک و باقی صفر


Active Low → یک خروجی صفر و باقی یک

 

با استفاده از Decoder (Active High) و گیت Or یا Decoder (Active Low) و گیت And هر تابع منطقی‌ای قابل پیاده سازی است.

Decoder with Enable Input

 در این نوع Decoder خط ورودی En مشخص می‌کند که آیا خروجی‌ای فعال باشد یا خیر.



• $En = 0 \leftarrow$ تمام خروجی‌ها غیر فعال

• $En = 1 \leftarrow$ مانند Decoder عادی

Encoder

رمز کننده: در هر لحظه یک ورودی فعال است و مابقی غیر فعال و در خروجی کد شده‌ی ورودی فعال را خواهیم داشت.



همانند Decoder دو منطق Active High و Active Low دارد.

Encoder اولویت دار

برای ورودی‌ها هم اولویت قائل می‌شویم، به این ترتیب دیگر لزومی ندارد که در ورودی تنها یک خط فعال باشد. در خروجی Encoder اولویت دار چنانچه هیچ یک از ورودی‌ها فعال نباشند در خروجی خط z فعال می‌شود.



MUX

  تسهیم کننده: 2^n خط ورودی و n خط انتخاب دارد و یک خط خروجی، بنا بر ورودی انتخاب خط ورودی را به خروجی منتقل می کند.



Demux

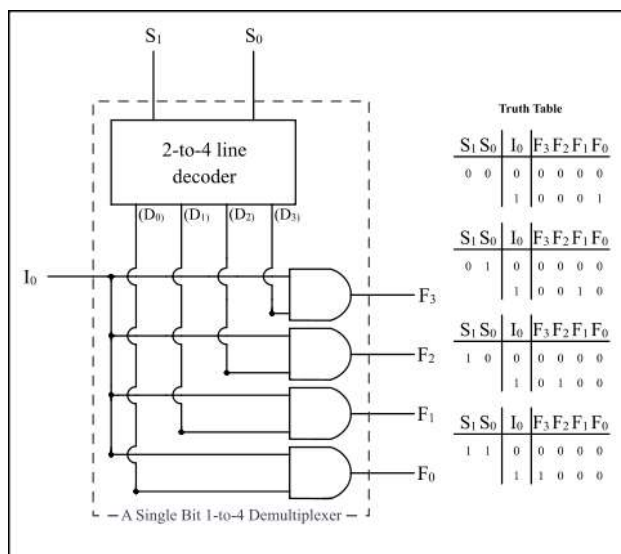 در حقیقت همان Decoder با ورودی Enable است.




سوال: تفاوت *Decoder* و *Demux* در چیست؟


البته تفاوت‌های زیادی ممکن است به نظر برسد اما آنچه اینجا می‌خواهیم بگوییم این است که در *Demux* یک خروجی فعال و مابقی *Z* هستند اما در *Decoder* یک خروجی فعال و بقیه غیر فعال هستند.

Register

 ثبات: گروهی از فلیپ فلاپ‌ها به عنوان مجموعه‌ی واحد می‌باشند که *n* بیت را ذخیره می‌کنند.



Parallel in-Parallel out

 

Shift Register


و از انواع دیگر می‌توان به Serial in-Serial out و Rotate اشاره کرد.

- در طراحی‌ها ثابت بدون Load نباید داشته باشیم.
- اگر ثابت output enable باشد می‌تواند خروجی‌ها را HighZ یا فعال کند. به این ترتیب کار MUX را هم می‌تواند انجام دهد.
- در لحظه‌ی بالارونده‌ی کلاک داریم:

$$\begin{cases} \text{if } load = 0 \rightarrow O = Z \\ \text{if } load = 1 \rightarrow O = 1 \end{cases}$$

Tri-State Buffer

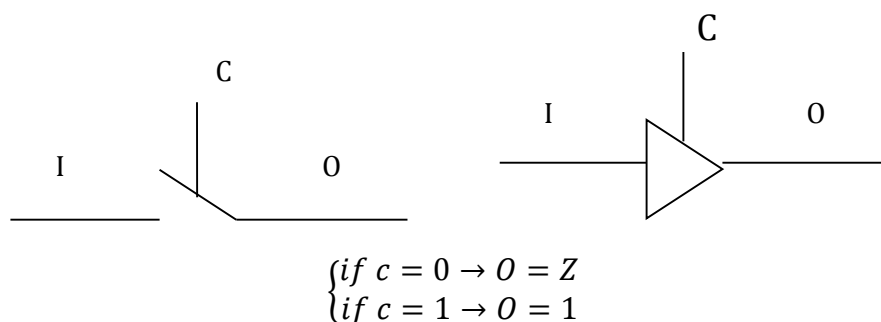برای اتصال خروجی‌ها به هم از Tri-State یا MUX استفاده می‌کنیم. خروجی این قطعه می‌تواند علاوه بر دو حالت 0,1 دارای حالت سوم باشد که عملاً بصورت امپدانس بالا و یا حالت قطع عمل می‌کند.



RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)

شاید بهتر بود نام این حافظه را Direct Access Memory می‌گذاشتند چرا که می‌توانیم با داشتن آدرس هر خانه‌ی حافظه به طور مستقیم به محتویات آن دسترسی پیدا کنیم. این حافظه از تعدادی خانه یا سلول تشکیل شده است و هر خانه، قابلیت نگهداری یک داده را دارد. هریک از این خانه‌ها با آدرسی منحصر به فرد مشخص می‌شود. آدرس اولین خانه حافظه، صفر است و آدرس هر خانه، یک واحد از خانه‌ی قبلی‌اش بیشتر است، هر آدرس حافظه، قابلیت نگهداری یک یا چند بایت را دارد.



شکل ۲ RAMها

داده‌های موجود در RAM قابل پاک شدن و جایگزینی با داده‌های دیگر هستند و هر نوع وقفه‌ای در جریان برق رایانه، موجب از بین رفتن داده‌های موجود در RAM می‌شود. البته در نوع خاصی از RAM ها قابلیت نگهداری داده برای زمان طولانی‌تر وجود دارد. استفاده از این نوع حافظه‌ها، برای نگهداری موقت اطلاعات تا زمان پردازش یا انتقال نتایج به بیرون از رایانه و یا ذخیره در حافظه‌های جانبی است. داده‌های مورد نیاز پردازنده ابتدا وارد RAM شده و سپس پردازش روی آنها صورت می‌گیرد. به RAM، حافظه خواندنی و نوشتنی (RWM) هم می‌گویند.


از نظر تکنولوژی ساخت، دو نوع RAM وجود دارد:

۱. (DRAM) Dynamic RAM

 
۲. (SRAM) Static RAM

DRAM نسبت به SRAM دارای سرعت دسترسی پایین‌تر و هزینه‌ی ساخت کمتر است. در این نوع حافظه اطلاعات باید به طور مرتب تجدید شوند و گرنه از بین خواهند رفت (البته این کار به صورت خودکار صورت می‌گیرد). از DRAM ها در ساخت حافظه‌ی اصلی استفاده می‌شود. به خاطر هزینه‌ی بالای SRAM معمولاً در حافظه‌ی نهان از آن استفاده می‌شود و حافظه‌های با حجم بالا معمولاً DRAM هستند.

ساختار داخلی SRAM و DRAM در شکل‌های زیر آمده است.



شکل ۳ ساختار داخلی SRAM

 

شکل ۴ ساختار داخلی DRA

در جدول زیر مقایسه‌ی این دو نوع RAM آمده است.

جدول ۱ مقایسه‌ی SRAM , DRAM

مزایا	معایب	RAM
هزینه‌ی کم چگالی بیتی بیشتر	نیاز به Refresh دارد توان مصرفی بالا سرعت پایین	DRAM
توان کم سرعت بالا نیاز به Refresh ندارد	هزینه‌ی زیاد چگالی بیتی کمتر	SRAM

◀ SDRAM (Synchronous DRAM) نوعی از DRAM است که با کلاک پالس Refresh می‌شود.

◀ DDR RAM (Double Data Rate RAM) نوعی از RAM است که هم در لبه‌ی بالارونده و هم لبه‌ی پایین‌رونده Read, Write می‌کند.

ROM

حافظه‌ای است فقط خواندنی که محتوی آن یکبار نوشته شده و پس از نصب در کامپیوتر تغییری در آن داده نمی‌شود.

معمولاً از این حافظه برای ذخیره برنامه هائی نظیر bootstrap loader که برای راه اندازی اولیه کامپیوتر مورد نیاز هستند استفاده می‌شود.


این حافظه انواع مختلفی دارد:

◀ PROM: ROMهایی که هنوز برنامه نویسی نشده و تنها یک بار می‌توان روی آن نوشت.

◀ EPROM: PROMهایی که قابلیت پاک کردن هم دارند (با استفاده از اشعه ماوراء بنفش)

◀ EEPROM: برای پاک کردن نیاز به ماوراء بنفش نیست و با برق پاک می‌شود.

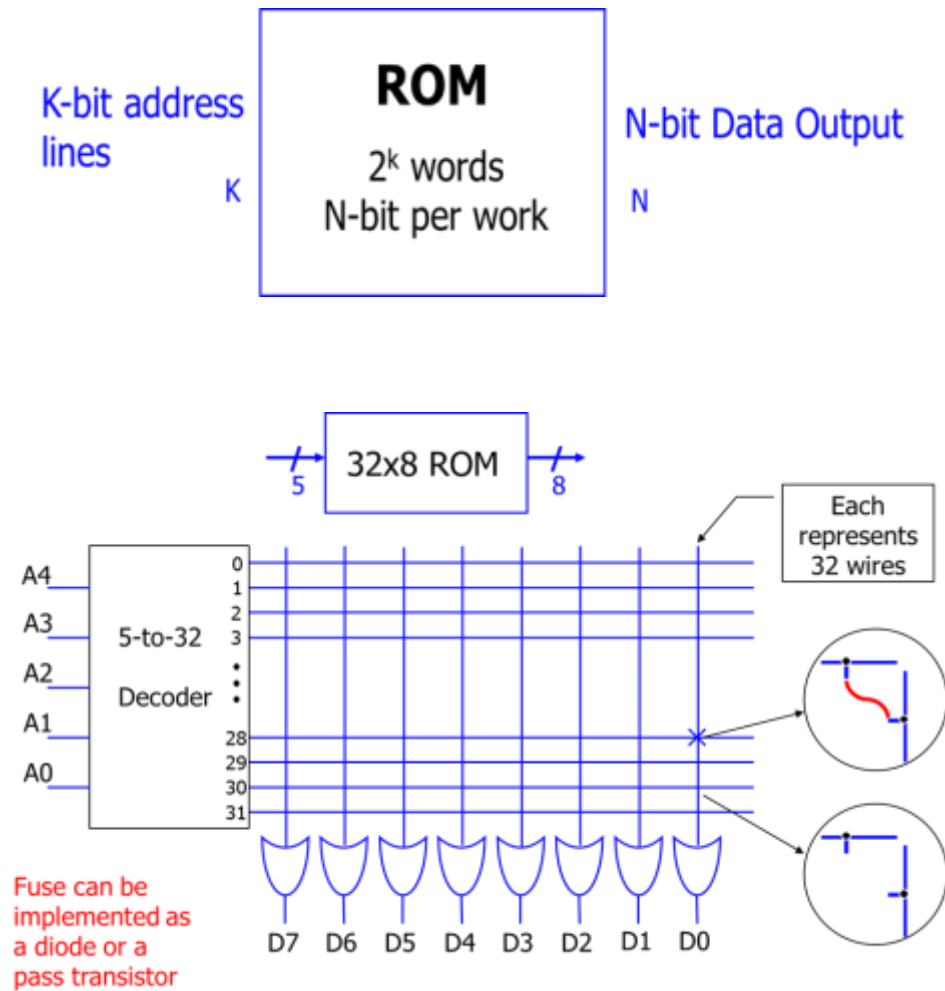اطلاعات باینری بطور دائمی در حافظه ذخیره می‌شوند و با قطع برق از بین نمی‌روند.




در این شکل یک ROM با ابعاد 32×8 آورده شده است که برای برنامه نویسی می‌بایست فیوز خط مربوطه را بسوزانیم.


Content Addressable Memory (CAM)

تا به حال به طرز کار حافظه‌ی انسان دقت کرده‌اید؟ اغلب با دیدن یک تصویر ناقص، بلافاصله کامل آنرا به خاطر می‌آورید، یا با دیدن تصویر یک شخص سریعاً نام او را می‌گویید، یا با خواندن یک متن سریعاً تمامی مطالب مربوط به آن را به ذهن می‌آورید. در واقع ذهن انسان یک نوع حافظه‌ی آدرس‌دهی شده بر اساس محتوای (Content Addressable Memory). همانگونه که از این نام مشخص است در این نوع حافظه، با دادن محتوای یک خانه از حافظه، بلافاصله آدرس آن به عنوان خروجی داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حافظه انسان با حافظه کامپیوتر در نوع آدرس‌دهی است. در حافظه کامپیوتر اساس کار بر پایه آدرس‌های حافظه یا آدرس اطلاعات بر روی حافظه دائم است. به عنوان مثال برای دستیابی به یک تصویر یا متن خاص، باید آدرس حافظه یا فایل مربوط به آن تصویر یا متن را داشته باشید. اما با داشتن خود تصویر یا متن نمی‌توانید

 به سادگی آدرس حافظه مربوطه را بیابید. اینجا بود که ایده‌ی ساخت حافظه‌هایی بوجود آمد که بتوانند بر اساس محتوا جستجو کنند.




حافظه های آدرس پذیر

 

حافظه های CAM

 همانطور که در شکل ملاحظه می‌کنید در حافظه‌های قدیمی با دادن آدرس، محتوای آدرس را دریافت می‌کردیم در حالیکه در حافظه‌ی CAM با دادن محتوا آدرس داده‌ی مشابه با داده‌ی ورودی را پیدا می‌کنیم. طرز کار حافظه‌ی CAM به این صورت است که داده‌ی ورودی همزمان با تمام اطلاعات موجود در حافظه مقایسه می‌شود و اگر خود داده در حافظه وجود داشت، می‌گوییم Match رخ داده است.




شکل ۵ حافظه‌ی CAM

شکل ۵ حافظه‌ی CAM ای را نشان می‌دهد که طول داده‌ی ورودی آن n باشد و در حافظه m کلمه داشته باشد. بیت i ام ورودی با بیت‌های i ام تمام کلمه‌ها XOR می‌شود. به وضوح کلمه‌ای مورد نظر ماست که نتیجه‌ی این XOR برای تمام بیت‌های آن صفر باشد. یعنی در واقع mn مقایسه کننده داریم. این تعداد مقایسه‌گر توان مصرفی را به شدت بالا می‌برد. به طوری در مورد مقایسه‌ی CAM و سایر حافظه‌ها می‌توان گفت:

توان مصرفی آدرس پذیرها > توان مصرفی CAM

مساحت^۲ آدرس پذیرها $\sqrt{2}$ \approx مساحت CAM

 همانطور که گفته شد پس از XOR، برخی از کلمات کاملاً با ورودی برابر می‌شوند که در این حالت می‌گوییم Match رخ داده است. به حالتیکه در آن بیش از یک Match رخ دهد Multiple Match می‌گوییم. در این حالت با تابعی مشخص یکی از این نتایج برگردانده می‌شود.



شکل ۶ نمای کلی CAM در سیستم

^۲ هزینه‌ی سخت افزاری یا HWCost معمولاً به هزینه یا مساحت تعبیر می‌شود. مساحت در واقع متناسب با تعداد ترانزیستورهاست.

Verilog

کامپیوتر را به سطوح تجریدی تقسیم می‌کنند.

سه زبان برای سخت افزار داریم :

System C, VHDL, Verilog

به جند دلیل از Verilog استفاده می‌کنیم :

Keywordهای سخت افزاری بهتری دارد.

سطوح تجرید مختلف را پشتیبانی می‌کند.

وقتی با Verilog برنامه نویسی می‌کنیم فایلی با پسوند v ساخته می‌شود که محتوایش توصیف سخت افزار است و اصطلاحاً می‌توان آن را شبیه سازی کرد. برای شبیه سازی باید از سیمولاتور استفاده کنیم. ما از Modelsim استفاده می‌کنیم.

توجه کنید که در اینجا چیزی به نام برنامه نداریم بلکه در واقع ما یک توصیف می‌نویسیم.

هر کد Verilog با یک module شروع می‌شود. ماژول‌های تو در تو نداریم. اما می‌توان در یک ماژول، ماژول دیگری را instantiate کرد. در واقع ماژول‌ها componentهای سخت افزاری اند.

Verilog به C نزدیک است، برای مثال Verilog هم مانند C حساس به حروف کوچک و بزرگ است. در Verilog هر جمله یا statement باید به ';' ختم شود غیر از endmodule

کدهای HDL کدهای parallel یا موازی هستند و نه sequential. یعنی همه‌ی مولفه‌ها مستقل از هم و موازی با هم کار می‌کنند. پس ترتیب مهم نیست و همه‌ی جملات موازی با هم اجرا می‌شوند.

به عنوان مثال:

```
module
    -----
    Declarations
    -----
    Parallel Statements
    -----
endmodule
```

قسمت اول در واقع المان‌های مولفه مثل سیم و گیت‌ها و .. خواهند آمد مثل
reg , wire , parameter , input , output , task , function ,

در واقع یک سری سمبل تعریف می‌کنیم تا در قسمت statement از آنها استفاده کنیم.

بسته به نوع سطح تجرید statement‌های متفاوتی خواهیم داشت.

Parallel statement ها چند نوع دارند:

۱. Behavioral

a. Initial statement

b. Always statement

۲. Module instantiation

a. برای شیئی گرفتن از ماژول‌های دیگر

۳. Gate instantiation

۴. UDP instantiation (User Defined Primitive)

a. Gate Level


b. Switch Level

هرگاه احساس کنیم که یک *Basic Element* در خود *verilog* نباشد می‌توان با *UDP* آن را تعریف کرد.

 ۵. RTL (Register Transform Level/Language) یا Continues Assignment

بعضی از شرکت‌هایی که *FVGA* و *IC*‌های برنامه پذیر تولید می‌کنند، همراه *IC*، *HDL* و سیمولاتور هم تولید می‌کنند. البته نرم افزارهای ویژوال برای تولید کد هم وجود دارد.

بهتر است همیشه برای نوشتن *VHDL* دیاگرام بکشیم مثلاً در شکل زیر ۴ تا ماژول باید تعریف کنیم. ابتدا ماژول‌های ۱ و ۲ و ۳ و در سپس شماره ۴ که باید در آن ۱ و ۲ و ۳ را *instantiate* کنیم.



چند نکته :

۱. UDP خاص کاربر است.
۲. در واقع خود UDP و گیت‌ها هم نوعی ماژول هستند.
۳. تمام مولفه‌ها به هم وصلند و با هم کار می‌کنند و هر مولفه به شرط ورودی گرفتن خروجی می‌دهد.
۴. مدارها باید پایدار باشند که وقتی گرفت بالاخره به یک حالت stable برسد.

معرفی کلمات کلیدی Verilog :

reg یعنی رجیستر می‌خواهیم. <


Wire یعنی سیم می‌خواهم. <

اما چرا از اینها استفاده می‌کنیم؟

اگر نگوئیم سیم داریم هم کد کار می‌کند. در واقع این برای شبیه ساز است تا سمبول‌ها و مولفه‌های داخل کد را بفهمد و بتواند برای خودش Symbol Table بسازد.

مثال :

MyOr : توصیف ماژول

 

بعد از کشیدن شکل می‌بایست سطح تجرید را مشخص کنیم. (همیشه با سطح گیت کار می‌کنیم مگر اینکه ذکر کنیم با RTL)

رسم است که ابتدا خروجی ماژول را بنویسند

```
module MyOr(c, a , b)
    Output c;
    Input a, b;
    ...
endmodule
```

حالا به جای سه نقطه در چند سطح تجرید می‌نویسیم.

۱. سطح گیت :

اسم ماژول هم اهمیتی ندارد و بیشتر برای سیمولاتور است.

```
MyOr mo(c, a , b);
```

۲. سطح RTL :

این همان مفهوم لحیم کاری در سخت افزار است.

```
assign c = a|b;
```

عبارت بالا یک Continues Assignment است.

۳. سطح Behavioral:

Always statement همیشه استفاده و اجرا می‌شود اما initial statement یعنی فقط در $t=0$ اجرا شود که برای initialize کردن ورودی‌ها به کار می‌رود.

Always به تنهایی خوب نیست چون سیمولاتور را مشغول می‌کند برای همین sensitivity list جلوش می‌گذارند (با پرانتز) که هر وقت تغییر کردند، اجرا شود و مثلاً در اینجا هر وقت a یا b تغییر کند:

```
always @ (a or b)
begin
    c = a|b;
end
```

عبارات بین begin و end به صورت ترتیبی اجرا می‌شوند. دستورات داخل این بلوک نیاز به assign ندارند و عملاً دستورات نرم افزاری اند. توجه کنید که متغیرهایی که در سمت چپ قرار می‌گیرند باید holder باشند. سیم holder نیست پس در اینجا یک رجیستر هم سر راهش می‌گذاریم یعنی :

```
module myor(c , a , b)
    output c;
    input a, b ;
    reg c;
always @ (a or b)
begin
    c = a|b;
end
endmodule
```

در Verilog می‌توان Hierarchical Abstract Level داشت و چند تا سطح تجرید هم می‌توان با هم گذاشت.

دقت کنید که سر ورودی و خروجی رجیستر گذاشتیم و اینها می‌توانند دوباره تعریف شوند.

اگر اسم رجیستر را عوض کنیم مثلاً x می‌گوییم:

```
always @ (a or b)
begin
    x = a|b
end
assign c=x;
```

یک سیم یا input یا output یا inout است.

مثال Full Adder:

```
module fulladder(s, x, a, b, c)
    output s, x;
    reg s, x;
    input a, b ,c;
    always @ (a or b or c)
    begin
        s = a ^ b ^ c;
        x = (a & b) | (b & c) | (c & a);
    end
endmodule
```

RTL:

```
assign x = (a & b) | (b & c) | (c & a);
assign s = a ^ b ^ c;
```

در این حالت RTL، به صورت موازی اجرا میشود. هرگاه عبارات سمت راست تغییر کنند، دستورها موازی با هم اجرا می‌شوند.

Gate Level:

```
and a1 (w1, b, a);
and a2 (w2, b, c);
and a3 (w3, a, c);
or o1(x, w1, w2, w3);
```

میتوان گیت‌ها را دوورودی هم گرفت. در اینجا w1 هم ایجاد شد که اینها را باید در Declaration بیاوریم.

```
xor x1(s, a, b, c);
output x, s;
input a, b, c;
wire w1, w2, w3;
```

میتوان خط فیدبک هم به همین صورت تعریف کرد.

◀ در سطح گیت نیازی به assign نیست. Assign فقط در RTL استفاده میشود.

◀ دقت میکنیم که هر چه به سطوح پایین تر می‌رویم، جزئیات بیشتری را می‌بایست توصیف کرد و توصیف طولانی تر میشود. برعکس هر چه به سطوح بالاتر می‌رویم، توصیف راحت تر است.

تمرین: مدار هر یک از موارد زیر را در سطح گیت توصیف کنید. با استفاده از *TestBench*

در محیط *ModelSim* شبیه سازی کنید.

الف) *Decoder 2->4*

ب) *Encoder 8->3*

ج) *Mux 4X3 -> 1X3*

د) *DeMux 1->8*

ه) *4 bit comparator*

Module Instantiation

مثال:

```

module x;
.
.
.
myor mo1(x, y, z);
.
.
.

```

گاهی به ازای هر ماژول توصیف شده یک ماژول تست بنچ برای آن مینویسیم که نقش Input Generator را برای آن ایفا کند. در ModelSim هم میتوان اینطور ورودی داد و هم میتوان سیگنالها را تک تک وارد کرد.

Test Bench: مداری که مدار دیگر را تست میکند. بعضی از نرم افزارها مانند ModelSim قابلیت ایجاد این مدارها را در خود دارند.

کار بهتر این است که یک ماژول جدا برای TestBench نوشته شود. مثلا برای FA:

```

module fa(s, x, a, b, c);
.
.
.
endmodule;
module tb (a, b, c);
output a, b, c;
reg a, b, c;
initial
    begin
        a = 1;
        b = 0;
        c = 1;
    end
endmodule

```

اما این دو را باید به هم متصل کرد. در ادامه ی قبلی میگوییم:

```

module tester:
    wire p, q, r, m, n;
    fa mfa (m, n, p, q, r);
    tb mtb (p, q, r);
endmodule

```

برای اینکه به عنوان ورودی به تابع دیگر به ترتیب دلخواه خودمان بدهیم، از call by name استفاده میکنیم.

مثلا

```
tb mtb (. c( r), . b(q), . a(p))
```

با ModelSim موقع شبیه سازی کردن می‌پرسد که top Module چیست. مثلا در اینجا Tester است. البته در این مورد خودش متوجه میشود وگرنه اگر ماژول‌ها هم سطح بودند، می‌پرسید.

تذکر: سایت www.opencores.com کدهای توصیفی open دارد.

اگر بخواهیم ورودی‌های مختلف و با حالات مختلف بدهیم، میتوانیم از تاخیر (#) استفاده کنیم، یعنی:

```
module tb (a, b, c);
```

```
.
.
.
```

```
    c =1;
    #5 c=0;
```

```
    .
    .
    .
```

این یعنی c را 5 واحد زمانی دیرتر مساوی صفر قرار دهد و همینطور میتوان مقدار داد یعنی:

```
#5 c=0;
```

```
#5 b=0;
```

وقتی #5 رسید یعنی 5 واحد صبر کن چرا که begin و end حتما sequential اجرا میشود. مثلا بگوییم:

```
#5 c=0;      t=5
#5 b=0;      t=10
C=1;         t=10
#15 a=0;     t=25
```

پیش فرض واحد زمانی 1 ns است اما directive دارد. همه directive‌ها با ' شروع میشود. مثلا می‌گوییم:

```
'Timescale    1ns/100ps (دقت)
```

```
'Timescale    1ns
```

Directive‌های مختلفی وجود دارد. مثلا undefined var یعنی چیزهایی که تعریف نکردیم را مثلا از نوع

wire تعریف کنیم و یا:

```
'Include A. v
```

گاهی برای تاخیر می‌خواهیم نایستد. یعنی #5 c=0; باشد اما دستورات بعدی را همان لحظه ادامه دهد.

در اینجا دو نوع assignment داریم:

1. Blocking assignment
2. Non-blocking assignment


مثلا در دستورات قبلی از نوع اول است که سیمولاتور می‌ایستد. برای حالت دوم می‌گوییم:

#5 b<=0;

```

a=1;
b=0;
c=1;
#5 c=0;
#5 b=1;
      c=1;
#15 a=0;

```

 


حال فرض کنید به جای تمام=های بالا، <= بود:

```

a=1;
b=0;
c=1;
#5 c=0;
#5 b=1;
      c=1;
#15 a=0;

```

 

مثلا اگر به جای خط پنجم $b \leq 1$ باشد، زمان‌ها ۵ و ۱۰ و ۲۵ میشود. برای $b \leq$ میتوان # را برداشت. = یعنی این دستورات را انجام بده بعد سری بعدی‌ها را انجام بده.

```

a=1
b=a&b

```

```

a<=1
b<=a&b

```

در اینجا در مورد $b \leq$ ها، دستورات همزمان انجام میشوند یعنی لزما $a=1$ نیست، با a قبلی و b عمل & انجام میشود و همزمان ۱ به a و $a \& b$ به b میرود.

دسترسی به بیت ها:

```
reg pc [0:31];
pc [5];
reg pc [48:17]
pc [10]; → syntax error
reg [0:1023] mem [7:4];
```

یعنی برای دسترسی به سطر چهارم، اول کل ۷ بیت را در یک رجیستر بگذاریم یعنی:

```
reg temp [7:10]
...
temp = mem [4];
temp [6]; → دسترسی به سطح چهارم و بیت ششم
```

حال فرض کنید بخواهی بیت ششم آرایه ی mem را بگیریم. Part selection هم داریم. مثلاً

```
reg a [48:17];
temp = a [48:40]; → part selection
```

اما برای بیت ششم آرایه و یا ساختن یک رجیستر مجازی:

```
reg temp [7:0];
...
temp = {pc [43:40] , a, pc[12,10]} + 10
و یا:
{. .. } = {..} + 10
```

مثلاً میتوان گفت $pc[40,43]$ و ..

برای اعداد حالت عادی دهنده ی است:

دودویی: b'11101101

"_" نوشته میشود ولی فقط برای خوانایی است → b'1110_1101: جداسازی

برای for و .. باید int تعریف کنیم. میتوان در تعریف نوشت:

```
integer i;
assign w1 = {p [31,1] , a}
```

سلسله مراتب حافظه

فرض کنید مدیرعامل یک شرکت سخت افزاری ساخت قطعات کامپیوتری هستیم و می خواهیم محصولی را ارزه کنیم که هم از نظر کارایی خوب باشد و هم قیمت بالایی نداشته باشد. برای دستیابی به این مهم باید دو

محدودیت متضاد را در نظر بگیریم: پول (یا به تعبیری دیگر هزینه‌ی سخت‌افزاری) و کارایی (سرعت و حجم). باید سعی کنیم با حداقل پول به بیشترین کارایی برسیم.

طبیعتاً در مورد حافظه‌ها هم دو عامل پول و کارایی مهم‌اند. از این حیث می‌توان حافظه‌ها را دسته‌بندی کرد:

۱. Flip Flop

۲. Register

۳. Register File: در طراحی CPU ممکن است از تعداد زیادی رجیستر استفاده کنیم. بدین ترتیب بهتر است آنها را سازماندهی کرده و هر چندتایی (حداقل ۸ و حداکثر ۲۵۶ تا) را در یک دسته قرار دهیم. هر کدام از این دسته‌ها را یک Register File\Bank می‌گویند.

۴. Cache

۵. Main Memory

۶. Magnetic Disk: مثل هارد و فلاپی و ..

۷. Optical Disk: مثل CDها

۸. Tapeها و کارت پانچ‌ها: Tapeها برای ذخیره‌ی انبوهی از اطلاعات و به عنوان آرشیو مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها ضعف آنها ترتیبی^۳ بودن دسترسی و لذا سرعت کم دسترسی به اطلاعات آنهاست. البته این نوع حافظه‌ها انتها ندارند و این خود می‌تواند یک مزیت باشد.

در این تقسیم‌بندی از بالا به پایین سرعت کاهش یافته اما در عوض قیمت و حجم (ظرفیت) افزایش می‌یابد.

اما فرض کنیم بخواهیم یک کامپیوتر را با تمام متعلقات آن به مشتری ارزه کنیم. به نظر شما چه نوع حافظه‌ای را در این کامپیوتر قرار دهیم؟ اگر کل حافظه‌ی آن از نوع Flip Flop باشد یا کل آن از نوع Tape باشد، خوب است؟ عامل پول را چطور در نظر بگیریم؟ بهترین کار آن است که از هر نوع حافظه درصدی در کامپیوترمان داشته باشیم.

اگر حجم حافظه استفاده شده از سطح i ام را در این کامپیوتر خیالی با Ci نشان دهیم، داریم:

$$c_1 < c_2 < \dots < c_8$$

اگر زمان دسترسی^۴ مؤلفه‌ی i ام را با d_i نشان دهیم:

$$d_1 < d_2 < \dots < d_8$$

که البته به طور تقریبی:


$$d_1 \cong 4ns$$

$$d_4 \cong 10ns$$

$$d_6 \cong ms$$

$$d_8 \cong s$$

همانطور که گفتیم در طراحی یک کامپیوتر تمام این سطوح وجود خواهند داشت، اما مکانیزم دسترسی به اطلاعات در این طراحی به گونه‌ای است که تا آنجا که بتوانیم داده‌ها را در سطوح بالا نگه‌داری می‌کنیم و در صورتی که به داده‌ای نیاز داشته باشیم، از بالاترین سطح شروع کرده و در صورتی که داده موجود بود (hit) که هیچ و اگر نبود (miss) به سطح پایین‌تر می‌رویم. به این ترتیب چون مطمئنیم داده‌ی مورد نیاز لاقلاً در پایین‌ترین سطح موجود است، ختماً در مرحله‌ای داده را خواهیم یافت. شمای کلی کار با هر مؤلفه‌ی حافظه در زیر آمده است.

 

برای یک مؤلفه‌ی خاص، بهترین حالت آن است که همه‌ی درخواست‌ها hit شوند. پس برای ارزیابی کارایی یک مؤلفه Hit Ratio را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

^۴ Access Time

$$\text{Hit Ratio} = \frac{\#hits}{\#hits + \#misses}$$

هدف آن است که سطوح بالای حافظه را طوری طراحی کنیم که Hit Ratio را برای آنها بالا ببریم. در بادی امر این موضوع چندان ممکن به نظر نمی‌رسد اما کاربر کانپیوتر یک انسان است؛ انسانی که ذهنی ساخت‌یافته دارد و نحوه‌ی فکر کردن او به مسائل دارای نظم خاصی است. به همین دلیل می‌توان حافظه‌هایی ساخت که Hit Ratio بالایی دارند. مثلاً این نسبت در حافظه‌های نهان^۵ بیش از ۹۴ درصد است!

فرض کنید Hit Ratio مؤلفه‌ی حافظه در سطح i ام را با h_i نشان دهیم. در واقع می‌توان h_i را احتمال حضور داده در سطح i ام دانست. بدیهی است که $h_8=1$. با این توصیف، به راحتی و با استفاده از مفاهیم امید ریاضی، می‌توان رابطه‌ی زیر را برای متوسط زمان دسترسی به داده به دست آورد:

$$\begin{aligned} \text{Average Access Time} \\ = h_1 d_1 + (1 - h_1)(h_2 d_2 + (1 - h_2)(\dots (h_{n-1} d_{n-1} + (1 - h_{n-1}) d_n) \dots)) \end{aligned}$$

اما چرا در پرانتز دوم $h_2 d_2$ گذاشتیم و چرا به جای آن $h_2(d_1 + d_2)$ ننوشتیم؟ مگر نه اینکه در صورت miss شدن درخواست به حافظه‌ی سطح اول حداقل به اندازه‌ی d_1 زمان صرف شده و بعد از صرف این زمان به سراغ سطح دوم می‌رویم؟ اگر بخواهیم همان $h_2 d_2$ را در رابطه قرار دهیم به این معنی است که برای بدست آوردن هرداده باید به همه‌ی مؤلفه‌های حافظه درخواست دهیم که در این صورت توان مصرفی بالا و همچنین سیم‌کشی اضافه‌تری خواهیم داشت که اصلاً خوب نیست.

حقیقت این است که رابطه‌ی گفته شده، همان رابطه‌ای است که معمولاً برای بدست آوردن متوسط زمان دسترسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع علت استفاده نکردن از $h_2(d_1 + d_2)$ آن است که معمولاً تکنولوژی حافظه در سطوح مختلف متفاوت است و لذا $d_i \ll d_{i-1}$ و لذا d_{i-1} نسبت به d_i قابل صرف نظر کردن است.

مثال: فرض کنید در کامپیوتری فقط دو نوع حافظه‌ی نهان و حافظه‌ی اصلی وجود دارد که زمان دسترسی آنها به ترتیب $10ns$ و $1\mu s$ باشد. متوسط زمان پاسخ به درخواست یک داده چقدر است؟


حل:

$$\text{زمان پاسخ} = 0.99 \times (10ns) + 0.01 \times (1000ns) = 19.9ns$$

در این مثال تأثیر وجود حافظه‌ی نهان در کاهش زمان دسترسی به روشنی دیده می‌شود.

حافظه‌ی نهان

 بر اساس مدل فون نیومان نحوه‌ی ارتباط میان واحد پردازش و حافظه‌ی یک کامپیوتر به صورت زیر است:




در طی سالیان، این دو مؤلفه، یعنی CPU و Main Memory پیشرفت کردند اما همواره فاصله‌ای بزرگ میان این دو وجود داشت. مثلاً CPU با سیگنال ساعت کار می‌کرد اما Main Memory اینگونه نبود. به این ترتیب سیگنال ساعت خیلی کوچک شد و CPU رشد کرد اما Main Memory رشد چندانی نیافت. به تعبیری دیگر سرعت CPU زیاد شد در حالیکه Main Memory سرعت بالایی نداشت و این باعث می‌شد تا سرعت زیاد CPU چندان جلوه نکند. این مشکل هنوز هم در دنیای کامپیوتر حل نشده است.

ایده‌ی بهبود عملکرد: یک مسئول کتابخانه را در نظر بگیرید. او از یک جعبه در کنار خود استفاده می‌کند تا کتاب‌هایی را که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند در آن نگه دارد. معیار اینکه چه کتابی بیشتر مورد استفاده بوده، گذشته‌ی امانت کتاب‌هاست. به این ترتیب که هرگاه شما کتابی را که امانت گرفته‌اید به مسئول برگردانید،

او آن کتاب را در آن جعبه می‌گذارد. به عبارتی دیگر آن جعبه همواره شامل کتاب‌هایی است که اخیراً بیشتر استفاده شده‌اند. هر وقت هم که شما بخواهید کتابی را به امانت ببرید، ابتدا مسئول در جعبه به دنبال آن می‌گردد و در صورت یافت نشدن، آن را در مخزن پیدا می‌کند.

 در مورد حافظه هم همین ایده را به کار بردند. به این ترتیب که بین CPU و Main Memory، بافری را قرار دادند تا کاری مشابه جعبه‌ی کتابدار داشته باشد، به این امید که این بافر بیشتر درخواست‌های CPU را hit کند.



این بافر در واقع همان حافظه‌ی نهان^۶ است (از آنجا که این بافر داده‌ها را در خود ذخیره می‌کند، نوعی حافظه است و از آنجا که بودن یا نبودن آن برای CPU تفاوتی ایجاد نمی‌کند و در واقع از دید CPU پنهان است، آن را حافظه‌ی نهان می‌نامند).

حال سؤال اساسی این است که در این حافظه چه اطلاعاتی را ذخیره کنیم بهتر است؟ اگر به این نکته توجه نکنیم، ممکن است بیشتر درخواست‌های CPU را miss کند و به این ترتیب زمان متوسط دسترسی به داده را بیشتر کند (چرا که اگر از همان اول بدانیم درخواست از حافظه‌ی نهان miss می‌شود، همه‌ی درخواست‌ها را مستقیماً از Main Memory می‌گردیم).

^۶ Cache

برای اینکه تصمیم بگیریم چه داده‌هایی را در حافظه‌ی نهان نگه‌داریم، براساس پیشینه‌ی درخواست‌ها از Main Memory عمل می‌کنیم. برای این منظور انتقالات داده بین CPU و Main Memory را با یک نظاره‌گر^۷ روی هر سه Bus میانی بررسی کردند و متوجه شدند که درخواست‌ها سه خاصیت زیر را دارند:

➤ همجواری مکانی (Spatial locality): یعنی درخواست‌های متوالی از حافظه، از آدرس‌های نزدیک به هم در Main Memory است و لذا درخواست‌های متوالی وابستگی مکانی دارند (مثلاً یک حلقه‌ی for را در نظر بگیرید که تعدادی دستورالعمل متوالیاً اجرا می‌شوند).

➤ همجواری زمانی (Temporal Locality): یعنی یک آدرس در زمان‌های نزدیک به هم، چند بار مورد استفاده قرار می‌گیرد (مثلاً یک متغیر را در نظر بگیرید که چندین بار در طول اجرای یک برنامه از آن استفاده می‌شود).

➤ همجواری فرایندی (Process Locality): عملاً Task‌های مختلف سیستم عامل و همچنین توابعی از برنامه‌ی در حال اجرا در حافظه نزدیک به هم ذخیره می‌شوند.


این ویژگی‌ها را در طراحی حافظه‌ی نهان منظور خواهیم کرد.

فرض کنید حافظه‌ی نهان C خط^۸ داشته باشد که هر خط یک کلمه^۹ است. متعاقباً فرض کنید حافظه M خط دارد.

^۷ Monitor

^۸ line

 ^۹ word (تعداد بایت‌های هر درخواست که ۱، ۲ یا ۴ است)



در همین ابتدای کار باید بپرسیم داده‌های Main Memory را چگونه در حافظه‌ی نهان قرار دهیم و همین‌طور اگر بخواهیم داده‌ی جدیدی را از Main Memory بیاوریم، به جای چه داده‌ای از حافظه‌ی نهان باید جایگزین کنیم. به این ترتیب دوبحث اساسی در طراحی حافظه‌ی نهان مطرح می‌شود:

◀ سیاست جایدهی (Placement Policy)

◀ سیاست جایگزینی (Replacement Policy)

سیاست جایدهی و انواع حافظه‌ی نهان

الف) حافظه‌های نهان نگاشت مستقیم:

در وهله‌ی اول باید مکانیزمی ارائه کنیم تا خانه‌های Main Memory را به خانه‌های حافظه‌ی نهان نگاشت کند. به این مکانیزم Placement Mechanism یا Address Mapping می‌گویند. در مورد حافظه‌ی نهانی که پیش‌تر ارائه کردیم، ساده‌ترین مکانیزم برای نگاشت به صورت زیر است:

$$(\text{آدرس در حافظه‌ی اصلی}) \bmod C = (\text{آدرس در حافظه‌ی نهان})$$

در همین ساختار حافظه‌ی نهان فرض کنید داده‌ای از Main Memory با آدرس x را در حافظه‌ی نهان قرار داده‌ایم. حال اگر داده‌ی با آدرس $x+C$ را از Main Memory بخواهیم، چون ابتدا به حافظه‌ی نهان درخواست می‌دهیم نمی‌توانیم بفهمیم داده‌ی ذخیره شده به آدرس x است یا $x+C$. به همین دلیل برای ذخیره‌ی هر داده در حافظه‌ی نهان، علاوه بر خود داده، باید مشخصاتی از آدرس داده در Main Memory را نیز ذخیره کنیم. اما

آدرس در حافظه‌ی نهان، باقیمانده‌ی x به C است؛ لذا کافی است خارج قسمت تقسیم x به C را نگه داریم. به این عدد برچسب ۱۰ می‌گویند.


اما هنوز این طراحی همجواری‌های مکانی را به خوبی لحاظ نکرده است. برای بهبود کارایی، به جای آنکه هر بار از Main Memory یک کلمه به حافظه‌ی نهان انتقال دهیم، یک بلوک B کلمه‌ای را انتقال می‌دهیم (البته روشن است که M ، C و B همگی توان‌هایی از دو هستند و بنابراین مثلاً عمل تقسیم یک آدرس بر B جز یک شیفت دادن ساده نیست). بنابراین هم Main Memory و هم حافظه‌ی نهان را به بلوک‌های B کلمه‌ای تقسیم می‌کنیم و هرگاه بخواهیم داده‌ای را از Main Memory به حافظه‌ی نهان بیاوریم، کل بلوکی را که داده در آن است، انتقال می‌دهیم. پس، از این به بعد فرض می‌کنیم Main Memory شامل M بلوک B کلمه‌ای و حافظه‌ی نهان شامل C بلوک B کلمه‌ای است که:

$$M = 2^m$$


$$C = 2^c$$

$$B = 2^b$$

و لذا شمای کلی به صورت زیر خواهد بود.

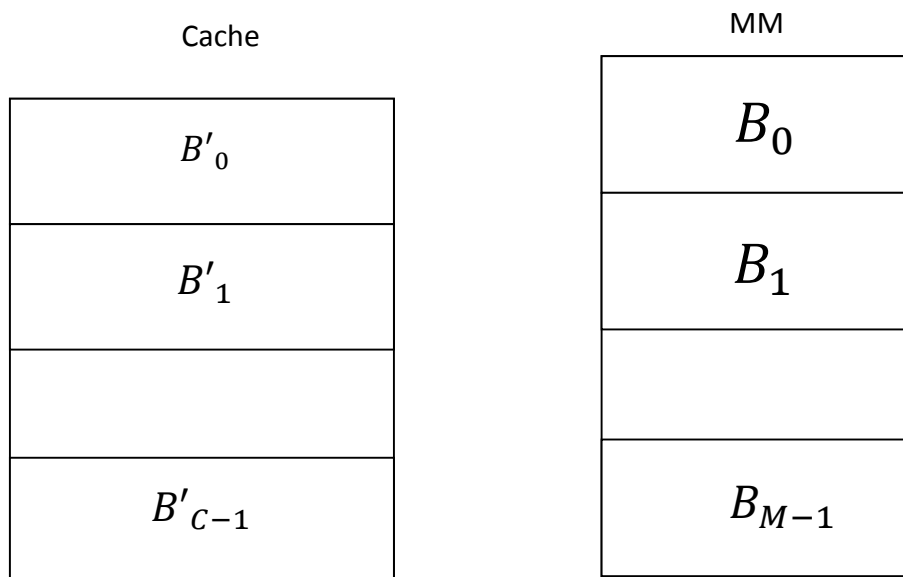

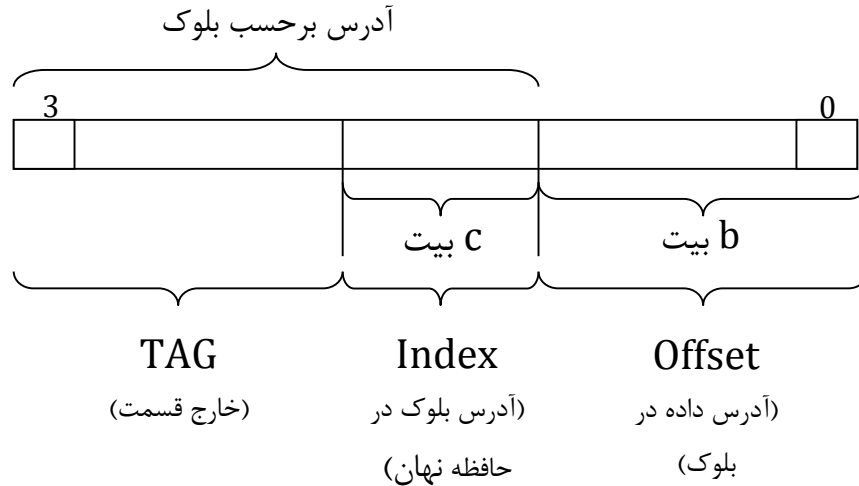بدین ترتیب اگر آدرس‌ها مثلاً ۳۲ بیتی باشند قالب آدرس CPU به صورت زیر است:




دقت کنید که تمام اعضای یک بلوک حافظه‌ی نهان برچسب یکسان دارند و لذا کافی است برای آنها، تنها یک عدد به عنوان برچسب نگهداری کنیم.

این طراحی حافظه‌ی نهان ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین نوع طراحی حافظه‌ی نهان است که به آن حافظه‌ی نهان با نگاشت مستقیم^{۱۱} می‌گویند که در عین سادگی Hit Ratio آن حدود ۹۲ درصد است.

در مورد این نوع حافظه‌های نهان، در حجم ثابت می‌توان سایز بلوک را تغییر داد. با افزایش سایز بلوک، از یک سو همجواری‌های مکانی بیشتر خود را نشان می‌دهند و از سوی دیگر حافظه‌ی نهان را صلب کرده و تعداد کمتری بلوک را می‌توان نگهداری کرد. در بررسی‌های این نوع طراحی و تست کردن آن با برنامه‌های مختلف، نمودار Hit Ratio بر حسب سایز بلوک به صورت زیر بدست می‌آید:

^{۱۱} Direct Mapped Cache (DMC)

 


تا اینجا بحث ما در مورد خواندن^{۱۲} داده از حافظه‌ی نهان و نحوه‌ی ارتباط آن با Main Memory بود. اما فرض کنید بخواهیم داده‌ای را بنویسیم یا به تعبیری دیگر بخواهیم محتویات خانه‌ای از حافظه را تغییر دهیم. در این صورت، درست مثل حالت خواندن ابتدا درخواستی به حافظه‌ی نهان می‌دهیم. دو حالت داریم:

- Miss رخ دهد: در این صورت کافی است ابتدا داده در Main Memory پیدا شده، محتویاتش عوض شده و سپس به حافظه‌ی نهان انتقال یابد.
- Hit رخ دهد: در این صورت داده در حافظه‌ی نهان موجود است و باید بروز شود و این بروزرسانی باید در Main Memory نیز صورت گیرد، اما چه وقت؟ برای این منظور دو مکانیزم وجود دارد:

☑ Write Through: به این معنی که هر وقت داده‌ای در حافظه‌ی نهان بروز شد، محتویات آدرس متناظر در Main Memory هم بروز شود.

☑ Write Back: به این معنی که هر وقت خواستیم بلوکی را در حافظه‌ی نهان نابود کرده و بلوک دیگری را جای آن قرار دهیم، در صورتی که محتویات داده‌های بلوک تغییر کرده بود، ابتدا داده‌های متناظر در Main Memory را بروز کرده و بعد بلوک جدید را جایگزین می‌کنیم.

 در این حالت برای اینکه بدانیم محتویات چه داده‌ای در حافظه‌ی نهان تغییر کرده است، می‌بایست یک بیت اضافه u^{13} برای هر بلوک نگه داریم.



البته روشن است که Write Back کارایی بهتری دارد اما در مواقعی که ممکن است داده‌ها حافظه‌ی نهان از بین بروند، چندان مناسب نیست.^{۱۴}

(ب) حافظه‌های نهان انجمی:

با اینکه در حافظه‌های نهان نگاشت مستقیم، Hit Ratio، حدود ۹۲ درصد است، اما در بعضی مواقع کارایی خیلی بدی دارند. حالتی را در نظر بگیرید که آدرس‌های درخواست شده فقط مربوط به دو بلوک باشند و هر دوی این بلوک‌ها به یک جای حافظه‌ی نهان نگاشت شوند. به عنوان مثال فرض کنید حافظه‌ی نهانی با سایز ۸ بایت داریم و همه‌ی درخواست‌ها از Main Memory بایت به بایت باشد. حال اگر دنباله‌ی درخواست‌ها از Main Memory به صورت ۰ و ۸ و ۰ و ۸ و .. باشد، همواره درخواست‌های از حافظه‌ی نهان به miss منجر خواهد شد. در واقع در این‌جا با اینکه ۷ خانه از حافظه‌ی نهان، خالی و بی‌استفاده است، همواره از یک خانه‌ی آن استفاده می‌کنیم. برای رفع مشکل می‌توان به جای ۸ خط یک بایتی، ۴ خط دو بایتی در نظر گرفت:

^{۱۳} در عمل برای هر بلوک از حافظه‌ی نهان، چند بیت نگهداری می‌شود. از جمله‌ی این بیت‌ها یکی u برای تشخیص بروز شدن داده‌های بلوک و یکی v برای تشخیص معتبر (valid) بودن داده‌های بلوک است. بیت v برای وقتی مناسب است که کامپیوتر تازه روشن شده و هنوز حافظه‌ی نهان خالی است.

^{۱۴} براساس قانون مور، تعداد ترانزیستورها در واحد سطح هر چندوقت (حدود ۱۸ ماه) یکبار دو برابر می‌شود. دو برابر شده تعداد به معنی کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها و خازن‌هاست که طبق رابطه‌ی $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ ، میزان بار خازن کمتر شده و لذا خازن نسبت به نویز حساس‌تر می‌شود. به این ترتیب کافی است ذره‌ای مانند ذره‌ی α به خازن برخورد کرده و آن را دشارژ کند که این به معنی از دست رفتن داده‌ی ذخیره شده در خازن (در واقع SRAM) است.

0	0	8
1		
2		
3		

البته در این حالت نیز با دنباله‌ی 0, 4, 8, 12, 0, 4, 8, 12, 0 .. تمام درخواست‌ها miss خواهد شد.

به این مکانیزم حافظه‌ی نهان با مجموعه‌ی انجمنی^{۱۵} می‌گویند. در این نوع حافظه‌های نهان، به هر سطر یک مجموعه^{۱۶} گفته می‌شود. مسلماً تعداد بلوک‌های هر مجموعه مهم است و لذا برای معرفی این نوع از حافظه‌های نهان از واژه‌ی kWSA^{۱۷} (مثلاً در اینجا 2WSA) استفاده می‌کنند.

بدیهی است با افزایش k مقدار Hit Ratio و در نتیجه کارایی بیشتر می‌شود. ماکزیمم مقدار k زمانی است که k برابر سایز حافظه‌ی نهان شود و عملاً فقط یک مجموعه داشته باشیم. به این نوع از حافظه‌های نهان، تمام انجمنی^{۱۸} می‌گویند.

بگذارید موضوع را با یک مثال بهتر توضیح دهیم. فرض کنید یک کلاس با ۵۰ صندلی داریم که استادی در این کلاس نشسته که با تعدادی از بچه‌های دانشگاه کار دارد که البته ممکن است با بعضی از بچه‌ها بیش از یک بار در زمان‌های مختلف کار داشته باشد. بالطبع اگر دانشجویی در کلاس نباشد و استاد هم با او کار داشته باشد باید کل دانشگاه جستجو شده تا آن دانشجو را پیدا کرده و به کلاس بیاوند؛ که این کار بسیار زمان‌گیر است. پس بهتر آن است که اگر دانشجویی به کلاس آمد، تا آنجا که می‌توانیم او را نگه داریم. حال برای جابجایی دانشجویان در کلاس چند مکانیزم می‌توان اجرا کرد:

◀ صندلی‌ها را از ۰ تا ۴۹ شماره‌گذاری کنیم و برای هر دانشجویی که وارد کلاس می‌شود، ابتدا باقیمانده‌ی شماره‌ی دانشجویی او را به ۵۰ محاسبه کرده و سپس روی صندلی با آن شماره بنشانیم. اگر صندلی پر بود، دانشجوی قبلی را بیرون بیندازیم. این همان روشی است که DMC دارد.

◀ صندلی‌ها را زوج زوج کنیم و این زوج‌ها را از ۰ تا ۲۵ شماره‌گذاری کنیم. حال برای هر دانشجویی که وارد کلاس می‌شود، ابتدا باقیمانده‌ی شماره‌ی دانشجویی او را به ۲۵ محاسبه کرده و او را روی یکی از

^{۱۵} Set Associative Cache (SAC)

^{۱۶} Set


^{۱۷} k-Way Set Associative

^{۱۸} Fully Associative (FA)


صندلی‌های زوج با آن شماره می‌نشانیم. اگر هر دو صندلی آن زوج، پر بودند، یکی از دانشجویان در آن زوج را بیرون می‌اندازیم. این همان روش 2WSA است.

هر دانشجوی جدیدی که وارد شد، روی هر صندلی که خالی بود بنشیند و اگر صندلی خالی موجود نیست یکی از افراد قبلی را بیرون می‌اندازیم. این همان مکانیزم FA است.

 
طبیعی است اگر فرایند بیرون انداختن دانشجو در کلاس به صورت هوشمندانه‌ای باشد، راه حل سوم Hit Ratio بالاتری دارد. البته در راه حل سوم دسترسی به دانشجو زمان بیشتری می‌گیرد. در واقعیت داریم:



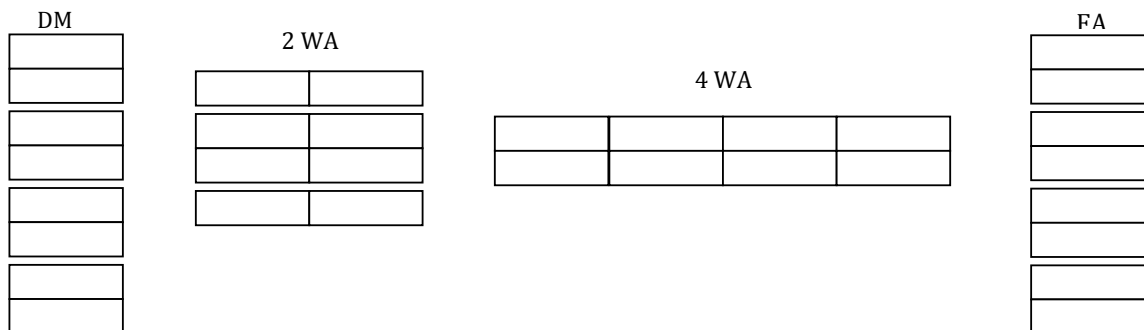ذکر این نکته ضروری است که گاهی FA را همانند DM به صورت عمودی نشان می‌دهند. به عنوان مثال:



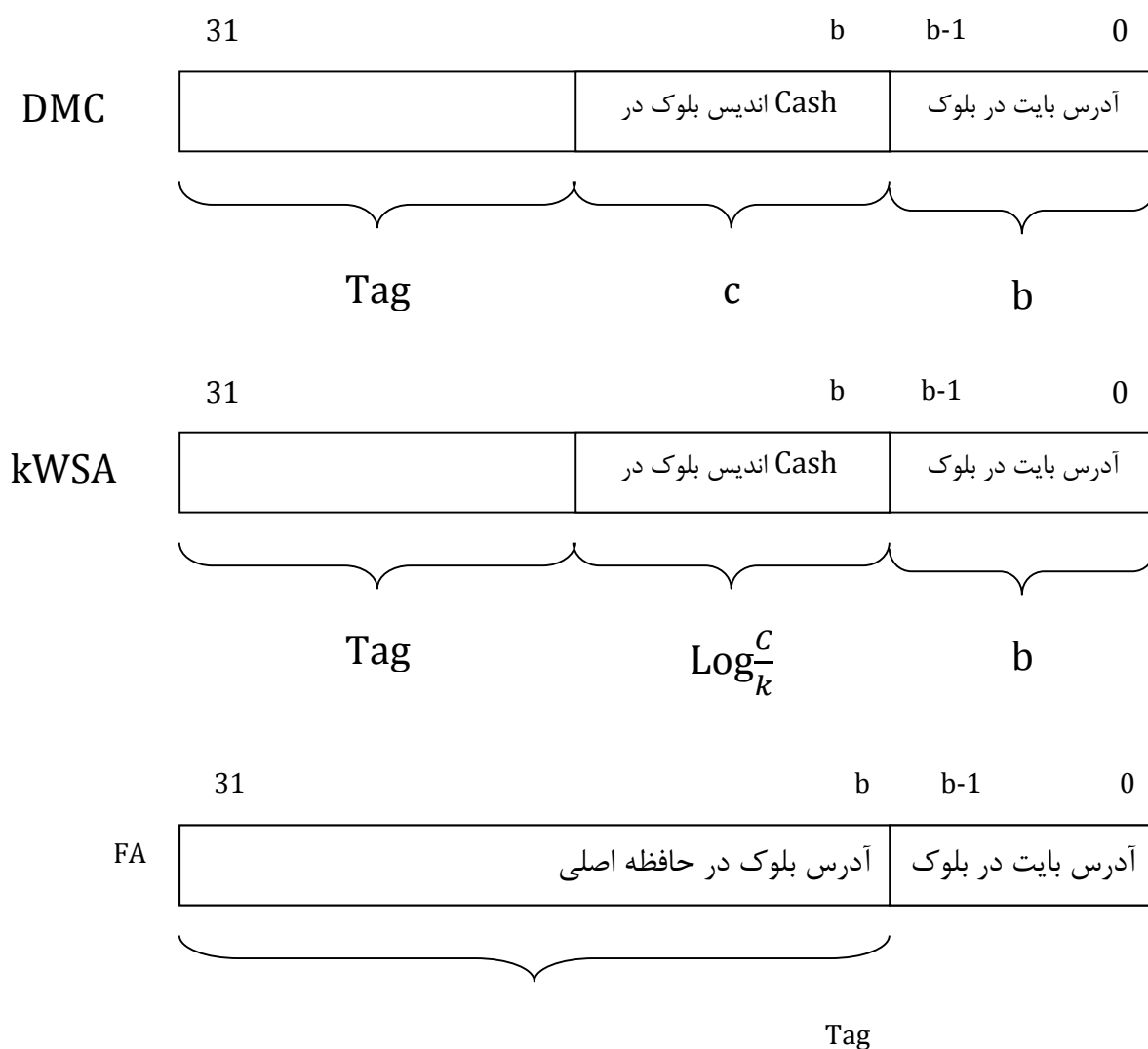به طور خلاصه قالب آدرس در انواع مختلف حافظه‌ی نهان در زیر آمده است:




پ) طراحی مداری حافظه‌های نهان:

در حالت کلی طراحی kWSA را بررسی می‌کنیم. در این نوع حافظه‌های نهان بلوک‌های یک مجموعه برچسب یکسان ندارند. پس باید برای هر مجموعه k برچسب نگهداری کنیم:

وقتی آدرس از CPU وارد حافظه‌ی نهان شد، ابتدا اندیس مجموعه از آن جدا شده و به DEC داده می‌شود. پس از آن یک خط روشن شده و مقایرش به یک خط، حافظه‌ی، جدا (مانند M) منتقل می‌شود. برچسب آدرس ورودی با تمام k برچسب ذخیره شده در M مقایسه می‌شود (پس نیاز به مقایسه کننده داریم). از هر مقایسه عددی (در صورت تساوی صفر و گرنه غیر صفر) بدست می‌آید. پس k عدد خواهیم داشت که یا همه غیر صفرند

 (miss) و یا یک و فقط یکی از آنها صفر است (hit). در حالت hit باید مداری کنترلی، داده‌ی متناظر با برچسب مناسب را برگرداند.



اگر $k=1$ (DMC)، سائز DEC بزرگ شده اما دیگر نیازی به مقایسه‌کننده نیست و سائز برچسب حداقل است. در این حالت مدار کنترلی بسیار ساده است.

اگر FA باشد، نیازی به DEC نیست اما به تعداد بلوک‌ها نیاز به مقایسه‌کننده داریم و همچنین مدار کنترلی نسبتاً پیچیده است. به خاطر وجود تعداد زیاد مقایسه‌کننده و همچنین به خاطر پیچیده شدن مدار کنترلی و بزرگ شده سائز برچسب، توان مصرفی و مساحت این نوع حافظه‌ی نهان به شدت زیاد بوده و مقرون به صرفه نیست.

سیاست جایگزینی

مسلماً بهترین سیاست‌ها، سیاست‌هایی‌اند که المان‌هایی را اضافه و حذف کند که در آینده به نفعمان باشد. هدفمان در این بخش این است تا بررسی کنیم چه سیاست‌هایی برای جایگزینی داده‌ها در حافظه‌ی نهان مناسب‌ترند. برای مثال در یک 4WSA، اگر قرار باشد عنصری جدید وارد حافظه‌ی نهان کنیم ولی مجموعه‌ای که می‌خواهیم داده را به آن اضافه کنیم پر باشد، کدامیک از چهار عنصر مجموعه را بیرون بیندازیم بهتر است؟

روشن است که بحث سیاست جایگزینی در مورد DMCها مطرح نیست، چرا که در این نوع حافظه‌ی نهان هر مجموعه، تک عضوی است و در صورت نیاز به جایگزینی، عنصری که باید بیرون انداخته شود معلوم است. اما هر چه مقدار k بیشتر شود این مکانیزم پیچیده‌تر و در عین حال مهم‌تر خواهد شد. انواع روش‌هایی که برای جایگزینی می‌توان تصور کرد عبارتند از:

- ◀ Random: عنصری را به تصادف از مجموعه بیرون بیندازیم.
- ◀ FIFO^{۱۹}: هر عنصری که دیرتر وارد شده را بیرون بیندازیم.
- ◀ LIFO^{۲۰}: هر عنصری که زودتر وارد شده را بیرون بیندازیم.
- ◀ LRU^{۲۱}: عنصری که اخیراً کمتر استفاده شده بیرون برود.
- ◀ MRU^{۲۲}: عنصری که اخیراً بیشتر استفاده شده بیرون برود.
- ◀ LFU^{۲۳}: عنصری که تا به حال کمتر استفاده شده بیرون برود.
- ◀ MFU^{۲۴}: عنصری که تا به حال بیشتر استفاده شده بیرون برود.

در روش LFU نیاز به شمارنده داریم، اما پهنای بیتی این شمارنده باید نامحدود باشد و به همین خاطر استفاده از آن چندان عملی نیست. اما این روش بهترین است، چرا که مکانیزم جایگزینی بر اساس کل تاریخچه‌ی عناصر است

پس از LFU، LRU بهترین کارایی را دارد و برای پیاده‌سازی آن فقط نیاز به نگهداری یک عدد (Rank) برای هر عنصر داریم که در واقع در هر بار دسترسی به آن، Rank آن عنصر یک واحد افزایش خواهد یافت. در اینجا تنها ملاک جایگاه نسبی میزان استفاده عنصر از زمانی که در داخل کش آمده‌اند می‌باشد.

۱۹ First In First Out

۲۰ Last In First Out

۲۱ Least Recently Used

۲۲ Most Recently Used

۲۳ Least Frequently Used

۲۴ Most Frequently Used

پس از LRU، Random کارایی نسبتاً خوبی دارد و در حالتی که نمی‌خواهیم سخت افزار اضافه‌تر برای Rank بگیریم مناسب است.

باقی مکانیزم‌ها چندان کارایی خوبی ندارند و در عمل استفاده نمی‌شوند.

مثال: چنانچه حافظه‌ی نهانی به اندازه‌ی $512KB$ و اندازه‌ی بلوک $64B$ داشته باشیم و اندازه‌ی حافظه‌ی اصلی $16MB$ باشد، مطلوب است اندازه و قالب آدرس برای هر یک از حالات زیر:

8WSA


DM

FA

حل: حافظه‌ی اصلی $16MB$ و لذا آدرس‌ها $24bit$ هستند. بنابراین:

	23	15	5	0
8WSA	Tag		Index	
	23	18	5	0
DM	Tag		Index	
	23		5	0
FA	Tag			b

در حالت کلی:

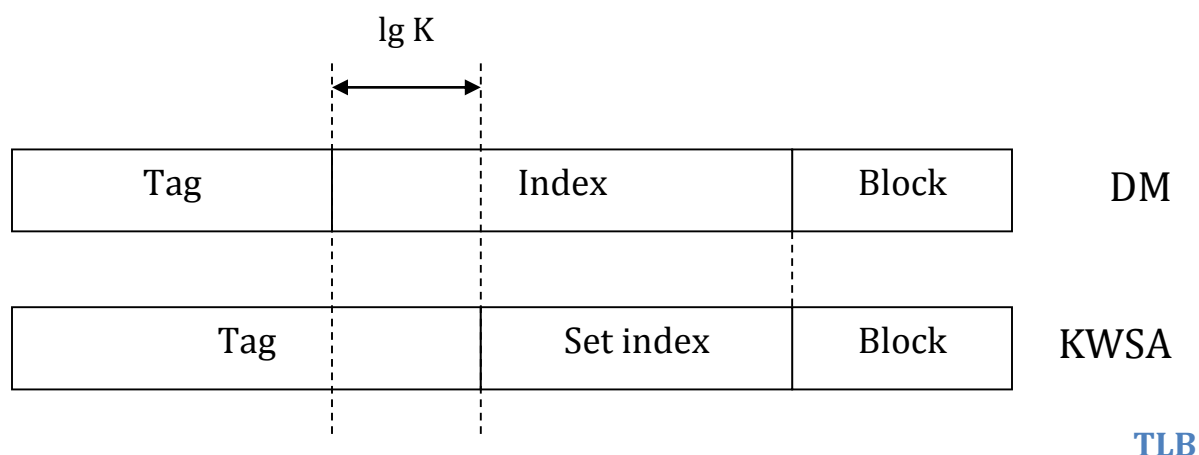


وقتی CPU ۳۲ بیت آدرس میدهد و حافظه ۱۶MB و باس آدرس ۲۴ بیتی است استفاده از ۲۴ بیت کم ارزش کارایی بالایی به ما نمیدهد. به همین دلیل هارد دیسک مطرح و از آنجایی که هارد دیسک خیلی کند و لخت است از آن به صورت یک Virtual Memory در کنار Main Memory استفاده شد. این امر به طور کلی دو مزیت دارد:

◀ استفاده از کل ۳۲ بیت


◀ سرعت نسبتاً بالا

به این منظور هارد دیسک و Main Memory به واحد هایی به نام page تقسیم شدند که از آن برای آدرس دهی استفاده شد. به علاوه اندازه هر page وابسته به عوامل مختلفی از جمله سرعت دیسک .. می باشد.

P'_0
P'_1
P'_2

 

 از آنجا که آدرسی که از طرف CPU فرستاده میشود ۳۲ بیتی و Main Memory ۲۴ بیتی است از TLB به عنوان مترجم استفاده میشود. به این صورت که آدرس Virtual از سمت CPU را به آدرس فیزیکی در Main Memory ترجمه میکند (شماره page اصلی را گرفته و شماره page در Main Memory را میدهد).



یک TLB (Translation Lookaside Buffer) در واقع یک حافظه میانی در CPU است که قسمتهایی از جدول نگاشت pageها را برای ترجمه آدرس مجازی به فیزیکی در خود نگاه میدارد.

این جدول میتواند به عنوان مثال به شکل زیر باشد:

P	P'
0	2
1	0
2	X
3	X
.	.
.	.
.	.
232-	1
1	

اما در این حالت بسیاری از خانه‌ها معتبر نیستند. برای حل این مشکل و بهینه سازی، جدول را برعکس کرده و به صورت زیر تغییر دادند تا فضای کمتر و بهینه تری را اشغال کند.

P	P'
1	0
99	1
0	2
2	3
.	.
.	.
.	.
6	K

یک TLB نوعاً یک حافظه CAM است و بر اساس محتوا جستجو کرده و این گونه عمل میکند که آدرس واقعی دریافت شده را با تک تک pageها مقایسه میکند و اگر برابر بودند یک hit رخ میدهد و آدرس فیزیکی را بر میگرداند و در غیر این صورت (داده در Main Memory نباشد) miss رخ داده است. TLB در مواردی نیز به دلیل توان مصرفی بالای حافظه‌های CAM با مکانیزم k-way set associative مورد استفاده قرار میگیرد.

در حالتی که miss رخ میدهد MMU که معمولاً در خود TLB جا دارد، داده مورد نظر را با استفاده از الگوریتم LRU (Least Recently Used) در Main Memory جایگزین میکند.

به عبارتی میتوان گفت که TLB تقریباً شبیه یک Fully Associative Cache عمل میکند که خانه‌های آن به tagهای موجود در cache شباهت دارند.

و اما مسئله ای دیگر محل cache در کنار TLB است. اگر cache قبل از TLB قرار بگیرد به این معنی خواهد بود که داده‌های هارد دیسک را در بر دارد که در این حالت کارایی بسیار بالا می‌رود ولی بزرگتر شدن آدرس‌ها باعث ایجاد هزینه بیشتر نیز میشود.

و اگر بعد از TLB باشد به این معنی خواهد بود که داده‌های موجود در Main Memory را در خود نگاه میدارد که این بار کارایی و هزینه حالت قبل را نخواهد داشت.

به علاوه با توجه به اینکه ترکیب متوالی cache و TLB وقت گیر است این دو را به صورت موازی در کنار هم به کار میگیرند. با این حال در مواردی نیز cache قبل و اکثراً بعد از TLB قرار میگیرد.

برآورد کارایی^{۲۵}

علم حیل، همان علمی است که راه‌های شناخت تدابیر و شیوه‌های عملی کردن مفاهیم ریاضی در صنعت را مشخص می‌سازد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان مفاهیم عقلی ریاضی را در اجسام طبیعی آشکار نمود. .. یکی از علوم حیل (=مهندسی)، علمی است که پیرامون ساختن ابزار و وسایل برای صنایع عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت کارایی و بازدهی عملیاتی

ما در این مجال، تفاوتی بین کارایی (Performance) و بازدهی عملیاتی (Throughput) قایل نیستیم. زیرا در صفحات آینده خود را به ریزپردازنده و کارایی تعریف شده برای آن محدود می‌کنیم. لیکن می‌توان گفت بازدهی عملیاتی (Throughput) زیر شاخه‌ای از کارایی (Performance) است.

◀ کارایی (Performance): اصطلاحی کلی است. می‌توان آن را ایده آل کردن فرآیند در سیستم‌ها دانست. موضوع این ایده آل سازی می‌تواند اجزا و مشخصات گوناگون سیستم باشد: گاهی زمان پاسخ سیستم به یک درخواست (Execution Time)، گاهی Clock، گاهی سرعت، گاهی توان مصرفی (Power) و

تعریف غیر دقیق بازدهی عملیاتی طبق کتاب پترسون به شرح زیر است:

◀ بازدهی عملیاتی (Throughput): مجموع کاری که یک سیستم در یک زمان مشخص می‌تواند انجام دهد.

به عنوان مثال مدیر یک شبکه علاقه مند است تا بازدهی عملیاتی سرور بالا باشد تا درخواست‌های بیشتری را در طول روز به سرانجام برساند.

کنفرانس های جهانی

کنفرانس هایی هم در دنیا داریم که تنها پیرامون کارایی سیستم های کامپیوتری و دست یابی به کارایی بالا (High Performance) است. از آن جمله است :

1. HPCA (High Performance Computer Architecture)
2. ISCA
3. MICRO

هر وقت به دنبال اطلاعات به روز هستید، به کتابچه های این ها مراجعه کنید.

تبیین اهمیت موضوع

همان طور که در سخن فارابی اشاره شده بود، هنر مهندسی پیاده سازی مدل های ذهنی در جهان بیرونی است. مهندسی کامپیوتر هم این گونه است. حال فرض کنید برای مدلی که از یک کامپیوتر در ذهنمان داریم، ۲ نمونه ساخته شده است. سوال اساسی این جاست "کدام یک از این ۲ رایانه، مطلوب تر است؟". مطلوب بودن یک کامپیوتر کاملاً بستگی به کاربر و کاربری مورد انتظار او از کامپیوتر دارد. لذا نکته مهم این است که کدام یک برای "کار" کاربر، مناسب تر است. ما از شاخص کارایی (Performance) برای برآورد این "مناسب بودن" و "مقایسه" دو دستگاه در این زمینه، استفاده می کنیم.

کاربر	کار مورد انتظار از رایانه	مفهوم کارا بودن رایانه برای کاربر	نگرانی کاربر پیرامون قیمت رایانه
سازمان هواشناسی	پردازش حجم زیادی از داده ها	قدرت پردازشی رایانه	نگران نیست
سازمان هوافضا	کنترل باله های موشک	سریع، دقیق و بی درنگ عمل کردن	نگران نیست
گرافیکست	کارهای گرافیکی سنگین	از پس تولید جلوه های بصری و تصاویر، در زمان کوتاهی برآید.	کمی نگران
کاربر خانگی	بازی، مرور اینترنت و برخی نیازهای روزمره	از هر نظر نسبتاً قابل قبول عمل کردن (سرعت، قدرت محاسباتی و ..)	کاملاً نگران

جدول ۲ - مثالی از تفاوت مفهوم کارایی در زمینه های مختلف

اما نکته ای که در نظر تمامی کاربران اهمیت دارد، این است که رایانه نسبتاً "سریع" عمل کند. لذاست که می توان گفت که کارایی با هر تعریفی که بیان شود در رابطه زیر صدق می کند:

$$\text{Performance} \sim \frac{1}{\text{Execution time}}$$

که تعریف زمان اجرا (Execution time) که گاهی از آن با Response Time یاد می شود، طبق تعریف کتاب پترسون به قرار زیر است:

◀ زمان اجرا (Execution Time): مجموع زمانی که یک رایانه نیاز دارد تا یک وظیفه کاری (Task) را به سرانجام برساند. شامل: زمان اجرا شدن روی CPU، زمان دسترسی به حافظه، زمان صرف شده توسط سیستم عامل برای پاسخ گویی به درخواست های برنامه و


ما فعلاً از رابطه بالا برای بررسی کارایی استفاده می کنیم. در انتهای این بخش، عامل هزینه (cost) را هم برای تحلیلی واقع گرایانه تر در نظر خواهیم گرفت.

مثال) برنامه X روی کامپیوتر A و B به ترتیب ۱۰ و ۱۵ ثانیه طول می کشد. مشخصات دیگر رایانه ها را یکسان در نظر بگیرید. مشخص کنید که کامپیوتر A چند برابر B کاراتر است؟
پاسخ:

$$\frac{\text{Performance A}}{\text{Performance B}} = \frac{\text{Execution Time B}}{\text{Execution Time A}} = \frac{15}{10} = 1.5$$

وابستگی زمان اجرا به عوامل

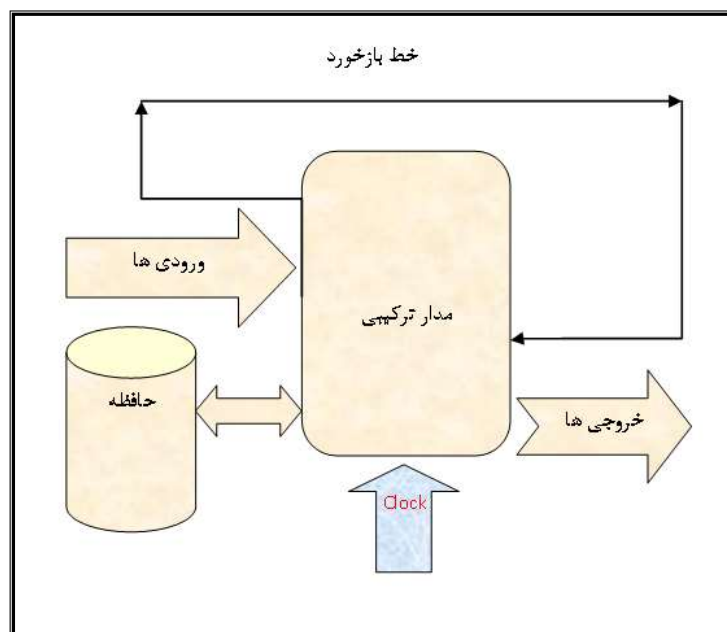می دانیم تقریباً تمامی کامپیوتر های متداول امروزی، بر اساس مدل زیر عمل می کنند:



لذا می توان گفت که هر عملیات طی چندین کلاک انجام می شود. اگر فرکانس کاری ریزپردازنده برابر f باشد آن گاه هر کلاک، زمانی برابر $\frac{1}{f}$ نیاز دارد. لذا داریم :

$$\text{تعداد کلاک های مصرفی برنامه} \\ \text{Execution Time (زمان اجرای برنامه)} = \frac{f}{f}$$

می دانیم که هر برنامه از چندین دستور تشکیل شده است. اگر تعداد دستورات برنامه n باشد داریم:

$$\text{تعداد کلاک های مصرفی دستور} \\ \text{Execution Time (زمان اجرای برنامه)} = \sum_{i=1}^n \frac{f}{f}$$

CPI

CPI (Clock per Instruction) یک پارامتر پرکاربرد در بررسی کارایی (Performance) یک رایانه است. بنا به تعریف برای مجموعه دستور العمل X با k دستور داریم:

◀ تعداد کلاک به ازای دستور در مجموعه دستور العمل های X :

$$CPI_X = \frac{\text{تعداد کلاک های مصرفی برای همه } K \text{ دستور مجموعه } X}{K}$$

این پارامتر را برای ۴ مجموعه از دستور العمل‌ها محاسبه می‌کنند:

۱. یک تک دستور از مجموعه دستورات ریزپردازنده (Instruction set):

$$CPI_i = \text{تعداد کلاک لازم برای اجرای دستور } i \text{ ام}$$

در این حالت، به مفهوم اندیس CPI دقت شود.

۲. مجموعه تمامی دستورات ریزپردازنده (Instruction Set). در این صورت :

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{\text{تعداد دستورات instruction set}} \text{تعداد کلاک مصرفی برای دستور } i \text{ ام}}{\text{تعداد دستورات instruction set}} = \frac{\sum_{i=1}^{\text{تعداد دستورات instruction set}} CPI_i}{\text{تعداد دستورات instruction set}}$$

۳. مجموعه دستورات یک برنامه خاص :

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{\text{تعداد دستورات برنامه}} \text{تعداد کلاک مصرفی برای دستور } i \text{ ام}}{\text{تعداد دستورات برنامه}}$$

۴. کلاس j ام از مجموعه دستورات ریزپردازنده (Instruction set) :

$$CPI_j = \frac{\sum_{i=1}^{\text{تعداد دستورات کلاس } j \text{ ام instruction set}} \text{تعداد کلاک مصرفی برای دستور } i \text{ ام این کلاس}}{\text{تعداد دستورات کلاس } j \text{ ام instruction set}}$$

در این حالت، به مفهوم اندیس CPI دقت شود.

اکنون که با CPI آشنا شدیم می‌توانیم با رابطه زیر نیز آشنا شویم:

$$= \sum_{k=1}^t \frac{C_k \cdot CPI_k}{f} \quad \text{زمان اجرای برنامه (Execution Time)}$$

t تعداد کلاس‌های دستورات ریزپردازنده است.

C_k تعداد دستورات برنامه که متعلق به کلاس k ام دستورات ریزپردازنده هستند، است.

CPI_k نرخ کلاک به ازای دستور برای مجموعه دستورات کلاس k ام دستورات ریزپردازنده است.

نکته: در این مبحث، تمام دستوراتی از مجموعه دستورالعمل‌ها که تعداد کلاک یکسانی مصرف می‌کنند در یک کلاس از Instruction Set قرار می‌گیرند.

نکته: همان طور که گفتیم، زمان اجرا را فقط ریزپردازنده تعیین نمی‌کند. عواملی مانند حافظه سیستم، سیستم عامل و .. نیز در زمان اجرا موثر اند. مثلاً دستورات باید از حافظه واکشی (Fetch) شوند. لذاست که تعداد کلاک مصرفی برنامه به آن عوامل نیز مربوط می‌شود. برای همین می‌توان گفت که فرمول‌های بالا با کمی تسامح بیان شده‌اند.

IPC

IPC (Instruction per Clock) پارامتر مشابهی است که گاه به گاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعریف آن به قرار زیر است:

◀ نرخ تعداد دستور انجام شده به ازای یک کلاک در مجموعه دستورالعمل‌های X :

$$IPC_X = \frac{K}{X}$$

تعداد کلاک‌های مصرفی برای همه K دستور مجموعه X

مشابه آن چه در مورد CPI گفتیم، مجموعه X می‌تواند ۴ حالت گوناگون داشته باشد که در بخش قبل بحث شد. رابطه زیر ۲ مفهوم بیان شده اخیر را به هم پیوند می‌زند:

$$CPI \times IPC = 1$$

نکته: CPI و IPC بدون واحد هستند.

سه پارامتر اساسی

برای تعیین کارایی یک سیستم به زمان اجرای برنامه روی آن روی آوردیم. سوالی که مطرح است این است که چه پارامترهایی در تعیین این زمان موثر است. مطابق روابط صفحات قبل داریم :

$$(Execution\ Time) = \frac{CPI \times \text{تعداد دستورات}}{f}$$

لذاست که می‌توان گفت کارایی یک سیستم کامپیوتری به ۳ عامل زیر مرتبط است:

۱. CPI دستورالعمل‌ها که ساختمان و نحوه طراحی ریزپردازنده تعیین کننده آن است.
 ۲. تعداد دستورالعمل‌ها که Instruction Set و الگوریتم کامپایل کردن برنامه تعیین کننده آن است.
 ۳. فرکانس کاری ریزپردازنده.
- اگر در تحلیل خود از کارایی سیستم‌ها، هر کدام از این ۳ عامل را در نظر نگیریم، ره به جایی نخواهیم برد. لذا نباید فریب بهینه بودن تنها یکی از موارد بالا را خورد. ممکن است از خود بپرسید که "پس چرا در بازار تنها روی فرکانس کاری ریزپردازنده تبلیغ می‌شود؟" پاسخ این جاست که شرکت‌های سازنده معمولاً سازگاری (compatibility) یک نسل از ریزپردازنده‌ها را رعایت می‌کنند و از سویی برنامه‌های کاربردی و سیستم‌های عامل مطابق با اشتراکات موجود بین Instruction set ریزپردازنده‌های یک نسل نوشته می‌شوند، لذا عملاً پارامترهای "CPI" و "تعداد دستورالعمل‌ها" برای حجم زیادی از برنامه‌هایی که کاربر خانگی یا اداری اجرا می‌کند، به ازای ریزپردازنده‌های مختلف یکسان است. لیکن یک تحلیل جامع باید این ۲ پارامتر را نیز در نظر بگیرد.

MIPS

MIPS (Million Instruction per Second) مقیاسی دیگر برای مقایسه کارایی ۲ سیستم است.

$$\text{MIPS} = \frac{1}{10^6} \times \frac{\text{تعداد دستورهای اجرا شده}}{\text{زمان طی شده به ثانیه}}$$

واحد این پارامتر را هم معمولاً MIPS می‌نامند. اگر دستورالعمل‌ها اجرا شده روی ۲ سیستم دقیقاً یکی باشد، آن سیستمی که MIPS بیشتری دارد، کاراتر است. لیکن اگر دستورالعمل‌ها متفاوت باشد هیچ قضاوتی نمی‌توان کرد.

رابطه زیر را برای MIPS داریم:

$$\text{MIPS} = \frac{\text{تعداد دستورالعمل‌ها اجرا شده}}{\text{Execution Time} \times 10^6} = \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6}$$

تمرین ۵: MIPS پردازنده خود را حساب کنید.

نکته: همان گونه که گفتیم اگر دستورالعمل های اجرا شده یکسان نباشند می توان مثالی زد که ریزپردازنده ای که دارای MIPS بالاتری باشد، دارای زمان اجرای بدتری باشد. لذا در حالت کلی رابطه MIPS و کارایی لزوماً مستقیم نیست.

مثال اول کارایی :

برنامه ای در کامپیوتر A در ۱۰ ثانیه اجرا می شود. نرخ کلاک در A برابر ۴۰۰ مگاهرتز است. در کامپیوتر B در ۶ ثانیه اجرا می شود. نرخ کلاک B را بدست آورید. درضمن می دانیم که برای هر دستور، کامپیوتر B به ۲.۱ برابر تعداد کلاک لازم روی A به کلاک نیاز دارد.

$$1.2 \times CPI_A = CPI_B$$

$$1.2 \times \text{Instruction Count} \times CPI_A = B \text{ تعداد کلاک لازم}$$

$$6 = \frac{(\text{InstructionCount} \cdot CPI_B)}{f_B} = \frac{(\text{InstructionCount} \cdot CPI_A) \times 1.2}{f_B} = \frac{f_A \times 10 \times 1.2}{f_B}$$

$$f_B = 800 \times 10^6 \text{ Htz}$$

مثال دوم کارایی :

یک برنامه بر روی ۲ رایانه با اجرا شده است. از آن جایی که کامپایلرها متفاوت بوده است، ۲ کد مختلف به دست آمده است. اگر کلاس های دستورات A, B, C دارای CPI زیر باشند و تعداد دستورات از هر کلاس در ۲ کد مختلف به قرار زیر باشد مطلوب است رایانه کارتر را بیابید. هم چنین رایانه ای که دارای MIPS بالاتری است را بیابید. آیا این ۲ یکسان هستند؟ فرکانس کاری هر دو رایانه را ۱ مگاهرتز فرض کنید.

	تعداد دستور کلاس A	تعداد دستور کلاس B	تعداد دستور کلاس C
کد برنامه روی ماشین ۱	۵	۱	۱
کد برنامه روی ماشین ۲	۱۰	۱	۱

کلاس	CPI
دستور	
A	1
B	2
C	3

$$MIPS1 = \frac{f}{CPI \text{ OF PROGRAM} \times 10^6} = \frac{1}{\frac{5 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3}{1 + 1 + 5}} = 0.7$$

$$MIPS2 = \frac{f}{CPI \text{ OF PROGRAM} \times 10^6} = \frac{1}{\frac{10 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3}{10 + 1 + 1}} = 0.8$$

$$\frac{1}{\text{Execution time}} \sim \text{Performance}$$

$$\text{Performance 1} \sim \frac{f}{\text{Instruction Count} \times CPI} = \frac{f}{7 \times \frac{5 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3}{1 + 1 + 5}} = 10^5$$

$$\text{Performance 2} \sim \frac{f}{\text{Instruction Count} \times CPI} = \frac{f}{12 \times \frac{10 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3}{10 + 1 + 1}} = 0.07 \times 10^5$$

لذا کامپیوتر ۱ کاراتر است و کامپیوتر ۲ دارای MIPS بیشتری است. لذا در این مثال دیدیم که MIPS با کارایی لزوماً نسبت مستقیم ندارد.

دو سبک طراحی

در ابتدای اختراع رایانه، رایانه‌ها دارای مجموعه دستورالعمل‌های اندک و ساده‌ای بودند. با رشد فناوری رایانه و همه گیر شدن آن، طراحان به سمت رایانه‌هایی با مجموعه دستورالعمل‌های پیچیده رفتند. لیکن پس از چندین سال متوجه شدند که این پیچیدگی تبعاتی چند به همراه دارد:

- ◀ پروسه طراحی را پیچیده و هزینه بر می کند.
- ◀ زمان ارایه محصول به بازار (Time To Market) را افزایش می دهد. امری که سبب عقب افتادن شرکت موتورولا از شرکت اینتل در بازار ریزپردازنده های رایانه های شخصی در قرن گذشته میلادی شد.
- ◀ عیب یابی مدارات و تضمین صحت عملکرد آن را برای کاربرد های حیاتی (Critical) مشکل می سازد.

لذا طراحان دوباره به سمت مجموعه دستورات عمل های اندک و ساده بازگشتند. این بازگشت ابتدا توسط محافل دانشگاهی در دهه اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ میلادی رخ داد.

RISC & CISC

RISC (Reduced Instruction Set Computer) و CISC (Complex Instruction Set Computer)

نام ۲ دسته از رایانه هاست که دارای ایده های معماری متفاوتی هستند. اگرچه هر دو دسته از الگوریتم فون نیومن بهره می برند لیکن در مشخصات زیر با هم متفاوت اند :

نوع مشخصه	مشخصه RISC	مشخصه CISC	ملاحظه
تعداد و تنوع دستورات در مجموعه دستورالعمل	کم	زیاد	
تعداد کلاک مصرفی برای دستورات مختلف	ثابت و کم	متغیر و زیاد	برای همین در RISC ها می توان پهنای کلاک را کاهش داد.
شیوه های آدرس دهی	محدود و کم	زیاد و متنوع	معمولا انواع آدرس دهی های غیر مستقیم را در RISC ها نداریم.
تعداد بایت مصرفی هر دستور	ثابت و کم	متغیر و گاهی زیاد	
تعداد ثبات های عمومی	کم	زیاد	مثلا برای دستور جذر در یک رایانه CISC به چندین و چند ثبات میانی نیاز است.
تعداد عملوند های دستورالعمل	ثابت و کم	زیاد و متغیر	
تعداد دستورات لازم برای یک برنامه مشخص	بیشتر از CISC	کمتر از RISC	

البته گاهی هر دوی این دیدگاه‌ها را می‌توان در یک ریزپردازنده جست و جو کرد. مثلاً هسته پنتیوم توسط دیدگاه RISC ساخته شده است لیکن سعی شده است که کل ریزپردازنده از بیرون همانند CISC به نظر آید.

نکته: در عبارات مربوط به محاسبه CPI، در رایانه‌های RISC کران عبارت Σ افزون تر است ولی پهنای کلاک کمتری دارد.

نکته: در عبارات مربوط به محاسبه CPI، در رایانه‌های CISC کران عبارت Σ کوچک تر است ولی پهنای کلاک بیشتری دارد.

قانون ۸۰-۲۰

این قانون شهودی و حدودی روی بسیاری از پدیده‌ها حکم فرماست. مثلاً شما با ۲۰ درصد از تلاش آرمانی ممکن است تا ۸۰ درصد نتیجه نهایی را بگیرید. یا ۲۰ درصد مجموعه دستورالعمل‌های یک کامپیوتر، نیاز ۸۰ درصد کاربران را برآورده می‌کند.

قانون آمداال



آقای آمداال _ که سرپرستی پروژه IBM mainframes را چندی به عهده داشت اولین بار این قانون را ارایه کرد. این قانون به ما کمک می‌کند تا دریابیم که روی کدام بخش از یک سیستم باید سرمایه گذاری بیشتری بکنیم تا بازده بیشتری بدست آوریم.

◀ قانون آمداال: اگر نسبت دستورات ترتیبی یک برنامه به کل دستورات آن f باشد (یعنی نتوان در اجرای آن بخش تسریع کرد) و الباقی برنامه را بتوان به هر طریقی p برابر سریع تر اجرا کرد، میزان افزایش سرعت برنامه (Speed-Up)، یعنی نسبت زمان اجرا در حالت دوم به حالت اول، از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{f + \frac{1-f}{p}} = \frac{p}{(p-1).f + 1}$$

نکته: حالت تعمیم یافته قانون آمداال؛ اگر a_i نسبت از برنامه را بتوان به میزان p_i برابر سریع تر اجرا کرد :

$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{(1 - \sum_{i=1}^n a_i) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{a_i}{p_i}\right)}$$

تمرین ۵: قانون آمدال را اثبات کنید.

مدت زمان اجرای برنامه قبل از افزایش سرعت را x می نامیم. مدت زمان اجرای برنامه بعد از افزایش سرعت را y می نامیم.

این گونه نسبت افزایش سرعت برابر مقدار زیر است:

$$speedUp = \frac{x}{y}$$

از سویی دیگر طبق فرض مساله داریم:

$$x = x \cdot f + x \cdot (1-f)$$

که جمله اول عبارت بالا بخشی است که سرعت آن تغییر نخواهد کرد و قسمت دوم عبارت بالا بخشی است که تغییر خواهد کرد.

پس از تغییر سرعت، بخش دوم در $\frac{1}{p}$ زمان قبل اجرا می شود لذا برای y داریم:

$$Y = x \cdot f + \left(\frac{x \cdot (1-f)}{p} \right)$$

لذا برای نسبت $\frac{x}{y}$ داریم:

$$speedUp = \frac{x}{y} = \frac{x \cdot f + x \cdot (1-f)}{x \cdot f + \left(\frac{x \cdot (1-f)}{p} \right)} = \frac{f + 1-f}{f + \frac{1-f}{p}} = \frac{1}{f + \frac{1-f}{p}}$$

مثال اول آمدال:

یک برنامه روی یک کامپیوتر در ۱۰۰ ثانیه اجرا می شود که ۶۰ ثانیه آن مربوط به دستورالعمل های ضرب برنامه است. دستورالعمل های ضرب چقدر سریع تر شوند تا اجرای برنامه ۲,۵ برابر سریعتر گردد؟

$$\text{Speed-Up} = 2.5 = \frac{1}{f + \frac{1-f}{p}} = \frac{1}{.4 + \frac{.6}{p}} \rightarrow 0=1 \text{ (تناقض)}$$

پس چنین کاری امکان ندارد. راه حل دیگر این بود که اگر برنامه بخواهد 2.5 برابر سریعتر شود یعنی باید در $40 \times \frac{1}{2.5} = 100$ ثانیه اجرا شود. لیکن می دانیم که دستورات غیر از ضرب ۴۰ ثانیه زمان می خواهند. این یعنی باید سرعت اجرای بخش ضرب بی نهایت باشد تا هیچ زمانی نبرد. اما این موضوع امکان ندارد.

مثال دوم آمدال :

یک برنامه در زمان ۸۰ ثانیه بر روی یک رایانه اجرا شده است. ۲۰ درصد زمان برای دستورات ممیز شناور و ۳۰ درصد زمان برای دستورات ضرب اعداد صحیح مصرف شده است. اگر اجرای دستورات ممیز شناور را ۸ برابر و اجرای دستورات ضرب اعداد صحیح را ۶ برابر تسریع کنیم، میزان تسریع برنامه چقدر است؟

مطابق تعمیم قانون آمدال داریم:

$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{(1-.3-.2) + \frac{.3}{6} + \frac{.2}{8}} = 1.74$$

مثال سوم آمدال :

تابع ریشه دوم اعشاری در یک برنامه گرافیکی به طور معمول به کار می رود. فرض کنید زمان اجرای این تابع، ۲۰ درصد زمان از زمان اجرای برنامه گرافیکی را مصرف کند. ۲ راه کار برای بهبود برنامه موجود است. پیشنهاد اول: تابع ریشه دوم را ۱۰ برابر سریع تر کنیم.

پیشنهاد دوم: همه دستورات ممیز شناور را ۲ برابر تسریع کنیم. این عملیات اعشاری ۵۰ درصد زمان کار گرافیکی را به خود مشغول می کند. کدام راه کار بهتر است؟

$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{(1-.2) + \frac{.2}{10}} = 1.22$$

پیشنهاد اول:

$$\text{Speed-Up} = \frac{1}{(1-.5) + \frac{.5}{2}} = 1.33$$

پیشنهاد دوم:

لذا راه کار دوم بهتر است.

بستر آزمایش Benchmark

گفتیم که کارایی یک سیستم را معمولاً با اجرای یک برنامه روی آن اندازه می گیریم. ولی نگفتیم چه برنامه ای. مسلماً برای عادلانه بودن قضاوت ما باید برنامه های آزمایشگر برای همه سیستم های هم ردیف، یک سان باشد. برنامه های بستر آزمایش این وظیفه را به عهده دارند. برای سرورها برنامه های بستر آزمایش ویژه ای داریم. برای کامپیوتر های نهفته (مانند موبایل ها) برنامه های آزمایش ویژه خودشان را داریم_مانند MIBENCH و بالاخره برای پردازنده های رایانه های شخصی PC نیز برنامه های بستر آزمایش ویژه ای وجود دارد_مانند SPEC CPU 2000.

البته این برنامه ها به ۲ دسته زیر تقسیم می شوند:

۱. CINT که عملیات اعداد صحیح را انجام می دهد.

۲. CFP که عملیات اعداد اعشاری انجام می دهد.

فصل دوم

ALU

ALU

همانطور که می‌دانید طراحی یک CPU، شامل بخش‌های متفاوتی است. یکی از این بخش‌ها واحد منطق و محاسبات است. در این بخش قصد داریم که این واحد را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت آن را طراحی کنیم.


در ابتدا با جمع‌کننده‌ها آشنا می‌شویم، سپس می‌خواهیم عملیات ضرب را در پردازشگر طراحی کنیم. در این مرحله ابتدا با ضرب‌کننده ترتیبی آشنا می‌شویم، که برای سرعت بخشیدن به آن از الگوریتم بوث استفاده می‌شود. سپس با نحوه‌ی اجرای عملیات تقسیم آشنا خواهیم شد.

در پیاده‌سازی اعداد اعشاری ابتدا از شیوه‌ی ممیز ثابت استفاده می‌کنیم، اما می‌بینیم استفاده‌ی ما بسیار محدود می‌شود. سپس از ایده‌ای همانند نمایش علمی اعداد استفاده می‌کنیم. هر چند خواهیم دید چون این اتفاق در فضای محدودی رخ می‌دهد دقت کار ما پایین خواهد بود.

در پایان با نمایش کاربردی BCD آشنا می‌شویم و عملیات پایه (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جمع کننده‌ها:

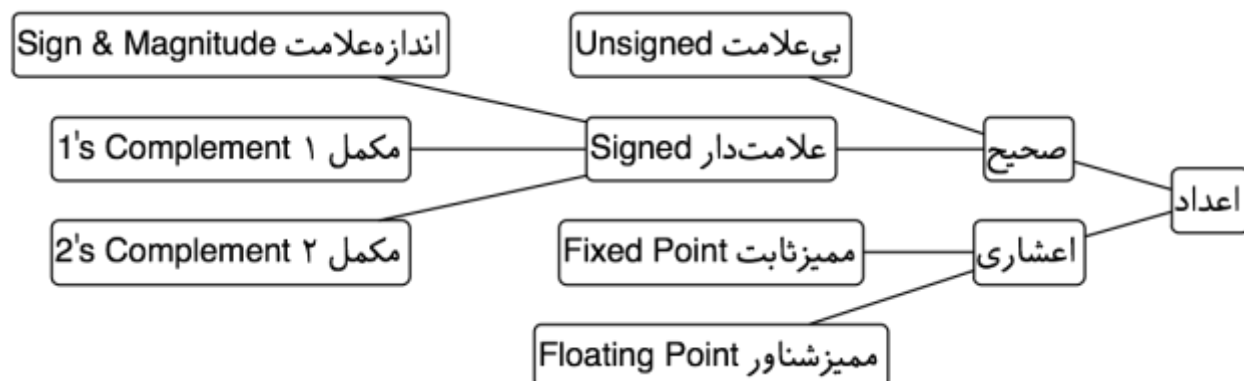
۲ عدد n بیتی داریم، ابتدا باید بدانیم این اعداد چه ساختاری دارند.




در روش اندازه علامت، علامت و عدد به صورت جدا از هم نگهداری می‌شوند. آخرین بیت (از سمت راست) نشان دهنده‌ی علامت است. در مکمل ۲ علامت و عدد در یک n بیت با هم نشان داده می‌شوند. در هر حال با وجود اعداد علامت دار دامنه‌ی اعداد قابل نمایش نصف می‌شود. چون هم اعداد مثبت داریم و هم اعداد منفی. در هر دو حالت علامت می‌تواند از طریق بیت آخر تشخیص داده شود. البته در روش مکمل ۲، برای پیدا کردن اندازه باید مکمل دوی عدد منفی را حساب کرد.

به طور کلی پیاده سازی اعمال حسابی نیازمند دانستن نوع عدد است و هر کدام نیز ملاحظات خاصی دارند.

 برای سادگی فرض می‌کنیم اعداد صحیح و مثبت هستند (بدون علامت) بعدها تغییرات لازم برای هر نوع عدد را جداگانه بررسی خواهیم کرد.



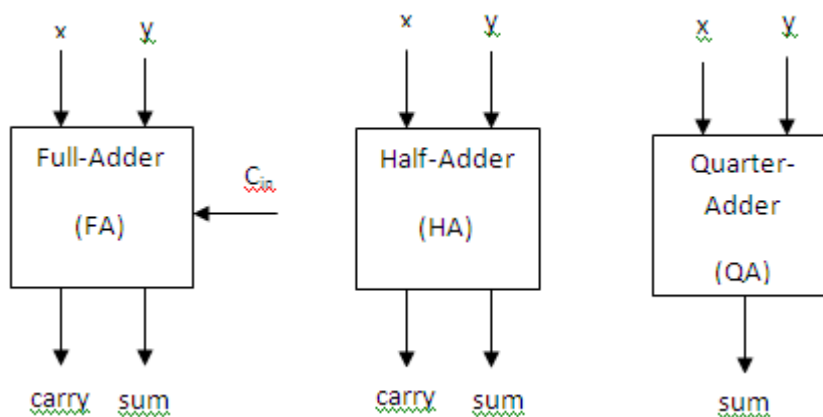در طراحی مدار معمولاً اندیس گذاری از صفر و از سمت راست آغاز می‌شود.



:Half-Adder

X	Y	C	S
•	•	•	•
•	\	•	\
\	•	•	\
\	\	\	•

$$s = \text{sum} = x \oplus y$$

$$c = \text{carry} = xy$$

:Quarter Adder

X	Y	S
•	•	•
•	\	\
\	•	\
\	\	•

$$s = \text{sum} = x \oplus y$$

:Full-Adder


X	Y	C _{in}	C _{out}	S
•	•	•	•	•
•	•	\	•	\
•	\	•	•	\
•	\	\	\	•
\	•	•	•	\
\	•	\	\	•
\	\	•	\	•
\	\	\	\	\

$$s = \text{sum} = x \oplus y \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = \text{carry} = xy + C_{in}y + C_{in}x$$

جمع کنندهی آبشاری (Ripple-Adder)

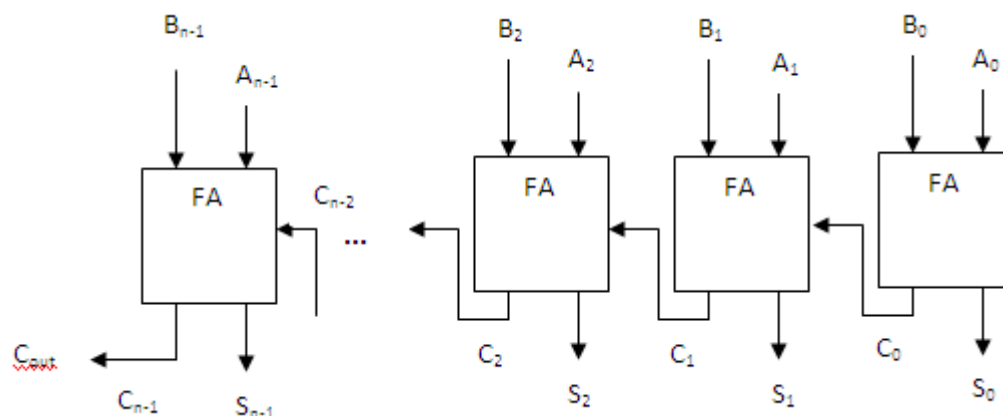برای ساختن جمع کنندهی n بیتی یکی از روش‌های ساده استفاده از چند FA پشت سر هم است که در واقع همان تکنیک مورد استفادهی انسان در محاسبات مبنای ۱۰ است.



در زمان ساخت ALU فاکتورهای مختلفی ظاهر می‌شوند که نقش اساسی در انتخاب نوع طراحی ما خواهند داشت. از این رو لازم است که هر کدام از اجزای مورد نیاز از نظر کیفیت و هزینه مورد سنجش قرار بگیرند.

در اینجا منظور از کیفیت، تاخیر در محاسبه پاسخ نهایی، و منظور از هزینه، تعداد گیت‌های لازم برای طراحی آن مدار است.

◀ HW cost: هزینهی سخت افزاری - معمولاً با تعداد ترانزیستورهای استفاده شده یا تعداد gate سنجیده می‌شود.

◀ Delay: به معنای زمان لازم برای دریافت خروجی از لحظه‌ی ورود داده است. برای ساده شدن محاسبات لازم برای بدست آوردن میزان تاخیر در مدار، میزان تاخیر هر گیت را یک مقدار ثابت فرض می‌کنیم.

در جمع کنندهی آبشاری داریم:

$$Cost(RippleCarry) = n * Cost(FA) = n[1(C_{xor}) + 3(C_{and}) + 1(C_{or})] = 5 * n(C_{gate}) = 5n$$

اما در مورد Delay، ابتدا لازم است ببینیم یک FA خود چه مقدار تاخیر دارد.

اگر فرض کنیم مقدار تاخیر ثابت گیت‌ها d است، خواهیم داشت

$$\begin{aligned} \text{Sum تاخیر} &= d \\ \text{Cout تاخیر} &= 2d \end{aligned} \Rightarrow \text{Full Adder تاخیر} = 2d$$

در نتیجه برای جمع کننده‌ی آبشاری داریم:

$$\text{Delay} \begin{cases} \text{Delay}_{\text{sum}} = (n-1)2d + d = (2n-1)d \\ \text{Delay}_{\text{Cout}} = 2nd \end{cases}$$

جمع کننده‌ی آبشاری از ساده ترین نوع جمع کننده هاست. اما تأخیر آن $2nd$ است و می‌توان بهتر از این طراحی انجام داد. از آنجایی که میزان تأخیر آن وابسته به تعداد بیت‌های ورودی است، با افزایش تعداد بیت‌ها شاهد رشد خطی زمان لازم برای محاسبه خروجی هستیم. به همین دلیل زمانی که می‌خواهیم هزینه‌ی کمتری بپردازیم ولی زمان مهم نیست از آن استفاده می‌کنیم. اما اگر زمان مهم باشد از جمع کننده‌های دیگر استفاده خواهیم کرد.

جمع کننده با پیش‌بینی بیت نقلی ((Carry Look-ahead Adder (CLA))

در محاسبه‌ی بیت‌های نقلی (Carry) داریم:

$$C_0 = A_0B_0 + B_0C_{in} + A_0C_{in} \rightarrow C_0 = A_0B_0 + C_{in}(A_0 + B_0)$$

$$C_1 = A_1B_1 + B_1C_0 + A_1C_0 \rightarrow C_1 = A_1B_1 + C_0(A_1 + B_1) \rightarrow C_1 = A_1B_1 + (A_1 + B_1)A_0B_0 + (A_1 + B_1)A_0B_0C_{in}$$

حال G و P را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{Generate} \quad G_i = A_iB_i$$

$$\text{Propagate} \quad P_i = A_i + B_i$$

پس خواهیم داشت:

$$C_0 = G_0 + C_{in} P_0$$

$$C_1 = G_1 + G_0 P_1 + P_0 P_1 C_{in}$$

$$C_2 = G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_1 P_2 + P_0 P_1 P_2 C_{in}$$

$$C_i = G_i + C_{i-1} P_i$$

$$C_{n-1} = G_{n-1} + G_{n-2} P_{n-1} + G_{n-3} P_{n-1} P_{n-2} + \dots + P_0 P_1 \dots P_{n-2} P_{n-1} C_{in}$$

پس C_{n-1} یک SOP است که فقط G_i ها و P_i ها در آن ظاهر شده‌اند.

می‌توان G_i ها و P_i ها را پس از تأخیر زمانی d به دست آورد. زیرا همزمان و به صورت موازی بیت‌های متناظر را and و or می‌کنیم. در مرحله‌ی بعد G_i ها و P_i ها را به یک مدار منطقی ترکیبی می‌دهیم و پس از $2d$ تأخیر، carry ها را خواهیم داشت.


به این مدار ترکیبی که بیت‌ها را می‌گیرد و carry را به ما تحویل می‌دهد، Carry Generator و مدار جمع کننده‌ی حاصل از آن را Carry Look-ahead Adder می‌گویند.

با داشتن carry ها و بیت‌های A و B ، می‌توان با یک تمام جمع کننده (Full Adder) حاصل نهایی را حساب کرد. اما اینجا به C_{out} هم نیازی نداریم پس می‌توانیم از یک xor استفاده کنیم. این جمع کننده نیز پس از تأخیر زمانی d حاصل را محاسبه می‌کند (فقط یک گیت xor)، بنابراین در نهایت داریم:

$$\text{Delay}_{\text{sum}} = 4d$$

$$\text{Delay}_{\text{carry}} = 3d$$

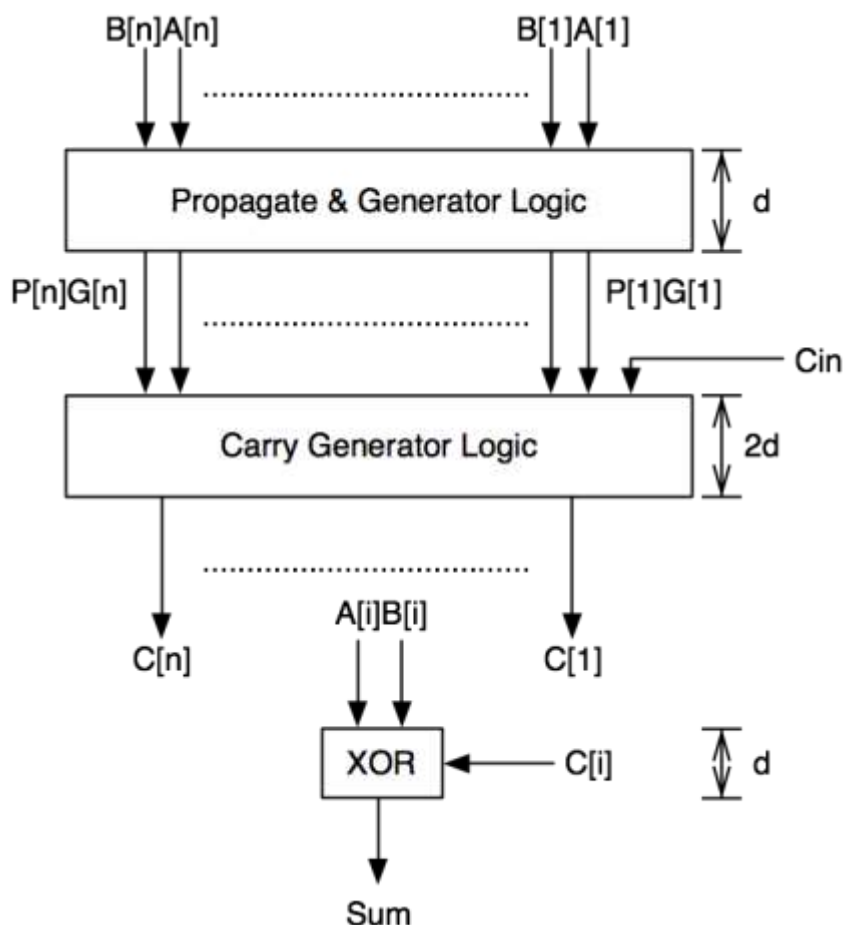
در زیر یک مدار جمع کننده با پیش بینی بیت نقلی را مشاهده می‌کنید.



طراحی Carry Look-ahead Adder تحول بسیار مهمی در جمع کننده‌ها به وجود آورد زیرا این اولین بار بود که تأخیر در یک جمع کننده به تعداد بیت‌های ورودی وابسته نبود. این ابداع باعث شد که مرتبه‌ی زمانی جمع کننده‌ها از $O(n)$ به $O(1)$ کاهش یابد.

در Carry Look-ahead Adder (CLA) که طراحی کردیم هر n و حداکثر n ورودی خواهد داشت. در حالی که چنین and هایی در عمل وجود ندارند. با بررسی ماکزیمم تعداد ورودی‌های گیت and در بازار می‌بینیم که حداکثر and ها ۴ بیتی اند، پس می‌توان Carry Look-ahead Adder (CLA) های ۴ بیتی تولید کرد.

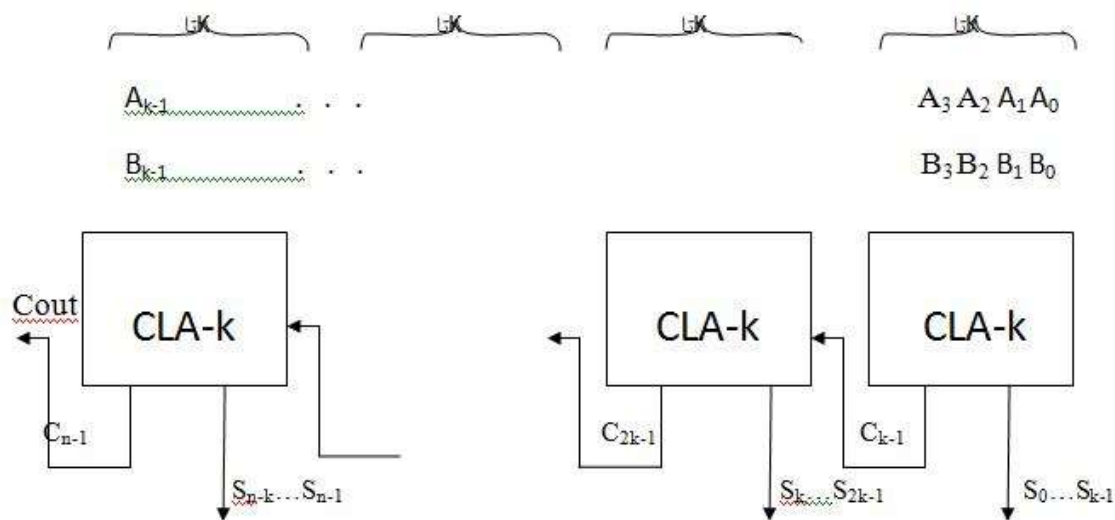برای جمع اعداد n بیتی در عمل تعدادی Carry Look-ahead Adder (CLA) ۴ بیتی را کنار هم می‌گذارند و مداری شبیه Ripple Carry Adder طراحی می‌کنند که البته سریع تر از Ripple Carry Adder ساده خواهد بود.



اگر فرض کنیم که این CLA های k بیتی را بتوانیم طوری بسازیم که مثل قبل بیت نقلی را با $3d$ تأخیر و حاصل جمع را با $4d$ تأخیر به ما بدهد، خواهیم داشت:

$$\text{Delay}_{\text{carry}} = 3d + 3d + \dots + 3d = 3\left(\frac{n}{k}\right)d$$

$$\text{Delay}_{\text{sum}} = \left(\frac{n}{k} - 1\right)3d + 4d = \left(3\frac{n}{k} + 1\right)d$$

هرچه k کمتر باشد تأخیر بیشتر می‌شود. اگر $k=n$ مانند همان n -bit-CLA عمل خواهد کرد و تأخیرها همان $3d$ و $4d$ خواهد شد. اگر $k=1$ مانند تمام جمع کننده‌ی عادی عمل می‌کند (و حتی بدتر از آن زیرا مدار در این حالت پیچیده تر شده و تأخیر افزایش می‌یابد). در حالت معمول k را ۴ قرار می‌دهند.

در این روش محاسبه‌ی G_i ها و P_i ها $2n$ گیت نیاز دارد و با محاسبه‌ی G_i ها تعداد گیت‌ها از $5n$ بیشتر می‌شود و هزینه‌ی سخت افزاری هم بالا می‌رود اما در عوض کارایی تا حد خوبی افزایش و تأخیر کاهش می‌یابد.

در این مرحله از طراحی کارایی را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:


$$\text{performance} \sim \frac{1}{\text{Delay} * \text{Cost}}$$

مطابق با این تعریف، افزایش کارایی متناسب است با کاهش تأخیر و هزینه ساخت مدار.

جمع کننده‌ی انتخابی (Carry Select Adder):


ایده‌ی اصلی طراحی CSA بر اساس این مشاهده است که در مقدار ورودی رقم نقلی فقط دو حالت صفر یا یک قرار خواهد گرفت. بنابراین زمان جمع کردن دو عدد n بیتی، کافی است به ازای هر ورودی یک بار جمع آبشاری با رقم نقلی ۰ و یک بار جمع آبشاری با رقم نقلی ۱ صورت گیرد. این دو محاسبه به طور موازی صورت می‌گیرند و پس از آن نتایج یکی از این دو جمع بر اساس رقم نقلی ورودی، به عنوان خروجی انتخاب می‌شود.

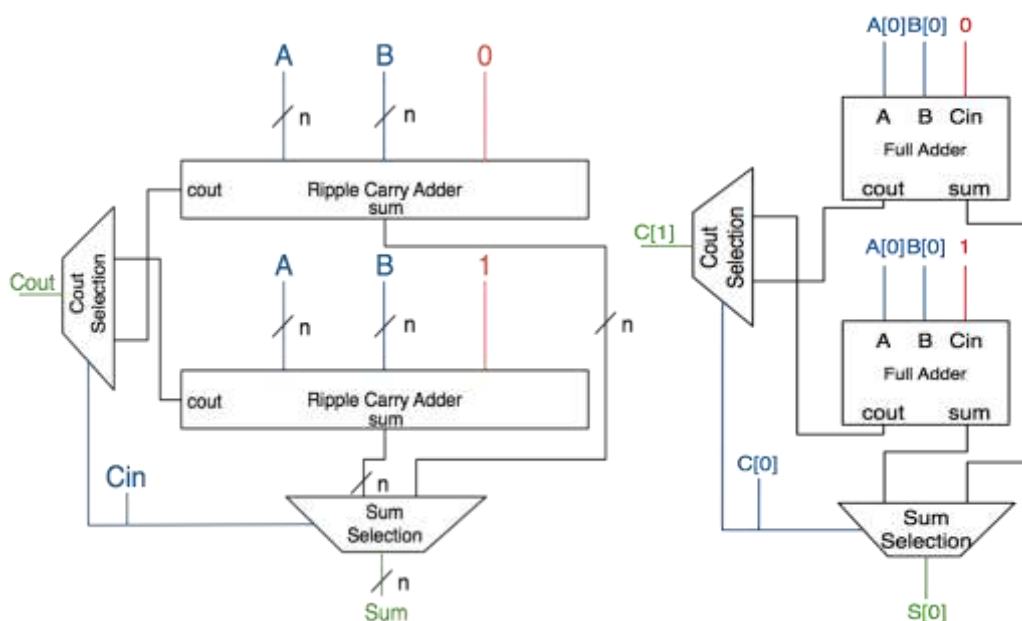در زیر دو طراحی ساده بر اساس ایده‌ی CSA را مشاهده می‌کنید.



در شکل سمت چپ می‌توان به جای جمع کننده‌ی آبخاری از هر جمع کننده‌ی دیگری استفاده کرد. اما به هر حال با این شیوه طراحی تأخیر بیشتر از حالت ساده خواهد شد. (به دلیل وجود mux). علاوه بر این هزینه‌ی سخت افزاری هم افزایش پیدا کرده است. بنابراین طراحی ارائه شده هیچ مزیتی ندارد.

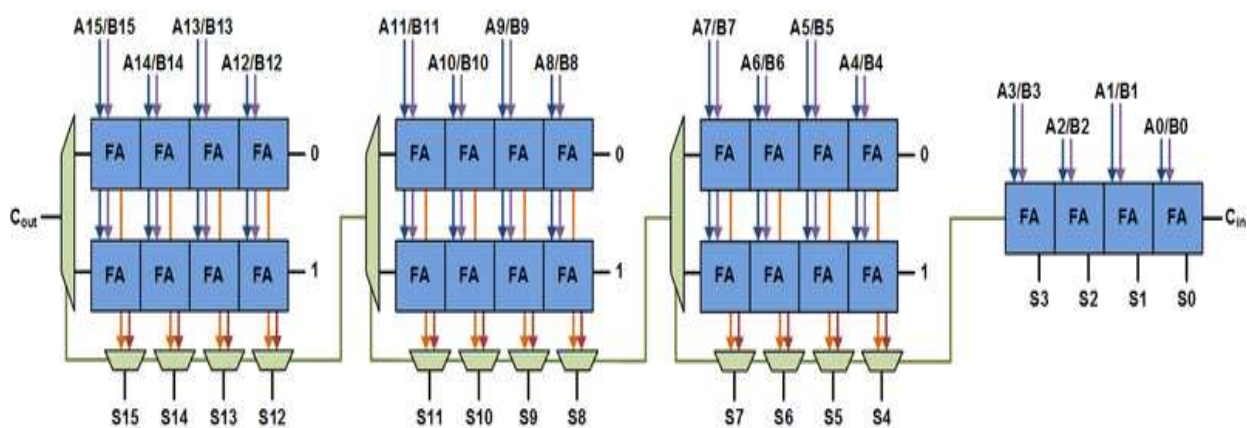اما اگر به جای یک CSA از چند CSA که به هم به شکل آبخاری متصل شده اند استفاده کنیم، می‌توانیم تأخیر محاسبات را در شرایط خاص کاهش دهیم. به طور مثال اگر بلوک‌های ۴ بیتی CSA را به صورت آبخاری استفاده کنیم مدار زیر بدست می‌آید.



به این شیوه که از بلوک‌هایی با تعداد بیت مساوی در طراحی CSA استفاده شود، Uniform Carry Select Adder می‌گویند. تأخیر این نوع طراحی CSA به صورت زیر است:


$$Delay = \left(\frac{n}{k}\right) 2d + 3kd$$

که k برابر است با تعداد سطح‌های مدار (در شکل بالا $k=4$). $3kd$ تأخیر به دلیل وجود mux هاست و همچنین $2d$ به دلیل تأخیر Full Adder های به کار رفته است. دقت کنید که انتخاب صحیح k می‌تواند شرایط مختلفی در تأخیر مدار ایجاد کند. به طور مثال اگر $k=1$ ، تأخیر برابر $2nd+3d$ می‌شود که از تأخیر جمع کننده آبخاری ($2nd$) بیشتر خواهد بود. اگر بخواهیم از جمع کننده آبخاری بهتر باشد خواهیم داشت:

$$\left(\frac{n}{k}\right) 2d + 3kd < 2nd \rightarrow 2nd + 3k^2d < 2nkd \rightarrow (-3)k^2 + (2n)k - 2n > 0$$

بنابراین کافی است که نامعادله‌ی فوق را برای بدست آوردن k مناسب حل کنیم، به طوری که تأخیر minimum شود.

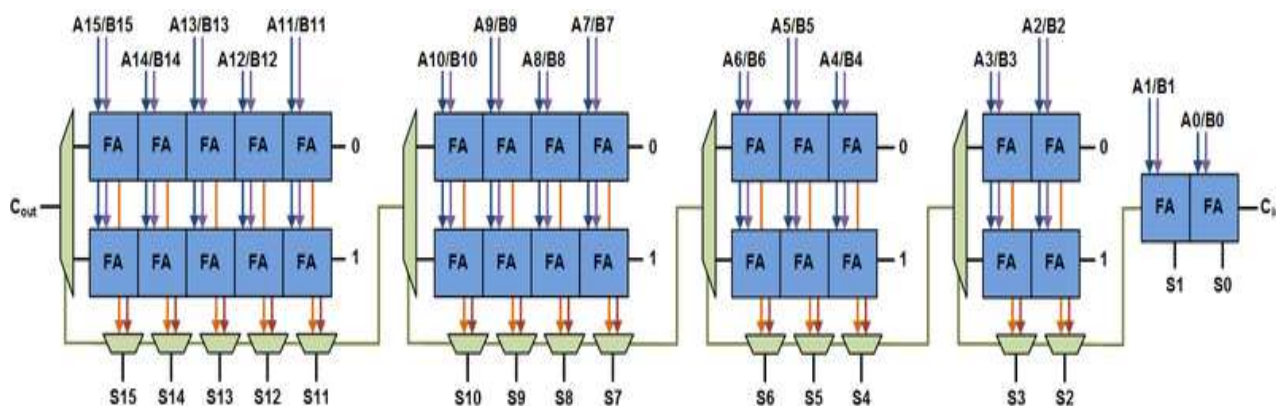از معایب این روش این است که بلوک (جمع کننده) های آخر مدت زیادی منتظر می مانند. یکی از کارهایی که برای افزایش کارایی می توان انجام داد، این است که تعداد بیت بیشتری برای جمع کردن به آن ها بدهیم. با همین ایده Non-Uniform Carry Select Adder طراحی شد. به این ترتیب جمع کننده ی بهتری خواهیم داشت.




تأخیر در این روش کمتر می شود زیرا از تاخیر در مدارهای پایانی، برای جمع کردن ارقام بیشتر استفاده می شود و همچنین پهنای آن ها کوچکتر می شود و توان مصرفی نیز کاهش پیدا می کند. نسبت به طراحی قبلی (uniform carry select adder) کارایی بهتری دارد ولی از نظر سخت افزاری تفاوت چندانی ندارند.

Carry Save Adder

فرض کنیم که قصد داریم m عدد n بیتی را جمع کنیم. اولین روشی که به ذهن می رسد این است که یک ماتریس $m \times n$ رقمی تشکیل دهیم و سطر به سطر جمع کنیم (با جمع کننده های آبشاری). در این روش حداقل تعداد جمع کننده های آبشاری $m-1$ تا خواهد بود (بین هر سطر) و هر کدام تأخیری برابر $2 \times nd$ خواهند داشت. بدین ترتیب تأخیر کل آن ها بسیار زیاد و به شکل زیر خواهد شد:

$$\text{delay} = (m - 1) * 2nd = 2mnd$$

 
برای بهتر کردن این روش می‌توان جمع‌کننده‌ها را به صورت درختی قرار داد و به این شکل تعداد طبقات لازم را کاهش داد اما همچنان تأخیر زیادی خواهیم داشت.



$$\text{delay} = 2nd * [\log_2 m]$$

$$HW = m * 5ng$$

اما روش بهتر استفاده از جمع‌کننده‌ی دیگری به نام Carry Save Adder است. ابتدا بایستی به این نکته توجه کنید که یک Full Adder نقش یک جمع‌کننده‌ی سه تایی را ایفا می‌کند (دو ورودی عددی و یک cin). در این روش هر بار به کمک Full Adder ها دسته‌های سه تایی از اعداد را به دسته‌های دو تایی تبدیل می‌کنیم (Cout و حاصل جمع) و این عمل را تکرار می‌کنیم تا زمانی که به دسته‌های ۲ تایی برسیم که در این مرحله با یک جمع‌کننده‌ی دیگر مانند جمع‌کننده‌ی آبشاری عملیات جمع به پایان می‌رسد.

 

ضرب کننده ها :

چنانچه دو عدد دودویی n بیتی A, B را در هم ضرب کنیم حاصل ضرب در حالت ماکزیمم $2n$ بیت خواهد شد. به عبارتی:

$$0 \leq A \leq 2^n$$

$$0 \leq B \leq 2^n$$

$$0 \leq A * B \leq 2^n * 2^n = 2^{2n}$$

یک ایده برای به دست آوردن نتیجه این است که حاصل ضرب هر بیت از B را در عدد دودویی A به طور جداگانه به دست بیاوریم و سپس نتیجه‌ی حاصل را با یکدیگر جمع کنیم. در مرحله i ام اگر b_i صفر باشد، نتیجه حاصل ضرب بیت i ام B در عدد A برابر با صفر خواهد بود، در غیر این صورت چون بیت B یک است، نتیجه حاصل ضرب این بیت در A برابر با خود A خواهد بود. (به هر کدام از این حاصل ضرب‌ها، حاصل ضرب‌های میانی یا بخشی گفته می‌شود).

الگوریتم به این شیوه است که به ازای ضرب بیت i ام B در A ، حاصل ضرب میانی را i بیت به سمت چپ شیفت داده و در زیر حاصل ضرب‌های میانی قبلی می‌نویسیم. بنابراین اولین حاصل ضرب میانی، n بیت است با صفر بیت شیفت به سمت چپ. دومی n بیت است با یک بیت شیفت به چپ. ... و n امین حاصل ضرب میانی، به طول n بیت است با n بیت شیفت به چپ. لذا وقتی این حاصل ضرب‌های میانی را باهم جمع کنیم، طول نتیجه نهایی به $2n$ بیت می‌رسد.

اگر چنین ایده ضربی را بخواهیم پیاده سازی نماییم، تعداد جمع کننده‌های مورد نیاز به شیوه سنتی، برابر با $n-1$ خواهد بود. (یعنی برای جمع کردن n تا حاصل ضرب میانی، به $n-1$ تا جمع کننده‌ی آبشاری n بیتی نیاز داریم.


و چنانچه بخواهیم این ایده را با جمع کننده carry save adder پیاده سازی کنیم (در بخش قبل گفتیم که carry save adder برای جمع کردن m عدد n بیتی به کار برده می‌شود) باید carry save adder برای جمع n عدد $2n$ بیتی بسازیم.

که پیاده سازی هر دو روش سخت است.

ضرب کننده ترتیبی:

لذا ایده ضرب کننده ترتیبی را مطرح می‌کنیم:

$$A \times B \rightarrow Q:A$$

 

(۱) در این روش هدف، کم کردن پهنای جمع کننده هاست تا $2n$ بیتی نباشند.

(۲) مقدار اولیه دو ثبات $Q:A$ در الگوریتمی که در ادامه خواهد آمد، صفر است. (علامت: بین A, Q به این معناست که این دو ثبات به هم وصل یا به عبارتی concat شده‌اند و $2n$ بیت جواب را تشکیل داده‌اند). و مقدار آن را هر بار با حاصلضرب‌های میانی جمع می‌کنیم. حاصلضرب نهایی در $Q:A$ موجود خواهد بود.

(۳) هر حاصلضرب میانی صفر است یا B . (در اینجا داریم $B \times A$ را حساب می‌کنیم) بنابراین در هر مرحله $Q:A$ را یا با صفر جمع می‌زنیم یا با عدد B . خود عدد B هم n بیتی است؛ بنابراین یک جمع کننده n بیتی کافی است. چون هر کدام از این حاصلضرب‌های میانی بخواند جمع شود در مرحله i ام تا شیفت به سمت چپ خورده است و اصلاً با تعدادی از بیت‌ها در $Q:A$ برای جمع در آن مرحله کاری نداریم. بنابراین لزومی ندارد که یک جمع کننده $2n$ بیتی به کار ببریم.

به عبارت دیگر در هر مرحله باید اندیس i را نگاه کنیم و حاصلضرب میانی را که 0 یا B است به اندازه i تا به سمت چپ شیفت بدهیم و به ازای $i+1$ امین بیت A به بعد، عمل جمع را انجام دهیم. که در اینصورت به جمع کننده با پهنای بیتی بیش از n نیاز خواهیم داشت. بنابراین به جای چنین کاری، حاصلضرب میانی را ثابت نگاه می‌داریم و به جای شیفت دادن آنها به سمت چپ، $Q:A$ را به سمت راست شیفت می‌دهیم. چون در مرحله i ام به i بیت سمت راست A که قبلاً از آنها برای تعیین حاصل ضربهای میانی استفاده کرده بودیم، نیازی نداریم. (به i بیت سمت راست A و $n-i$ بیت سمت چپ Q در مرحله i ام نیازی نداریم. بنابراین پهنای بیتی جمع کننده به n کاهش می‌یابد.)

با توجه به توضیحات فوق الگوریتم ضرب کننده ترتیبی به صورت زیر خواهد بود:

$$n \rightarrow sc$$

به A_0 نگاه کن:

اگر $A_0 = 0$ ؛ هیچ کاری انجام نده!

$$A_0 = 1: B + Q \rightarrow EQ \text{ اگر}$$


(۱) $E:Q:A$ را یک واحد به سمت راست شیفت بده!

$$sc - 1 \rightarrow sc \quad (۲)$$

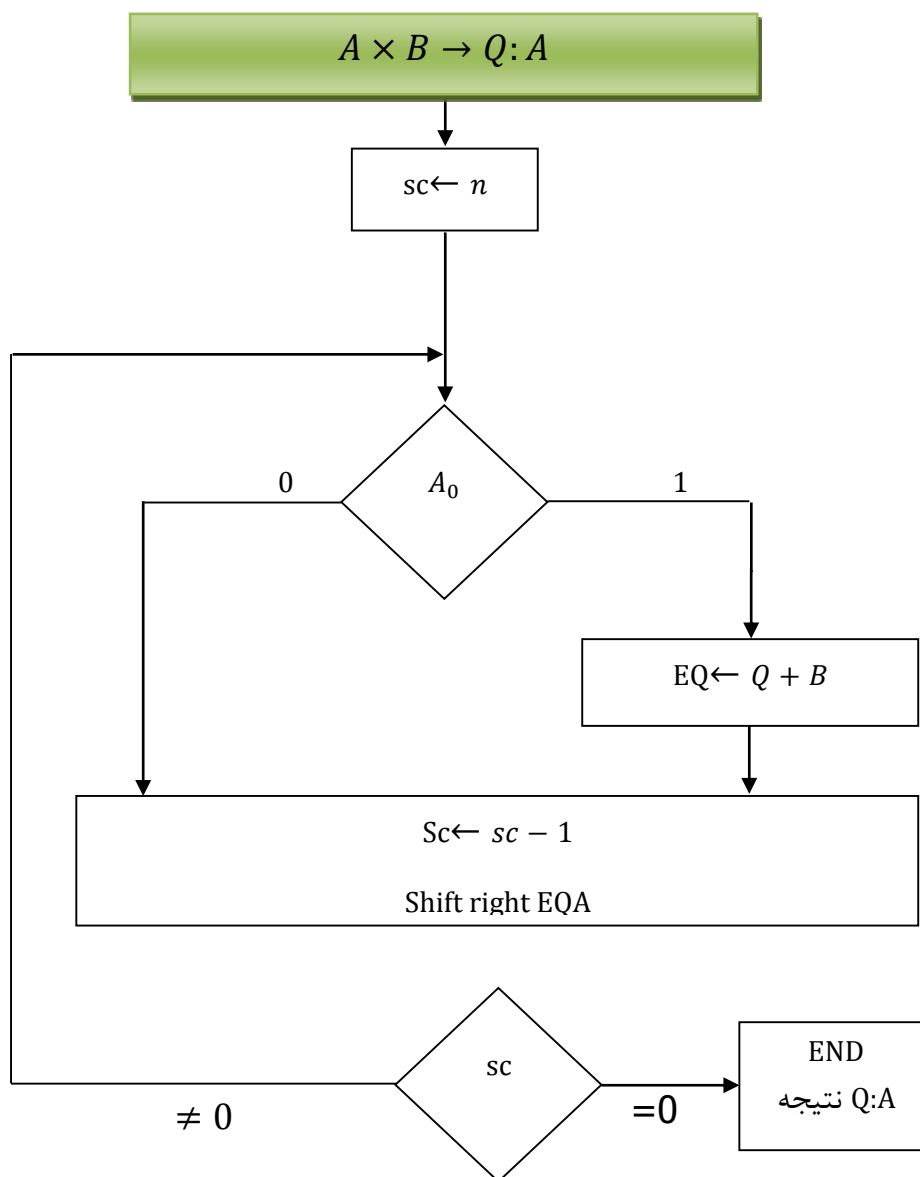(۳) اگر $sc=0$ ؛ پایان؛ در غیر این صورت برو به مرحله ۲.

در این روش بدبینانه ترین حالت این است که هر n بیت A ، یک باشد که در این صورت مدام باید عمل جمع را انجام بدهیم و تاخیر زیاد می شود.

خوش بینانه ترین حالت وقتی است که A تماماً صفر باشد؛ در این صورت فقط n تا کلاک لازم است.




روش فوق یک روش خیلی ساده است که حداقل سخت افزار را مصرف می کند؛ چون فقط یک جمع کننده n بیتی و یک فلیپ فلاپ (E) و سه تا ثبات (Q,A,B) می خواهد.

اما از نظر زمانی چون این روش به n تا کلاک نیاز داریم و طول کلاک را هم سخت افزار جمع کننده می سازد

ضرب کننده آرایه ای

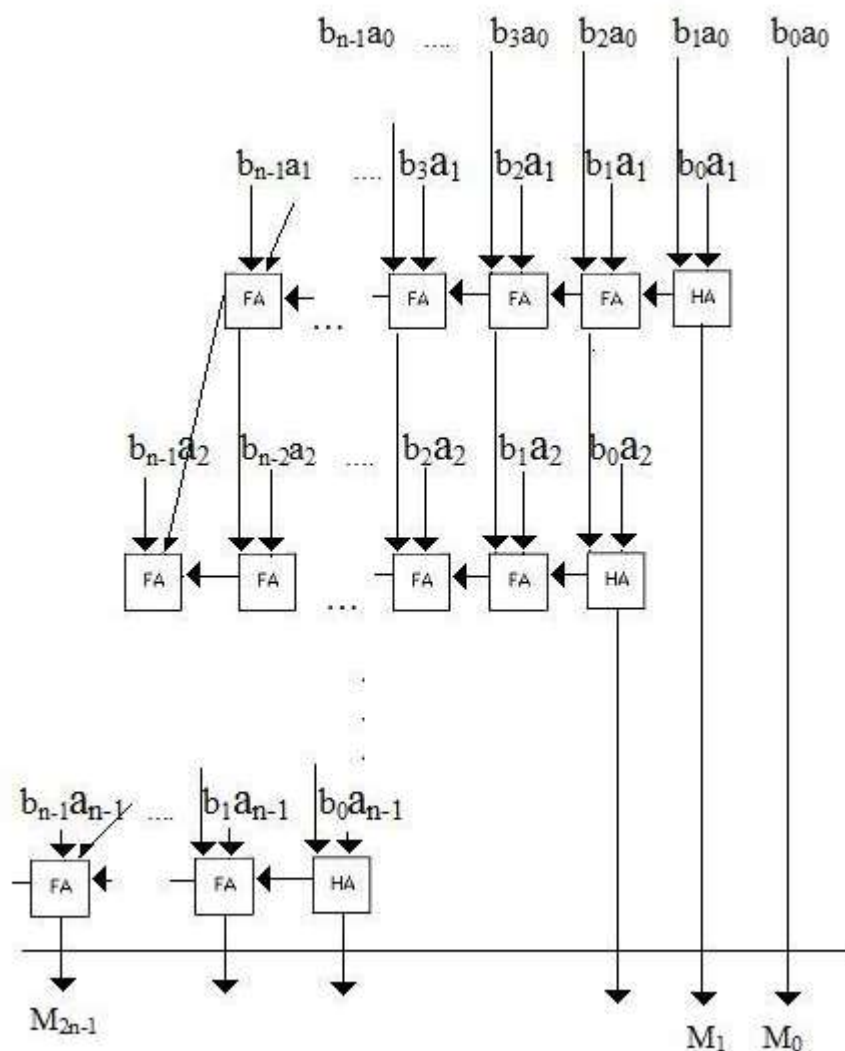واحد ALU ذاتا ترکیبی است، پس ضرب را می توان ترکیبی هم پیاده سازی کرد که برای این مقصود از ضرب کننده آرایه ای استفاده می شود. برای ضرب دو عدد n بیتی a و b مانند شکل زیر عمل می کنیم:




توضیح شکل:


ردیف x ام شامل $a \times b_j$ ($0 \leq j \leq n$) ها است. عدد هر ردیف را با عدد هم ستون ردیف پایانش جمع می کنیم و مجموع (sum) را به ردیف بعدی می دهیم تا چنانچه ردیف دیگری در پایین موجود بود با این حاصل جمع، جمع گردد و الا خود sum ، یعنی رقم j ام حاصل ضرب خواهد بود. همچنین در این جمع رقم نقلی (Carry out/Cout) ایجاد شده را به سمت چپ یعنی عدد هم ردیف در ستون بعد می دهیم تا به عنوان عدد نقلی

ورودی (Carry in/Cin) استفاده گردد. اگر تنها یک ردیف دیگر در ستونی که می‌خواهیم عدد جاری موجود در آن را جمع کنیم وجود داشت به جای تمام جمع کننده (Full Adder/FA) از نیم جمع کننده (Half Adder/HA) استفاده می‌کنیم.

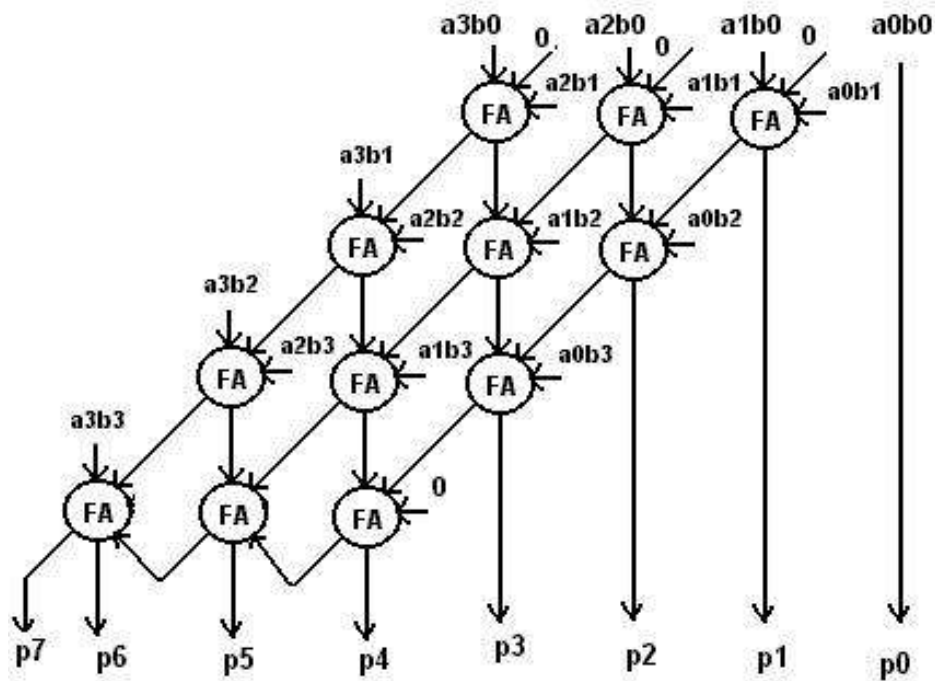در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در ضرب کننده آرایه‌ای لزوماً عدد نقلی به عدد هم ردیف در ستون بعدی داده نمی‌شود و گاهی به ردیف پایین تر در ستون بعد و .. داده می‌شود. در هر حال نکته مهم این است که عدد نقلی ایجاد شده در هر ستون به نحوی باید در یکی از جمع‌های ستون بعد شرکت کند. نمونه دیگری از ضرب کننده آرایه‌ای مربوط به ضرب دو عدد ۴ بیتی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید:




 واضح است که در مدار ضرب کننده آرایه‌ای، سخت افزار زیادی مصرف می‌شود یعنی به تعداد $n-1$ Cascade Adder. برای محاسبه تاخیر باید توجه داشت که برای تولید M_{2n-1} باید Carryها هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی (منظور sumهای تولید شده در هر FA است) حرکت کنند، یعنی:




که تاخیر از مرتبه nd است در حالی که ضرب کننده ترتیبی (sequential) تاخیری از مرتبه n^2d داشت. (دقت کنیم که از آنجا که $a_i b_j$ ها موازی ایجاد می‌شوند پس تاخیر در تولید M_{2n-1} دقیقاً برابر با $3nd+d$ است.)

نوع دیگری از ضرب کننده‌های آرایه ای:

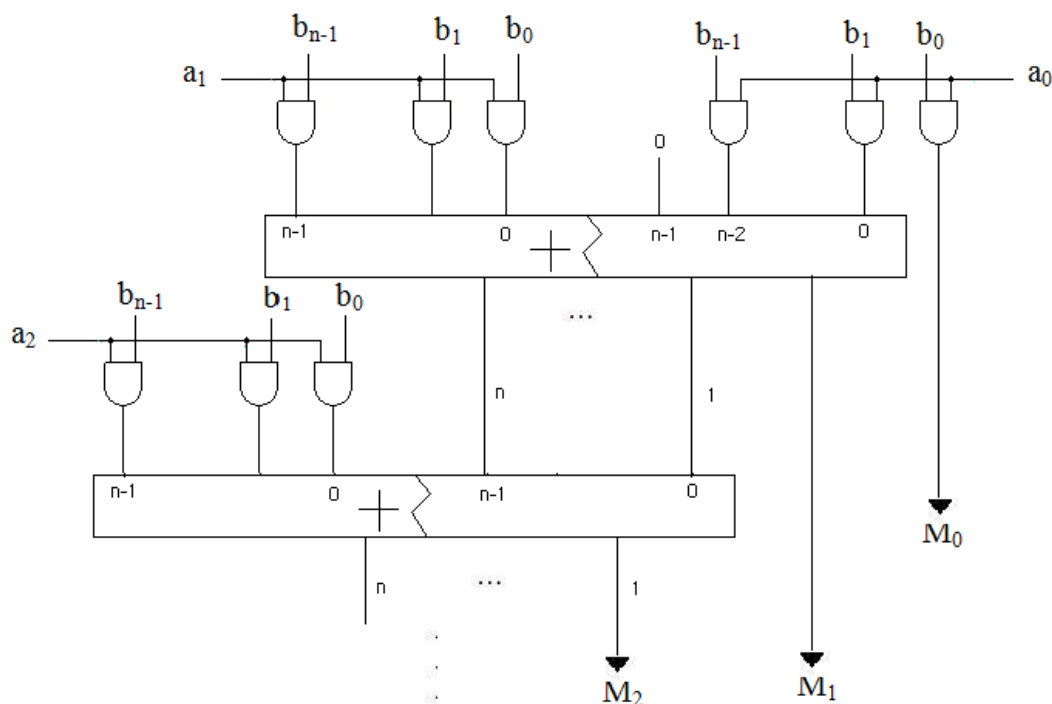

در این نوع ضرب کننده آرایه‌ای هر بار M_k که راست ترین رقم حاصل ضرب است که تا کنون محاسبه نشده را برمی گردانیم. در این جا نیاز به n تا جمع کننده n بیتی داریم.

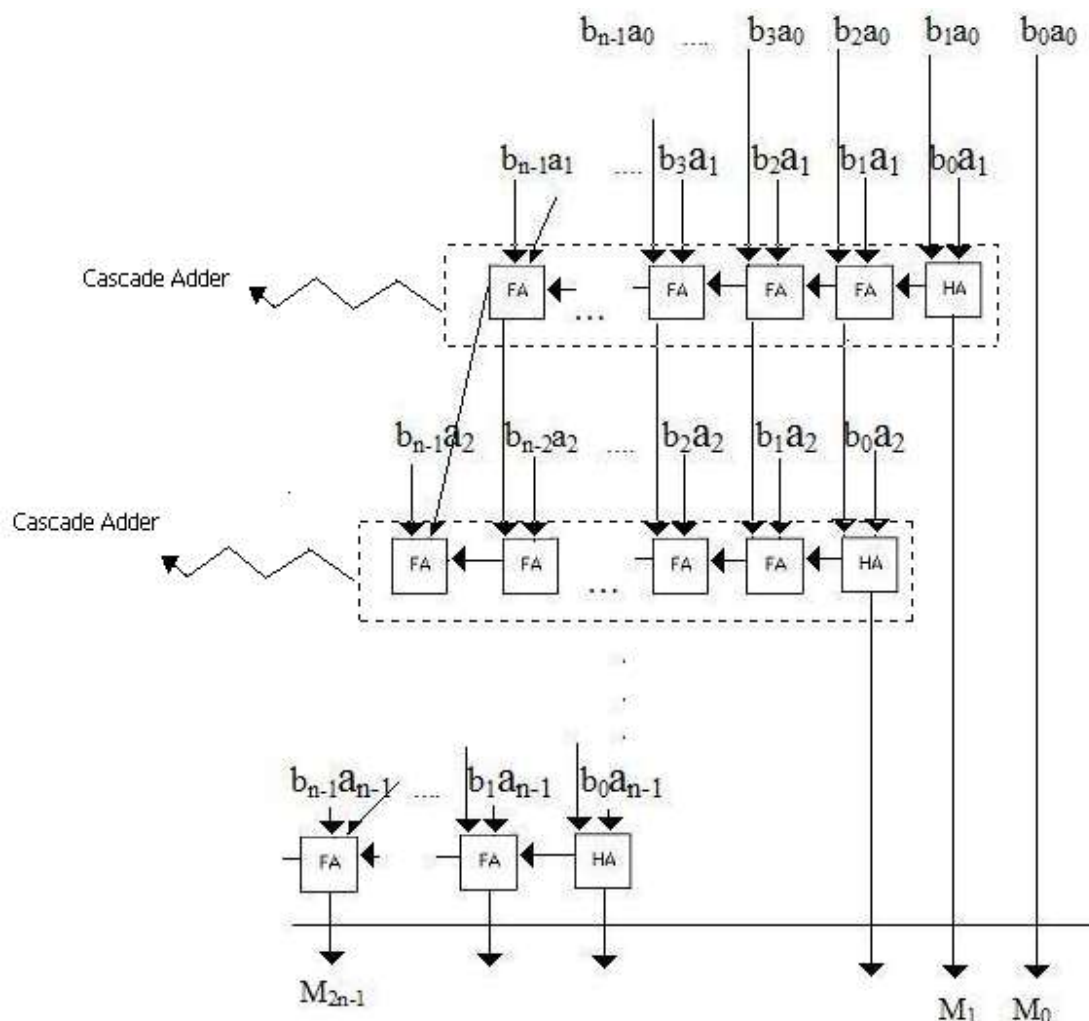در واقع اگر جمع کننده‌ها را Cascade Adder انتخاب کنیم همان ضرب کننده آرایه‌ای قبلی را به ما می‌دهد، اما استفاده از ضرب کننده‌های دیگر نظیر CLA نوع متفاوتی از ضرب کننده آرایه‌ای را ایجاد می‌کند. برای روشن شدن موضوع به شکل زیر توجه کنید:



باید دقت داشت که ضرب کننده آرایه‌ای که در بالا مورد بحث قرار گرفت تنها برای اعداد مثبت استفاده می‌شود.

ضرب کننده بوث (Booth Algorithm/Multiplier)

در ضرب کننده ترتیبی، به تعداد ۱های موجود در مضروب، باید عملیات جمع روی مضروب فیه را انجام می‌دادیم. برای بهبود این الگوریتم و مستقل کردن ضرب از تعداد این ۱ها شخصی به نام بوث الگوریتم بوث را ارائه کرد که در این الگوریتم تعداد عملیات جمع و یا تفریق روی مضروب فیه تنها به تعداد ۰ و ۱هایی که در مضروب ظاهر می‌شوند بستگی دارد.

قبل از ذکر این الگوریتم ابتدا باید نمایش دیگری از اعداد را فرا بگیریم.

هر عدد در مبنای ۲ را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:

$$\dots 000011 \dots 111100 \dots 000111 \dots 111 \dots 000$$

یعنی دنباله از ۱‌های متوالی و ۰‌های متوالی.

عدد x را در نظر بگیرید که :

عدد فوق در مبنای ۱۰ برابر است با $2^m - 2^l$

چرا که آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{array}{r} \dots 00100 \dots 0000 \dots \\ - \dots 00000 \dots 0010 \dots \\ \hline x = \dots 00011 \dots 1110 \dots \end{array}$$

حال از آنجاییکه می‌توان هر عدد صحیح A را (به طور منحصر به فرد) به صورت مجموعه‌ای از ۱‌ها و ۰‌های متوالی یعنی به شکل حاصل جمع x_i ‌ها در نظر گرفت (x_i ‌ها ساختاری همانند x در بالا دارند یعنی تمام ۱‌هایشان پشت سر هم آمده است) پس هر عدد صحیح را می‌توان به فرم $\sum 2^m - \sum 2^l$ نوشت. با مثال‌هایی موضوع را روشن می‌کنیم:

$$+5 = (00000101)_2 = 2^1 - 2^0 + 2^3 - 2^2 \quad \text{مثال ۱:}$$

$$-10 = (11110110)_2 = 2^3 - 2^1 - 2^4 \quad \text{مثال ۲:}$$

دقت شود که در مثال بالا رقم آخر یعنی سمت چپ ترین رقم ۱ است و تبدیل ۱ به ۰ رخ نمی‌دهد بنابراین نوشتن $+2^9$ درست نیست همان طور که در محاسبه نیز در نظر گرفته نشده است.

$$(11000111)_2 = 2^3 - 2^0 - 2^6 \quad \text{مثال ۳:}$$

همان طور که پیشتر نیز گفته شد این روش تنها به مجموعه ۱های پشت سر هم وابسته است. در این روش به جای اینکه a_0 را نگاه کند دو بیت به دو بیت نگاه می کند و لبه های بالا رونده و پایین رونده مهمند. این دو رقم ۴ حالت دارد:

هیچ کاری نکن $\Rightarrow 00$

عمل جمع را انجام بده $\Rightarrow 01$

عمل جمع را انجام بده $\Rightarrow 10$

هیچ کاری نکن $\Rightarrow 11$

در نوشتن الگوریتم بوث از متغیرهای ۱ بیتی E و G و متغیر n بیتی Q استفاده می کنیم، که E، carry را شامل می شود و G نیز حاوی رقم اول از بین جفت ارقامی است که می خواهند بررسی شوند (A_0G بیان کننده یکی از ۴ حالت بالا است). هدف ما ضرب دو عدد n رقمی A و B است و در پایان عملیات ضرب Q خارج قسمت و A نیز باقی مانده خواهند بود.

الگوریتم بوث:

$$(1) \quad SC \leftarrow n$$

(۲) A_0G را نگاه کن اگر مساوی بود با:

۰۰: هیچ کاری نکن

$$10: \quad EQA \leftarrow Q:A + B$$

$$01: \quad EQA \leftarrow Q:A - B$$

۱۱: هیچ کاری نکن

(۳) Shift Right (EQA)

$$(4) \quad SC \leftarrow SC - 1$$

(۵) اگر $SC = 0$ آنگاه پایان؛ وگرنه برو به مرحله ۲

در این الگوریتم بهترین حالت این است که همه ارقام ۱۱ یا ۰۰ باشند. بدترین حالات نیز زمانی رخ می‌دهند که ارقام به طور متناوب از ۰ به ۱ و از ۱ به ۰ تغییر کنند:

$$1010 \dots 1010 \quad (۱)$$

در این حالت به تعداد $1 - \frac{n}{2}$ عمل جمع و $\frac{n}{2}$ عمل تفریق در الگوریتم بوث نیاز است.

$$0101 \dots 0101 \quad (۲)$$

در این حالت $\frac{n}{2}$ عمل جمع و $\frac{n}{2}$ عمل تفریق در الگوریتم بوث نیاز است.

تقسیم کننده:

گفتیم که اگر دو عدد n بیتی A, B را در هم ضرب کنیم، حاصل در حالت ماکزیمم در $2n$ بیت جا می‌گیرد. در این قسمت می‌خواهیم تقسیم دو عدد را بررسی کنیم. چنانچه عدد $2n$ بیتی F را بر عدد n بیتی B تقسیم نماییم حاصل باید در n بیت جا شود؛ البته لزوماً تقسیم هر عدد $2n$ بیتی بر هر عدد n بیتی در n بیت جا نمی‌شود. به عنوان مثال عدد $2n$ بیتی $11 \dots 1$ را در نظر بگیرید. اگر این عدد را بر عدد n بیتی $100 \dots 1$ تقسیم نماییم واضح است که حاصل در n بیت نمی‌گنجد.

بنابراین ممکن است در برخی مواقع با سرریز مواجه شویم و سخت افزار نمی‌تواند محاسبات را انجام دهد و عددی را که از طول استاندارد تجاوز می‌کند را نگه دارد. این حالات عبارتند از:

۱- اگر مقسوم علیه صفر باشد، حاصل بی نهایت می‌شود که نمی‌توان آن را در n بیت نمایش داد و سرریز رخ می‌دهد.


۲- اگر خارج قسمت در n بیت جا نشود، نیز سرریز رخ می‌دهد. در واقع چنانچه عدد $2n$ بیتی $F = F_H: F_1$ بر عدد n بیتی B تقسیم شود، اگر $F_H \geq B$ ، آنگاه خارج قسمت در n بیت جا نمی‌شود.

اگر کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که حالت یک، در واقع زیر مجموعه‌ای از حالت ۲ است. بنابراین ساختن سخت افزار حالت ۲ کافی است.

حالت سرریز معمولاً با یک شدن فلیپ فلاپ خاصی که به آن فلیپ فلاپ سرریز گوییم مشخص می‌شود.

معمولاً فرضمان این است که اعداد مثبت هستند.

فلوچارت الگوریتم تقسیم به صورت زیر است:

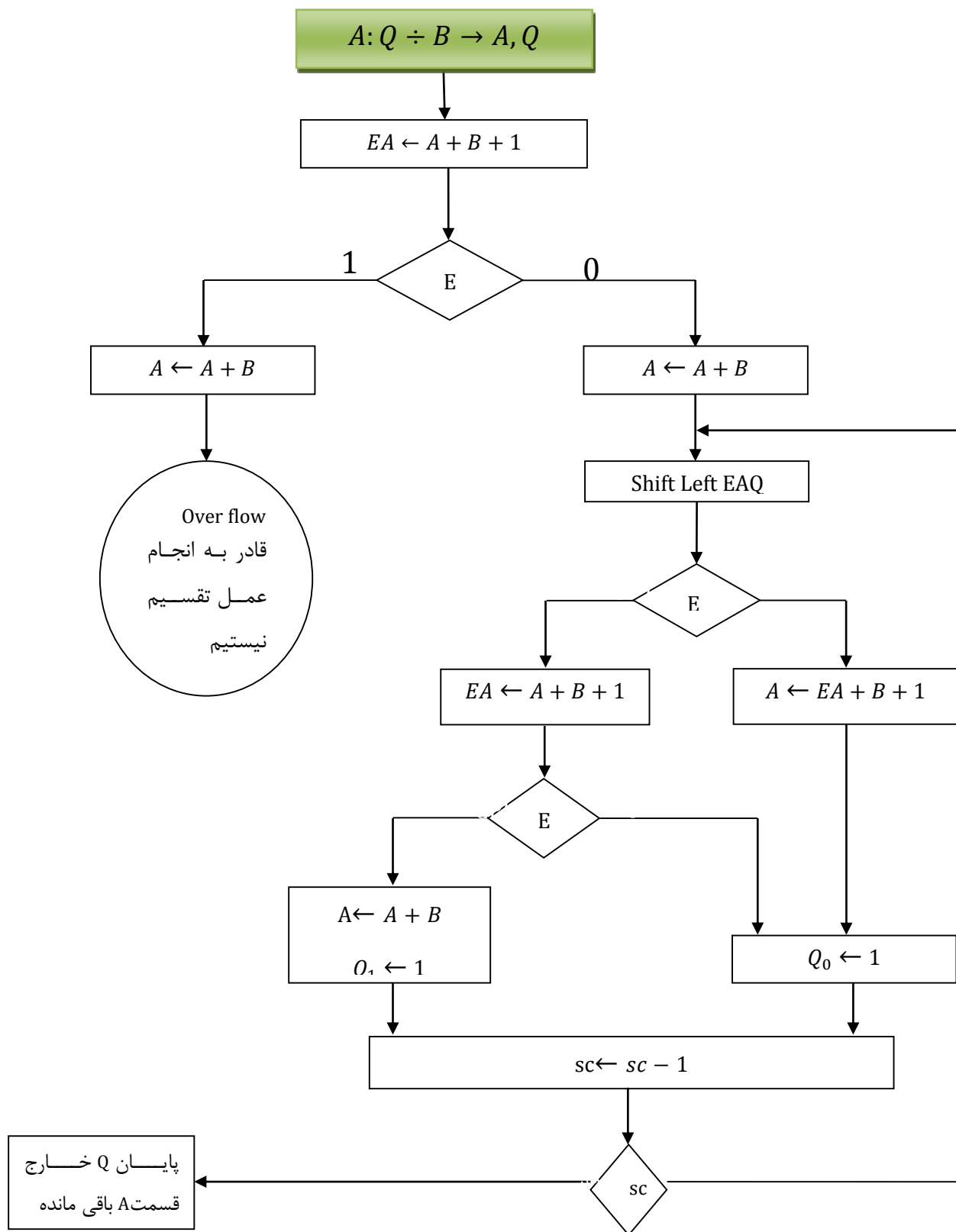

در این روش از ۴ ثبات، یک فلیپ فلاپ و یک جمع کننده استفاده کردیم. یک ثبات برای نگهداری مقسوم علیه و دو ثبات برای نگهداری مقسوم.

در این روش ابتدا باید چک کنیم که در تقسیم با سرریز مواجه خواهیم شد یا نه؟ به این منظور مقسوم علیه (B) را از بیت‌های نیمه بالارزش تر مقسوم (A) کم می‌کنیم و در EA قرار می‌دهیم. چنانچه در این عمل carry مساوی یک باشد، همانگونه که در جلسات قبلی ثابت شد A از B بزرگتر بوده است؛ لذا با حالتی مواجه هستیم که سرریز رخ میدهد و باید فلیپ فلاپ سرریز را یک کنیم. همچنین بیت‌های نیمه پرارزش مقسوم را که در هنگام تفریق خراب نموده ایم باید به حالت قبل برگردانیم. لذا B را با A جمع می‌کنیم که A قبلی حاصل شود و آن را در A میریزیم.

اما چنانچه carry حاصل صفر باشد، یعنی تقسیم با سرریز مواجه نمی‌شود. باز هم A را به حالت قبلی خود برمی‌گردانیم و از آنجایی که مشخص شد که در بار اول n بیت سمت چپ مقسوم از عدد n بیتی مقسوم علیه کوچکتر بوده، پس رقم اول خارج قسمت صفر است. لذا EAQ را یک بیت به سمت چپ شیفت می‌دهیم. حالا یک بیت از Q آزاد می‌شود که می‌توانیم در مرحله بعد برای نگهداری خارج قسمت از آن استفاده نماییم.

ما پیش فرض، بیت خارج قسمت در هر مرحله را برابر با یک می‌گیریم. چنانچه نادرست بود، آن را به صفر تغییر می‌دهیم. برای تشخیص درستی یا نادرستی این فرض مقسوم علیه را از A کم می‌کنیم. طبق همان قضیه‌ای که قبلاً گفتیم چنانچه carry حاصل یک باشد، یعنی A از مقسوم علیه بزرگتر بوده، لذا خارج قسمت یک درست بوده است و بیت صفرام Q را یک می‌کنیم. همچنین باقیمانده جزئی در این مرحله هم همان حاصل تفریق B از A است که در A گذاشته شده است. اما چنانچه carry حاصل، صفر باشد، به این معنی است که A از مقسوم علیه کوچکتر بوده است. واضح است که در این حالت، خارج قسمت در این مرحله صفر است. پس علاوه بر این که باید بیت صفرام Q را صفر کنیم، باید A را هم به همان حالت قبل از عمل تفریق برگردانیم. چون وقتی خارج قسمت صفر باشد، باقیمانده جزئی برابر با همان A خواهد بود.

حال از شمارنده یکی کم می‌کنیم. چنانچه شمارنده به صفر رسید عملیات تقسیم به پایان رسیده است؛ در غیر این صورت برای ادامه عمل تقسیم به مرحله شیفت دادن به چپ بازمی‌گردیم و عملیات را ادامه می‌دهیم. در پایان Q خارج قسمت و A باقی مانده نهایی است.

گفتیم در این الگوریتم فرض می‌شود که یک عدد مثبت $2n$ بیتی به یک عدد مثبت n بیتی تقسیم می‌شود. حالا اگر شیوه نمایش عدد اندازه-علامت یا مکمل دو باشد ابتدا باید تکلیف آن را مشخص نمود. به این صورت

که اگر اعداد مثبت باشند که همین روند را انجام می‌دهیم. اما اگر یک یا هر دو اعداد منفی باشند ابتدا معادل مثبت آن را به دست می‌آوریم؛ سپس عمل تقسیم را برای آن دو انجام می‌دهیم و در نهایت تعیین علامت می‌کنیم.

شیوه نمایش	جمع و تفریق	ضرب و تقسیم
مکمل دو	ساده	پیچیده
اندازه-علامت	پیچیده	ساده

اعداد اعشاری


دو نوع دسته‌بندی برای اعداد اعشاری وجود دارد:

◀ ممیز ثابت

◀ ممیز شناور

ممیز ثابت (Fixed point)

 در اعداد اعشاری با ممیز ثابت، تعداد بیت‌های اختصاص داده شده به قسمت صحیح و اعشاری ثابت می‌باشد، در زیر قالب این نوع عدد اعشاری را مشاهده می‌کنید:



همانطور که مشخص است، در این حالت، هر دو قسمت با هم عدد را تشکیل می‌دهد. در قسمت اول، تکه‌ی صحیح به صورت مکمل ۲ ذخیره می‌شود، قسمت اعشاری نیز به شکل بدون علامت در t بیت آخر ذخیره می‌شود. همانطور که مشاهده می‌کنید قسمت‌های اختصاص داده شده برای اعداد اعشاری همواره ثابت است. محاسبات ممیز ثابت از نظر پیاده سازی بسیار ساده است.

ممیز شناور (Floating point)

در اعداد ممیز شناور، نگهداری اعداد اعشاری به شکل متفاوتی انجام می‌شود. ایده‌ی اصلی این روش نگهداری اعداد در حافظه به شکل علمی آن‌هاست. قالب پیشنهادی مورد استفاده برای ذخیره سازی اعداد به این روش در شکل زیر قابل مشاهده است.



در این نحوه‌ی ذخیره‌سازی اعداد، S بیانگر علامت عدد (مثبت ۰، منفی ۱)، Exponent بیانگر نمای توانی است که به صورت مکمل ۲ ذخیره می‌شود. Fraction یا مانتیس بیانگر قسمت اعشاری عدد نرمال (هنجار) شده است. (عدد نرمال شده در نمایش علمی، عددی است که در قسمت صحیح، فقط یک رقم وجود داشته باشد) با توجه به اینکه در مبنای ۲ هستیم، این تک رقم صحیح به غیر از زمانی که مقدار عددی صفر باشد همواره ۱ خواهد بود. بنابراین در این حالت کافی است که فقط قسمت اعشاری در قسمت Fraction ذخیره شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که چه طور می‌توان یک عدد را به صورت ممیزشناور نمایش داد. برای این کار لازم است عملیات هنجارسازی صورت بگیرد. هنجارسازی همان تبدیل نمایش عدد به صورت علمی است. به طور مثال:

نمایش هنجار سازی شده	نمایش ناهنجار
$1.1111 * 2^4$	11111
$1.111 * 2^{-3}$	0.001111
$-1.000001 * 2^2$	-100.0001

در صورتی که فضای ذخیره‌سازی عدد ۱۰ بیت باشد و ۴ بیت برای توان و ۵ بیت برای مانتیس، به ترتیب خواهیم داشت:

S(1bit)	Exponent (4bits)	Fractions (5bits)
0	0100	11110
0	1101	11100
1	0010	00000

دقت کنید که در قسمت Fraction دقیقاً ۵ رقم اول اعشار به همان شکل در حافظه ذخیره شده است.

در طی تبدیل به اعداد ممیز شناور همواره باید به نکات زیر توجه داشت:

۱. همه‌ی اعداد به جز 0 قابلیت هنجار شدن دارند. برای همین 0 را با کوچک ترین عددی که می‌توان نشان داد، نمایش می‌دهیم. (در قراردادهای خاص برای بیان صفر از نمایش متفاوتی استفاده می‌شود).


۲. قسمت اعشاری (=mantis) همیشه مثبت است و دقیقا به همان شکل در حافظه نگهداری می‌شود.

۳. قسمت نما (=exponent) می‌تواند مثبت یا منفی باشد، که به صورت مکمل دو نشان داده می‌شود.


۴. قسمت‌های f و e در سیستم نمایش اعشاری چند بیت هستند؟ چون محدودیت ذکر شده تاثیر زیادی در حدود قابل ذخیره سازی توسط سیستم ایفا می‌کند. همواره لازم است که بدانیم آیا عدد محاسبه شده در حافظه قابل ذخیره سازی است یا نه. این عدد می‌تواند برای نمایش بسیار بزرگ باشد (سرریز در ممیز شناور: زمانی اتفاق می‌افتد که توان مثبت آنقدر بزرگ باشد که در محدوده‌ی توان جا نشود)، همچنین این عدد می‌تواند بسیار کوچک باشد (زیرریز در ممیز شناور: زمانی اتفاق می‌افتد که توان منفی آنقدر بزرگ باشد که در محدوده‌ی توان جا نگیرد). در صورت وقوع هر کدام از این اتفاق‌ها سیستم پاسخ غلط خواهد داد.

مطابق با استاندارد IEEE754 دو پیشنهاد برای تنظیم فضای f و e ارائه شده است.

 1. Single Precision (دقت ساده): 32 bits (Exponent 8 bits, Fraction 23 bits)



 2. Double Precision (دقت مضاعف): 64 bits (Exponent 11 bits, Fraction 52 bits)



زمانی که لازم است دو عدد اعشاری را با یکدیگر مقایسه کنیم، باستی ابتدا به توان آن توجه کنیم. با توجه به اینکه عددهای توان در قالب مکمل ۲ ذخیره می‌شوند و می‌توانند منفی باشند، عملیات مقایسه دشوار می‌شود. برای ساده تر کردن عملیات مقایسه، تصمیم بر این شد که نماها را به مقدار ثابتی در فضای عددی جابه‌جا کنیم. به این منظور، توان هر عدد را با عدد 2^{e-1} جمع می‌کنیم تا توان تمامی اعداد مثبت شود. امر سبب می‌شود که مقایسه اعداد اعشاری با ممیز شناور، ساده‌تر گردد. در جدول زیر تاثیر این عملیات نشان داده شده است:

عدد	مکمل دو	4 + مکمل دو
۳	011	111
۲	010	110
۱	001	101
۰	000	100
-۱	111	011
-۲	110	010
-۳	101	001
-۴	100	000

دقت کنید که با اعمال این روش (که به bias کردن شناخته می‌شود)، کوچکترین عدد (-۴) به مقدار صفر رسید و بزرگترین عدد به مقدار ۷ (یا ۱- در نمایش مکمل ۲). حال اگر اعداد را به صورت بدون علامت فرض کنیم، مقایسه‌ی آن‌ها بسیار ساده تر خواهد بود. در اثر این تبدیل، ترتیب اعداد ثابت باقی مانده است و مقایسه‌ی آنها نیز ساده تر شده.

با توجه به اینکه بعضی از اعداد اصم کاربرد زیادی دارند (مانند e و π و $\sqrt{2}$ و ...). بهتر است که آن‌ها در قالب ویژه‌ای ذخیره کنیم تا دقت محاسبات اعشاری خود را افزایش دهیم. به همین منظور نما را با عددی مثل $x - 2^{e-1}$ جمع می‌کنیم و x ردیف از توان را به اعداد خاص اختصاص می‌دهیم. بر خلاف روش نشان داده شده، در این حالت کوچکترین عدد در توان صفر نخواهد شد. به طور مثال اگر $x=1$ باشد، عدد ۳- به صفر تبدیل می‌شود و عدد ۴- مقدار ۱۱۱ خواهد گرفت. حال حالتی که توان ۱۱۱ باشد را حالت خاص فرض می‌کنیم و از ردیف آن، برای ذخیره سازی اعداد خاص استفاده می‌کنیم. به این شکل بازه‌ی مثبت و منفی توان که قبلاً از ۳ تا ۴- بود، متوازن شده و به ۳ تا ۳- تبدیل می‌شود و مقدار عددی ۴- که به شکل ۱۱۱ ظاهر می‌شود برای

نگهداری اعداد خاص استفاده خواهد شد. معمولاً اعداد خاص در قالب کد و در قسمت Fraction عددی ظاهر می‌شوند که توان آن یکی از این توان‌های اختصاص یافته است. برای فهمیدن مفهوم این کدها بایستی از جدول مخصوص آن استفاده کنیم.

یکی دیگر از حالات خاص ممکن، مقدار $\text{NaN} = \text{Not a Number}$ (ناعددی) است. زمانی که نتیجه‌ی محاسبات عدد نباشد، باید به شکلی قابل ذخیره کردن باشد، از این رو باید برای این حالت خاص نیز یک شکل در نظر گرفت. به طور مثال زمانی که از یک عدد منفی جذر می‌گیرید، خروجی مقدار عددی نخواهد بود و باید حاصل در این قالب ذخیره شود.

طبق قرار داد $\text{bias \#1} = 2^{e-1}$ و $\text{bias \#2} = 2^{e-1} - 1$ تعریف کرده و به نمایشی که مقدار توان را با bias \#1 و یا bias \#2 جمع کند، به ترتیب biased \#1 و biased \#2 گفته می‌شود. دقت شود که مقدار bias لزوماً مقادیر یاد شده نیست و ممکن است در شرایط مختلف مقادیر مختلفی باشد که به تعریف بستگی خواهد داشت. به طور مثال اگر ۳ بیت برای e در نظر بگیریم، مطابق با روش bias \#1 باید به توان هر عدد مقدار ۴ را اضافه کنیم. به شکل مشابه ممکن است که تعریف شود مقدار bias برابر با ۴ است که هر دو یک معنی را می‌رساند و آن هم این است که باید توان را با ۴ جمع کنید.

با توجه به اینکه تعداد اعداد اعشاری ممکن حتی در بازه‌ی ۰ تا ۱ بی‌نهایت است، مسلماً قادر به ذخیره سازی تمامی آن‌ها نخواهیم بود، از این رو فاکتورهای مورد توجه در توصیف نمایش اعداد ممیز شناور شامل ۴ دسته‌ی کلی می‌شود.

۱- چه تعداد عدد در این روش قابل ذخیره‌سازی است؟

۲- بازه‌ی اعداد قابل ذخیره سازی چقدر است؟

۳- دقت اعداد ذخیره شده چقدر است؟

۴- حداقل و حداکثر عدد قابل ذخیره سازی چقدر است؟

در ادامه با بررسی دقیق مقادیر قابل ذخیره سازی در اعداد شناور تلاش می‌کنیم که به سوال‌های فوق پاسخ دهیم.

در مرحله‌ی اول لازم است که به چند سوال پاسخ دهیم، برای ادامه‌ی بحث فرض کنید که طول قسمت Fraction در عدد ممیز شناور f بیت، و همچنین طول قسمت Exponent در عدد ممیز شناور e بیت باشد.

۱- حداقل مقدار Fraction چیست؟ با توجه به بدون علامت بودن قسمت Fraction کمترین مقدار آن برابر با صفر است. (تمامی ارقام صفر)

۲- حداکثر مقدار Fraction چیست؟ با توجه به بدون علامت بودن قسمت Fraction بیشترین مقدار آن برابر است با $1 - 2^{-f}$ (دقت کنید که مقدار Fraction در قسمت اعشاری عدد است، و زمانی که تمام مقادیر آن ۱ شود، حاصل برابر خواهد بود با $1 - 2^{-f}$)

۳- حداقل مقدار Exponent چیست؟ با توجه به علامت دار بودن عدد، حداقل مقدار Exponent برابر است با -2^{e-1}

۴- حداکثر مقدار Exponent چیست؟ با توجه به علامت دار بودن عدد، حداکثر مقدار Exponent برابر است با $2^{e-1} - 1$

با توجه به پاسخ سوالهای فوق، می‌توانیم کمترین مقدار مثبت قابل ذخیره در عدد ممیز شناور را بدست آوریم. بدیهی است که مطابق با قالب عدد ممیز شناور، کمترین مقدار مثبت ممکن برای آن به شکل زیر قابل محاسبه است:

$$\varepsilon = N_{min} = 1.F_{min} * 2^{E_{min}} \rightarrow 1.0 * 2^{-2^{e-1}}$$

این عدد به اسم اپسیلون شناخته می‌شود و در بعضی مواقع معادل صفر فرض می‌شود. در صورتی که e برابر با ۸ بیت باشد، مقدار اپسیلون برابر است با 2^{-128} که مقدار خیلی کوچکی است. در صورتی که از نمایش از پیش تعریف شده‌ی biased #1 تبعیت کنیم، تمامی مقادیر ذخیره شده برای این عدد ۰ خواهد بود (چرا؟).

کوچکترین عدد قابل ذخیره سازی، بعد از اپسیلون چیست؟ قاعدتا بایستی مقدار Fraction را افزایش دهیم (چرا؟). کمترین مقداری که می‌توان Fraction را افزایش داد برابر است با 2^{-f} . پس برای عدد بعدی خواهیم داشت.

$$N_{min+1} = (1 + 2^{-f}) * 2^{-2^{e-1}}$$

دقت کنید که اختلاف این عدد با عدد قبلی برابر است با $\Delta_1 = 2^{-f} * 2^{-2^{e-1}}$ و به همین ترتیب مقادیر افزایش پیدا می‌کنند تا زمانی که به بیشترین مقدار Fraction برسیم.

$$N_{min+2^f-1} = (2 - 2^{-f}) * 2^{-2^{e-1}}$$


زمانی که Fraction به بیشترین مقدار خود برسد، ناچار به افزایش مقدار Exponent هستیم. پس بعد از این خواهیم داشت.

$$N = 1.0 * 2^{-2^{e-1}+1}$$

با افزایش Fraction در این فاز، تفاوت اعداد با یکدیگر برابر است با $2\Delta_1 = \Delta_2 = 2^{-f} * 2^{-2^{e-1}+1}$ و این به معناست که با افزایش Exponent، فاصله‌ی بین اعداد نیز افزایش پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر هرچه از صفر فاصله بگیریم، دقت ما (فاصله‌ی بین اعداد) هم کاهش پیدا می‌کند. توجه کنید که این وضعیت برای اعداد منفی نیز به صورت قرینه خواهد بود، چون منفی بودن صرفاً توسط بیت S مشخص می‌شود. به هر کدام از سطوح Exponent اصطلاحاً یک اکتاو گفته می‌شود و فاصله‌ی بین اعداد در اکتاو i برابر خواهد بود با:

$$\Delta_1 = 2^{-f} * 2^{-2^{e-1}}, \Delta_i = 2^{i-1} * \Delta_1$$

 اگر بخواهیم اعداد قابل نمایش توسط سیستم ممیز شناور را روی محور اعداد نمایش دهیم، خواهیم داشت:



مقایسه اولیه ممیز شناور و ممیز ثابت

- هزینه سخت‌افزاری مدارهای محاسباتی سیستم ممیز ثابت بسیار کمتر از سیستم ممیز شناور است.
- تاخیر محاسبات ممیز ثابت بسیار کمتر از تاخیر محاسبات ممیز شناور می‌باشد.
- نمایش اعداد در ممیز ثابت در مقایسه با ممیز شناور، دارای انعطاف پذیری دلخواه نیست.
- سیستم ممیز شناور قابلیت نمایش اعداد خاص مثل e و π و $\sqrt{2}$ و ... را دارد.

محاسبات اعداد اعشاری ممیز شناور

برای انجام محاسبات جمع و تفریق اعداد اعشاری ممیز شناور ابتدا باید اعداد را هم‌نما کنیم.

$$2.344 \times 10^{-6}, 3.1415 \times 10^2$$

$$2.3446 \times 10^{-6} \quad 314150000.0000 \times 10^{-6}$$

$$0.0000023446 \times 10^2 \quad 3.1415 \times 10^2$$

در هر دو حالت به علت محدودیت فضا ممکن است قسمتی از اعداد دور ریخته شود؛ در روش اول قسمت پر ارزش اعداد دور ریخته می‌شود و در روش دوم قسمت کم ارزش اعداد.

مثلاً اگر کامپیوتری یک رقم قسمت صحیح و چهار رقم قسمت اعشاری عدد را ذخیره کند؛ فقط قسمت‌های رنگی اعداد بالا ذخیره می‌شود.

با این‌که هر دو روش از نظر ریاضی درست است اما به دلیلی که بالا گفته شد از روش دوم در کامپیوتر برای انجام محاسبات استفاده می‌شود.

الگوریتم جمع/تفریق اعداد اعشاری

۱. چک کردن صفر


۲. مقایسه نماها (جهت پیدا کردن عدد با نمای بزرگتر)

۳. عدد با نمای کوچکتر را به اندازه نماها به سمت راست شیفت می‌دهیم.

۴. دو عدد را با هم جمع/تفریق می‌کنیم (جمع/تفریق کننده اندازه علامت)

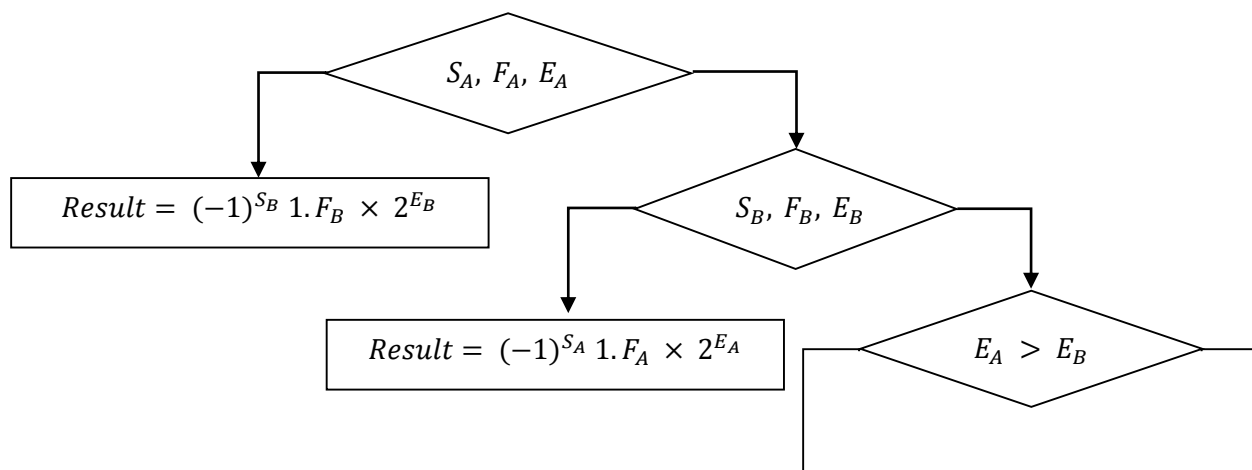۵. در صورتی که حاصل هنجار نباشد؛ آن را هنجار می‌کنیم.

$$A = (-1)^{S_A} 1.F_A \times 2^{E_A}, B = (-1)^{S_B} 1.F_B \times 2^{E_B}$$



در نمایش هنجار شده اعداد اعشاری یک رقم ۱ قبل از ممیز و بقیه ارقام بعد از ممیز قرار می گیرند.

$$(-1)^S 1.F \times 2^E$$

◀ زیر ریز (underflow): قبل از ممیز فقط رقم صفر وجود داشته باشد.

◀ سر ریز (overflow): قبل از ممیز عددی بزرگتر از ۱ وجود داشته باشد.

$$\begin{array}{r} 1.0011 \times 2^{10} \\ + 1.0010 \times 2^{10} \\ \hline 10.0001 \times 2^{10} \end{array}$$

مثال ۱: دو عدد $(0.5)_{10}$ و $(-0.4375)_{10}$ را با هم جمع کنید.



$$0.5 \times 2 = 1 \quad (0.5)_{10} = (1.000)_2 \times 2^{-1}$$

و به همین ترتیب داریم:

$$(-0.4375)_{10} = (-1.110)_2 \times 2^{-2}$$

حال الگوریتم جمع را اجرا می کنیم:

۱. چک کردن صفر (که در اینجا نداریم!)

۲. مقایسه نماها (ارقام عدد با نمای کوچکتر را به اندازه نماها به سمت راست شیفت

می دهیم):

$$(-1.110)_2 \times 2^{-2} = (-0.111)_2 \times 2^{-1}$$

۳. دو عدد را با هم جمع می‌کنیم:

$$(-0.111)_2 \times 2^{-1} + (1.000)_2 \times 2^{-1} = (0.001)_2 \times 2^{-1}$$

۴. در صورتی که حاصل هنجار نباشد؛ آن را هنجار می‌کنیم.

الگوریتم ضرب اعداد اعشاری

۱. چک کردن صفر

$$E_R = E_A + E_B - b$$

۲. جمع نماها با هم

$$S_R = S_A \oplus S_B \quad \text{تعیین علامت حاصل}$$

$$X = 1.F_A \times 1.F_B \quad \text{انجام عمل ضرب}$$

۵. هنجار کردن نتیجه در صورت ناهنجار شدن (overflow)

$$(-1)^{S_R} X \times 2^{E_R}$$

مثال ۲: دو عدد $(0.5)_{10}$ و $(-0.4375)_{10}$ را در هم ضرب کنید.

مطابق مثال ۱ داریم:

$$(0.5)_{10} = (1.000)_2 \times 2^{-1}$$

$$(-0.4375)_{10} = (-1.110)_2 \times 2^{-2}$$

حال الگوریتم ضرب را اجرا می‌کنیم:

۱. چک کردن صفر

$$-1 + (-2) = -3: \quad \text{۲. جمع نماها با هم}$$

$$-1 \oplus 1 = -1 \quad \text{۳. تعیین علامت حاصل}$$

۴. انجام عمل ضرب:

$$\begin{array}{r}
 1.000 \\
 \times 1.110 \\
 \hline
 0000 \\
 1000 \\
 1000 \\
 1000 \\
 \hline
 1110000
 \end{array}$$

۵. هنجار کردن نتیجه در صورت ناهنجار شدن

حاصل $(1.110000)_2 \times 2^{-3}$ است و از آنجا که ما به ۴ بیت برای نگهداری نیاز داریم:

$$(1.1100)_2 \times 2^{-3}$$

الگوریتم تقسیم اعداد اعشاری

۱. چک کردن صفر

$$E_R = E_A - E_B + b$$

۲. تفریق نماها با هم

$$S_R = S_A \oplus S_B$$

۳. تعیین علامت حاصل

$$X = 1.F_A \div 1.F_B$$

۴. انجام عمل تقسیم

۵. هنجار کردن نتیجه در صورت ناهنجار شدن (underflow)

$$(-1)^{S_R} X \times 2^{E_R}$$

در بعضی از سیستم‌ها برای نشان دادن ناعددی‌ها نمای اعداد اعشاری را با مقدار بایاس جمع می‌کنند.

در استاندارد IEEE754 برای دقت ساده از بایاس ۱۲۷ استفاده می‌شود. به عنوان مثال عدد ۱- به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$-1 + 127 = 126 = (01111110)_2$$

همچنین عدد ۱ به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$1 + 127 = 128 = (10000000)_2$$

توان بایاس در عدد ممیز شناور به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$(-1)^s \times 1.F \times 2^{Exponent-Bias}$$

توان بایاس برای دقت مضاعف در این استاندارد ۱۰۲۳ است.

در مرحله دوم ضرب اعداد اعشاری، مقدار بایاس را از حاصل جمع نماها کم می‌کنیم تا مقدار بایاس را دوبار با حاصل جمع نکرده باشیم و در مرحله دوم تقسیم اعداد اعشاری، مقدار بایاس را با حاصل تفریق نماها جمع می‌کنیم تا مقدار بایاس را دوبار از حاصل کم نکرده باشیم.

$$\begin{aligned} E_A = x_A + b, E_B = x_B + b &\Rightarrow E_R = x_A + x_B + b = E_A + E_B - b \\ &\Rightarrow E_R = x_A - x_B + b = E_A + E_B + b \end{aligned}$$

مثال ۳: عدد ۷۵.۰- در مبنای ۱۰ را در نمایش باینری به صورت دقت ساده و دقت مضاعف نشان دهید.

برای این که عدد ۷۵.۰- را به مبنای دو ببریم باید آن را در ۲ ضرب کنیم. قسمت صحیح عدد به دست آمده را نگه می‌داریم و قسمت اعشاری را دوباره در ۲ ضرب می‌کنیم و این عمل را تا زمانی ادامه می‌دهیم که عدد بدست آمده قسمت اعشاری نداشته باشد:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow 0.75 \times 2 = 1.501... \\ &\Rightarrow 0.5 \times 2 = 1.011 \end{aligned}$$

و چون عدد ما منفی است جواب ۱۱.۰- در مبنای ۲ می‌باشد. حال عدد بدست آمده را هنجار می‌کنیم: -1.1×2^{-1}

نمایش عمومی دقت ساده به صورت زیر است:

$$(-1)^s \times 1.F \times 2^{Exponent-127}$$

که به صورت زیر جایگزین می‌شود:

$$(-1)^1 \times 1.1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000 \times 2^{126-127}$$

۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰
۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

1
bi

8 bits

23

همچنین نمایش دقت مضاعف به صورت زیر است:

$$(-1)^1 \times 1.1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 \times 2^{1022-1023}$$

۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰
۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

1
bi

11 bits

20 bits

مثال ۴: عدد ممیز شناور زیر در دقت ساد 32 bits سیمالی است؟

۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	.
۱	۱	۱	.	۱

بیت علامت ۱ است. محدوده‌ی توان شامل ۱۲۹ است و محدوده‌ی اعشار در مبنای دودویی

شامل ۰.۰ ۰.۱ می‌باشد:

$$1 \times 2^{-2} = \frac{1}{4} = 0.25$$

بنابراین عدد موردنظر به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$(-1)^1 \times 1.25 \times 2^{129-127} = (-1)^1 \times 1.25 \times 2^2 = -5.0$$

نمایش BCD (دهدهی گذشته به صورت باینری Binary Coded Decimal)

در این سیستم هر رقم با ۴ بیت نمایش داده می‌شود و بخاطر ارتباط با دستگاه‌های I/O هنوز از آن استفاده می‌شود.

محاسبات بر مبنای نمایش BCD

جمع BCD


می‌خواهیم جمع کننده‌ای بسازیم که دو رقم BCD را با هم جمع کند.

باید مداری طراحی کنیم که اگر حاصل دو رقمی شد آن را با ۶ جمع کند. پس باید مداری برای تشخیص آن که آیا عدد دورقمی است یا نه نیز داشته باشیم (F خروجی این تابع است)

$$\begin{array}{r} a_3 a_2 a_1 a_0 \\ + b_3 b_2 b_1 b_0 \\ \hline c_B s_3 s_2 s_1 s_0 \Rightarrow c_D s'_3 s'_2 s'_1 s'_0 \end{array}$$

$$F = c_B + s_3 s_2 + s_3 s_1$$

	c_B	$s_3 s_2 s_1 s_0$	c_D	$s'_3 s'_2 s'_1 s'_0$	F
0	0	0000 0	0	0000 0	0
1	0	0001 1	0	0001 1	0
2	0	0010 2	0	0010 2	0
3	0	0011 3	0	0011 3	0
4	0	0100 4	0	0100 4	0
5	0	0101 5	0	0101 5	0
6	0	0110 6	0	0110 6	0
7	0	0111 7	0	0111 7	0
8	0	1000 8	0	1000 8	0
9	0	1001 9	0	1001 9	0
10	0	1010 10	1	0000 0	1
11	0	1011 11	1	0001 1	1
12	0	1100 12	1	0010 2	1
13	0	1101 13	1	0011 3	1
14	0	1110 14	1	0100 4	1
15	0	1111 15	1	0101 5	1
16	1	0000 0	1	0110 6	1
17	1	0001 1	1	0111 7	1
18	1	0010 2	1	1000 8	1

 

مدار بالا یک A H. BCD و با cascade کردن آن‌ها می‌توان یک جمع کننده ساخت.

تفریق BCD

می‌توان بجای محاسبه A-B مقدار A+10's(B) را حساب کرد.

اگر حاصل carry ایجاد کند؛ حاصل مثبت است و carry را دور می‌ریزیم و اگر حاصل carry ایجاد نکند؛ حاصل عددی منفی و به صورت مکمل ۱۰ است.

$$A - B \Rightarrow \begin{cases} c = 0 & A < B \\ c = 1 & A \geq B \end{cases}$$

مدار محاسبه کننده مکمل ۱۰، ۴ بیت ورودی می‌گیرد و ۵ بیت خروجی می‌دهد.

A	10's(A)
0	10
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

ضرب BCD

ابتدا حالت ساده‌ای از ضرب BCD را بررسی می‌کنیم که در آن دو عدد تک رقمی را در یکدیگر ضرب می‌کنیم برای مثال:

$$1001 \times 0100 = 0011 \ 0110$$

$$\begin{array}{r} 1001 = 9 \\ \times \quad 0100 = 4 \\ \hline 0010 \ 0100 = 24 \text{ (اشتباه)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0100 = 24 \text{ (اشتباه)} \\ \div 1010 = 10 \\ \hline 0011 = 3 \text{ خارج قسمت} \\ 0110 = 6 \text{ باقیمانده} \end{array}$$

حال که ضرب یک رقم در یک رقم را محاسبه نمودیم ضرب یک رقم در چند رقم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

$$\begin{array}{r} 0011\ 1001 = 39 \\ \times 0100 = 4 \\ \hline ? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 0100 \\ \hline 0011\ 0110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ \times 0100 \\ \hline 0001\ 0010 \end{array}$$

ابتدا حاصل هر رقم را با ارقام دیگر به دست می‌آوریم و سپس حاصل را با یکدیگر جمع می‌کنیم

$$\begin{array}{r} 0011\ 1001 = 39 \\ \times 0100 = 4 \\ \hline 0011\ 0110 \\ + 0001\ 0010 \\ \hline 0001\ 0101\ 0110 = 156 \end{array}$$

حال ضرب چند رقم در چند رقم را همانند ضرب در دنیای واقعی محاسبه

می‌کنیم

$$\begin{array}{r} 0011\ 1001 = 39 \\ \times 0100\ 0100 = 84 \\ \hline 0001\ 0101\ 0110 = 156 \\ + 0011\ 0001\ 0010 = 312 \\ \hline 0011\ 0010\ 0111\ 0110 = 3276 \end{array}$$

تقسیم BCD

می‌توان با تبدیل عدد به باینری عمل تقسیم را انجام داد و سپس با تقسیم بر ۱۰ رقم‌های آن را جدا نمود

مثال:

$$0101\ 0010 \div 0100 = 0001\ 0011$$

$$(52 \div 4 = 13)$$

$$\begin{array}{r} 0101 = 5 \\ \times 1010 = 10 \\ \hline 0011\ 0010 = 50_{(10)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011\ 0010 = 50_{(10)} \\ + 0010 = 2 \\ \hline 0110\ 0100 = 52_{(10)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0110\ 0100 = 52_{(10)} \\ \div 0100 = 4 \\ \hline \textcircled{1} \quad 1101 = ? \quad (\text{اشتباه}) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000\ 1101 = ? \quad (\text{اشتباه}) \\ \div 1010 = 10_{(10)} \\ \hline 0001 = 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 1 \quad 3 \\ 0001\ 0011 \end{array}$$

با باقیمانده

$$0011 = 3$$

باقیمانده تقسیم را هم از مرحله ① به دست می‌آید که با باقیمانده آن نیز به همان شکل برخورد می‌شود و با تقسیم بر ۱۰ رقم‌های آن را جدا می‌کنیم

تمرین: تقسیم *BCD* را بدون تبدیل به عدد باینری متناظر محاسبه کنید. (راهنمایی:
همانند تقسیم در دنیای واقعی عمل تقسیم را انجام دهید)

فصل سوم

Control Unit (واحد کنترل)

در این بخش شما یاد می‌گیرید چگونه واحد کنترل پردازشگر را طراحی نمایید.

در ابتدا شما با وظیفه واحد کنترل آشنا می‌شوید که برای کار خود مجبور است از یک الگوریتم ترتیبی (فن نیومن) استفاده کند این تنها جایی است که در سخت افزار ترتیبی عمل می‌شود و این باعث کاهش زیاد سرعت سخت افزار می‌شود که برای رفع این مشکل از تکنیک خط لوله استفاده می‌شود.

سپس شما با انواع واحدهای کنترل آشنا می‌شوید که شامل واحد کنترل برنامه پذیر و واحد کنترل سیم بندی شده است. که هرچند واحد کنترل سیم بندی شده قابلیت تغییر ندارد و نظم کمتری دارد اما به علت سرعت بسیار بسیار بالای آن نسبت به واحد کنترل برنامه پذیر در ساخت پردازشگرها از آن استفاده می‌شود.

در انتهای فصل با مبحث ورودی و خروجی‌ها آشنا می‌شویم و نحوه ارتباط پردازشگر با IO مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس برای سرعت بخشیدن به کار پردازشگر از وقفه‌ها (Interrupt) استفاده می‌شود.

در پایان این بخش شما قادر خواهید بود هر نوع پردازشگری بسازید.

CPU به عنوان ورودی می تواند مجموعه ای از دستورالعمل ها را بگیرد که به آن Instruction Set Architecture (ISA) می گویند. برای طراحی یک پردازنده با مجموعه دستورات خاص باید به چند نکته توجه کنیم:

۱. کامپیوتر RISC است یا CISC؟

برای پاسخگویی به این سوال باید دید که ماهیت دستورالعمل ها چیست:

a. I/O

b. MEM

i. ALU Based

ii. Memory Based

۲. تعداد دستورالعمل ها چیست؟

۳. تنوع دستورها چگونه است؟

مثلا دستوراتی که با حافظه کار می کنند چگونه اند و Operand دستورالعمل ها کجاست. آیا در داخل خود دستورات به صورت ضمنی است؟ آیا در ادامه دستورالعمل آمده اند؟ و یا مثلا در Stack هستند؟

۴. تعداد Operand دستورالعمل ها چندتا است؟ (پردازنده چند آدرس است؟)

۵. شیوه های آدرس دهی چگونه اند؟

انواع ماشین ها:

- صفر آدرسی (پشته ای): دستورالعمل ها فاقد Operand مشخص هستند و ماشین با Stack کار می کند. مثلا:

۱۰
۴
۳
۲

$$(10 + 4 - 3) / 2$$

Add , Sub , Div

- تک آدرسی: دستورالعمل‌ها یک Operand می‌گیرند.
- دو آدرسی: دستورالعمل‌ها دو Operand می‌گیرند.
- سه آدرسی: دستورالعمل‌ها سه Operand می‌گیرند.
- ..

قاعدتا هرچه تعداد Operandها بیشتر شود خصوصیات کامپیوتر به CISC نزدیکتر می‌شود.

تعداد دستورالعمل‌ها نیز مهم است و اثر مستقیم بر مبنای دستورات دارد. به علاوه در طراحی CPU باید قالب دستورات (Instruction Format) را مشخص کرده باشیم و تمام دستورات را بر مبنای آن بیان کنیم.

قالب دستورات:

Operand 3	Operand 2	Operand 1	Opcode	شیوه آدرس دهی
-----------	-----------	-----------	--------	---------------

اگر ماشین صفر آدرسه باشد. دستورالعمل‌ها فقط از Opcode تشکیل می‌شوند.

در حالت کلی دستورات اجزای ثابتی ندارند مثلا در تعداد Operandها متفاوتند. اما با این اوصاف قالب آنها باید یکتا باشند تا با هم تداخل نکنند.

مشخص است که پهنای Opcode حداقل $\lceil \log k \rceil$ است که k تعداد دستورات است.

می‌توان برای مشخص کردن صفر آدرسه یا تک آدرسه بودن دستور از یک بیت flag استفاده کرد اما بهتر است که از ترکیب بیت‌ها استفاده شود تا حجم دستورات کاهش یابد.

شیوه‌های آدرس دهی:

۱. ضمنی (Implicit):

مثلا: $STD \rightarrow Set\ Direction\ Flag$

$CLC \rightarrow Clear\ Carry$

اولین کامپیوترها با این نوع آدرس دهی کار می‌کردند اما برنامه نویسی در آنها بسیار محدود بود.

۲. بلافاصله (Immediate)

مثلاً: $Add\ 5\ Mul\ 10$

این روش باز هم محدود کننده است و از آن فقط برای کارهای *Static* می توان استفاده کرد.

۳. حافظه ای مستقیم (Memory Direct):

مثلاً: $Add\ [6]$

یعنی در حافظه عدد موجود در آدرس ۶ را جمع بزن. در این حالت، داده در دل دستورالعمل نهفته است.

در این نوع آدرس دهی نمی توان با *Pointer* کار کرد.

Flag	ADD	6
------	-----	---

۴. حافظه ای غیر مستقیم (Memory Indirect)

مثلاً: $MUL\ [[s]]$

که S آدرس آدرس داده مورد نظر ما است.

اشکال این روش وقت گیر بودن آن است چرا که نیاز به دو مرتبه دسترسی به حافظه در آن وجود دارد. به منظور رفع این مشکل از انواع آدرس دهی ثباتی استفاده می شود.

۵. ثباتی مستقیم

این نوع آدرس دهی برتری نسبت به حافظه ای مستقیم ندارد و همچنین دارای محدودیت تعداد ثبات ها نیز هست. مثلاً:

$ADD\ BX$

۶. ثباتی غیرمستقیم

با استفاده از این نوع آدرس دهی عملیات های آرایه ای بسیار سریع تر می شوند.

می توان با استفاده از این نوع آدرس دهی پشته را پیاده سازی کرد.

$MUL\ [BX]$

۷. آدرس دهی نسبی با ثبات پایه (Base Addressing)

معمولا کامپیوترها برای این نوع آدرس دهی ثباتی با نام ثبات پایه دارند. مثلا:

ADD BX[4]

با استفاده از این روش می توان نقطه شروع داده ساختار را به جای دیگری منتقل کرد و از دوباره کاری جلوگیری کرد.

۸. شاخص دار (Index)

مثلا: *ADD Value [SI]*

این نوع آدرس دهی هنگامی استفاده می شود که *Offset* متغیر است. به همین منظور بیشتر برای پیمایش آرایه از آن استفاده می شود. از ترکیب این روش با روش قبلی برای کار با آرایه های دو بعدی استفاده می شود.

۹. آدرس دهی شاخص دار با ثبات پایه

مثلا: *ADD BX[SI]*

از این شیوهی آدرس دهی برای کار با آرایه دو بعدی استفاده می شود.

۱۰. آدرس دهی خودافزایشی (خودکاهشی) (Auto Increment, Auto Decrement)

مثلا: *ADD [R]*

با توجه به *ISA* داده شده هدف ما طراحی پردازنده *RISC* ۱۶ بیتی است که در آن تنها از شیوه های آدرس دهی حافظه ای مستقیم، حافظه ای غیرمستقیم و ثباتی مستقیم استفاده می شود.

هم چنین با کمک *Instruction Set* داده شده باید *IF* و حداقل تعداد ثبات های مورد نیاز را معین کنیم. مثلا تعیین کنیم که برای انجام اعمال مورد نظر چه ثبات هایی نیاز داریم، آیا به *Temp Register* نیازمندیم یا خیر؟ و ..

سپس باید کار طراحی را انجام دهیم. طراحی شامل دو بخش است:

۱. طراحی Data Path (مسیر داده)

۲. طراحی Control Unit (واحد کنترل)

در مسیر داده باید تمام اطلاعات مربوط به همه‌ی چیزهایی که با داده ارتباط دارند را طراحی کنیم. این که داده از کجا می‌آید، در چه مسیری به کجا می‌رود و ... یعنی فرآیند حرکت داده را باید مدیریت و کنترل کنیم.

به طور خلاصه در مسیر داده همه‌ی فرآیندهای مربوط به هر مولفه‌ای که برای نگهداری، انتقال، انتخاب، دسترسی و عبور داده به کار می‌رود، باید طراحی شود.

در واحد کنترل نیز هر مولفه‌ای که وظیفه‌ی کنترل، انتخاب عملیات، هدایت داده و اجرای دستورالعمل را بر عهده داشته باشد باید طراحی شود.

مسیر داده شامل: BUS , Registers , Register file , ALU می‌باشد.

واحد کنترل شامل: flags , Multiplexers , Decoders , SC(Sequence counter) و سخت افزار کنترل کننده می‌باشد.

فرآیند کار در پردازنده بدین ترتیب است که: ابتدا دستورالعمل از حافظه وارد CPU می‌شود، سپس Decode می‌شود، پس از آن Command به ALU داده می‌شود و در صورت وجود Operand، از حافظه خوانده می‌شود، سپس دستور اجرا می‌شود و خروجی‌ها در جای مناسب خود قرار می‌گیرند.

به این روند الگوریتم فون نیومن (Von Neumann) می‌گویند، که به شرح زیر می‌باشد:

۱. خواندن دستورالعمل از حافظه (واکشی دستورالعمل) Instruction Fetch

۲. بازگشایی دستورالعمل Instruction Decode

۳. خواندن اپرندهای دستورالعمل Operands Fetch

۴. اجرای دستورالعمل Execute

۵. بازنویسی نتیجه Write Back Result

۶. $PC \leftarrow PC + 1$

۷. برو به ۱

این جا اولین جایی است که ناچاریم در سخت افزار به صورت Sequential عمل کنیم. و در هر مرحله برخی از قسمت‌های سخت افزار بلا استفاده اند. از طرف دیگر هر چه عمق یک مرحله زیاد شود، اجرای برنامه کندتر می‌شود.

SC: یک شمارنده است که به ما می‌گوید در کدام یک از گام‌های الگوریتم هستیم.


Instruction Cycle: به هر بار اجرای الگوریتم فون نیومن از ابتدا تا انتها Instruction Cycle می‌گویند.

همان طور که پیش از این هم گفتیم می‌خواهیم پردازنده RISC ۱۶ بیتی طراحی کنیم که در آن سه نوع دستورالعمل: حافظه‌ای، ثابتی و I/O وجود دارد.

دستورات حافظه‌ای درمورد داده‌های داخل حافظه است و دو شیوه‌ی آدرس دهی مستقیم و غیرمستقیم برای آن به کار می‌رود.

دستورات ثابتی نیز دارای شیوه‌ی آدرس دهی ثابتی هستند.

 با توجه به Instruction Set درمورد حافظه و ثبات‌های مورد نیازمان تصمیم گیری می‌کنیم :



کاربرد این ثبات‌ها به شرح زیر است:


- PC(Program Counter) (۱۲ بیت): آدرس دستورالعمل در حافظه را نگه داری می‌کند.
- AR(Address Register) (۱۲ بیت): آدرسی از حافظه را نگه داری می‌کند.
- DR(Data Register) (۱۶ بیت): داده‌هایی که از Data Bus می‌آیند را نگه می‌دارد.

- IR (Instruction Register) (۱۶ بیت): دستورالعمل‌هایی که PC در حافظه به آن‌ها اشاره می‌کند در این رجیستر نگه داری می‌شود.

- AC (Accumulator) (۱۶ بیت): خروجی ALU در این ثبات نگه داری می‌شود. (بهتر است که خروجی ALU در ثبات نگه داری شود چرا که نتیجه‌ی محاسبه‌ی ALU ممکن است یک نتیجه میانی باشد. از این رو خروجی ALU به AC می‌رود و ورودی‌های آن نیز AC, DR می‌باشند.)

- TR (Temp register) (۱۶ بیت): نتایج میانی و .. را نگه داری می‌کند.

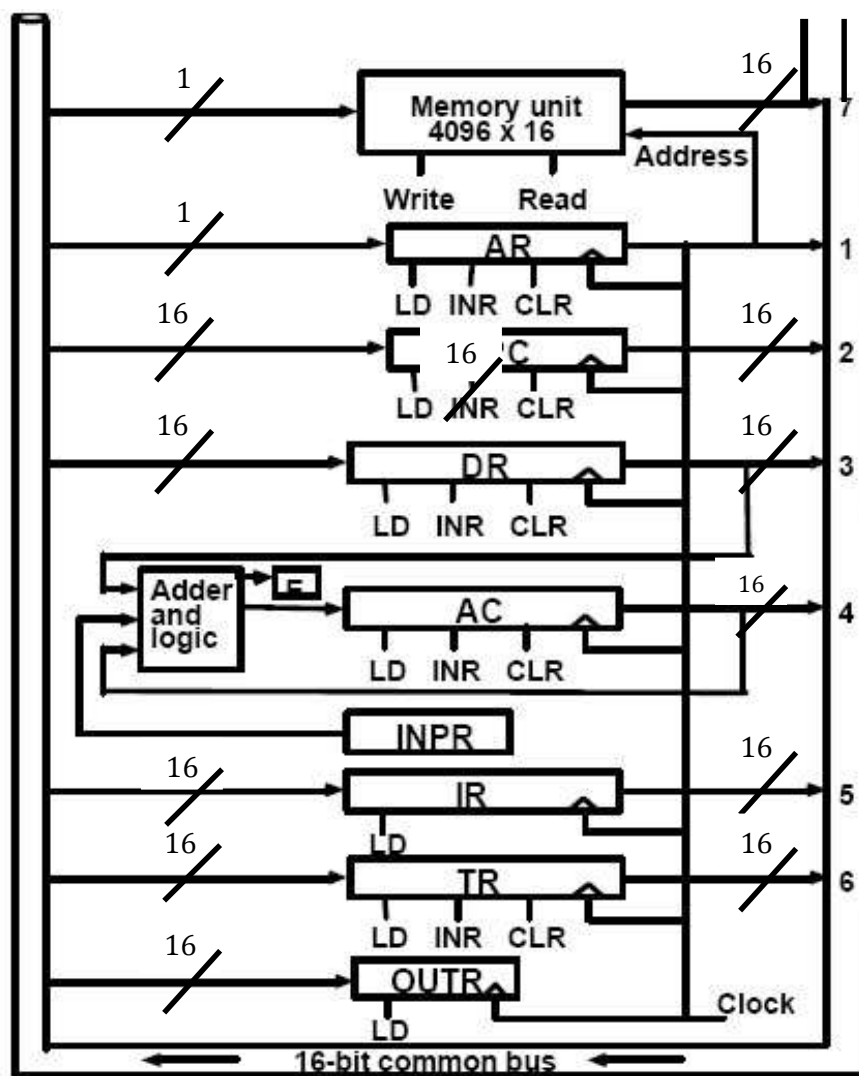برای ارتباط رجیسترها با یکدیگر از شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌شود. مثلاً: استفاده از Bus یا به صورت Point to Point. اما متداول ترین شیوه استفاده از Bus است. Bus به صورت زیر قرار داده می‌شود:



برای اعمال ورودی و خروجی، رجیسترهای INPR و OUTR را در نظر می‌گیریم. رجیسترهای ورودی و خروجی برای سادگی ۸ بیتی در نظر گرفته شده‌اند. به عنوان مثالی از دستورات ورودی و خروجی در صورتی که دستور، OUT 50 باشد، یعنی داده‌ی درون OUTR را به پُرت شماره‌ی ۵۰ بفرست.

برای باس، ۱۶ بیت در نظر گرفته شده است که در صورتی که از ۱۲ بیت آن استفاده شود، مقداری که روی باس قرار دارد از جنس آدرس است و در صورتی که از ۱۶ بیت استفاده شود، از جنس داده است. همچنین می‌توان به جای یک باس از دو باس مجزا برای آدرس و داده استفاده کرد.

در ALU که برای این کامپیوتر پایه استفاده می‌کنیم، اعمال ضرب و تقسیم در نظر گرفته نشده است و از عملیات حسابی تنها عمل جمع و تفریق قابل انجام است. عملیات منطقی هم همان‌طور که انتظار می‌رود در ALU انجام‌پذیر است. ورودی‌های ALU را DR، INPR و AC تشکیل می‌دهند.

در صورتی که تمام خروجی‌های رجیسترهای مختلف، مستقیماً به باس متصل شوند، به علت اتصال خروجی‌ها به هم، باید از واسطی استفاده کرد. به این منظور سه راه وجود دارد:

۱. MUX

۲. Tri-State


۳. Bus Driver: در صورتی که سیگنال این واسط صفر باشد، اتصال ورودی و خروجی قطع است.

در کامپیوتر پایه برای حل این مشکل از مالتی‌پلکسر استفاده می‌شود. به این صورت که تمام خروجی‌های رجیسترها و حافظه به عنوان ورودی به MUX می‌روند. برای این مالتی‌پلکسر سه ورودی انتخاب در نظر گرفته می‌شود.

هرگاه می‌خواهیم از اطلاعات حافظه استفاده کنیم، باید در AR، آدرس را بنویسیم.

انواع دستورات:

 دستورات حافظه‌ای تک‌اِپرندی هستند و دستورات ثباتی یک یا دو اِپرندی هستند. با توجه به شیوه‌های آدرس-دهی حافظه‌ای مستقیم و غیرمستقیم، اِپرند یک آدرس بوده و ۱۲ بیتی است.



به این ترتیب، OpCode ۸ حالت دارد. برای دستورات حافظه‌ای از قبیل load, store, jump و .. از ۷ تای اول آن استفاده می‌کنیم. یعنی:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110

دستورهایی که ۴ بیت سمت چپ آنها 0111 است را برای دستورهایی ثابتی و دستورهایی را که ۴ بیت سمت چپ آنها 1111 است را برای دستورهایی I/O استفاده می‌کنیم.


از آنجا که تنها ۱۲ دستور ثابتی در کامپیوتری که می‌خواهیم طراحی کنیم وجود دارد، کافی است در ۱۲ بیت باقی‌مانده برای هر دستور یک بیت را ۱ و باقی بیت‌ها را صفر قرار دهیم.

در دستورات I/O، یک بیت را برای تمایز بین دستورهایی ورودی و خروجی در نظر می‌گیریم و باقی را برای شماره‌ی پُرت می‌گذاریم.

طراحی واحد کنترل:


وظیفه‌ی طراحی پایه‌های load و تنظیم ورودی‌های انتخاب برای مالتی‌پلکسر باس، در واحد کنترل انجام می‌شود.

 برای رعایت الگوریتم فون نیومن و کار کردن ترتیبی با سخت‌افزار، باید سخت‌افزاری ارائه کنیم که توالی بدهد. احتیاج به شمارنده‌ای داریم که به این شکل باشد:



برای تولید این شکل موج می‌توان از shift-register استفاده کرد. به این صورت که یک بیت ثابت را برابر ۱ کرده و باقی بیت‌ها را صفر می‌گذاریم. و با هر بار شیفت دادن این ثابت، عدد یک به بیت‌های مختلف ثابت می‌رسد و در هر لحظه تنها یک بیت ثابت ۱ است. به این روش بیت لغزان می‌گویند.

 یک شیوه‌ی دیگر برای تولید شکل موج‌های گفته شده، استفاده از یک شمارنده‌ی صعودی و یک decoder متصل به این شمارنده است. در پایان هر مرتبه انجام الگوریتم فون‌نیومن، شمارنده را صفر می‌کنیم.



یکی از شیوه‌های توصیف الگوریتم فون‌نیومن، استفاده از micro-instructionها است. یک micro-instruction عبارتی به شکل زیر است:

$$k: r \leftarrow s + t$$

به این معنی که در صورت برقراری شرط k ، حاصل جمع s و t را در رجیستر r بریز.

عمل fetch در T_0 و T_1 انجام می‌شود:


$T_0: AR \leftarrow PC$

$T_1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$

decode:

$T_2: D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14), AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$

و در ادامه داریم:

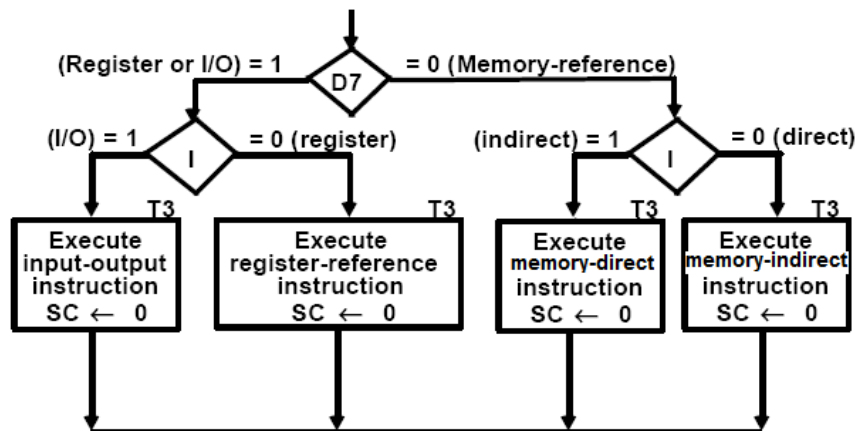

هر کدام از جعبه‌های بالا در T3 شروع به کار می‌کنند. برخی با یک کلاک انجام می‌شوند اما بعضی مثل حافظه-ای مستقیم یا غیر مستقیم بیش از یک کلاک طول می‌کشند.

به این سیکل که از fetch شروع می‌شود و به اجرای دستور ختم می‌شود، instruction cycle می‌گویند. (machine cycle با این سیکل تفاوت داشته و همان clock پردازنده است.)

فرض می‌کنیم input فقط صفحه کلید و output فقط چاپگر است و دستورات IN و OUT شماره پورت می‌گیرند. برای ارتباط با دستگاه‌های وروی و خروجی از دو رجیستر flag به نام‌های FGI و FGO استفاده می‌کنیم تا با استفاده از آن، از مکانیزم polling استفاده می‌شود.

برای مالتی پلکسر انتخاب کننده‌ی ثبات‌ها باید شماره‌هایی به ثبات‌ها داده شود. از ۱ تا ۷ به آن‌ها شماره می‌دهیم.

دستورات حافظه‌ای:

۱. BUN: Branch Unconditionally

به صورت غیر مستقیم، دستور *jump* اجرا می‌شود.

۲. BSA: Branch and Save Return Address

با اجرای این دستور، علاوه بر اجرای دستور *jump*، آدرس دستور بعدی نیز ذخیره و نگه داری می‌گردد. در این نوع کامپیوتر پشته (*stack*) نداریم. پس می‌توان آدرس را در یک ثبات گذاشت. اما در این صورت فقط یک بار می‌توان این دستور را صدا کرد.

*قرارداد: وقتی یک تابع می‌نویسیم، خط اول تابع را خالی می‌گذاریم و آدرس بازگشت را در همان خط خالی اول تابع ذخیره می‌کنیم.

۳. IBUN

برای بازگشت (*return*) از تابع استفاده می‌شود.

۴. ISZ: Increment and Skip if Zero

ابتدا AC یک واحد/افزوده می‌شود، سپس اگر صفر شد، دستور بعد اجرا نمی‌شود.

با استفاده از این دستورالعمل‌ها، می‌توان همه‌ی برنامه‌ها غیر از برنامه‌های بازگشتی را نوشت.

زمانی که دستور HLT اجرا شود، CPU با این که منبع تغذیه ندارد اما هیچ کاری نمی‌کند مگر این که به صورت سخت افزاری reset شود. در مواقعی که سیستم عامل نداریم و اجرای برنامه تمام شده باشد، نکته‌ی مفیدی محسوب می‌گردد.

برای وقفه‌ها هم، یک flag به نام IEN در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم CPU نیز یک پایه‌ی سخت افزاری برای interrupt دارد. وقتی این وقفه اعمال شود، یک فلیپ فلاپ به نام R، ۱ می‌شود. سپس subroutine مربوط به وقفه اجرا می‌شود که در قسمت اول حافظه interrupt vector می‌آید و مشخص می‌کند که روتین وقفه از کجا آغاز می‌گردد.

در این کامپیوتر فقط یک وقفه داریم که آدرس آن در خانه‌ی ۱ از حافظه نوشته می‌شود.

به طور کلی دو نوع طراحی داریم:


✓ طراحی Hardwired یا سیم بندی

✓ طراحی microprogrammed یا ریزبرنامه ریزی شده

در طراحی hardwired با گیت‌ها سر و کار داریم. اما با یک بار طراحی IC همیشه یک جور کار می‌کند و اگر بعدها دستوری اضافه شود، باید از اول طراحی را انجام داد. در صورتی که در طراحی microprogrammed برنامه ریزی می‌کنیم و عملاً یک CPU در داخل CPU دیگر است. بنابراین با تغییر دستورالعمل‌ها کافیسیت برنامه ریزی را تغییر دهیم.

در CU ورودی‌های T_0 تا T_{15} و به علاوه opcode و I وارد می‌شود.

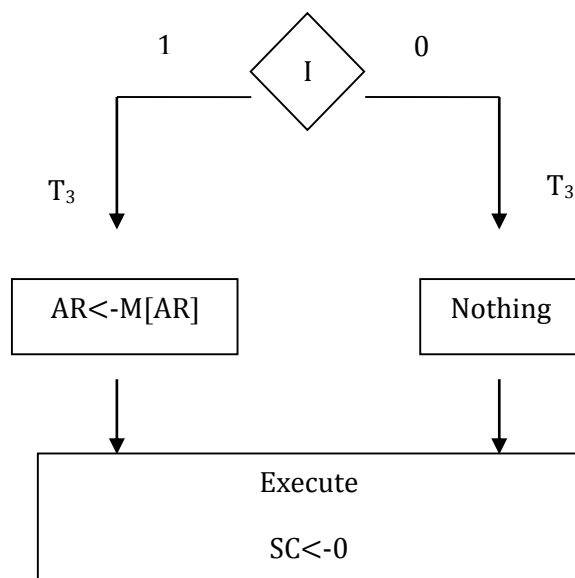اما برای آدرس دهی فاصله‌ای مستقیم و غیر مستقیم به صورت فلوچارت زیر عمل می‌کنیم:



اگر به جای Nothing در حالت مستقیم در T_3 کار اجرا را شروع می‌کردیم، سخت افزار پیچیده تر می‌شد و در عمل بایستی سخت افزار مشابه داشته باشیم که یکی در T_3 و دیگری در T_4 فعال شود.

$\bar{D}_7IT_3: AR \leftarrow M[AR]$

$\bar{D}_7\bar{I}T_3: \text{Nothing}$

$D_7\bar{I}T_3: \text{Execute a Register Reference Inst.}$

$D_7IT_3: \text{Execute an Input - Output Inst.}$

در این حالت و با این شرطها کارهای مختلف از هم جدا می‌شوند. I در دستورات بالا باید باشد. چرا که دو تا از اعمال هجرا می‌شود و هر دو با MUX در خروجی می‌آیند و لذا IC می‌سوزد.

باید دقت شود که وقتی opcode دستورات حافظه‌ای decode شده‌اند، اجرای دستورات در زمان‌های معین انجام شود و در دستور ذکر شود، مثلا: D_0T_4


هم چنین در هنگام کار با ALU هر دو اپرند در AC و DR باشند. بعد از کار ALU با D_0 ، کار تمام است پس در این هنگام SC باید ۰ گردد.

برای هر ثبات مثلا AC باید پایه‌های LD و INC و CLR را زمانبندی کنیم. برای هر پایه تمام دستوراتی که مثلا AC مقصد است را نگاه می‌کنیم. برای مثال تمام حالاتی که باعث clear شدن می‌شوند را OR کرده و به پایه‌ی

CLR می‌دهیم. بدین ترتیب پایه‌های LD و INC و CLR برنامه ریزی شده و سخت افزار آن به دست می‌آید. برای خواندن/نوشتن از/در حافظه، نیز به همین صورت عمل می‌کنیم.

برای $S_0S_1S_2$ باید ثبات‌هایی که سمت راست ریزعمل است را در نظر بگیریم. قبل از $S_0S_1S_2$ هم یک Encoder قرار می‌دهیم تا هر سه مقدار بگیرند.

 برای command های ALU هم به طور مشابه عملیات سمت راست micro-operation را نگاه می‌کنیم و حالتی که به ALU نیاز داریم را تولید می‌کنیم.



خط لوله ۲۶

پردازش موازی:

پردازش موازی به معنی بکارگیری تکنیکهای متنوعی در پردازش همزمان داده است که به منظور افزایش سرعت محاسبات سیستم‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پایین‌ترین سطح بررسی پردازش موازی، بررسی آن از نظر ثبات‌های بکار گرفته شده است.

دیدگاه‌های مختلف تقسیم‌بندی پردازش موازی:

- سازمان داخلی
- اتصالات درونی بین پرازنده‌ها
- جریان اطلاعات درون سیستم

تقسیم بندی Flynn

در این روش کامپیوتر را از نظر تعداد دستورات و داده‌های دستکاری شده در یک زمان تقسیم بندی می‌کنند.

- رشته‌ی تک دستوری، رشته تک داده ای (SISD)
- رشته‌ی چند دستوری، رشته تک داده ای (SIMD)
- رشته‌ی تک دستوری، رشته تک داده ای (MISD)
- رشته‌ی تک دستوری، رشته تک داده ای (MIMD)

منظور از تک دستوری بود و تک داده‌ای بودن این است که یک سیستم کامپیوتری بتواند چند دستور را به طور موازی در یک زمان اجرا کند. در صورتی که یک کامپیوتر چند دستوری باشد نیاز به چند پردازش گر نیز خواهد داشت

منظور از چند داده‌ای بودن این است که یک سیستم بتواند یک یا چند دستور را به طور همزمان روی داده‌های متفاوت اجرا کند. برای مثال کامپیوتری که از نوع MISD باشد نیاز به چند پردازش گر دارد تا بتواند در یک زمان یک دستور را بر روی چند داده‌ی مختلف اجرا کند.

نوعی دیگر از تقسیم بندی پردازش موازی:

- **خط لوله** تکنیکی است که یک پردازش سری را به عملیات جزیی تفکیک می‌نماید و هر عمل جزیی در مقطع خاصی همزمان با سایر مقاطع اعمال می‌شود. در واقع خط لوله مجموعه از قطعه پردازش کننده‌ها است که هر کدام بخشی را که به آن دیکته شده است انجام می‌دهد.

- پردازش برداری درباره‌ی محاسبات بردارها

- پردازش آرایه‌ای هم بر روی آرایه‌های بزرگ عمل می‌کند.

ساختار خط لوله (نگاهی ساده):

هر قطعه از یک ثبات ورودی و بدنبال آن یک مدار ترکیبی ساخته شده است. ثبات داده را نگه می‌دارید و مدار ترکیبی جز عملی را در ارتباط با قطعه انجام می‌دهد.

خط لوله حسابی:

این نوع از خط لوله در کامپیوترهای بسیار سریع و برای پیاده سازی اعمال حسابی چون ضرب و تقسیم به کار می‌روند. برای مثال در یک جمع کننده ممیز شناور قطعات عبارتند از:

- مقایسه نماها
- همردیف کردن مانتیس ها
- جمع یا تفریق مانتیس ها
- نرمالیزه کردن نتیجه


خط لوله دستور العمل:

در یک خط لوله‌ی دستور العمل سعی شده است فازهای برداشت و اجرای دستورات بر هم منطبق و همزمان انجام گیرد.

- Pipeline برای افزایش سرعت در کارهای ترتیبی به کار می‌رود.


برای تفهیم بهتر خط لوله آن را از طی یک مثال بررسی می‌کنیم:

 فرض کنید همیشه بخواهیم $A_i * B_i + C_i$ را روی داده‌های مختلف حساب کنیم که A, B, C سه عدد هستند که در ورودی داده می‌شوند. همچنین فرض می‌کنیم برای هر واحد t_{delay} زمان بخواهیم و پایه Clock همه ثبات‌ها یکسان است.



اگر بخواهیم این محاسبات را از روش معمولی محاسبه کنیم، برای هر محاسبه زمانی برابر با $2t_{delay}$ نیاز خواهیم داشت و برای n محاسبه‌ی مختلف نیاز به $n*2t_{delay}$ خواهد بود.

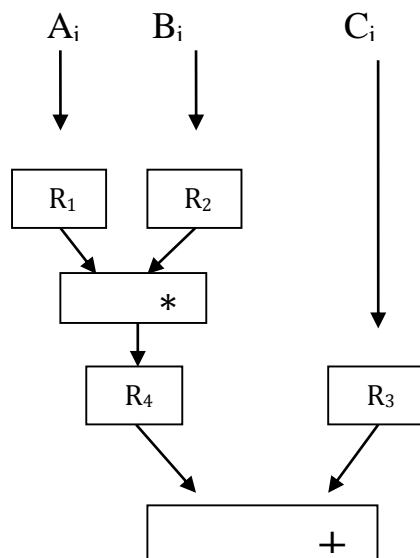برای استفاده از سازمان خط لوله طراحی را به صورت زیر تغییر می‌دهیم:



در این صورت پردازش‌ها در قطعه به صورت زیر است:

clock	R1	R2	R3	R4
1	A1	B1		
2	A2	B2	C1	A1 * B1
3	A3	B3	C2	A2 * B2
4			C3	A3 * B3

اگر دقت کنید بعد از دفعه اول بقیه‌ی محاسبات تنها به یک واحد زمانی تاخیر دارد. در نتیجه برای محاسبه‌ی n بار فرمول فوق نیاز به $n+1$ کلاک داریم تا کل محاسبات اتمام یابد.

اگر مثلاً تاخیر ضرب کننده T و تاخیر جمع کننده‌ی یک بیتی هم T باشد، در این صورت طول clock در حالت دوم باید:


$$t_{\text{clock}} \geq (n+1)T \rightarrow t_{\text{clock}} = (n+1)T$$

در حالت اول باید $2nT$ صبر کنیم. پس حالت اول نسبت به حالت دوم $\frac{2nT}{(n+1)T}$ یعنی تقریباً ۲ برابر کندتر است. به این تکنیک، خط لوله (Pipeline) می‌گویند.


حالت کلی:

گفتیم هر مدار خط لوله از یک تعدادی مدار ترکیبی یا قطعه پردازش گر تقسیم شده است.

 مدارهای ترکیبی را به گام^{۲۷}هایی که جدا از هم هستند تقسیم می کنیم. مثلاً:



 در حالت کلی سیم بین این مدارها را قطع کرده و بین آنها رجیستر می گذاریم.



در مدار فوق هر کدام از قطعه‌ها کار خود را به ترتیب در T_1, T_2, T_3 به اتمام می‌رسانند. از آن جایی که یک مدار خط لوله زمان واحدی بین قطعات پردازش گر آن باید موجود باشد تا به طور همزمان محاسبات هر قسمت به بخش قبلی منتقل شود باید طول کلاک را طوری تعیین کنیم که از هیچکدام کوچکتر نباشد پس داریم:

$$\text{طول کلاک} \geq \text{Max}(T_1, T_2, T_3)$$

تاخیر دفعه‌ی اول محاسبات برابر $T_1 + T_2 + T_3$ است.

برای سادگی فرض کنید T_i ها مساوی و برابر t_n و تعداد stage ها k باشد. پس

تاخیر انجام n تا task با مدار ترکیبی بدون خط لوله $n(k t_n)$ خواهد بود. این در حالی است که دفعات بعدی محاسبات تنها بعد از یک واحد تاخیر از مرحله قبل به اتمام می‌رسند پس داریم:

$$\text{تاخیر انجام } n \text{ تا task با خط لوله} = \text{تاخیر اولین task} + (n-1) t_{\text{clock}}$$

برای محاسبه‌ی میزان افزایش سرعت زمان از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$\text{Speed-up} = \frac{\text{کند}}{\text{تند}} = \frac{nkt_n}{kt_n + (n+1)t_n} = \frac{nk}{k+n-1}$$

حال اگر k ثابت باشد و n متغیر و اگر $n \rightarrow \infty$ میل کند خواهیم داشت:

$$\text{Speed-up} = k$$

از محاسبات فوق به این نتیجه می‌رسیم که ماکسیمم افزایش سرعت با خط لوله به اندازه تعداد stageها است. در نتیجه هر چه stageها را بیشتر کنیم بهتر است. اما بعضی اوقات نمی‌توان stageها را کوچکتر کرد. مثلاً یک گیت با دو ورودی که هر ورودی طولی متفاوت دارد. ضمن این که زیاد شدن k تعداد ثباتها را زیاد می‌کند که در این صورت، overhead خیلی بیشتر از حالت اول می‌شود.

مثال: اگر سه stage باشد و هر کدام به ترتیب ۲، ۵ و ۱۰ نانوثانیه باشد و ۱۰۰ دستور اجرا کنیم، چقدر speed-up داریم؟

پاسخ:


$$1700 = 100 \times (10 + 5 + 2) \text{ حالت عادی}$$

$$(10 = \text{طول کلاک}) \quad 1020 = 10 \times 99 + 30 \text{ حالت خط لوله}$$

$$\text{Speed-up} = \frac{1700}{1020} \approx 1/6$$

گفتیم میزان زمان تاخیر هر مرحله باید به مقدار ماکسیمم تاخیر هر کدام از قطعه‌ها باشد. پس گاهی اوقات تقسیم محسبات به قعات ریز تر می‌تواند کار ساز نباشد. برای مثال در بالا می‌توان ۲ و ۵ را یکی کرد. در واقع خط لوله‌ای خوب است که در آن تاخیر stageها به هم نزدیک باشد و الزاماً تقسیم کردن بر اساس سخت افزار درست نیست بلکه باید بر اساس زمان باشد.

 همین ایده را می‌توان در بخش کنترل کننده‌ی کامپیوتر هم ایجاد کرد. کار ترتیبی در کامپیوتر مطابق الگوریتم فون-نیومن است که می‌توان آن را به جز پردازش گره‌های زیر تقسیم بندی کرد:



در تقسیم بندی فوق هر کدام از مراحل مختلف به طور موازی در یک زمان اما روی دستورات مختلف خوانده شده از حافظه اجرا می شود. به گونه ای که ابتدا در قطعه اول یک دستور خوانده شده و در زمان بعدی برای دیکد شدن به قطعه ی بعدی منتقل می شود و در همان زمان دستور بعدی از حافظه خوانده می شود.

بررسی یک مشکل در این روش:

فرض کنید در جدول زیر T4 یک دستور jump از نوع conditional (شرطی) باشد. برای مثال T4 jumpz 100H باشد. در این صورت T5 با توجه به مقدار zero flag دستور بعدی که باید اجرا شود یا دستوری است که در خانه ی 100H قرار دارد و یا دستوری است که در خط بعد از T4 آمده است. پس T5 باید صبر کند تا T4 تمام شود و سپس شروع به کار کند. وقتی که دستور T4 execute شود تکلیف zero flag مشخص می شود سپس میتوان T5 شروع به کار کند.

در این موارد بین دو دستور اصطلاحاً حباب ایجاد می شود (که در شکل با هاشور نمایش داده شده است). به این اتفاق Stall می گویند. هر چه stall بیشتری اتفاق بیفتد به ضرر ماست. و بدبینانه ترین ترین حالت برای pipeline زمانی است که فقط jump های شرطی داشته باشیم. با این حال می توان گفت pipeline در مجموع کارایی مناسبی دارد.^{۲۸}

مکان مرحله	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
FI	T1	T2	T3	T4					T5		
DEC		T1	T2	T3	T4					T5	
FO			T1	T2	T3	T4					T5
EXC				T1	T2	T3	T4				
WB					T1	T2	T3	T4			

اما این نوع jump ها فقط یکی از ضعف های روش pipeline است. به طور کلی می توان ۳ نوع نقطه ضعف برای این روش متصور شد که به آن اشاره می کنیم:

۲۸ آمار نشان میدهد در هر ۱۰۰ خط یک jump در برنامه ها وجود دارد.

نقاط ضعف روش pipeline

۱. وابستگی فیزیکی: فرض کنید در یک stage از عمل pipeline همزمان می‌خواهیم operand یک دستور را بدست آوریم که نسبی است (مثلا دستور $\text{add } b_1[4]$ که در آن b_1 یک ثابت پایه است) و عمل execute یک دستور جمع را بدست آوریم. مشخصا در هر دو دستور به ALU نیاز داریم (در اولی برای جمع کردن b_1 و 4 و در دومی برای خود دستور جمع کردن) و این یک recurso conflict است.

برای حل این مشکل می‌توان در صورتی که می‌توانیم هزینه بیشتری بپردازیم چند ALU بخریم در غیر اینصورت Stall ایجاد کنیم.


۲. وابستگی داده‌ای: دستورات رو به رو را در نظر بگیرید:

$$R1 \leftarrow R2 + R3$$

$$R4 \leftarrow M[R1]$$

بدیهتاً دستور دوم باید بعد از دستور اول اجرا شود یعنی تا انجام عمل WB دستور اول صبر کند.

 یک از روش‌های موجود برای حل این مشکل می‌توان تا جایی که ممکن است از این وابستگی‌ها در کدها پرهیز کنیم یعنی برای مثال compiler را ملزم به جلوگیری از وقوع این مشکلات کنیم. برای مثال کد زیر را در نظر بگیرید.



می‌توان با جا به جا کردن سوم بین خط اول و دوم مشکل وابستگی داده‌ای را حل کرد. به این کار تاخیر ایجاد کردن می‌گویند.

روش دیگر استفاده از سخت افزارها یی است که با جهت دهی به داده در مسیرهای خاص مشک را حل می‌کنند. برای مثال چک می‌کند اگر نتیجه محاسبات ALU در دستور بعدی مورد

نیاز است به جای انتقال آن به رجیستر ابتدا آن را به عنوان ورودی به واحد مورد نیاز می‌فرستد.

یکی دیگر از روش‌های استفاده از مدارهای همبند سخت افزاری (Hardware Interlock) می‌باشد که در این روش دستوراتی که ورودی‌های آن‌ها به خروجی‌های دستورات قبلی نیاز دارد و منابع آن‌ها در دسترس نیست را شناسایی می‌کند و آن‌ها را با تاخیر اندکی اجرا می‌نماید.


۳. وابستگی مربوط به branch ها: که به طور مفصل در conditional jump به آن اشاره شد.

از بین این سه مشکل branch problem قابل حل نیست اما می‌توان روش‌هایی را برای کمتر شدن تاخیر به کار برد. برای مثال می‌توان از branch prediction استفاده کرد یعنی پیش بینی کنیم که jump کنیم یا خیر. بعد از مشخص شدن نتیجه شرط اگر درست عمل نکرده باشیم باید همه‌ی کارهای اضافه انجام شده را دور بریزیم.


برای بهبود این روش می‌توان با نگه داری اطلاعاتی خاص، در مرحله branch prediction بهتر عمل کنیم بدین صورت که از یک جدول Branch Target Buffer (BTB) استفاده می‌کنیم و هر بار که به یک دستور jump برسیم آن را در این جدول قرار می‌دهیم و مشخص می‌کنیم به کدام آدرس jump کرده و بدین صورت در jump‌های بعدی می‌توانیم آن آدرسی را برای jump کردن انتخاب کنیم که در دفعات قبل بیشتر به آن jump شده است. از آنجا که BTB حافظه محدود دارد فقط تاریخچه‌ی کوتاهی از jump‌ها را نگه می‌دارد.

واحد کنترل – سیم بندی شده (Hard-wired):

در این حالت، واحد کنترل مداری ترکیبی است که مجموعه‌ای از ورودی‌ها (شامل IR, flag, clock) را به مجموعه‌ای از سیگنال‌های کنترلی تبدیل می‌کند.

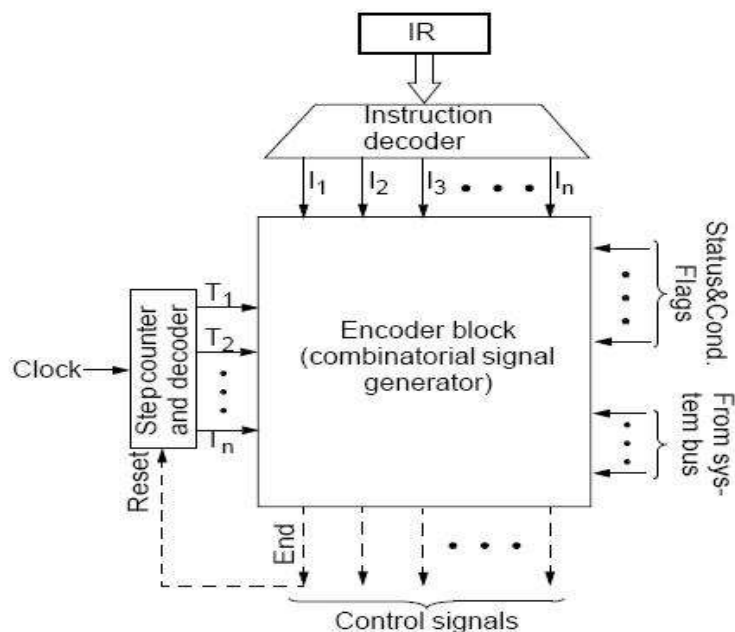

شکل ۷

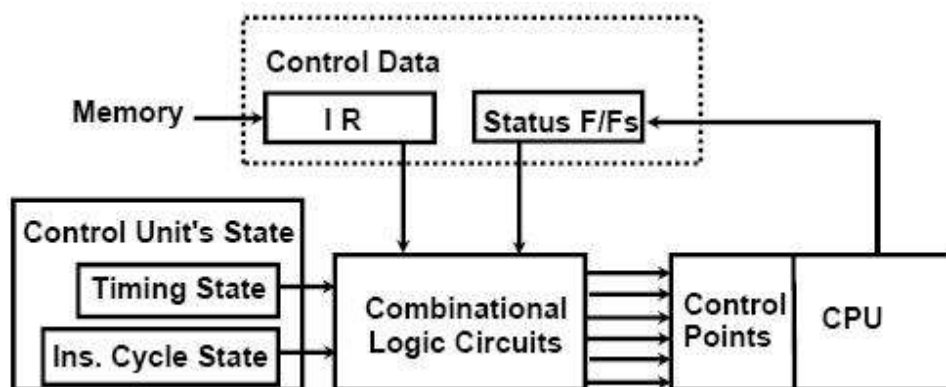

شکل ۸

ویژگی‌ها:

- سرعت بیشتر در مقایسه با واحد کنترل برنامه‌پذیر
- در صورت پیچیدگی دستورالعمل‌ها (در معماری CISC) پیاده‌سازی واحد کنترل سیم‌بندی شده مشکل خواهد بود، در این حالت از واحد کنترل برنامه‌پذیر استفاده می‌شود.


- دستورالعمل‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند (درحالی‌که واحد کنترل برنامه‌پذیر قابلیت تغییر عملکرد دستورالعمل‌ها را دارد.)

کنترل برنامه‌پذیر (Microprogrammed Control Unit):

بجای مدار ترکیبی یک حافظه برنامه‌پذیر وجود دارد که عملیات کنترلی بوسیله ریزدستورالعمل‌هایی که در آن است انجام می‌شود.

در واقع ریزدستورالعمل‌ها از مجموعه‌ای از ریزعملگرها تشکیل شده است که برای اجرای ریزعملوندها از مدارات سیم‌بندی شده استفاده می‌شود.

Computer Configuration

 

Microprogrammed
Control Unit

ریز برنامه (Microprogram):

مجموعه‌ای از ریزدستورالعمل‌ها که در حافظه برنامه‌پذیر ذخیره شده و سیگنال‌های کنترلی موردنیاز برای اجرای مجموعه دستورالعمل‌ها را تولید می‌کند.

ریزدستورالعمل (Microinstruction):

از دو قسمت تشکیل شده است:

کلمه کنترلی (Control Word) که شامل همه‌ی اطلاعات مورد نیاز برای یک کلاک

کلمه ترتیب‌دهی (Sequencing Word): اطلاعات موردنیاز برای تشخیص ریزدستور بعدی

حافظه کنترلی (Control Storage: CS):

حافظه‌برای ذخیره ریزبرنامه‌ها

حافظه کنترلی نوشتنی (Writable Control Storage):

حافظه برنامه‌پذیری است که محتویاتش که همان مجموعه دستورالعمل‌ها است قابل تغییر هستند.

ریز برنامه‌نویسی پویا (Dynamic Microprogramming):

کامپیوتری که حافظه کنترلی آن از نوع نوشتنی است و ریزبرنامه آن قابلیت تغییر توسط کاربر را دارد.


توالی‌گر (Sequencer):

آدرس ریزدستورالعملی که در کلاک بعدی باید اجرا شود را تعیین می‌کند.

انواع توالی‌ها:


- In-line Sequencing: رفتن به دستورالعمل بعدی
- Branch: به دستورالعمل با آدرسی که در فیلد آدرس دستورالعمل فعلی آمده پرش می‌کند.
- Conditional Branch: اگر شرط مورد نظر درست بود، به آدرس اشاره شده پرش می‌کند.
- Subroutine: پرش به آدرس اول زیرروال مورد نظر.
- Loop

توالی ریزدستورالعمل‌ها

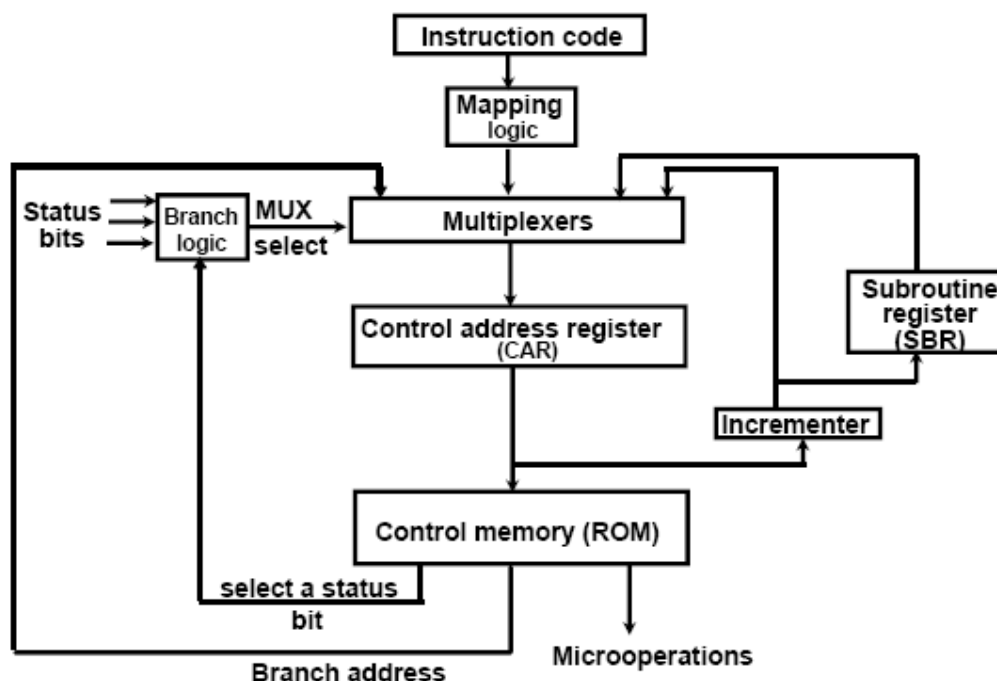

شکل ۱۰

ابتدا دستورالعمل از روی حافظه برروی قسمت (۱) قرار می‌گیرد و توسط قسمت (۲) آدرس شروع روال مربوط به آن دستورالعمل مشخص می‌شود و در CAR قرار داده می‌شود. محتویات متناظر با این آدرس که یک ریزدستورالعمل است از حافظه کنترلی خوانده می‌شود و ریزعملگرهای اجرا می‌شوند (F1، F2، F3)؛ سپس بیت‌های وضعیت به (۳) منتقل شده و نوع توالی آن مشخص شده و به مالتی‌پلکسر رفته و مالتی‌پلکسر آدرس ریزدستورالعمل بعدی را از میان ۴ ورودی آن انتخاب می‌کند. ورودی‌ها شامل آدرس انشعاب^{۲۹}، آدرس شروع زیرروال، آدرس ریزدستورالعمل بعدی، آدرس روال مربوط به هر دستورالعمل (که در قسمت (۲) مشخص می‌شود).

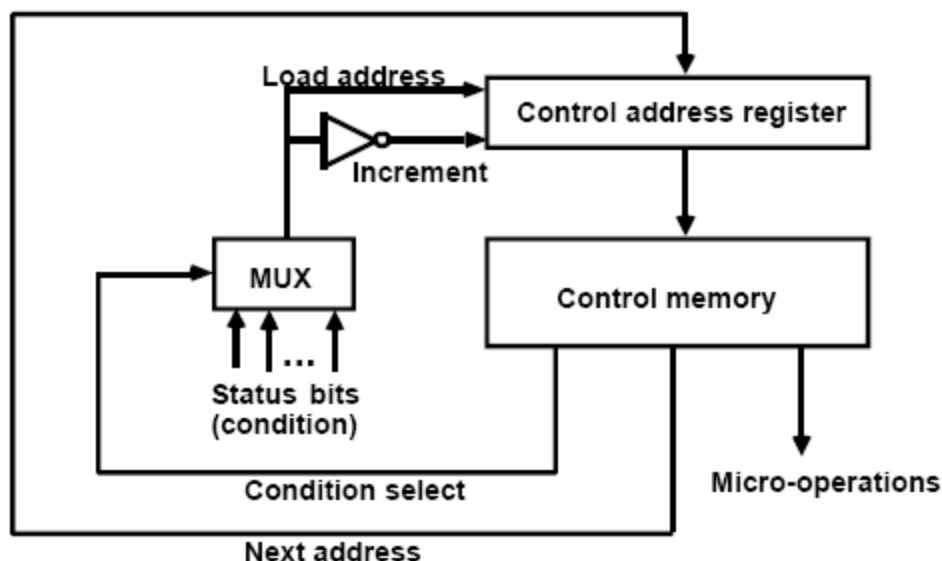

شکل ۱۱


به عنوان مثال در حالت انشعاب شرطی، نوع شرط (overflow, sign, zero, carry و ..) در مالتی پلکسر توسط condition select انتخاب می‌شود و مقدار آن شرط در خروجی مالتی پلکسر می‌رود و در صورت درست بودن، آدرس محل پرش در CAR قرار می‌گیرد و ادامه ریز دستورالعمل‌ها از این آدرس اجرا می‌شود و اگر غلط بود، CAR را یک واحد اضافه می‌کند و به ریز دستورالعمل بعدی می‌رود.

یکی از بیت‌های وضعیت همواره ۱ است و در حالت انشعاب غیر شرطی، condition select این بیت را از ورودی مالتی پلکسر انتخاب می‌کند. بنابراین شرط پرش همواره درست است.


نگاشت دستورالعمل‌ها:

در این قسمت opcode هر دستورالعمل به آدرس شروع روال مربوط به آن در حافظه کنترلی نگاشته می‌شود.

یکی از روش‌های آن نگاشت مستقیم است که پیاده‌سازی آن به وسیله ROM یا PLA صورت می‌گیرد.

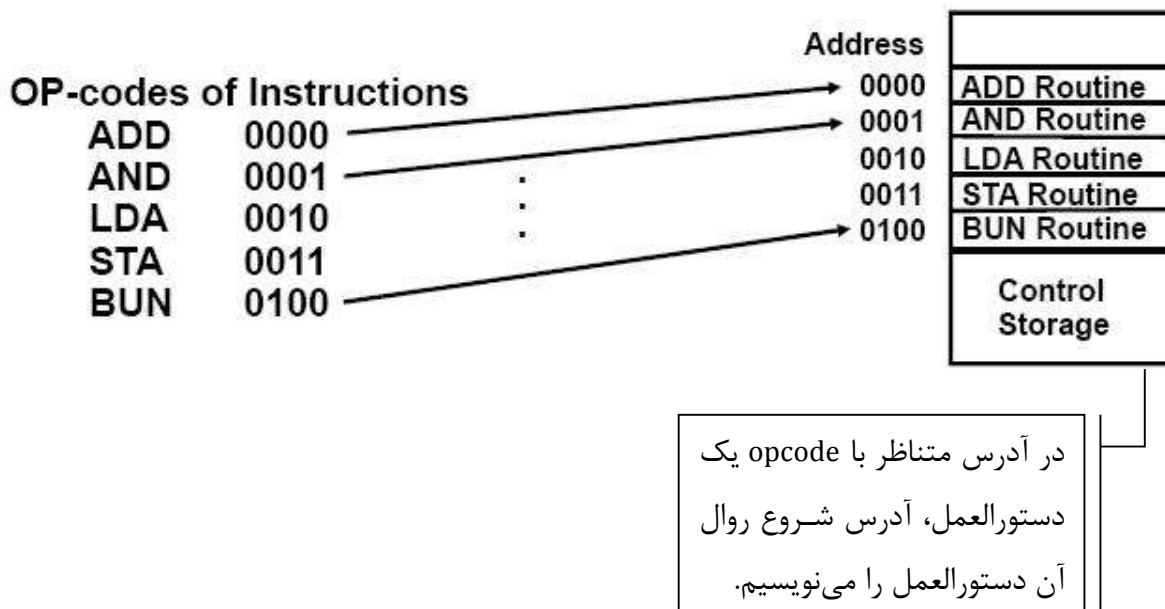


شکل ۱۲

 

شکل ۱۳

روش دیگر، نگاشت بیتی است: در این روش به ابتدا و انتهای opcode یک دستورالعمل تعدادی بیت اضافه می‌کنیم.

مثال:

 

شکل ۱۴

برای خالی ماندن
نیمه پایینی

آدرس شروع روال هر
دستورالعمل مضرب ۴
است. (هر روال دارای ۴
ریزدستورالعمل است)

OP-codes of Instructions

ADD	0000
AND	0001
LDA	0010
STA	0011
BUN	0100



Mapping Bits

10[xxxx]010

Address

10[0000]010

10[0001]010

10[0010]010


10[0011]010

10[0100]010

ADD Routine
⋮
AND Routine
⋮
LDA Routine
⋮
STA Routine
⋮
BUN Routine
⋮

شکل ۱۵

قالب دستورالعمل ماشین:

 


شکل ۱۶

نمونه‌ای از دستورالعمل ماشین:

Symbol	OP-code	Description
ADD	0000	$AC \leftarrow AC + M[EA]$
BRANCH	0001	if $(AC < 0)$ then $(PC \leftarrow EA)$
STORE	0010	$M[EA] \leftarrow AC$
EXCHANGE	0011	$AC \leftarrow M[EA], M[EA] \leftarrow AC$

شکل ۱۷

قالب ریزدستورالعمل:

 

F1, F2, F3: Microoperation fields
 CD: Condition for branching
 BR: Branch field
 AD: Address field

شکل ۱۸


فیلدهای ریزعملگر

F1, F2, F3: همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌شود هر فیلد شامل تعدادی ریزعملگر است. در هر ریزدستور تمام ریزعملگرها همزمان اجرا می‌شوند و بعد انشعاب انجام می‌شود. هر کدام از فیلدها می‌تواند NOP باشد. ریزعملگرها باید طوری بین فیلدها تقسیم شوند که ریزعملگرهایی که لازم است همزمان اجرا شوند در فیلدهای مختلف باشند تا از ریزدستورالعمل‌های کمتری اسفاده شود.

F1	Microoperation	Symbol	F2	Microoperation	Symbol	F3	Microoperation	Symbol
000	None	NOP	000	None	NOP	000	None	NOP
001	$AC \leftarrow AC + DR$	ADD	001	$AC \leftarrow AC - DR$	SUB	001	$AC \leftarrow AC \oplus DR$	XOR
010	$AC \leftarrow 0$	CLRAC	010	$AC \leftarrow AC \vee DR$	OR	010	$AC \leftarrow AC'$	COM
011	$AC \leftarrow AC + 1$	INCAC	011	$AC \leftarrow AC \wedge DR$	AND	011	$AC \leftarrow \text{shl } AC$	SHL
100	$AC \leftarrow DR$	DRTAC	100	$DR \leftarrow M[AR]$	READ	100	$AC \leftarrow \text{shr } AC$	SHR
101	$AR \leftarrow DR(0-10)$	DRTAR	101	$DR \leftarrow AC$	ACTDR	101	$PC \leftarrow PC + 1$	INCP
110	$AR \leftarrow PC$	PCTAR	110	$DR \leftarrow DR + 1$	INCDR	110	$PC \leftarrow AR$	ARTPC
111	$M[AR] \leftarrow DR$	WRITE	111	$DR(0-10) \leftarrow PC$	PCTDR	111	Reserved	

شکل ۱۹

نحوه‌ی اجرای برخی از ریزدستورالعمل‌ها در واحد کنترل به صورت زیر است. همان طور که مشاهده می‌شود اجرای ریزدستورالعمل‌ها با استفاده از مدارات ترکیبی و به صورت hard-wired است.

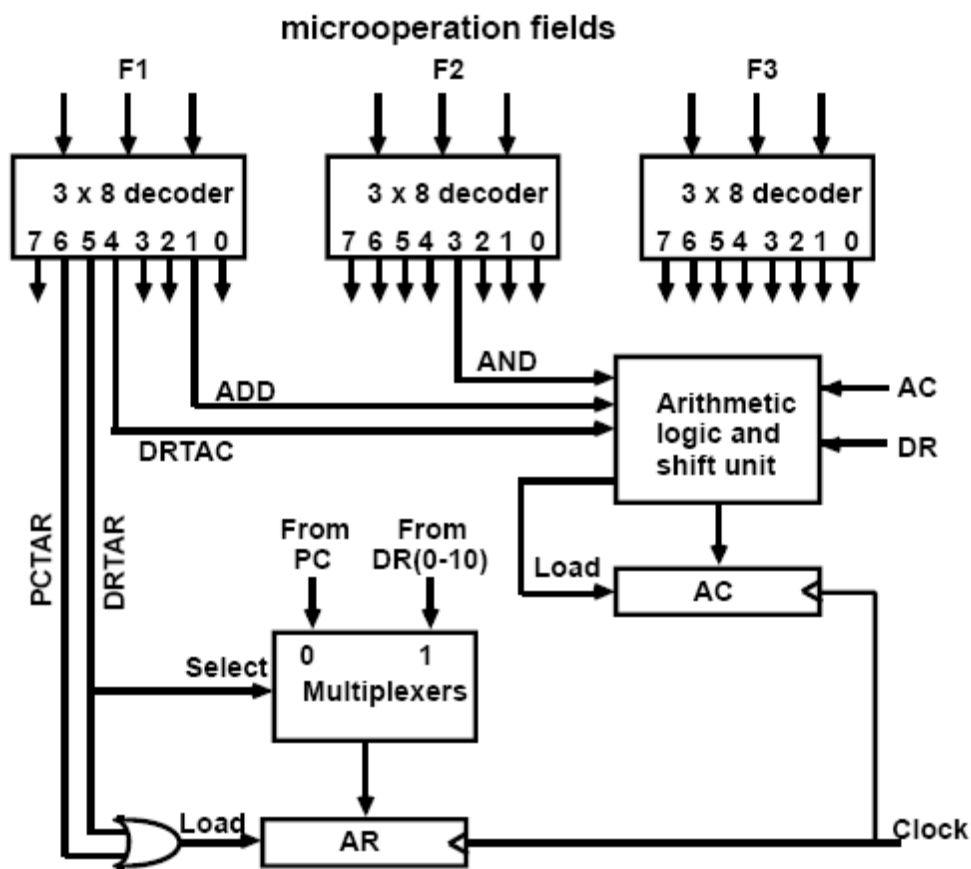

شکل ۲۰

CD: این فیلد همیشه دو بیت است و برای تشخیص نوع شرطها به صورت زیر اینکد می‌شود اگر این مقدار برای ۰۰ باشد بدان معنا است که این شرط همواره برقرار است و استفاده از این شرط همراه با میدان BR یک انشعاب بدون شرط را می‌سازد.

CD	Condition	Symbol	Comments
00	Always = 1	U	Unconditional branch
01	DR(15)	I	Indirect address bit
10	AC(15)	S	Sign bit of AC
11	AC = 0	Z	Zero value in AC


شکل ۲۱

BR: این قالب نوع شرط را نشان می‌دهد. این میدان هم مانند CD ۲ بیت است و به صورت زیر انکد شده و انواع شرط را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که دو حالت ۰۰ و ۰۱ تقریباً یکسان هستند با این تفاوت که ریز عمل CALL آدرس بازگشت را در رجیستر SBR ذخیره می‌کند.

BR	Symbol	Function
00	JMP	$CAR \leftarrow AD$ if condition = 1 $CAR \leftarrow CAR + 1$ if condition = 0
01	CALL	$CAR \leftarrow AD, SBR \leftarrow CAR + 1$ if condition = 1 $CAR \leftarrow CAR + 1$ if condition = 0
10	RET	$CAR \leftarrow SBR$ (Return from subroutine)
11	MAP	$CAR(2-5) \leftarrow DR(11-14), CAR(0,1,6) \leftarrow 0$


شکل ۲۲

نحوه تشخیص توالی اجرای ریزدستورالعمل ها:

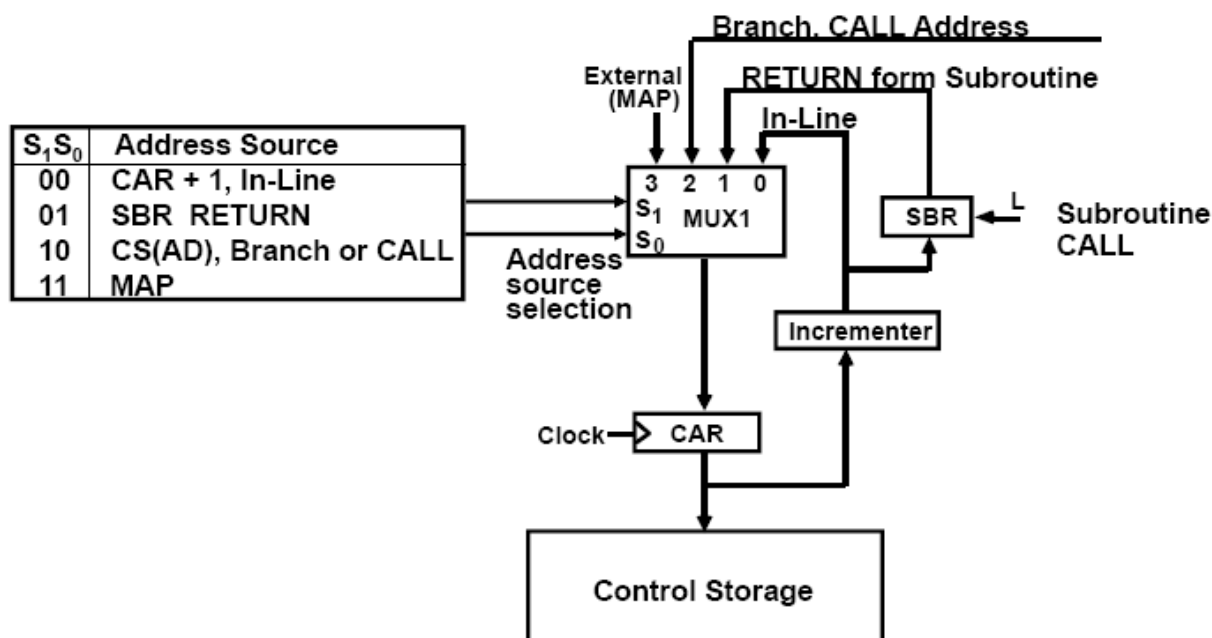

شکل ۲۳

 S_1, S_0 خروجی مدار زیر است که با استفاده از BR و CD مشخص می شود.



Input Logic

$I_0 I_1 T$	Meaning	Source of Address	$S_1 S_0$	L
000	In-Line	CAR+1	00	0
001	JMP	CS(AD)	10	0
010	In-Line	CAR+1	00	0
011	CALL	CS(AD) and $SBR \leftarrow CAR+1$	10	1
10x	RET	SBR	01	0
11x	MAP	DR(11-14)	11	0


$$S_0 = I_0$$

$$S_1 = I_0 I_1 + I_0' T$$

$$L = I_0' I_1 T$$

شکل ۲۴

که در کل بخش تعیین کننده ترتیب اجرای ریز دستورالعمل‌ها به صورت زیر است:

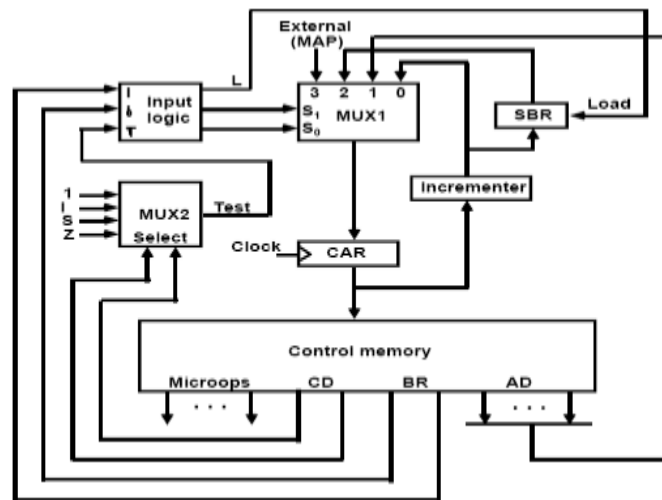

شکل ۲۵

ریز دستورالعمل‌های نمادین

در ریز دستورالعمل‌ها نیز همانند زبان اسمبلی از نمادها استفاده می‌شود. که در این صورت توسط یک اسمبلر به معادل دودویی آن تبدیل می‌شود.

هر قالب از پنج فیلد تشکیل شده است که نمایش نمادین آن بصورت زیر است

- Label همان آدرس نمادین است که باید به '؛' ختم شود و صرفاً آدرس شروع یک سری از دستورالعمل‌ها را مشخص می‌نماید و می‌تواند وجود نداشته باشد.
- Micro-ops شامل یک، دو یا سه نماد است که هر کدام از نمادها نماینده یکی از ریز عملگرها است (که در بالا به آنها اشاره شد) که با کاما جدا می‌شوند.
- CD یکی از نمادهای U, I, S, Z است. (شکل ۱۵)

○ U: انشعاب غیرشرطی

○ I: بیت مشخص کننده آدرس‌دهی غیرمستقیم

○ S: علامت AC

○ Z: صفر بودن AC

• BR یکی از ۴ نماد JMP، CALL، RET، و MAP (شکل ۱۶)

• AD یکی از حالت‌های:

○ آدرس نمادین (label)

○ NEXT (ریزدستورالعمل بعدی)

○ ویا هیچی! (هنگامیکه BR مشخص کننده آدرس ریزدستورالعمل بعدی است مثل MAP و RET)

مثال: در این مثال حافظه کنترلی شامل ۱۲۸ کلمه ۲۰ بیتی است که ۶۴ کلمه اول آن برای روال‌های ۱۶ دستورالعمل ماشین است و ۶۴ کلمه بعدی برای مقاصد خاص (!) مثل زیرروال‌ها استفاده می‌شود (که در این مثال در این بخش زیرروال fetch تعریف شده است)

نگاشت مورد استفاده همان نگاشتی است که در شکل ۸ بررسی شد.

در شکل ۲۰ نمایش نمادین ریزبرنامه‌ای که در این حافظه ذخیره شده است مشاهده می‌شود.

Label	Microops	CD	BR	AD
ADD:	ORG 0			
	NOP	I	CALL	INDRCT
	READ	U	JMP	NEXT
	ADD	U	JMP	FETCH
BRANCH:	ORG 4			
	NOP	S	JMP	OVER
OVER:	NOP	U	JMP	FETCH
	NOP	I	CALL	INDRCT
	ARTPC	U	JMP	FETCH
STORE:	ORG 8			
	NOP	I	CALL	INDRCT
	ACTDR	U	JMP	NEXT
	WRITE	U	JMP	FETCH
EXCHANGE:	ORG 12			
	NOP	I	CALL	INDRCT
	READ	U	JMP	NEXT
	ACTDR, DRTAC	U	JMP	NEXT
	WRITE	U	JMP	FETCH
FETCH:	ORG 64			
	PCTAR	U	JMP	NEXT
	READ, INCPC	U	JMP	NEXT
INDRCT:	DRTAR	U	MAP	
	READ	U	JMP	NEXT
	DRTAR	U	RET	

شکل ۲۰

معادل دودویی آن به صورت زیر است.

Micro Routine	Address		Binary Microinstruction					
	Decimal	Binary	F1	F2	F3	CD	BR	AD
ADD	0	0000000	000	000	000	01	01	1000011
	1	0000001	000	100	000	00	00	0000010
	2	0000010	001	000	000	00	00	1000000
	3	0000011	000	000	000	00	00	1000000
BRANCH	4	0000100	000	000	000	10	00	0000110
	5	0000101	000	000	000	00	00	1000000
	6	0000110	000	000	000	01	01	1000011
	7	0000111	000	000	110	00	00	1000000
STORE	8	0001000	000	000	000	01	01	1000011
	9	0001001	000	101	000	00	00	0001010
	10	0001010	111	000	000	00	00	1000000
	11	0001011	000	000	000	00	00	1000000
EXCHANGE	12	0001100	000	000	000	01	01	1000011
	13	0001101	001	000	000	00	00	0001110
	14	0001110	100	101	000	00	00	0001111
	15	0001111	111	000	000	00	00	1000000
FETCH	64	1000000	110	000	000	00	00	1000001
	65	1000001	000	100	101	00	00	1000010
	66	1000010	101	000	000	00	11	0000000
INDRCT	67	1000011	000	100	000	00	00	1000100
	68	1000100	101	000	000	00	10	0000000

شکل ۲۱

قالب افقی و عمودی ریزدستورالعمل‌ها

قالب افقی: طول کلمه‌ها در این قالب زیاد است و همزمان و بصورت موازی قادر به کنترل و اجرای ریزعملگرهای یک ریزدستورالعمل است. در این صورت حافظه زیادی استفاده می‌شود.

قالب عمودی: به علت کد کردن فیلدهای ریزدستورالعمل‌ها طول کلمه‌ها در این قالب کم است ولی کدگشایی در این حالت به چندین مرحله نیاز دارد. همچنین در هر زمان تنها قادر به اجرای یک ریزعملگر خواهد بود.

نانوحافظه و نانو دستورالعمل

ریزبرنامه دو مرحله‌ای از دو سطح حافظه تشکیل شده است:

- سطح اول (حافظه کنترلی) که شامل ریزدستورالعمل‌های عمودی است.
- سطح دوم (نانوحافظه) از نوع افقی است که به دستورالعمل‌های آن نانودستورالعمل و به مجموعه‌ای از نانودستورالعمل‌ها، نانوبرنامه می‌گویند. برای تفسیر هر ریزدستورالعمل که در سطح اول قرار دارد، آن به یک نانودستورالعمل در سطح دوم تبدیل می‌شود.

معمولا ریزبرنامه شامل تعداد زیادی از ریزدستورالعمل کوتاه است، درحالیکه نانوبرنامه از تعداد کمتری نانودستورالعمل بلندترتشکیل شده است.


مثال: ریزبرنامه با ۲۰۴۸ ریزدستورالعمل ۲۰۰ بیتی، فرض کنیم از این ۲۰۴۸ ریزدستورالعمل، ۲۵۶ ریزدستور متمایز داریم.

◀ اگر از حافظه کنترلی یک سطحی استفاده کنیم، حافظه مورد نیاز $200 \times 2048 = 409600$ بیت است.

◀ اگر از حافظه کنترلی دو سطحی استفاده کنیم،

○ نانو حافظه: شامل 200×2048 بیت برای نگهداری ۲۵۶ نانودستورالعمل متمایز

○ حافظه کنترلی: شامل 8×2048 بیت است چون برای آدرس دهی ۲۵۶ خانه‌ی نانو حافظه به ۸ بیت نیاز است. $67584 = 8 \times 2048 + 200 \times 256$ ←

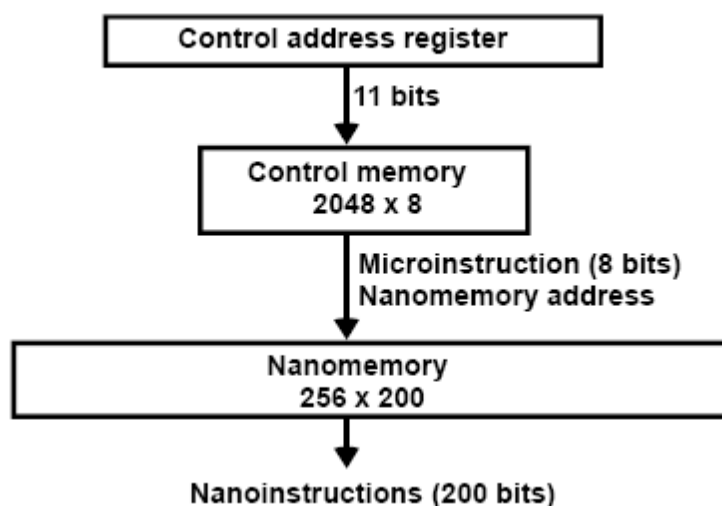


شکل ۲۶

برای اجرای یک ریزدستورالعمل، نوع ریزدستورالعمل در حافظه کنترلی تشخیص داده می‌شود و از نانو حافظه، نانودستورالعمل متناظر اجرا می‌شود.

ورودی / خروجی

 I/O: دو چیز مد نظر است، چگونه و با چه پروتکلی باید به آن (ورودی و خروجی) دسترسی پیدا کنیم.




برای برقرار ارتباط می‌توان از سه روش زیر استفاده کرد:

۱. از busهای داده، آدرس و کنترل بطور مشترک استفاده شود، در این روش مشکلی وجود دارد، چرا که ممکن است بخواهیم همزمان از دستگاه‌ها استفاده کنیم. برای حل این مشکل می‌توان راه حل زیر را اعمال کرد:


- از آدرس برای تمایز بین دستگاه‌ها استفاده کنیم. مثلاً سه خانه حافظه را جدا کنیم و بگوییم هر گاه آدرس دهی به آن سه خانه بود، بسته به محل آن منظور دستگاه‌های جانبی یا حافظه است.
- ضعف این روش در این است که مجبوریم از حافظه فضایی را هدر دهیم. اصطلاحاً در این روش دستگاه‌های I/O به حافظه نگاشت شده‌اند. به این روش *Memory Mapped I/O* می‌گویند. حسن این روش سیم‌کشی خیلی کم است.

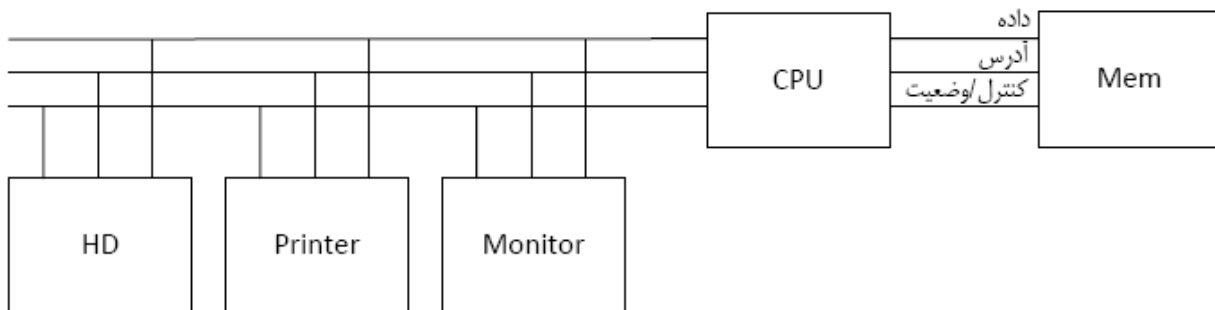۲. Bus داده، کنترل/وضعیت برای I/Oها جداگانه و bus حافظه نیز جداگانه متصل شود یعنی:



حسن این روش این است که دیگر داده و آدرس اشتباه نمی‌شوند، اما ضعف این روش در دو برابر شدن سیم-کشی‌ها و متعاقباً پیچیده شدن طراحی CPU است.

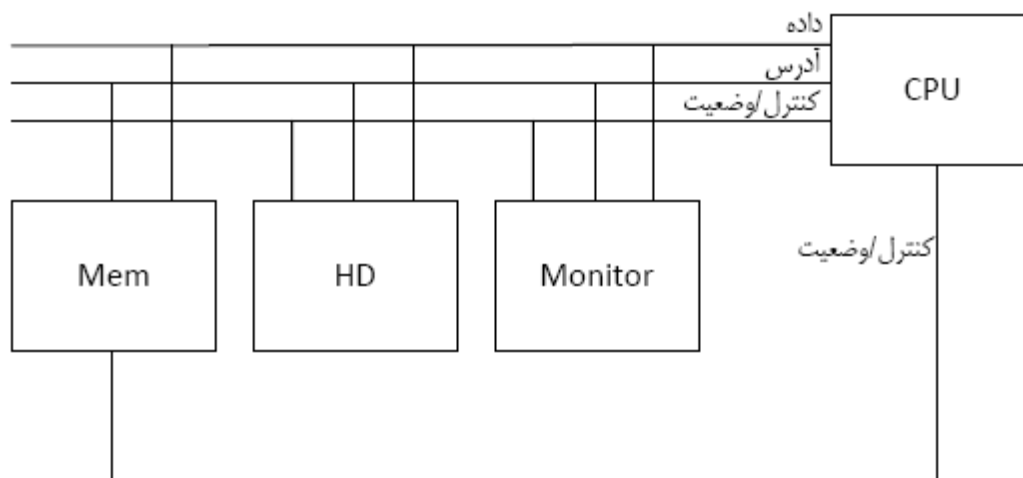۳. از bus داده و آدرس مشترک استفاده شود ولی bus کنترل/وضعیت جداگانه متصل شود یعنی:



با این شیوه چون سیگنال کنترل جداست، مشکل اشتباه شدن داده پیش نمی‌آید. به این روش Isolated-I/O می‌گویند. در حال حاضر همین تکنولوژی استفاده می‌شود. البته باید توجه داشته که فقط ۲ سیگنال کنترل نیست بلکه سیگنالهای read, write, ready برای همه مشترک است و فقط یک سیگنال IO/M اضافه می‌کنند که اگر ۱ بود یعنی IO مد نظر است و اگر ۰ بود یعنی Mem مورد نظر بوده است.

این برای سادگی و حداقل استفاده کردن سیم‌کشی‌ها استفاده می‌شود.

حال تصور کنید که از مورد سوم استفاده کنیم. در این حالت باید دید که چطور باید ارتباط را برقرار کرد. معمولاً از دستورات OUT و IN استفاده می‌کنیم که به عنوان ۱ اپرند شماره PORT واحد I/O داده می‌شود. این شماره‌ی PORT عملاً روی BUS آدرس قرار می‌گیرد و با این دستورات $IO/M = 1$.

برای ارتباط حافظه کافی است $IO/M = 0$ که در این حالت دستورات LOAD و STORE را داریم.

دستگاه‌های I/O کم است و به همین دلیل آدرس آنها کوچک است، تکنیک استفاده این است که از روی آدرس سیگنال IO/M، Chip Enable، مربوط به دستگاه جانبی را فعال کنیم (با استفاده از and or)

در این توپولوژی همیشه یک طرف CPU و یک طرف واحد I/O است. عبارتی اگر مثلاً بخواهیم بین دو دستگاه مثلاً Mem و printer ارتباط برقرار کنیم باید اطلاعات را اول به CPU ببریم و سپس از آنجا انتقال دهیم (بایت

به بایت) اما مثلاً اگر بخواهیم یک فایل با حجم زیاد را انتقال دهیم سرعت کمی خواهیم داشت و CPU معطل خواهد شد. برای حل مشکل این پیشنهاد داده شد که در مواقع انتقال انبوه اطلاعات با کمترین زمان از واحد دیگری به نام DMA (Direct Memory Access) استفاده کنیم و این گونه بود که واحد DMA مطرح شد. (برای انتقال انبوه اطلاعات بین I/O و Mem همیشه یک طرف انتقال Mem است)

DMA دو سیگنال دارد:


○ BR (Bus Request درخواست باس)

○ BG (Bus Grant مجوز باس)

در مواقع انبوه اطلاعات از این دو سیگنال استفاده می‌کند، عملاً:

✓ هر وقت واحد I/O بخواهد با Mem انتقال انبوه انجام دهد به DMA درخواست می‌دهد. DMA به CPU درخواست می‌دهد (با BR) در صورتیکه CPU کارش با bus تمام شد (مثلاً وقتی که دستورالعمل تمام شد) از طریق BG مجوز استفاده از bus را به DMA می‌دهد.

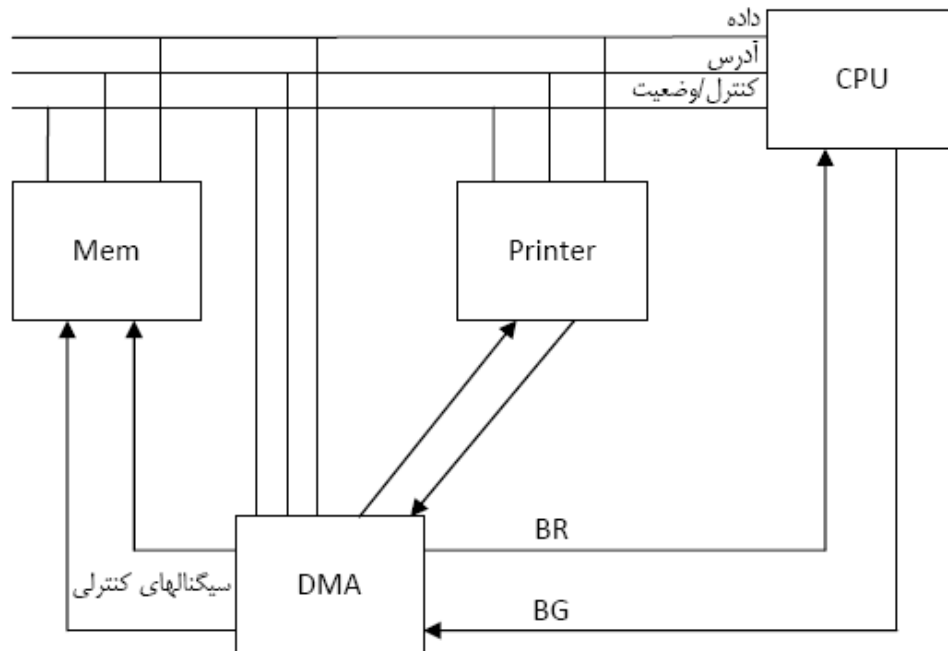✓ به محض گرفتن BG توسط DMA سیگنال ACK به واحد I/O داده میشود که می‌تواند مستقیماً به Mem ارتباط برقرار کند. در این حین CPU، Busهای داده، آدرس و کنترل را High z می‌کند.



در این صورت DMA مثل یک CPU انتزاعی است با این تفاوت که دیگر اطلاعات داخل DMA نمی‌آید، مثلاً همزمان به Mem می‌گوید اطلاعات را بخوان و در Data Bus بگذار و مثلاً به Printer می‌گوید write کن یعنی ارتباط Mem و Printer مستقیماً با Data Bus برقرار شود.

DMA از Bus کنترل و آدرس برای مشخص کردن آدرس Mem و .. استفاده می‌کند. در ابتدای کار هم CPU آدرس مربوط به Mem را از طریق Bus داده به DMA می‌فرستد و در DMA در یک رجیستر ذخیره می‌شود.

اما اشکال کار در کجاست؟!

وقتی DMA کار می‌کند، CPU در اصطلاح talk نمی‌کند و کارایی بدی خواهد داشت و عملاً برنامه‌ی در حال اجرا متوقف شده و CPU کار نمی‌کند. یعنی برنامه متوقف شده و کارایی پایین آمده است، در واقع باید گفت که دو روش وجود دارد:

۱. Burst Transfer (انتقال انبوه)

۲. Stealing Cycle (سیکل دزدی)


روش اول که در بالا توضیح داده شد و اما در روش دوم سیکل‌ها یکی در میان به CPU و DMA داده می‌شود. یعنی یک بایت DMA انتقال می‌دهد و یک سیکل CPU کار می‌کند و ..

به این ترتیب زمان انتقال اطلاعات بیشتری می‌شود اما کارایی پردازنده بهتر می‌شود اما مشکل اینجاست که CPU فکر کند که در Mem چیزی نوشته شود درحالی‌که هنوز در حال انتقال اطلاعاتیم. یکی از راه‌ها این است که می‌توان کاری کرد که CPU به آنجا آدرس دهی نکند و برنامه را متوقف نکند.

شیوه‌ی انتقال اطلاعات:

یعنی با چه شیوه‌ای و با چه پروتکلی اطلاعات انتقال یابد


۱. سنکرون (همگام)

 

و اما چطور بفهمیم و مطمئن شویم که داده منتقل می‌شود.

در روش سنکرون به ازای هر clock اطلاعات انتقال می‌ابد، این روش خوب نیست چون اولاً سیم clock می‌خواهیم و ثانیاً بعضی دستگاهها clock پذیر نیستند (مثل Mem)

۲. آسنکرون (ناهمگام)

 

البته هر کدام از دستگاهها می‌توانند clock محلی داشته باشند.


انتقال اطلاعات به دو صورت ممکن است :

◀ سری (serial): همیشه یک بیت انتقال می‌یابد.

◀ موازی (parallel): چند بیت همزمان انتقال می‌یابد.


هر نوع کانکشنی پروتوکل مخصوص به خود را دارد.

ارتباط سری: (RS 232)

 

برای ارتباط باید بیت شماره ۳ sender را به بیت ۲ receiver وصل کنیم و زمین‌ها را باید به هم وصل کرد. اگر قرار بود ارتباط دو طرفه باشد بیت ۳ گیرنده را نیز به بیت ۲ فرستنده وصل می‌کنیم. به کابل چنین اتصالی cross می‌گویند که به دلیل عبور دو سیم از روی هم است. اگر اتصال به صورت cross نباشد (یعنی بیت ۲ و ۳ یک دستگاه به بیت ۲ و ۳ دستگاه دیگر وصل شود) اتصال به منزله رابط است.

 
اکنون قصد داریم در مورد اتصالات از دیدگاه آسنکرون و سنکرون صحبت کنیم ولی کفایت آسنکرون سری را مورد بررسی قرار دهیم چون حالت موازی را میتوان با افزایش پهنای بیت حالت سری شبیه سازی کرد.



الف) ارتباط آسنکرون با استفاده از سیگنال strobe


◀ به ابتکار فرستنده

◀ به ابتکار گیرنده

 

خط strobe برای اینست که فرستنده به گیرنده خبر بدهد که مقدار داده معتبر است.

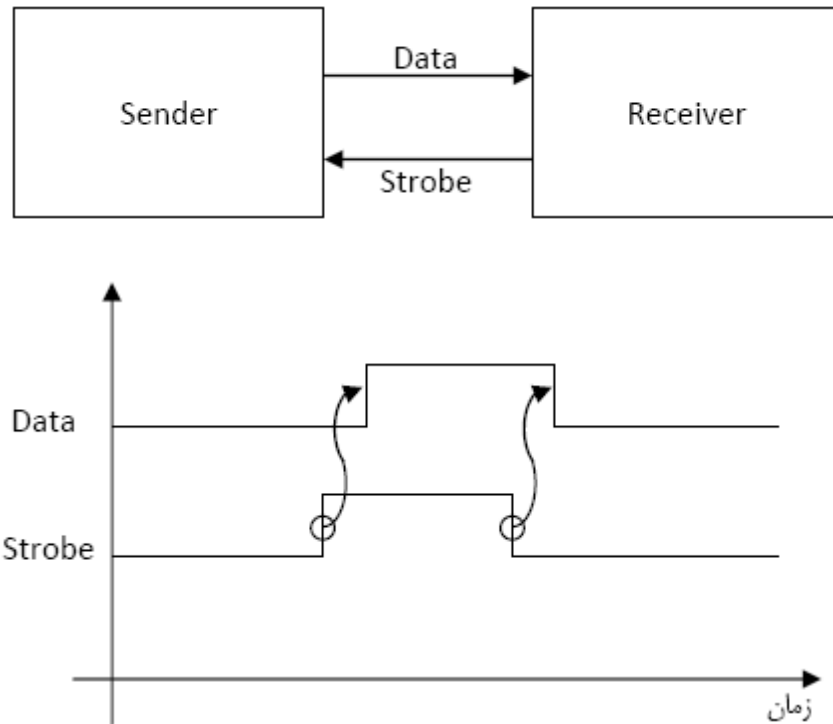به چنین ارتباطی آسنکرون strobe دار به ابتکار فرستنده می‌گویند. (یا به عبارتی فرستنده initiator است). حالت دیگری نیز وجود دارد که گیرنده مشخص می‌کند که چه زمانی داده را معتبر فرض می‌کند که به آن strobe دار به ابتکار گیرنده می‌گویند. یعنی :



در این روش گیرنده اعلام می‌کند که آماده است تا داده را بگیرد. گیرنده داده‌ای را می‌گیرد که در زمان ۱ بودن strobe داده پایدارتر بوده. دقت کنیم که ارتباط، سری و یک بیتی است و در هر مرحله فقط یک بیت منتقل می‌شود پس برای انتقال هر بیت باید strobe یکبار کار کند. مزیت این روش اینست که فقط به دو سیم برای ارتباط نیاز دارد و عیب آن اینست که فرستنده هیچ کاری به این ندارد که گیرنده داده را استفاده کرده یا خیر. لذا روش دیگری نیز پدید آمد:


(ب) با استفاده از تکنیک Handshaking (دست دهی)

➤ به ابتکار فرستنده


➤ به ابتکار گیرنده

در این حالت سیگنال data valid نیز داریم.

در حالت به ابتکار فرستنده:

 

در حالت به ابتکار گیرنده:

 

در این روش داده وقتی برداشته می‌شود که توسط گیرنده دریافت شده باشد. در روش strobe اگر گیرنده busy باشد داده را نمی‌گیرد و آن را از دست می‌دهد.


وقفه و I/O:

دستگاه‌های لخت کار CPU را سخت می‌کنند چون CPU باید زمان زیادی را منتظر انجام درخواستش از آنها بماند لذا باید دنبال روشی بود که لازم نباشد پردازنده منتظر بماند بلکه این دستگاه‌های I/O باشند که وقتی با CPU کار داشتند یا کار درخواستی آن را انجام دادند به CPU اطلاع دهند تا رسیدگی کند.

برای برقراری ارتباط بین CPU و I/O دو روش وجود دارد:

۳. Polling (سرکشی): یک flag باشد که هر وقت توسط دستگاه I/O، Set شد (یعنی ۱ شد) CPU به سراغ آن برود که لازمه اش اینست که CPU در یک حلقه بی نهایت، سیگنال وقفه را چک کند که عملاً کارایی را از دست می‌دهد.

 ۴. وقفه: یعنی هر وقت I/O با CPU کار داشت یک وقفه به آن می‌دهد و داده را به CPU می‌فرستد سپس CPU سیگنال ACK را که به معنی پذیرش درخواست است به I/O ارسال می‌کند و همزمان روتین وقفه اجرا می‌شود که داده را Handle کند.



دو نوع وقفه داریم :

◀ سخت افزاری (External)

◀ نرم افزاری (Internal)


منظور از وقفه‌های سخت افزاری آنهایی است که برایشان سیم کشی مستقیم سخت افزاری انجام شده و اولویت بیشتری نسبت به وقفه‌های نرم افزاری دارند. وقفه‌های نرم افزاری دو دسته اند :

✓ وقفه‌هایی که در خود CPU رخ می‌دهند مثل تقسیم بر صفر.

✓ وقفه‌هایی که در زبان اسمبلی با دستور INT توسط خود کاربر ایجاد می‌شوند.

وقفه‌های نوع دوم مثل اجرای یک subroutine عمل می‌کنند با این تفاوت که نسبت به subroutine‌های معمولی اولویت و الزام بیشتری برای اجرا دارند. به طور مثال بهتر است دستور نوشتن زمان روی مانیتور توسط روتین وقفه اجرا شود.

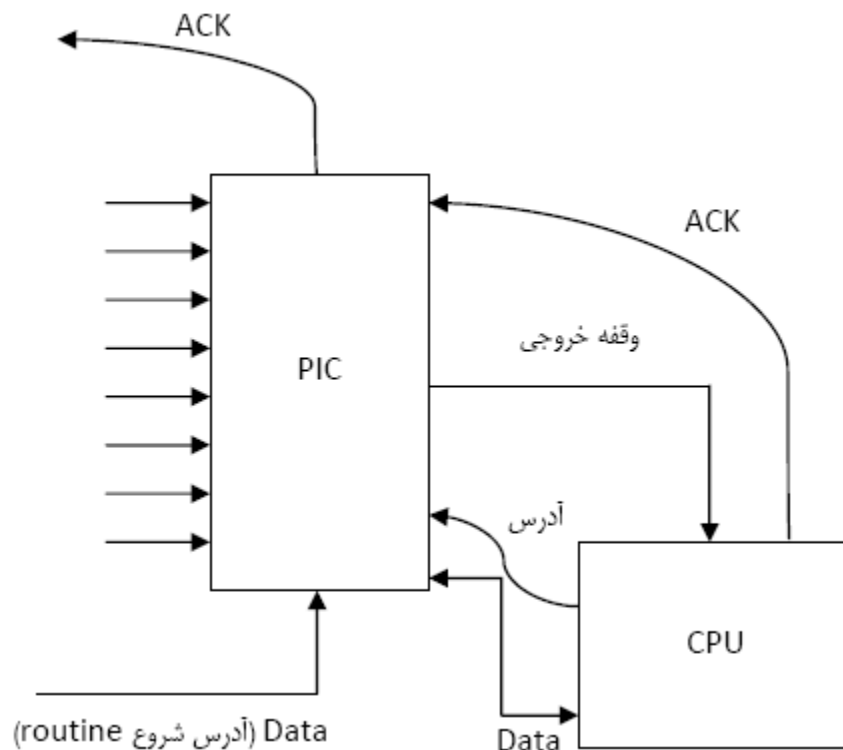سوال اینجاست که برای وقفه‌های سخت افزاری چند پایه در CPU در نظر بگیریم؟ بدیهی است که هر چه تعداد دستگاه‌های I/O بیشتر باشد پایه‌های بیشتری لازم است و مدارها پیچیده تر می‌شوند. لذا از یک پایه وقفه استفاده شد که توسط قطعه‌ای به نام PIC (Programmable Interrupt Control) قابل انشعاب به چند وقفه است. به عبارت دیگر PIC چندین پایه وقفه سخت افزاری را به یکی تبدیل می‌کند. دیاگرام آن چنین است:




Handle کردن (راه اندازی) وقفه به دو صورت است:

✓ Vctored (برداری): قابلیت آدرس دهی به وقفه‌ها را دارد و هر وقت وقفه آمد آدرس آن در کلاک بعدی می‌آید.

✓ Non Vctored (غیربرداری): هر وقت وقفه آمد آدرس آن به صورت اتوماتیک از یک محل ثابت خوانده می‌شود.

اگر برخی پایه‌های PIC همزمان ۱ شوند، اولویت بندی می‌کنیم و معمولاً بالایی‌ها اولویت بیشتری دارند که در نتیجه عملاً PIC مثل یک I/O عمل می‌کند.

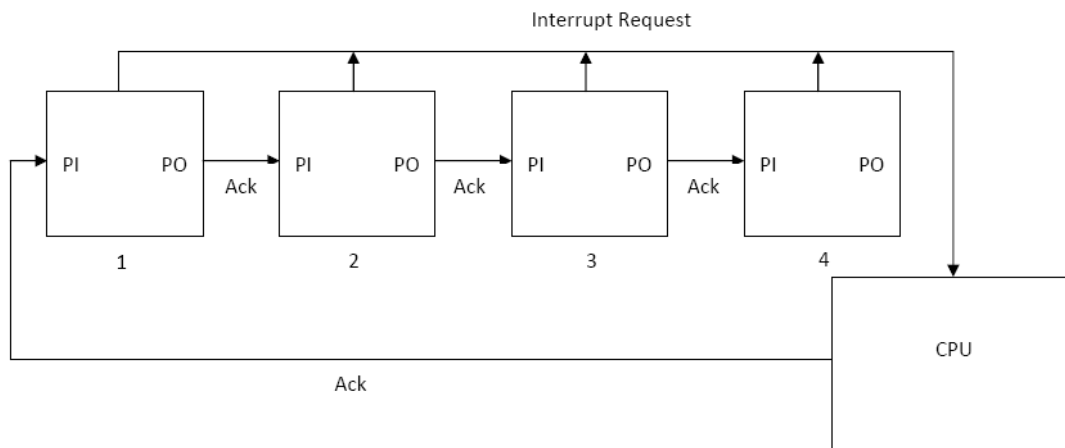این روش برای زمانی است که می‌خواهیم وقفه‌ها به صورت موازی از PIC به CPU بروند. می‌شود به صورت سری هم وقفه‌ها را منتقل کرد که به آن Daisy Chain می‌گویند.



در این حالت درخواست به CPU می‌رود سپس CPU، سیگنال ACK را ارسال می‌کند. این سیگنال به اولین I/O میرسد اگر این دستگاه همانی باشد که وقفه را ارسال کرده ACK را می‌گیرد و ادامه روند وقفه را انجام می‌دهد در غیر اینصورت سیگنال ACK را به دستگاه بعدی در زنجیره I/O می‌فرستد و آن دستگاه نیز همین روند را طی می‌کند تا بالاخره سیگنال به دستگاه موردنظر برسد. البته در این روش فقط به یک پایه وقفه نیاز داریم.

به وسیله علائم اختصاری زیر کامپیوترها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

D: data I: instruction M: multiple S: single

✓ SISD: یعنی با یک دستور روی یک داده کار کنیم. (کامپیوتر پایه)


✓ SIMD: یعنی با یک دستور چندین داده دستکاری می‌شوند. مثل ضرب ماتریس‌ها.

✓ MISD: چند دستور ولی با یک داده مثل محاسبه مساحت دایره.

✓ MIMD: یعنی همزمان چند دستور با چند داده کار می‌کند. (البته هنوز چنین کامپیوتری ساخته نشده)

یک مسئله: فرض کنید CPU گذرگاه آدرس ۲۵ تایی دارد اما حافظه ۱۸ بیت ورودی دارد.
چه کار کنیم؟

جواب: کفایت ۴ تا از این حافظه‌ها را کنار هم بگذاریم و از دو بیت در فرمت آدرس، برای انتخاب بین این ۴ تا در هنگام کار استفاده کنیم. بدین صورت:

 

ضمیمه ۱:

آشنایی با نرم افزار

ModelSim, SimWattch


ModelSim, SimWattch

در این ضمیمه نحوه نصب، اجرا و کار با برنامه های ModelSim و SimWattch شرح داده شده است


ModelSim

طریقه نصب و راه اندازی نرم افزار ModelSim


نرم افزار ModelSim یک شبیه ساز سخت افزار است. این شبیه ساز هر سه زبان سخت افزار VHDL, verilog و SystemC را پشتیبانی می کند. برنامه های توصیفی نوشته شده بازگردانی شده و شبیه سازی می شوند. نسخه ای از این نرم افزار که ما مورد استفاده قرار می دهیم ModelSim SE 6. 1 است. برای نصب این نرم افزار ابتدا نصب کننده را اجرا می کنیم. برای نصب دو گزینه Full و Evaluation وجود دارد. برای نصب در حالت Full به فایل License نیاز داریم، درحالی که نسخه Evaluation رایگان است. گزینه Full Product را انتخاب می کنیم.

 

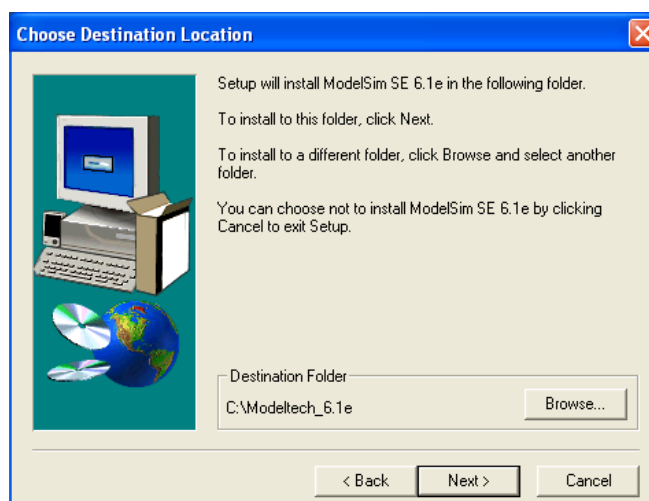بعد از قبول مراتب کپی رایت به پنجره انتخاب محل نصب می رسیم. این شاخه از قبل به صورت C:\modeltech_6. 1e است.




 بعد از طی این مراحل، نصب نرم افزار آغاز می شود. بعد از پایان کپی کردن فایل ها، پنجره زیر با عنوان Install Hardware Security Driver ظاهر می شود.




این مرحله برای فعال سازی Licensing است. از آن جا که ما فایل License خود را از Key Generator می گیریم، این مرحله لازم نیست و می توانیم گزینه No را انتخاب کنیم.

 در مرحله بعد پنجره زیر ظاهر می شود. گزینه Yes را انتخاب می کنیم. این کار باعث می شود که بتوانیم در محیط command-line از دستورات ModelSim استفاده کنیم. در واقع مسیر "C:\modeltech_6.1e\win32" به متغیر PATH اضافه می شود.



اگر بخواهیم به صورت دستی این متغیر را تغییر دهیم باید وارد System Properties شده و متغیر مربوطه را ویرایش کنیم.

 
حالا اگر ModelSim را اجرا کنیم با اعلان خطای زیر مواجه می شویم :



این اعلان خطا به ما می گوید که هنوز فایل License را ایجاد نکرده ایم. بنابراین به صورت زیر عمل می کنیم:


برای ایجاد فایل License از برنامه MentorKG.exe استفاده می کنیم. این برنامه یک ورودی Lisence.src می گیرد و خروجی Lisencefile.dat را به ما می دهد. دستور زیر این کار را انجام می دهد:
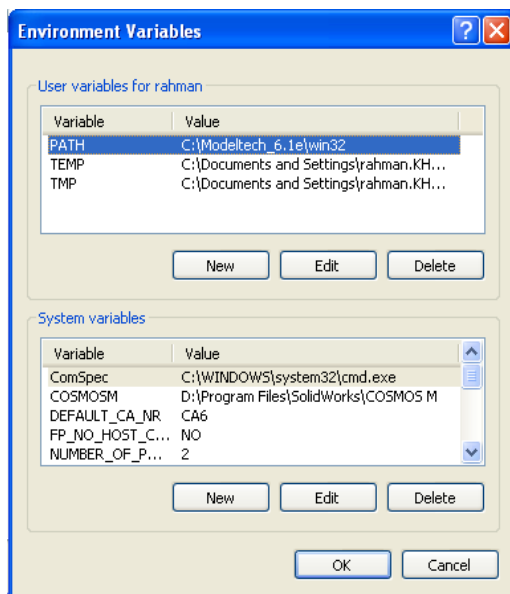
```
MentorKG.exe -i license.src -o licensefile.dat -hd
```



یک پوشه با نام FlexLm در درایو C ایجاد کرده و فایل Lisencefile. dat را در آن پوشه کپی می‌کنیم. سپس یک متغیر محیطی با نام LM_LISENCE_FILE ایجاد کرده و مقدار آن را برابر با "C:\FlexLm\lisencefile. dat" قرار می‌دهیم. برای این کار وارد System Properties شده و از منوی Advanced گزینه Environment variable را انتخاب می‌کنیم. پنجره مقابل ظاهر می‌شود:

 حالا در قسمت User یک متغیر جدید با نام LM_LICENSE_FILE می‌سازیم و مقدار آن را برابر با "C:\FlexLm\lisencefile. dat" قرار می‌دهیم.



بعد از تأیید پنجره متغیرهای محیطی می‌توانیم ModelSim را اجرا کنیم.


آشنایی با محیط نرم افزار و شیوه کار با آن

هنگام باز کردن نرم افزار Model Sim با پنجره‌ی زیر مواجه می‌شوید. برای ایجاد یک فایل verilog باید گزینه‌ی Create New File را انتخاب کنید.




قبل از ساختن فایل باید یک project تعریف کنید. نرم افزار به طور اتوماتیک پنجره‌ی زیر را می‌آورد. هم چنین می‌توانید در منوهای بالا بر File -> New -> Project کلیک کنید.

 
در هنگام تعریف project علاوه بر تعیین نام، باید مکان ذخیره سازی فایل‌ها را نیز مشخص کنید. سپس یک فایل verilog بسازید. دقت کنید که پسوند را در نام فایل ذکر کنید و نوع فایل را از حالت عادی (VHDL) به حالت مورد نظر (verilog) تغییر دهید.



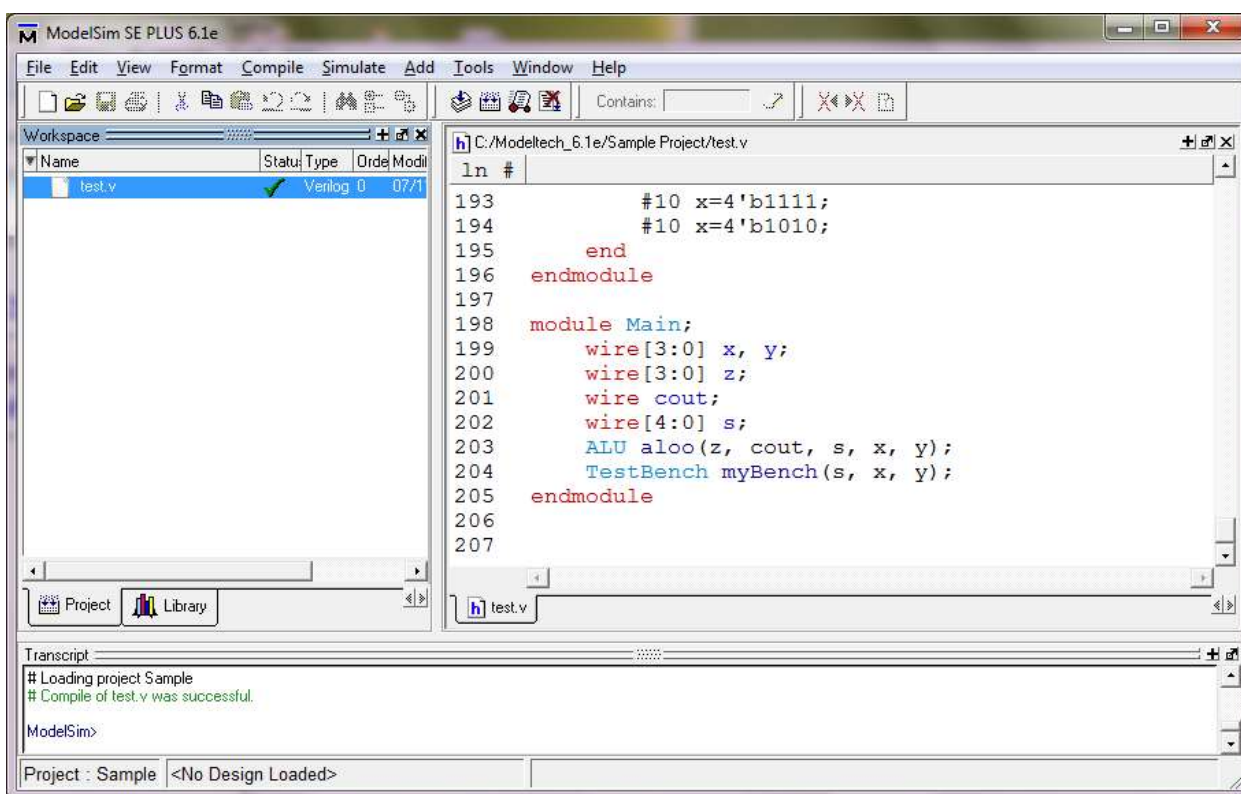پس از ساختن فایل verilog با محیط برنامه نویسی زیر رو به رو می‌شوید:




 در پنجره‌ی سمت چپ لیست فایل‌های پروژه آمده است. می‌توانید از طریق منوها فایل‌ها بیشتری نیز اضافه کنید.





پس از آنکه برنامه شما کامل شده است باید آن را compile کنید. این کار را می‌توانید از طریق گزینه‌ی Compile در منوها انجام دهید، یا دکمه‌ی مخصوص آن را فشار دهید. (عکس مقابل را ببینید). در صورتی که برنامه عاری از مشکلات زبانی باشد، در پنجره‌ی Transcript

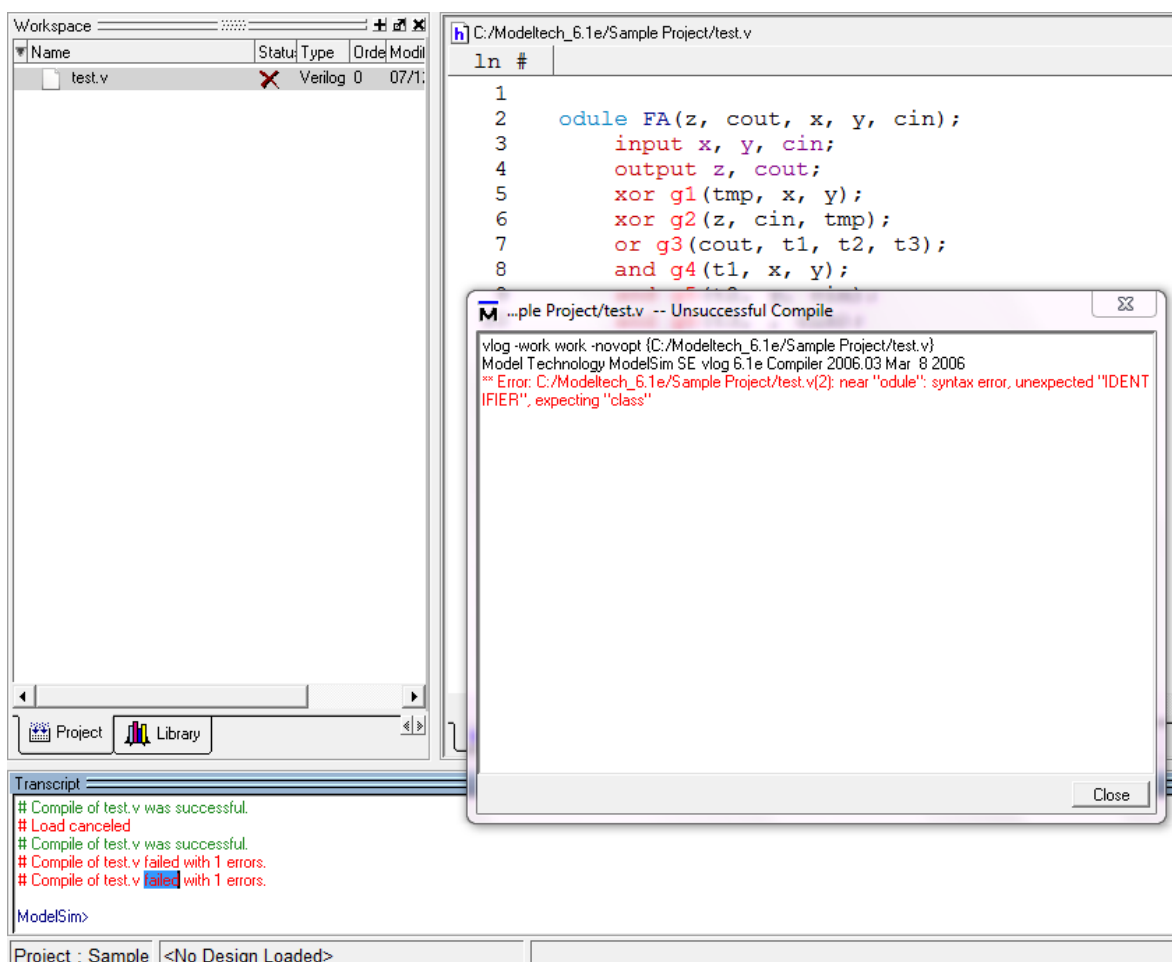پیغام سبز موفقیت compile می‌دهد. در غیر این صورت پیغام قرمز می‌دهد و تعداد خطاها را اعلام می‌کند. برای مشاهده‌ی خطاها کافی است بر روی پیغام double-click کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که برای هر خطایک پیغام قرمز در آن داده شده. با کلیک کردن بر روی هر یک از پیغام‌ها می‌توانید، محل بروز خطا را در برنامه تان مشاهده نمایید.



 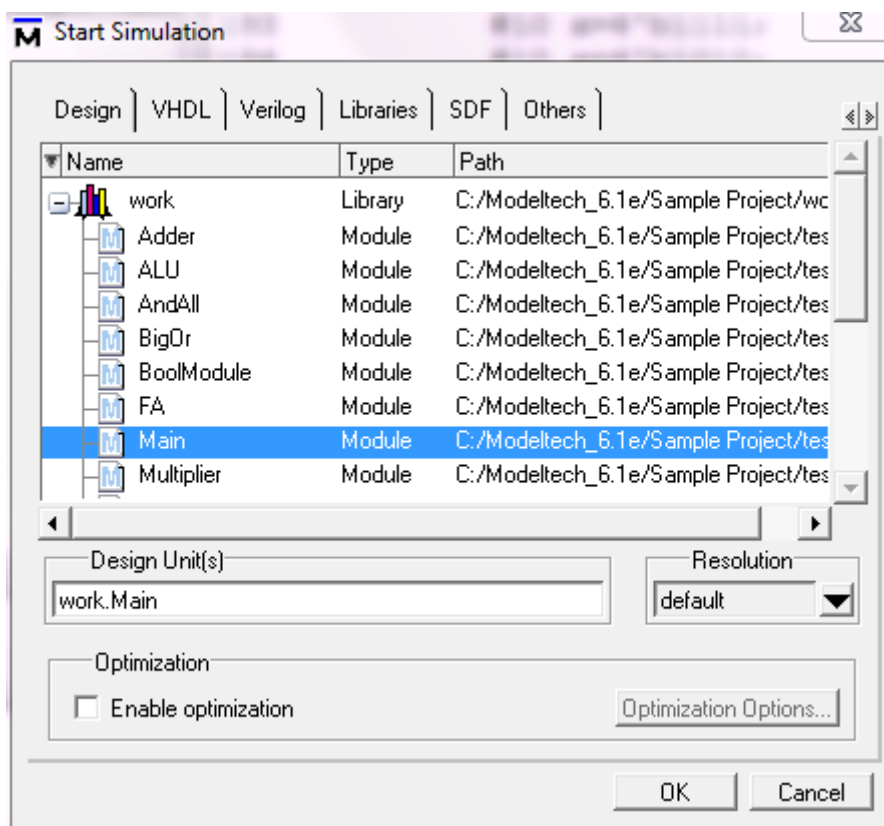
در صورتی که compile با موفقیت انجام شد و قصد شبیه سازی یا اجرای برنامه خود را دارید، از طریق Simulate -> Start Simulation در منوها، یا از طریق دکمه‌ی مخصوص شبیه سازی (عکس مقابل را، می‌توانید وارد محوطه‌ی شبیه سازی می‌شوید. قبل از اجرا، باید تابع اجرایی را مشخص کنید. مثلاً تابع Main را انتخاب می‌کنید و OK را می‌زنید.




از این شبیه ساز می‌توانید برای debug کردن برنامه‌های توصیفی خود استفاده کنید. قسمت‌های ترتیبی به صورت زمانی اجرا می‌شوند و می‌توان خط به خط آن‌ها را اجرا کرد. روی این خط‌ها می‌توانید نقاط استراحت (breakpoint) تعریف کنید و یا برای متغیرها نقاط استراحت تعیین کنید. این به معنی آن است که هر وقت متغیر مورد نظر تغییر کرد، برنامه متوقف می‌شود و شما می‌توانید مقادیر جدید را مشاهده کنید.

شبیه ساز ModelSim ابزارهایی برای دنبال کردن برنامه حین اجرا دارد که در هنگام Debug کردن بسیار مفید هستند. از آن جمله می توان محیط های wave و List و Dataflow را نام برد. هرکدام از این ابزارها کارایی ویژه خود را دارند. اما ابزار wave از آن جا که می تواند مقدار متغیرها را در مقاطع مختلف زمانی نشان دهد، بیشتر مورد توجه است. روش کار با این پنجره به این صورت است که ابتدا باید از view -> Debug Windows گزینه wave را انتخاب کنید. پنجره زیر ظاهر می شود. حالا برای نمایش متغیرها، در پنجره objects روی متغیرها کلیک راست نموده و به صورت زیر آن ها را به صفحه موج اضافه کنید. البته این کار را با Drag and Drop نیز می توان انجام داد.

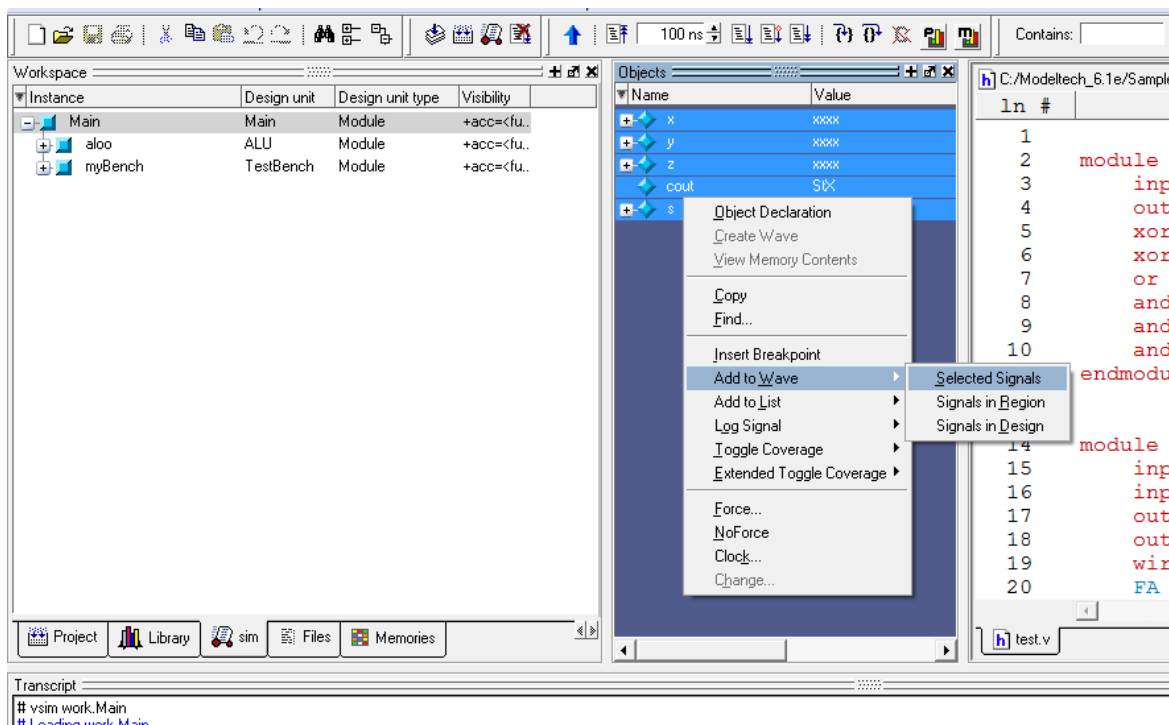پنجره موج به صورت زیر است و در آن قسمتی مربوط به متغیرها و قسمتی مربوط به مقادیر و قسمتی مربوط به موج است. در قسمت موج یک خط کش هست که نشان دهنده زمان است. مثلا در شکل زیر در زمان ۱۰۰



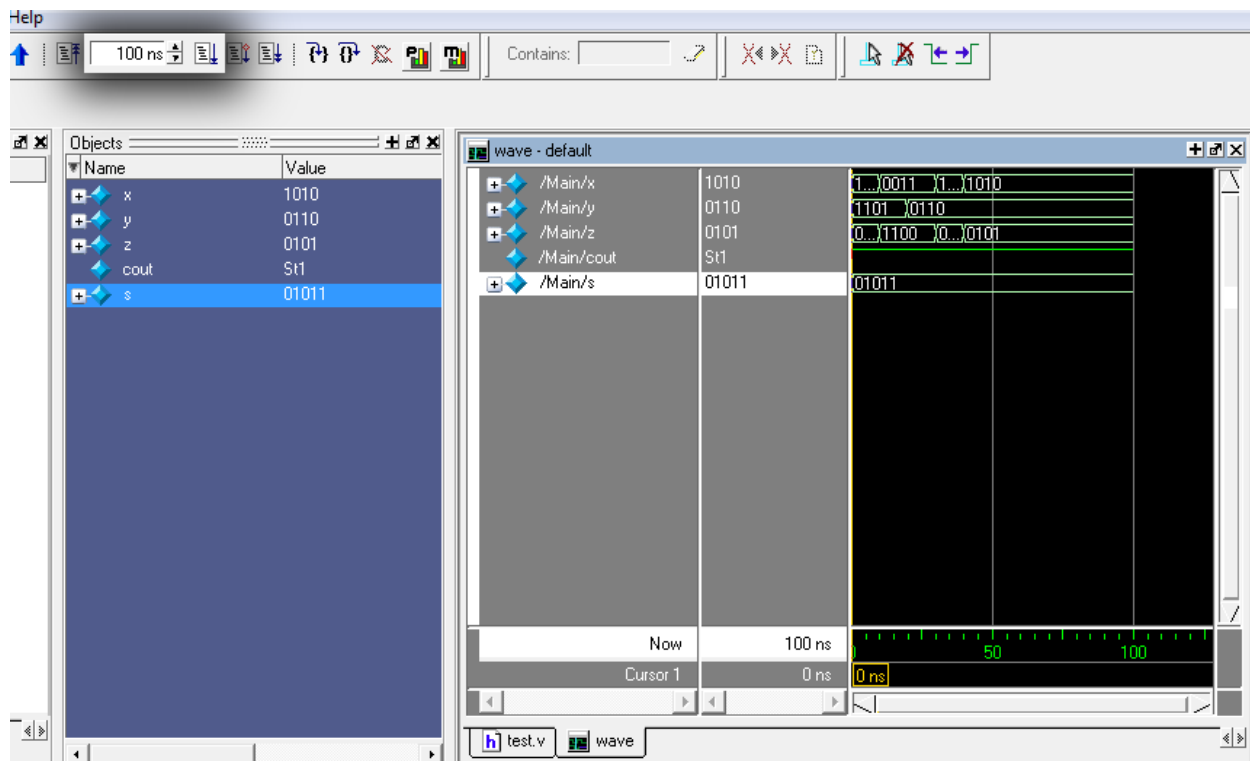نانوثانیه هستیم. این زمان البته در حین debug در نوار وسیله شبیه ساز نیز درج می شود. می توانید مقادیر را به صورت مختلف دودویی یا در مبناهای دیگر نمایش دهید. مقادیر نامشخص (x) و امپدانس بالا (HiZ) با رنگ های دیگر نمایش می شوند.



می‌توانیم برای خواناتر شدن پنجره موج از نوارهای تقسیم کننده استفاده کنیم که هر قسمت مربوط به یک بخش را جدا کنند. این کار را می‌توان با کلیک راست کردن بر روی قسمت متغیرهای پنجره موج و انتخاب گزینه Insert Divider انجام داد.

Sim-Wattch

معرفی برنامه sim-wattch :

برنامه sim-wattch شبیه سازی جهت ارزیابی و ارائه جزئیات مربوط به کارایی سخت افزار و پردازنده طراحی شده با سیستم شامل حافظه دو سطحی (L1-L2) می باشد. همچنین این برنامه توانایی یافتن تاخیر موجود در همه عملیات خط لوله (Pipeline) را نیز دارد.

طریقه نصب برنامه sim-wattch :

این برنامه نیازی به نصب ندارد ؛ فقط کافی است که پوشه فشرده شده را از حالت فشردگی خارج کنیم. فایل های مورد نیاز جهت انجام عملیات مورد نظر در پوشه موجود هستند. قابل ذکر است که در نسخه مربوط به ویندوز برخلاف نسخه تحت لینوکس، مشکلاتی اعم از نصب، اجرا بدلیل سادگی کار و آشنایی بیشتر با ویندوز کمتر مشاهده می شود.

نحوه کار کردن با شبیه ساز :

در ابتدا جهت شبیه سازی پردازنده مورد نظر باید ورودی هایی به برنامه sim-wattch داده شود. به عبارت دیگر نتایج خروجی پس از تحلیل بر روی برنامه ی کاری داده شده بدست می آید. برنامه های کاری مختلفی بعنوان استاندارد کاری جهت انجام تحلیل های مربوط به این شبیه ساز وجود دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به gcc, vpr, mcf, art اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات مورد نیاز ما جهت تحلیل خروجی های مربوط به حافظه نهان در فایل خروجی موجود است. اطلاعاتی از جمله تعداد کل دسترسی ها (access), تعداد برخوردها (hit), اعداد و درصد فقدان ها (miss), تعداد و درصد جایگزینی ها (Replacement), میزان مصرف برق و غیره از جمله اطلاعاتی است که به همراه حافظه نهانی که جهت تحلیل های ما مورد نیاز می باشد (که در فایل های خروجی تحت نام های dl, il و ul آورده شده اند) در فایل خروجی وجود دارند.

حال باید ببینیم که ورودی باید به چه صورت باشد. برای دادن ورودی باید فایل sim-outorder. exe را اجرا کرده و با توجه به فرمان ها و آرگومان های موجود، ورودی مورد نظر خود را تنظیم کنیم. نکته مهم در اجرای این فایل این است که باید در محیط cmd (Command Prompt) در ویندوز یا معادل آن در سیستم عامل لینوکس (که همان کنسول bash می باشد) فایل مذکور اجرا شود و پارامترهای مورد نظر تنظیم شوند.

یکی از پارامترهای مهم جهت توصیف پردازنده، مشخصات مربوط به ظرفیت حافظه نهان، اندازه بلوک ها، cache line ها، مقدار k (که مربوط به k-way set associative cache است) می باشد. فرمت مشخص نمودن این مقادیر در مقابل حافظه نهان ul2 بصورت مقابل است :

ul2: cache line: block size: K: l

که cache line طبق رابطه مقابل بدست می آید :

Cache line = cache size / K * block size

حال اگر هر کدام از پارامترهای بالا متغیر باشد، طبیعتاً متغیرهای وابسته آن در فرمت بالا نیز تغییر خواهند کرد.

یکی دیگر از پارامترهای ورودی نام فایل خروجی می باشد که باید همان ابتدا مشخص شود. در واقع این نام باید بصورت نسبی بر پایه فولدر جاری مشخص شود.

در قسمت زیر نمونه ای از ورودی را مشاهده می کنید. ورودی ها بعنوان آرگومان اجرایی فایل sim-outorder.exe داده می شوند. حافظه نهان موردنظر نیز ul2 می باشد. به آدرس فایل خروجی که با رنگی مجزا مشخص شده است، توجه بفرمایید :

توجه شود که اگر تعداد تست هایمان زیاد باشد، می توانیم فایل اجرایی با فرمت bat (که فرمت batch file می باشد) ساخته و کلیه این ورودی ها را در آن کپی نماییم. سپس با قرار دادن این فایل در فولدر sim-wattch که فایل sim-outorder.exe وجود دارد و اجرای خودکار آن می توان بدون اتلاف وقت به خروجی ها دست یافت.

از جمله مهمترین نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برنامه اجازه گرفتن بلوک هایی با اندازه کمتر از ۳۲ بایت را نمی دهد و خطایی بصورت ERROR: division by zero می دهد. پس لازم است که اندازه بلوک ها را از ۳۲ شروع نماییم.

پس از اجرای برنامه با ورودی داده شده، فایل خروجی در آدرس داده شده ساخته می شود. پس از مراجعه به فایل و باز نمودن آن (ترجیحاً از ادیتورهای پیشرفته مثل Em-editor و یا notepad++ استفاده شود تا هر خط بصورت مجزا نشان داده شود.) کلیه اطلاعات موجود می باشد.

در زیر نمونه ای از فایل خروجی پس از جستجوی عبارت ul2 آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، اطلاعات موردنظر روبروی هر گزینه آورده شده است :

280	dl1.repl_rate	0.0275	# replacement rate (i.e., repls/ref)
281	dl1.wb_rate	0.0057	# writeback rate (i.e., wrbks/ref)
282	dl1.inv_rate	0.0000	# invalidation rate (i.e., invs/ref)
283	ul2.accesses	2638849	# total number of accesses
284	ul2.hits	2587260	# total number of hits
285	ul2.misses	51589	# total number of misses
286	ul2.replacements	21816	# total number of replacements
287	ul2.writebacks	8661	# total number of writebacks
288	ul2.invalidations	0	# total number of invalidations
289	ul2.miss_rate	0.0195	# miss rate (i.e., misses/ref)
290	ul2.repl_rate	0.0083	# replacement rate (i.e., repls/ref)
291	ul2.wb_rate	0.0033	# writeback rate (i.e., wrbks/ref)
292	ul2.inv_rate	0.0000	# invalidation rate (i.e., invs/ref)
293	itlb.accesses	59061458	# total number of accesses
294	itlb.hits	59046097	# total number of hits
295	itlb.misses	15361	# total number of misses

پس از دریافت داده‌های مربوطه و تجزیه و تحلیل داده‌ها و رسم نمودار می‌توان مقادیر مربوط به ورودی‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود.

ضمیمه ۲:

سوالات نمونه

در این بخش تلاش شده تا مسائلی با پاسخ آنها جمع آوری شود.

اعداد اعشاری:

۱. اعداد زیر را با توجه به استاندارد **IEEE754** به صورت ممیز شناور بنویسید. (منبع:

(Patterson, COD, Page 195)

a. -0.75 ($-3/4$) با دقت ساده (Single Precision)

b. -0.75 ($-3/4$) با دقت مضاعف (Double Precision)

c. عدد زیر که در مبنای دودویی و به صورت ممیز شناور و بادقت ساده می باشد را به مبنای دهدهی تبدیل نمایید.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

۲. با استفاده از الگوریتم های موجود در اعدادهای اعشاری دستورات محاسباتی زیر را با استفاده از ممیز شناور انجام دهید. (Patterson, COD)
اعداد: 0.5 و -0.4375 که در مبنای ۱۰ می باشند.

a) عملگر جمع

b) عملگر ضرب

۳. فرمت ممیز شناوری را در نظر بگیرید که ۸ بیت برای توان و ۲۳ بیت برای قسمت شناور می باشد حال اعداد زیر به این فرمت تبدیل نمایید. (Stalling, COD, Page 327)

a. -720

b. 0.645

۴. دلایل استفاده از بایاس را بنویسید. (Patterson, COD, Page 194)

a. اگر توان عددی در پایه ی ۲ باشد ($B=2$) و با ۶ بیت نمایش داده شود. مقدار بایاس چند می باشد؟

(Stalling, COD, Page 327)

b. اگر توان عددی در پایه ی ۸ باشد ($B=8$) و با ۷ بیت نمایش داده شود. مقدار بایاس چند می باشد؟

(Stalling, COD, Page 327)

۵. اعداد زیر با استفاده از استاندارد IBM 32bit , که در پایه ۱۶ می باشد و ۷ بیت را برای توان در نظر می گیرد را به اعداد ممیز شناور تبیل نمایید. (Stalling, COD, Page 327)

a. 0.1

b. 5.0

c. $1/64$

d. 0.0

e. -0.15

f. 4.5×10^{-79}

g. 2.7×10^{75}

h. 65535

۶. با استفاده از الگوریتم تقسیم دو عدد اعشاری دو عدد زیر بر هم تقسیم نمایید. عدد اول: ۱.۲۵

عدد دوم: ۴.۷۵

(عدد اول بر روی عدد دوم می‌باشد و همچنین دقت دستگاه ۴ بیت می‌باشد)

۷. حال سرریز و ته ریز را تعریف نمایید و سپس بگویید در عملیات‌های مختلف چه نوع خطایی ممکن است رخ دهد؟

(۱) در این سوال باید مراحل زیر را گام به گام طی نمود


(b) حال این عدد را هنجار می‌کنیم: $-0.11 = -1.1 \times 2^{-1}$

(C) فرمت اعداد در ممیز شناور به شکل زیر می باشد


$$(-1)^S \times (1 + \text{Fraction}) \times 2^{(\text{Exponent} - 127)}$$

(d) حال با توجه به تقسیم بندی بیت‌ها در دو حالت مختلف می‌توانیم عدد خود به فرمت ممیز شناور در بیاوریم.

Single Precision (دقت ساده): 32 bits

 

Double Precision (دقت مضاعف): 64 bits

 

(a) در حالت دقت ساده اعداد

هر قسمت برابر زیر می شود.

$$S = 1$$

Exponent = $-1 + 127 = 01111110$

Fraction = 100000000000000000000000000000000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 bit		8 bits							23 bits																						

(b)

در حالت دقت مضاعف هر قسمت برابر زیر می‌شود.

$$S = 1$$

$$\text{Exponent} = 0111111110$$

Fraction = همانند شکل زیر

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0								
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1 bit												11 bits											20 bits																
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																							
32 bits																																							

(c) در این حالت جزییات عدد ما برابر است با

$$\text{Exponent} - \text{Bias} = 129 - 127 = 2$$

$$\text{Fraction} = 0.01$$

$$\text{Number} = -1.01 \times 2^2 = -1.25 \times 4 = -5.0$$

(۲) قبل از وارد شدن به الگوریتم‌های این قسمت باید اعداد را هنجار نماییم. و سپس با استفاده از الگوریتم‌های

موجود در جزوه سوال را حل می‌نماییم.

$$0.5 = (0.1)_2 = (1.0 \times 2^{-1})_2$$

$$-0.4375 = (-0.0111)_2 = (-1.11 \times 2^{-2})_2$$

(a) قدم اول: چک کردن صفر بودن اپرند ها

قدم دوم: مقایسه نماها: در این حالت عدد با نمای بزرگتر، عدد دوم می‌شود.

قدم سوم: شیفت دادن عدد با نمای کوچکتر به تعداد اختلاف نماها: به این ترتیب عدد دوم

برابر است با $(-0.111 \times 2^{-1})_2$

قدم چهارم: اعشار را جمع می‌کنیم :

$$(1.0 \times 2^{-1})_2 + (-0.111 \times 2^{-1})_2 = (-0.001 \times 2^{-1})_2$$

قدم چهارم: عدد را هنجار کنیم :

$$(-0.001 \times 2^{-1})_2 = (-1.000 \times 2^{-4})_2$$

(b) در این حالت ما عدد هنجار شده را بدون بایاس در نظر می‌گیریم.

قدم اول: جمع کردن نماها: $-1 + -2 = -3$

و یا موقع استفاده از بایاس می توان نوشت

$$(-1 + 127) + (-2 + 127) - 127 = (-3 + 127)$$

قدم دوم: عمل ضرب انجام شود.

$$(1. 0)_2 \times (-1. 11)_2 = (-1. 11)_2$$

قدم سوم: هنجار کردن عدد.

$$(-1. 11 \times 2^{-3})_2 = (-1. 11 \times 2^{-3})_2$$

(۳)

(a)

- در ابتدا عدد را به دودویی تبدیل می کنیم. -1011010000
- هنجار کردن عدد: $1. 011010000 \times 2^9$
- فیلد توان: با توجه به ۸ بیت بودن آن بنابراین ۱۲۸ برای بایاس به آن اضافه می کنیم که می شود 10001001

- فیلد اعشار و یا مانتیس برابر است با: 0.1101000000000000
- فیلد علامت نیز برابر با یک می باشد.

(b)

- تبدیل عدد به باینری: $101001. 0$
- بیت علامت برابر با صفر است
- قسمت توان برابر با: 0.111111
- قسمت مانتیس هم برابر است با: 0.1001

(۴)

(a) دو دلیل عمده برای این کار می باشد.

- درست کردن سخت افزاری برای مقایسه در سیستم مکمل دو مشکل و پیچیده می باشد. که با این کار تمام اعداد مثبت می شوند و مقایسه آنها ساده تر می گردد. (پترسون)

• در تمامی مدارهای سخت‌افزاری که برای انجام محاسبات ریاضی وجود دارد، چک می-

کنند که عملوندها صفر نباشند، مثلاً ممکن است که در یک محاسبه، عملوند صفر تعریف

نشده باشد که با این کار دیگر به مشکلی بر نمی‌خوریم. (جزوه ۴)

(b) برای تعیین بایاس مبنا مربوط نمی‌باشد. بنابراین برابر می‌شود با ۳۲

(c) برای تعیین بایاس مبنا مربوط نمی‌باشد. بنابراین برابر می‌شود با ۶۴

(۵)

برای حل این سوال همانند زیر حل می‌کنیم.

a. 1.0	=	$+1/16 \times 16^1$	=	0 100 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000
b. 0.5	=	$+8/16 \times 16^0$	=	0 100 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000
c. 1/64	=	$+4/16 \times 16^{-1}$	=	0 011 1111 0100 0000 0000 0000 0000 0000
d. 0.0	=	$+0 \times 16^{-64}$	=	0 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
e. -15.0	=	$-15/16 \times 16^1$	=	1 100 0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000
f. 5.4×10^{-79}	\approx	$+1/16 \times 16^{-64}$	=	0 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
g. 7.2×10^{75}	\approx	1×16^{63}	=	0 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
h. 65535	=	$16^4 - 1$	=	0 100 0100 1111 1111 1111 1111 0000 0000

(۶) طبق الگوریتم باید مراحل زیر را طی کنیم.

عدد اول: ۱. ۲۵ عدد دوم: ۴. ۷۵

• تبدیل اعداد به دودویی: عدد اول: ۱. ۰۱ عدد دوم: ۱۰۰. ۱۱

• هنجار کردن اعداد: عدد اول: ۱. ۰۱ عدد دوم: ۱۱. ۰۰۱۱ $\times 2^2$

◀ عدم صفر بودن ابروندها

◀ تفریق دو نما: $2 - 1 = 1$

◀ عمل تقسیم انجام شود. $1. ۰۰۱۱ / ۰۱. ۱ = ۰۱. ۱$

(۷)

a. در ابتدا به تعریف می پردازیم.

◀ زیر ریز (underflow): قبل از ممیز فقط رقم صفر وجود داشته باشد.

مثال

$$\begin{array}{r} 1.0011 \times 2^{10} \\ - 1.0010 \times 2^{10} \\ \hline 0.0001 \times 2^{10} \end{array}$$

◀ سر ریز (overflow): قبل از ممیز عددی بزرگتر از ۱ وجود داشته باشد.

$$\begin{array}{r} 1.0011 \times 2^{10} \\ + 1.0010 \times 2^{10} \\ \hline 10.0001 \times 2^{10} \end{array}$$

b. در جمع: فقط سرریز اتفاق می افتد.

در تفریق: صرفاً ته ریز اتفاق می افتد

در ضرب: فقط سرریز اتفاق می افتد.

در تقسیم صرفاً ته ریز اتفاق می افتد.

بخش ورودی خروجی

استخراج شده از کتاب‌های پترسون و استالینگ

۱- مراحل بررسی کردن یک وقفه را در یک سیستم بیان کنید

- And کردن منطقی وقفه جدید با interrupt mask field برای بررسی اولویت وقفه جدید.
- انتخاب کردن وقفه با اولویت بالاتر.
- ذخیره کردن interrupt mask field رجیستر وضعیت (status register)
- تغییر دادن رجیستر interrupt mask field برای از کار انداختن تمامی وقفه‌های با اولویت برابر و یا اولویت کمتر (در صورتی که وقفه جدید اولویت پایین‌تری داشته باشد، این رجیستر بدون تغییر خواهد ماند.)
- ذخیره کردن حالت پردازنده برای شروع وقفه جدید
- ست کردن بیت وقفه (interrupt enable) برای پذیرش وقفه‌های با اولویت بالاتر
- انجام عملیات مربوط به وقفه جدید
- بازگردانی پردازنده و interrupt mask field به حالت قبل.

۲- فرض کنیم برنامه‌ای داریم که در ۱۰۰ ثانیه اجرا می‌شود، که ۹۰ ثانیه آن مربوط به زمان پردازنده و مابقی آن مربوط به ورودی/خروجی است. اگر سرعت پردازنده به مدت پنج سال با سرعت ۵۰٪ ارتقا پیدا کند، و سرعت ورودی/خروجی بدون تغییر باقی بماند، سرعت اجرا در پایان پنج سال چقدر خواهد بود؟

می‌دانیم که زمان اجرا برابر است با زمان پردازنده و زمان ورودی/خروجی:

$$100 = 90 + \text{ورودی/خروجی} \quad \text{و} \quad 100 = 90 + \text{ورودی/خروجی}$$

زمان پردازنده در طول این پنج سال به ترتیب برابر ۱۲، ۶۰، ۴۰، ۲۷، ۱۸، ۹۰ خواهد بود. در نتیجه در پایان پنج سال سرعت پردازنده $\frac{90}{12} = 7.5$ برابر شده است، ولی سرعت اجرای کل برنامه $\frac{90+10}{12+10} = 4.5$ برابر خواهد شد. و زمان ورودی/خروجی برابر ۴۵٪ کل زمان اجرا خواهد بود.

۳- عوامل موثر بر کارایی یک سیستم ورودی/خروجی با توجه به پهنای باند و سرعت (تاخیر) را بیان کنید.

کارایی یک سیستم ورودی/خروجی، چه بر اساس پهنای باند و چه براساس سرعت به تمامی المان‌های بین دستگاه و حافظه بستگی خواهد داشت، شامل سیستم عامل که دستورهای ورودی/خروجی را تولید می‌کند. پهنای باند باس (گذرگاه‌ها)، حافظه، و میزان ماکسیمم انتقال از و یا به دستگاه ورودی/خروجی. مشابه سرعت به تاخیر دستگاه، به همراه تاخیر ایجاد شده در حافظه سیستم و گذرگاه‌ها. پهنای باند و سرعت موثر به سایر درخواست‌های ورودی/خروجی که ممکن است برای برخی منابع ایجاد اختلال کنند (مانند درخواست همزمان دو دستگاه از یک منبع) نیز بستگی دارد. در نهایت سیستم عامل گلوگاه خواهد بود؛ در برخی موارد سیستم عامل زمان زیادی را صرف می‌کند تا یک درخواست را از برنامه کاربر به یک ورودی/خروجی تحویل دهد که باعث ایجاد تاخیر زیاد می‌شود. در برخی موارد نیز سیستم عامل پهنای باند ورودی/خروجی را به دلیل محدودیت‌های خود در پشتیبانی همزمان عمل‌های ورودی/خروجی، محدود می‌کند.

۴- می‌خواهیم ماکسیمم پهنای باند برای یک گذرگاه سنکرون و یک گذرگاه آسنکرون را با هم مقایسه کنیم. گذرگاه سنکرون سیکل ۵۰ نانوثانیه دارد و هر انتقال یک سیکل طول می‌کشد. گذرگاه آسنکرون ۴۰ نانوثانیه برای هر handshake نیاز دارد. گذرگاه دیتا هر دو ۳۲ بیتی است. پهنای باند هر یک از گذرگاه‌ها را برای خواندن یک کلمه‌ای از یک حافظه ۲۰۰ نانوثانیه‌ای پیدا کنید.

زمان‌های مورد نیاز گذرگاه سنکرون مطابق زیر است:

فرستادن آدرس به حافظه: ۵۰ نانوثانیه

خواندن حافظه: ۲۰۰ نانوثانیه

فرستادن داده به دستگاه: ۵۰ نانوثانیه

در نتیجه ۳۰۰ نانو ثانیه نیاز خواهد داشت؛ یعنی حداکثر ۴ بایت در هر ۳۰۰ نانوثانیه که برابر است با:

$$\frac{4}{300ns} = \frac{4MB}{0.3s} \approx 13.3 MB/s$$

در نگاه اول گذرگاه آسنکرون بسیار کندتر به نظر خواهد آمد، چرا که هفت مرحله نیاز دارد (با توجه به مراحل گفته شده در طول درس) که هر یک ۴۰ نانوثانیه زمان نیاز خواهند داشت و زمان مربوط به حافظه که ۲۰۰ نانوثانیه خواهد بود. ولی برخی از این مراحل همزمان انجام می‌شوند. حافظه آدرس را در پایان مرحله اول دریافت می‌کند و تا شروع مرحله پنجم نیازی به گذاشتن داده بر روی گذرگاه نخواهد بود؛ در نتیجه مراحل ۲ و ۳ و ۴ همزمان با زمان دسترسی حافظه انجام خواهند شد:

مرحله ۱: ۴۰ نانوثانیه

مراحل ۲، ۳، ۴: ۲۰۰ نانوثانیه (چرا که با زمان دسترسی حافظه همزمان انجام می‌شوند)

مراحل ۵، ۶، ۷: $3 \times 40 = 120$ نانوثانیه

در مجموع زمان مورد نیاز ۳۶۰ ثانیه خواهد بود:

$$\frac{4}{360ns} = \frac{4MB}{0.36s} \approx 111 MB/s$$

پس در نهایت گذرگاه سنکرون تنها حدود ۲۰٪ سریعتر خواهد بود.

۵- مزیت بزرگ وقفه نسبت به polling توانایی پردازنده برای انجام سایر کارها در حال انتظار برای یک وقفه است. فرض کنید پردازنده‌ای ۱ گیگاهرتزی داریم که باید ۱۰۰۰ باید داده از یک ورودی بخواند. ورودی یک بایت در هر ۰.۲ میلی ثانیه تولید می‌کند. کد پردازش داده و ذخیره آن در بافر ۱۰۰۰ سیکل طول می‌کشد.

الف- اگر پردازنده با polling متوجه حضور داده‌ای شود، و تکرار polling ۶۰ سیکل طول بکشد، کل عملیات چند سیکل طول خواهد کشید؟

ب- اگر به جای polling از وقفه استفاده کنیم، چند سیکل از سایر عملیات می‌تواند هنگام ارتباط ورودی/خروجی صورت بگیرد؟ (زمان اجرای وقفه ۲۰۰ سیکل است.)

الف- اگر فرض کنیم که پردازشگر داده را قبل از خواندن بایت بعدی پردازش می‌کند، سیکل‌های صرف poll شده برابر خواهند بود با:

$$0.02 \text{ ms} * 1 \text{ GHz} - 1000 = 19,000$$

که برابر خواهد بود با: ۳۱۶. ۷ poll. از آنجا که کل زمان polling برای یافتن یک بایت نیاز است، تعداد سیکل‌های مصرف شده برای poll برابر خواهد بود با:

$$317 * 60 = 19,020$$

پس در نتیجه هر بایت $19,020 + 1,000 = 20,020$ سیکل مصرف می‌کند. و کل عملیات

$$20,020 * 1,000 = 20,020,000 \text{ سیکل مصرف می‌کند}$$

ب- هر بار که بایستی وارد می‌شود، پردازنده $200 + 1,000 = 1,200$ سیکل برای پردازش داده مصرف می‌کند

$$18800 = 1200 - 1 \text{ GHz} * 0.02 \text{ ms} \text{ سیکل مصرف شده برای انجام سایر عملیات}$$

در نتیجه کل سیکل مصرف شده برای انجام سایر عملیات برابر خواهد بود با:

$$18800 * 1000 = 18,800,000$$

بخش pipeline

۱. (کنکور ارشد ۱۳۸۰) در پردازنده‌ای با ساختار خط لوله (pipeline) دستورات هشت مرحله (stage) اجرا می‌شوند. چنانچه دستوری از نوع پرش (Branch) باشد به دستورات بعد اجازه‌ی ورود به خط لوله داده نمی‌شود تا این که اجرا دستور پرش به پایان برسد. برنامه‌ای درحال اجرا است که ۱۰۰ دستور دارد و بعد از هر ۱۹ دستور معمولی یک دستور پرش در آن ظاهر می‌شود. اگر تاخیر هر مرحله و ثبات‌های مربوط به آن جمعا 10ns باشد، اجرا این برنامه چقدر طول می‌کشد؟ (برحسب ns)

(۱) ۱۷۰۰ (۲) ۱۴۲۰ (۳) ۱۳۵۰ (۴) ۱۰۷۰

۲. برای اجرا دستورات در یک پردازنده باید ۴ کار متوالی انجام شود که مدت زمان هر کار به ترتیب 4ns, 4ns, 9ns, 3ns می‌باشد. اگر پردازنده‌ی دیگری طراحی کنیم که همین کارها را به صورت خط لوله (pipeline) انجام دهد و تاخیر ثبات خط لوله را 1ns فرض کنیم. افزایش سرعتی که پردازنده‌ی جدید در اجرا ۷ دستورالعمل متوالی غیر وابسته تولید می‌کند چقدر است؟

(۱) ۴.۱ (۲) ۲ (۳) ۷.۱ (۴) ۴

۳. جدول زیر زمان صرف شده برای برخی عملیات در یک کامپیوتر را نشان می‌دهد. اگر زمان صرف شده برای عملیات ALU ۲۵٪ کاهش یابد.

الف) آیا این کاهش زمان‌ها در افزایش سرعت بدست آمده از تکنیک خط لوله تاثیر می‌گذارد؟ اگر بله چقدر؟ وگرنه چرا؟

ب) اگر این زمان‌ها ۲۵٪ افزایش یابد چطور؟

Instruction class	Instruction fetch	Register read	ALU operation	Data access	Register write	Total time
Load word (lw)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	100 ps	800 ps
Store word (sw)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps		700 ps
R-format (add, sub, and, or, slt)	200 ps	100 ps	200 ps		100 ps	600 ps
Branch (beq)	200 ps	100 ps	200 ps			500 ps

۴. در یک پردازنده دستورات به صورت خط لوله اجرا می‌شوند که دارای سه استگاه (stage) به قرار زیر است. ایستگاه اول برای خواندن دستورات از حافظه، ایستگاه دوم برای اجرا دستورات، ایستگاه سوم برای ذخیره حاصل در حافظه یا بارگیری از حافظه. دو روش پیاده‌سازی را باهم مقایسه می‌کنیم: روش اول استفاده از یک حافظه‌ی یکپارچه است و روش دو بهره گرفتن از یک حافظه برای دستورات و یک حافظه برای داده می‌باشد. اگر قطعه برنامه‌ای دارای ۱۰۰ دستور باشد که همگی رجوع به حافظه دارند و هیچ نوع وابستگی داده بین آنها هم نیست آنگاه نسبت زمان اجرا روش اول را به روش دوم حساب کنید.

۱) 100/102 ۲) 200/102 ۳) 300/102 ۴) 204/102

۵. (3. 12- stalled) اگر n تعداد دستورهای اجرایی، p احتمال این که به یک دستور پرش شرطی یا غیر شرطی برخورد کنیم و q احتمال این که اجرای یک دستور پرش باعث پریدن به یک آدرس غیر متوالی شود. و با فرض این که اجرای چنین دستوری نیاز به خالی شدن تمام مراحل خط لوله داشته باشد. زمان اجرای این n دستورالعمل با این تکنیک خط لوله چقدر است؟

۶. (کنکور ارشد) اگر یک خط لوله (pipeline) سه ایستگاهی را به چهار ایستگاه تبدیل کنیم پیروی ساعت از T به $0.9T$ کاهش میابد فرض کنید ۳۰٪ دستورات پرش هستند. دستور بعد از دستور پرش وارد لوله نمی‌شود تا اینکه دستور پرش به اتمام برسد. نسبت زمان اجرا n دستور در ساختار سه ایستگاهی به ساختار چهار ایستگاهی چقدر است؟

حل مسائل:

در مورد سوالات خط لوله دو فرمول زیر مطرح است:

$$1. T_k = [k + (n-1)]\tau$$

$$2. T_1 = nk \tau$$

که τ طول زمان اجرای هر مرحله (stage) از خط لوله، k تعداد مراحل (stage)، n تعداد دستورالعمل‌ها، T_k زمان اجرا با تکنیک خط لوله و T_1 زمان اجرا به صورت عادی است.

۱. برای اجرای اولین دستور این برنامه 80ns وقت لازم است و بعد از آن تا ۱۸ دستور قبل از دستور پرش هر کدام 10ns طول می‌کشند. برای دستور پرش بعدی باز 80ns وقت لازم است و برای ۱۹ دستور بعد از پرش اول باز هر کدام 10ns زمان می‌خواهند. به همین ترتیب داریم:

$$t = (8+18)*10 + ((8+19)*10)*3 + (8+20)*10 = 1350ns$$

۲. اگر این ۷ دستورالعمل را بدون تکنیک خط لوله انجام دهیم زمان $7*(3+9+4+4)ns=140ns$ صرف می‌شود. حال اگر از تکنیک خط لوله استفاده کنیم باید مدت زمان هر مرحله را برابر ۹ یعنی ماکزیمم زمان مراحل در نظر بگیریم و با توجه به این که تاخیر ثبات خط لوله ۱ است پس تاخیر هر مرحله از خط لوله برابر 10ns است و با توجه به این که دستورالعمل‌ها به هم وابسته نیستند مدت زمان صرف شده برابر خواهد بود با: $(4+6)*10=100ns$ با این حساب افزایش سرعت برابر با ۱.۴ برابر خواهد بود.

۳.

الف) کاهش زمان انجام عملیات در ALU تاثیری در افزایش سرعت حاصل از تکنیک خط لوله نمی‌گذارد. زیرا این کار تاثیری بر طول چرخه‌ی کلاک نمی‌گذارد.

ب) اگر زمان عملیات ALU ۲۵٪ بیشتر شود این عملیات گلوگاه عملیات خط لوله محسوب خواهند شد. و در این حالت طول چرخه‌ی کلاک باید 250ns بشود. در این صورت سرعت ۲۰٪ کاهش می‌ابد.

۴. اگر از دو حافظه یکی برای دستورات و یکی برای داده استفاده کنیم حالت بهینه برای خط لوله است و زمان اجرای ۱۰۰ دستورالعمل برابر خواهد بود با: $\tau = 102 \tau = (3+99)*\tau$ ولی اگر از یک حافظه‌ی یکپارچه استفاده کنیم چون نمیتوان به طور موازی هم از حافظه دستورالعمل واکشی کرد و هم داده پس در فرایند خط لوله بعد

از وارد شدن دو دستور اول دو حباب نیز وارد می‌شود تا خواندن از حافظه تداخل پیدا نکند پس زمان کل در این صورت برابر است با. 200τ

۵. تعداد دستوراتی که باعث این نوع پرش می‌شوند pqn و تعداد دستوراتی که باعث این نوع پرش نمی‌شوند $(1-pq)n$ است. با استفاده از فرمول شماره ۱ و ۲ داریم: $T_k = pqnk\tau + (1-pq)[k+n-1]\tau$

۶. با توجه به فرمول بدست آمده از سوال قبل داریم:

$$\frac{1.6n + 1.4}{1.71n + 1.89}$$

فصل ۵ - سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه

- ۱- یک کامپیوتر از حافظه‌ای با 256k کلمه ۳۲ بیتی استفاده می‌کند. یک دستورالعمل دودویی در یک کلمه از حافظه ذخیره شده است. دستورالعمل چهار بخش دارد: بیت غیر مستقیم، یک کد عملیاتی، یک کد ثبات برای تعیین یکی از ۶۴ ثبات و بخش آدرس. الف) چند بیت در کد عملیاتی، کد ثبات و آدرس وجود دارد؟ ب) قالب کلمه دستورالعمل را ترسیم و تعداد بیت در هر قسمت را معین کنید. پ) در ورودی‌های داده و آدرس حافظه چند بیت وجود دارد؟
- ۲- اختلاف بین دستور با آدرس مستقیم و غیرمستقیم چیست؟ چند ارجاع به حافظه برای هر نوع دستورالعمل لازم است تا عملوند را به ثبات پردازشگر منتقل کند
- ۳- ورودی‌های کنترل زیر در سیستم گذرگاه شکل ۴-۵ فعالند. برای هر حالت انتقال ثباتی که در پالس ساعت بعدی اجرا شود را معین کنید.


جمع‌کننده	حافظه	LD ثبات	S_0	S_1	S_2
—	خواندن	IR	1	1	1
—	—	PC	0	1	1
—	نوشتن	DR	0	0	1
جمع	—	AC	0	0	0

- ۴- انتقال ثبات‌های زیر قرار است در سیستم شکل ۴-۵ اجرا شوند. برای هر انتقال: (۱) مقدار دودویی که باید به ورودی‌های انتخاب گذرگاه S_0 , S_1 , S_2 اعمال شوند را معین کنید؛ (۲) ثباتی که کنترل LD آن باید فعال شود (اگر وجود دارد)؛ (۳) عمل نوشتن یا خواندن حافظه (اگر لازم است)؛ و (۴) عمل در جمع‌کننده و مدار منطقی (اگر وجود دارد).

$$\text{الف) } AR \leftarrow PC \quad \text{ب) } IR \leftarrow M[AR]$$

د) $AC \leftarrow DR, DR \leftarrow AC$

ج) $M[AR] \leftarrow TR$

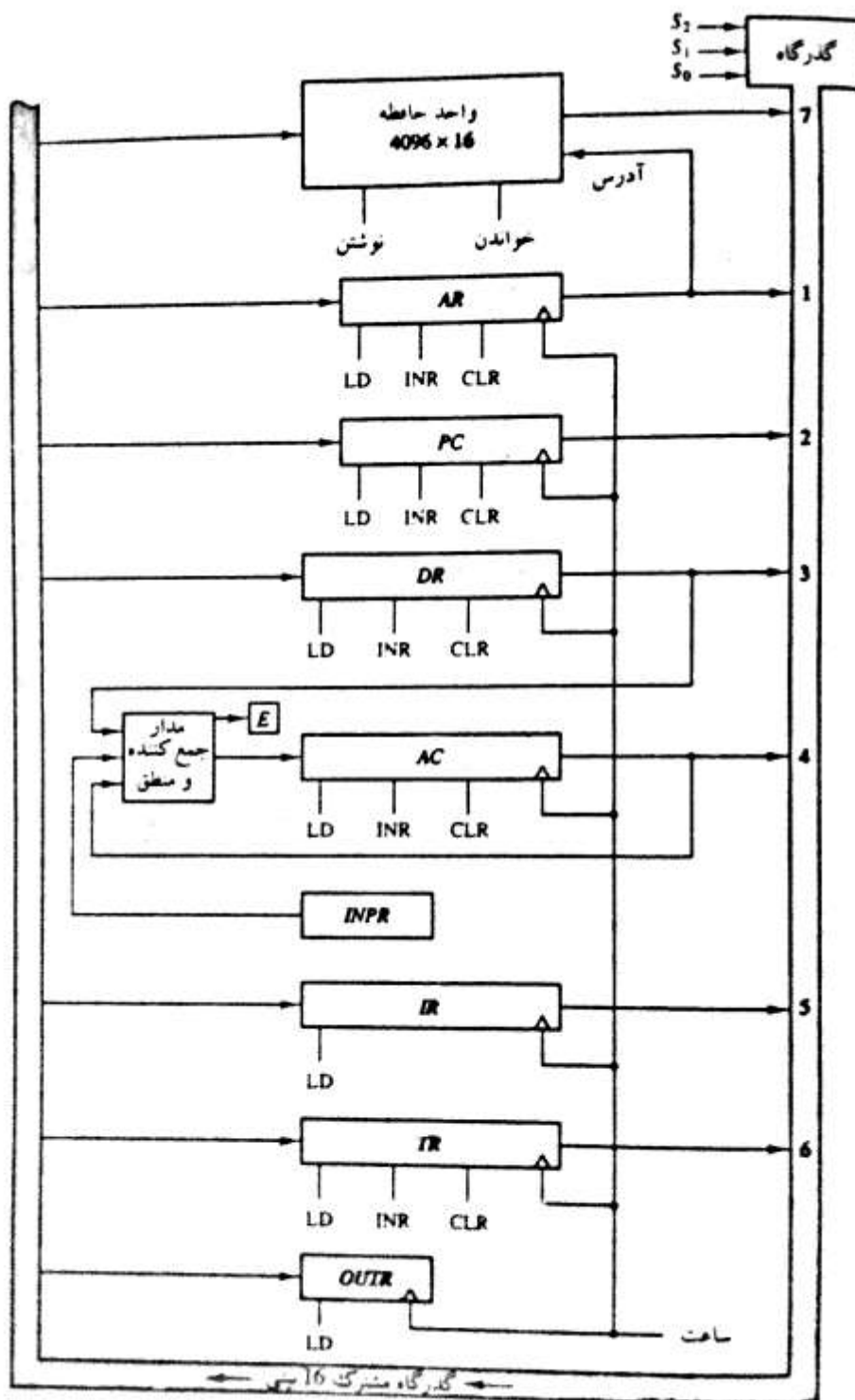

شکل ۴-۵: شباهت‌های کامپیوتر پایه متصل به یک گذرگاه مشترک

۵- توضیح دهید چرا هیچیک از ریزعمل‌های زیر در طول یک پالس ساعت در سیستم شکل ۴-۵ اجرا نمی‌شوند. رشته ریزاعمال لازم برای انجام عملیات را معین کنید

الف) $IR \leftarrow M[PC]$

ب) $AC \leftarrow AC + TR$

ج) $DR \leftarrow DR + AC$ (AC تغییر نمی‌کند)

۶- قالب دستورات کامپیوتر پایه شکل ۵-۵ و لیست دستورات جدول ۲-۵ را ملاحظه کنید. برای هر یک از دستورها ۱۶ بیتی، کد معادل چهاربیتی مبنای شانزده را نوشته و بزبان ساده بگوئید این دستور چه کاری انجام می‌دهد.

الف) ۰۰۰۱ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۰۱۰۰

ب) ۱۰۱۱ ۰۰۰۱ ۰۰۱۰ ۰۱۰۰

ج) ۰۱۱۱ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۰۰۰۰

15	14	12	11	0
1	کد عمل	آدرس		

کد عمل از ۰۰۰ تا ۱۱۰

(الف) دستورالعمل‌های حافظه‌ای

15	12	11	0
0	1	1	1
عمل ثباتی			

کد عمل برابر ۱۱۱، I برابر ۰

(ب) دستورالعمل‌های ثبات

15	12	11	0
1	1	1	1
عمل I/O			

کد عمل برابر ۱۱۱، I برابر ۱

(ج) دستورالعمل‌های ورودی - خروجی

شکل ۵-۵ قالب دستورالعمل‌ها در کامپیوتر پایه

جدول ۵-۲ دستورالعمل‌های کامپیوتر پایه


سمبل	کد شانزده شانه‌دهی		شرح
	I = 0	I = 1	
AND	0xxx	8xxx	AND کردن کلمه حافظه با AC
ADD	1xxx	9xxx	جمع کردن کلمه حافظه با AC
LDA	2xxx	Axxx	بار کردن کلمه حافظه در AC
STA	3xxx	Bxxx	ذخیره محتوای AC در حافظه
BUN	4xxx	Cxxx	انتخاب نامشروط
BSA	5xxx	Dxxx	انتخاب و ضبط آدرس بازگشت
ISZ	6xxx	Exxx	افزایش و گذر در صورت نتیجه صفر
CLA	7800		پاک کردن AC
CLE	7400		پاک کردن E
CMA	7200		منم کردن AC
CME	7100		منم کردن E
CIR	7080		جرجش AC و E به راست
CIL	7040		جرجش AC و E به چپ
INC	7020		افزایش AC
SPA	7010		گذر از دستور بعدی اگر AC مثبت باشد
SNA	7008		گذر از دستور بعدی اگر AC منفی باشد
SZA	7004		گذر از دستور بعدی اگر AC صفر باشد
SZE	7002		گذر از دستور بعدی اگر E صفر باشد
HLT	7001		توقف کامپیوتر
INP	F800		دریافت کاراکتر و انتقال آن به AC
OUT	F400		برداشتن کاراکتر از AC و انتقال آن به خروجی
SKI	F200		گذر منتهی بر پرچم ورودی
SKO	F100		گذر منتهی بر پرچم خروجی
ION	F080		فعال کردن وقفه‌ها
IOF	F040		غیرفعال کردن وقفه‌ها

۷- کدام دو دستور برای ۱ کردن فلیپ فلاپ E در کامپیوتر پایه بکار می‌روند؟

۸- یک دیاگرام زمانبندی مشابه شکل ۷-۵ ترسیم و فرض کنید SC در T_3 برابر ۰ شده باشد بشرط اینکه سیگنال کنترل C_7 فعال باشد.

$$C_7 T_3: SC \leftarrow 0$$

C_7 با لبه پالس مربوط به T_1 فعال می‌شود.

 

شکل ۷-۵ مثالی از سیگنال‌های زمانبندی واحد کنترل

۹- محتویات AC در کامپیوتر پایه عدد مبنای شانزده A937 است و مقدار اولیه E برابر ۱ است. محتویات AC، E، PC، AR و IR در مبنای ۱۶ پس از اجرای دستور CLA چیست. عمل قبل را ۱۱ بار با هر یک از دستورات عمل‌ها تکرار کنید. مقدار اولیه PC را عدد مبنای شانزده 021 فرض کنید.

۱۰- دستورات عملی در آدرس ۰۲۱ کامپیوتر پایه دارای $I=0$ ، کد عملیاتی AND و آدرس ۰۸۳ است (تمام ارقام در مبنای شانزده است). کلمه حافظه واقع در آدرس ۰۸۳ دارای عملوند B8F2 و محتویات AC هم A937 است. در طول سیکل دستور محتویات ثبات‌های زیر را در پایان فا اجرا معین کنید: PC، AR، DR، AC و IR. مسئله را شش بار دیگر برا دستورات عمل ارجاع به حافظه دیگری تکرار کنید.

۱۱- محتویات ثابت‌های PC، AR، DR، IR و SC در مبنای شانزده وقتی که در کامپیوتر پایه دستور غیر مستقیم ISZ دریافت و اجرا شود چیست. مقدار اولیه PC را 7FF در نظر بگیرید. محتویات حافظه در آدرس 7FF برابر EA9F است. محتویات حافظه در آدرس A9F هم 0C35 می‌باشد. محتویات حافظه C35 برابر با FFFF می‌باشد. پاسخ خود را بصورت جدولی با پنج ستون با هر ستون برای یک ثابت، و هر سطر برای یک سیگنال زمان بندی تهیه کنید. محتویات هر ثابت را پس از لبه مثبت هر پالس ساعت نشان دهید.

۱۲- محتویات PC در کامپیوتر پایه 3AF است (تمام اعداد در مبنای شانزده). محتویات AC هم 7EC3 است. محتویات حافظه آدرس 3AF برابر با 932E می‌باشد. محتویات حافظه در آدرس 32E برابر 09AC و در آدرس 9AC هم 8B9F است

الف) دستورالعملی که بعدا دریافت و اجرا شود چیست؟

ب) عمل دودویی که در AC پس از اجرای دستورالعمل رخ می‌دهد چیست؟

ج) محتویات ثابت‌های PC، AR، DR، AC و IR در مبنای شانزده چیست، همچنین مقادیر E و I و SC در انتهای سیکل دستورالعمل را معین کنید.

۱۳- فرض کنید که شش دستور ارجاع به حافظه در کامپیوتر پایه در جدول ۴-۵ با جدول زیر تعویض شوند. EA آدرس موثر واقع در AR در T4 است. فرض کنید که جمع کننده و مدار منطقی شکل ۴-۵ می‌تواند عمل XOR را انجام دهد $AC \leftarrow AC \text{ XOR } DR$ بعلاوه فرض کنید که جمع کننده و مدار منطقی نمی‌توانند مستقیما تفریق را انجام دهند. تفریق باید بکمک مکمل ۲ انجام شود. رشته عبارات انتقال ثبات لازم برای اجرای هر دستور لیست شده را از T4 به بعد مشخص کنید. دقت کنید که هیچ تغییری در AC رخ نمی‌دهد مگر اینکه دستورالعمل تغییری را در آن معین کند. شما می‌توانید با استفاده از TR محتویات AC را موقتا ذخیره و یا محتویات AC و DR را با هم عوض کنید.

نمایش سبلیک	کد عمل	نمبل	توضیح
$AC \leftarrow AC \oplus M[EA]$	000	XOR	OR انحصاری با AC
$M[EA] \leftarrow M[EA] + AC$	001	ADM	جمع AC با حافظه
$AC \leftarrow AC - M[EA]$	010	SUB	تفریق حافظه از AC
$AC \leftarrow M[EA], M[EA] \leftarrow AC$	011	XCH	تبادل AC با حافظه
If ($M[EA] = AC$) then ($PC \leftarrow PC + 1$)	100	SEQ	گذر در صورت برابری
If ($AC > 0$) then ($PC \leftarrow EA$)	101	BPA	انشعاب اگر AC مثبت و غیر صفر باشد

۱۴- تغییرات زیر را در کامپیوتر پایه بعمل آورید.

۱- یک ثبات CTR (ثبات شمارنده) را به سیستم گذرگاه اضافه کنید و آنرا با

$S_2S_1S_0 = 000$ انتخاب نمایید.

۲- ISZ را با دستوری که یک عدد را در CTR

$CTR \leftarrow M[\text{address}]$ LDC Address

۳- یک دستور ارجاع به ثبات ICSZ به مجموعه اضافه کنید: CTR را یک واحد اضافه

کرده و از اجرای دستور بعدی اگر حاصل افزایش صفر است صرفنظر نمائید. مزیت

این تغییر را بیان کنید.

۱۵- واحد حافظه کامپیوتر پایه در شکل ۱۳-۵ را با یک حافظه 16×65536 عوض کنید. ان

حافظه آدرس ۱۶ بیتی نیاز دارد. قالب دستورالعمل ارجاع به حافظه در شکل (۵-۵-الف) برای $I=1$

بلا تغییر و بخش آدرس در مکان‌های ۰ تا ۱۱ قرار دارد. اما وقتی $I=0$ است (آدرس مستقیم)

آدرس دستورالعمل توسط ۱۶ بیت در کلمه دیگری که بدنبال دستور آمده است داده شده است.

ریز اعمال را در T_2, T_3 (و T_4 اگر لازم باشد) تصحیح کنید تا با این پیکر بندی همانگ باشد.

۱۶- کامپیوتری از یک حافظه هشت بیتی 65536 کلمه‌ای استفاده می‌کند. این کامپیوتر دارای

ثبات‌های PC, AR, TR (هر یک شانزده بیت) و AC و DR و IR (هر یک هشت بیت) است. یک

دستور ارجاع به حافظه متشکل از سه کلمه است: یک کد عملیات ۸ بیتی (یک کلمه) و یک

آدرس ۱۶ بیتی (در دو کلمه بعدی). تمام عملوندها هشت بیت هستند. بیت غیر مستقیم هم وجود ندارد.

الف) بلاک دیاگرامی از کامپیوتر ترسیم کنید و ثبات‌ها و حافظه‌ها را مطابق شکل ۳-۵ نشان دهید. (از یک گذرگاه مشترک استفاده نکنید).

ب) طرز قرار گرفتن یک نمونه دستور سه کلمه‌ای را به همراه عملوند ۸ بیتی در حافظه نشان دهید.

رشته ریز اعمال برای دریافت یک دستور ارجاع به حافظه را لیست کنید و سپس عملوند را در DR قرار دهید. از سیگنال زمانی T_0 شروع کنید.

۱۷- یک کامپیوتر دیجیتال دارای ۱۶۳۸۴ حافظه ۴۰ بیتی در هر کلمه است. قالب کد دستور از شش بیت برای عملوند و ۱۴ بیت برای آدرس تشکیل شده است. (بیت غیر مستقیم ندارد). دو دستورالعمل دی یک کلمه جای داده شده ان و یک ثبات دستورالعمل ۴۰ بیتی IR هم در واحد کنترل وجود دارد. برنامه‌ای را برای فازهای برداشت و اجرا در این کامپیوتر بنویسید.

۱۸- یک برنامه خروجی از آدرس ۲۳۰۰ نوشته شده است. این برنامه وقتی کامپیوتر یک وقفه را در $FGO = 1$ تشخیص دهد اجرا می‌گردد (در حالیکه $IEN = 1$ است)

الف- چه دستوری باید در آدرس ۱ قرار گیرد؟

ب- دو دستور آخر برنامه خروجی چیست؟

۱۹- عبارات انتقال ثبات برای ثبات R و حافظه در یک کامپیوتر مطابق زیر است (Xها توابع کنترل هستند و بطور تصادفی رخ می‌دهند).

کلمه حافظه را در R بنویس $X_3 X_1: R \leftarrow M[AR]$

انتقال AC به R $X_1 X_2: R \leftarrow AC$

$$X_1 X_3: M[AR] \leftarrow R$$

R را در حافظه بنویس

حافظه دارای ورودی‌های داده، خروجی‌های داده، ورودی‌های آدرس و ورودی‌های کنترل برای خواندن و نوشتن مطابق شکل ۱۲-۲ است. سخت افزار R و حافظه را بشکل بلاک دیاگرام بکشید. نشان دهید که چگونه توابع کنترل X_1 تا X_3 ورودی R، ورودی مولتی پلکسرهایی که شما در دیاگرام وارد کرده اید، و ورودی‌های خواندن و نوشتن حافظه را انتخاب می‌کنند.

۲۰- رشته اعمالی که باید توسط فلیپ فلاپ F انجام شوند با عبارت انتقال ثبات داده شده اند

$$X_{T3}: F \leftarrow 1$$

۱ در F نشانده شود

$$y_{T1}: F \leftarrow 0$$

F با ۰ پاک شود

$$Z_{T2}: F \leftarrow F'$$

مکمل F

$$W_{T5}: F \leftarrow G$$

مقدار G را به F انتقال بده

در غیر اینصورت F نباید تغییر یابد. دیاگرام منطقی مربوط به اتصالات گیت‌ها که توابع کنترل و ورودی‌های فلیپ فلاپ F تشکیل می‌دهند را ترسیم نمائید. از یک فلیپ فلاپ JK استفاده کرده و تعداد گیت‌ها را حداقل کنید.

۲۱- مدار کنترل گیتی مربوط به شمارنده برنامه PC را در کامپیوتر پایه بدست آورید.

۲۲- مدار کنترل گیتی برای ورودی خواندن یک حافظه را در کامپیوتر پایه بدست آورید.

۲۳- مدار کامل منطقی وقفه را در کامپیوتر پایه نشان دهید. از فلیپ فلاپ JK استفاده کرده و گیت‌ها را به حداقل برسانید.

۲۴- عبارت بولی را برای X_2 (جدول ۷-۵ را ملاحظه کنید) بدست آورید. نشان دهید که X_2 می‌تواند با یک گیت AND و یک گیت OR تولید شود.

۲۵- عبارت بولی برای یک مدار گیتی که شمارنده SC را پاک کند بدست آورید. دیاگرام منطقی آنرا رسم نموده و نشان دهید که چگونه خروجی به ورودی‌های INR و CLR از شمارنده SC وصل می‌شود شکل ۶-۵. تعداد گیت‌ها را حداقل نمائید.

حل مسائل فصل ۵ معماری - طراحی کامپیوتر پایه

$$256K = 2^8 \times 2^{10} = 2^{18} \quad -۱$$

$$64 = 2^6$$

الف) آدرس: ۱۸ بیت


کد ثبات: ۶ بیت

مجموع: ۲۵ بیت

بیت غیر مستقیم: ۱ بیت

$$\text{بیت عملیاتی: } 32 - 25 = 7$$

ب) ۳۲ بیت

 

آدرس ۱۸ بیت

پ) داده ۳۲ بیت

۲- دستور با آدرس مستقیم ۲ ارجاع لازم دارد (۱ خواندن دستور ۲ خواندن عملوند

اما دستور با آدرس غیرمستقیم ۳ ارجاع لازم دارد (۱ خواندن دستور ۲ خواندن آدرس عملوند ۳ خواندن عملوند

-۳

(۱) داده از حافظه خوانده می‌شود روی گذرگاه قرار می‌گیرد و در IR بارگذاری می‌شود. IR

$$\leftarrow M[AR]$$

(۲) TR به گذرگاه و بعد در PC بار گذاری می شود: $PC \leftarrow TR$

(۳) AC به گذرگاه، نوشتن در حافظه و بار گذاری در DR :

$$M[AR] \leftarrow AC \text{ و } DR \leftarrow AC$$

(۴) جمع DR (یا INPR) با AC نتیجه به AC : $AC \leftarrow AC + DR$

-۴

		$S_2S_1S_0$	load	memory	Adder
۱	$AR \leftarrow PC$	010(PC)	AR	—	—
۲	$IR \leftarrow M[AR]$	111(M)	TR	Read	—
۳	$M[AR] \leftarrow TR$	110(TR)	—	Write	—
۴	$DR \leftarrow AC$ $DR \leftarrow AC$	100(AC)	DC, AC	—	انتقال DR به AC

-۵

$$IR \leftarrow M[PC] \text{ (الف)}$$

PC نمی تواند آدرس را برای حافظه فراهم کند. آدرس باید ابتدا به AR منتقل شود

$$AR \leftarrow PC$$

$$IR \leftarrow M[AR]$$

$$AC \leftarrow AC + TR \text{ (ب)}$$

عمل جمع باید با DR انجام شود، TR باید ابتدا به DR منتقل شود

$$\begin{aligned} DR &\leftarrow TR \\ AC &\leftarrow AC + DR \end{aligned}$$

$$DR \leftarrow DR + AC \quad \text{ج}$$

جواب عمل جمع به AC منتقل می‌شود (نه DR) برای اینکه مقدار AC تغییر نکند مقدار آن باید ابتدا در DR (یا TR) نگه داری شود. (به جواب ۴ نگاه کنید)

$$AC \leftarrow DR; DR \leftarrow AC$$

$$AC \leftarrow AC + DR$$

$$AC \leftarrow DR; DR \leftarrow AC$$

-۶

$$0001\ 0000\ 0010\ 0100 = (1024)_{16} \quad \text{الف}$$

ADD 024: محتوای M[024] را با AC جمع می‌کند و در AC ذخیره می‌کند.

$$1011\ 0001\ 0010\ 0100 = (B124)_{16} \quad \text{ب}$$


STAI 124: AC را در خانه‌ای از حافظه ذخیره می‌کند که آدرس آن محتوای M[124] است

$$0111\ 0000\ 0010\ 0000 = (7020)_{16} \quad \text{پ}$$

INC، به AC یک واحد اضافه می‌کند

$$\begin{aligned} \equiv \text{CLE} \quad \text{ClearE} \quad -7 \\ \equiv \text{complementE CME} \end{aligned}$$

-۸

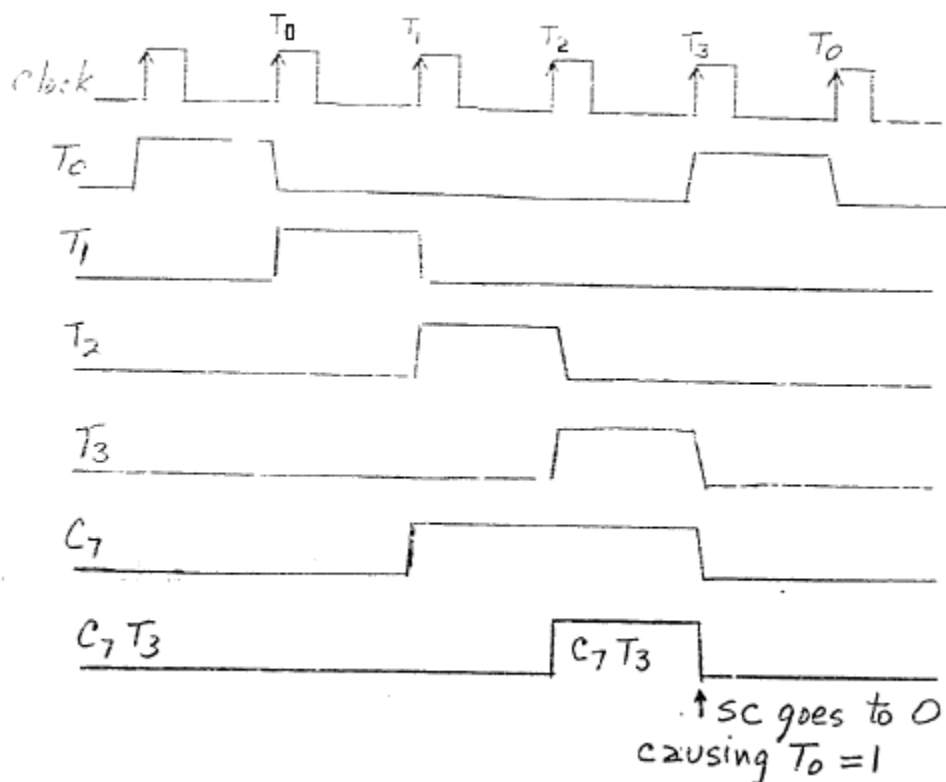

-۹

	E	AC	PC	AR	IR
Initial!	1	A937	021	-	-
CLA	1	0000	022	800	7800
CLE	0	A937	022	400	7400
CMA	1	56C8	022	200	7200
CME	0	A937	022	100	7100
CIR	1	D49B	022	080	7080
CIL	1	526F	022	040	7040
INC	1	A938	022	020	7020
SFA	1	A937	022	010	7010
SNA	1	A937	023	008	7008
SZA	1	A937	022	004	7004
SZE	1	A937	022	002	7002
HLT	1	A937	022	001	7001

-۱۰

	PC	AR	DR	AC	IR
Initial	021	—	—	A937	—
AND	022	083	B8F2	A832	0083
ADD	022	083	B8F2	6229	1083
LDA	022	083	B8F2	B8F2	2083
STA	022	083	—	A937	3083
BUN	083	083	—	A937	4083
BSA	084	084	—	A937	5083
ISZ	022	083	B8F3	A937	6083

-۱۱

	PC	AR	DR	IR	SC
Initial	7FF	—	—	—	0
T ₀	7FF	7FF	—	—	1
T ₁	800	7FF	—	EA9F	2
T ₂	800	A9F	—	EA9F	3
T ₃	800	C35	—	EA9F	4
T ₄	800	C35	FFFF	EA9F	5
T ₅	800	C35	0000	EA9F	6
T ₆	801	C35	0000	EA9F	0

-۱۲

$$9 = (1001)_2 \text{ (الف)}$$

ADD I 323

$$I = 1, \text{ADD} \leftarrow 001$$

Memory	
3AF	932E
32E	09AC
9AC	8B9F
AC = 7EC3	

ب) $AC = 7EC3$

(ADD) $DR = 8B9F$

$result = 0A62$

$E = 1$

$IR = 932E$ $PC = 3AF + 1 = 3B0$ ج)

$E = 1$ $AR = 9AC$

$I = 1$ $DR = 889F$

$SC = 0000$ $AC = 0A62$

-۱۳


<u>XOR</u>	$D_0 T_4 :$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0 T_5 :$	$AC \leftarrow AC \oplus DR, SC \leftarrow 0$
<u>ADM</u>	$D_1 T_4 :$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1 T_5 :$	$DR \leftarrow AC, AC \leftarrow AC + DR$
	$D_1 T_6 :$	$M[AR] \leftarrow AC, AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
<u>SUB</u>	$D_2 T_4 :$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_2 T_5 :$	$DR \leftarrow AC, AC \leftarrow DR$
	$D_2 T_6 :$	$AC \leftarrow \overline{AC}$
	$D_2 T_7 :$	$AC \leftarrow AC + 1$
	$D_2 T_8 :$	$AC \leftarrow AC + DR, SC \leftarrow 1$
<u>XCH</u>	$D_3 T_4 :$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_3 T_5 :$	$M[AR] \leftarrow AC, AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
<u>SEQ</u>	$D_4 T_4 :$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_4 T_5 :$	$TR \leftarrow AC, AC \leftarrow AC \oplus DR$
	$D_4 T_6 :$	$If (AC = 0) then (PC \leftarrow PC + 1), AC \leftarrow TR, SC \leftarrow 0$
<u>BPA</u>	$D_5 T_4 :$	$If (AC = 0 \wedge AC(15) = 0)$ $then (PC \leftarrow AR), SC \leftarrow 0$

۱۴- این تغییرات باعث می‌شوند که دستور ISZ به جای ۲ بار ارجاع به حافظه، ۲ بار به

ثبات‌ها رجوع می‌کند، دستور جدید (ICSZ) می‌تواند در زمان T_3 به جای T_6 انجام شود


که این باعث صرفه جویی ۳ پالس ساعت در اجرای دستورالعمل می‌شود

-١٥

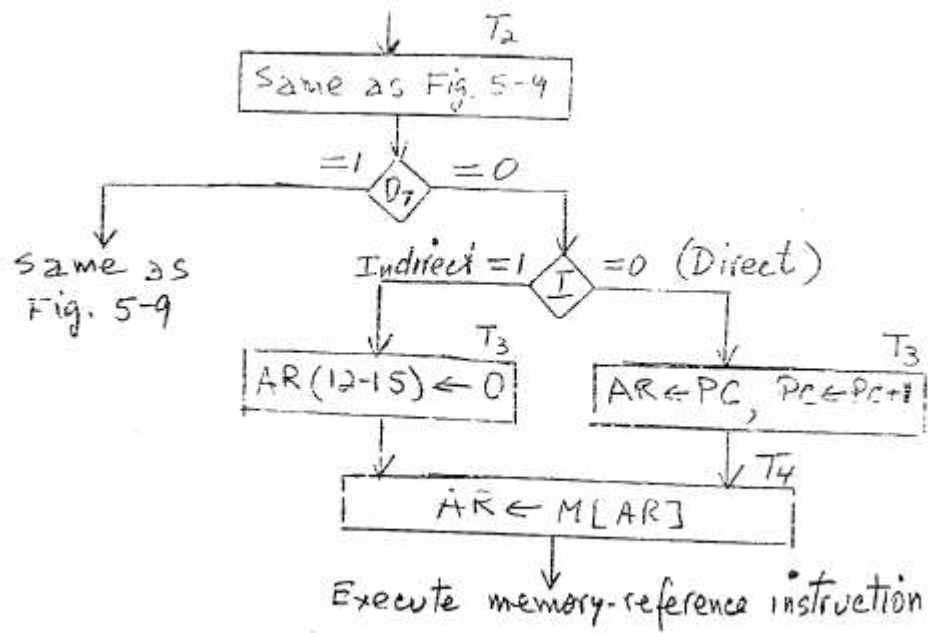


-١٦

(الف)

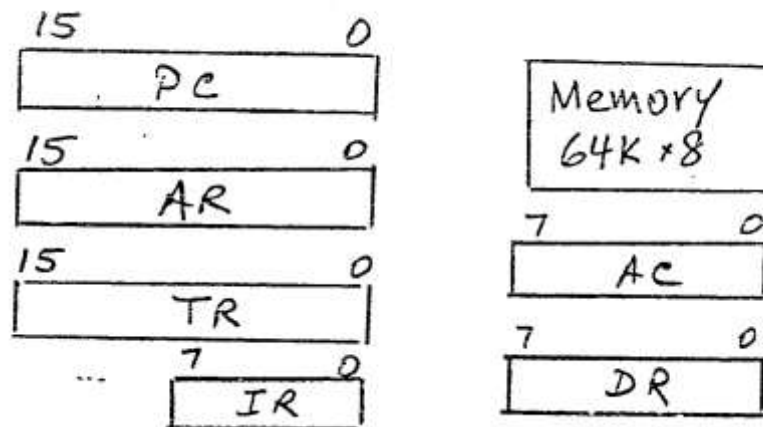


(ب)

 

(ج)

$T_0: IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC+1$
 $T_1: AR(0-7) \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC+1$
 $T_2: AR(8-15) \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC+1$
 $T_3: DR \leftarrow M[AR]$

-۱۷

 

(۱) ۴۰ بیت (دو دستور) را در حافظه خوانده و در PC بارگذاری می‌کنیم و PC را یک واحد

افزایش می‌دهیم

(۲) کد عملیاتی ۱ را رمزگشایی می‌کنیم

(۳) دستور ۱ را با استفاده از آدرس ۱ انجام می‌دهیم

(۴) کد عملیاتی ۲ را رمزگشایی می‌کنیم

(۵) دستور ۲ را با استفاده از آدرس ۲ انجام می‌دهیم

(۶) به مرحله ۱ بازمی‌گردیم


-۱۸

BUN 2300 (الف)


ION (ب)

BUN 01

-۱۹

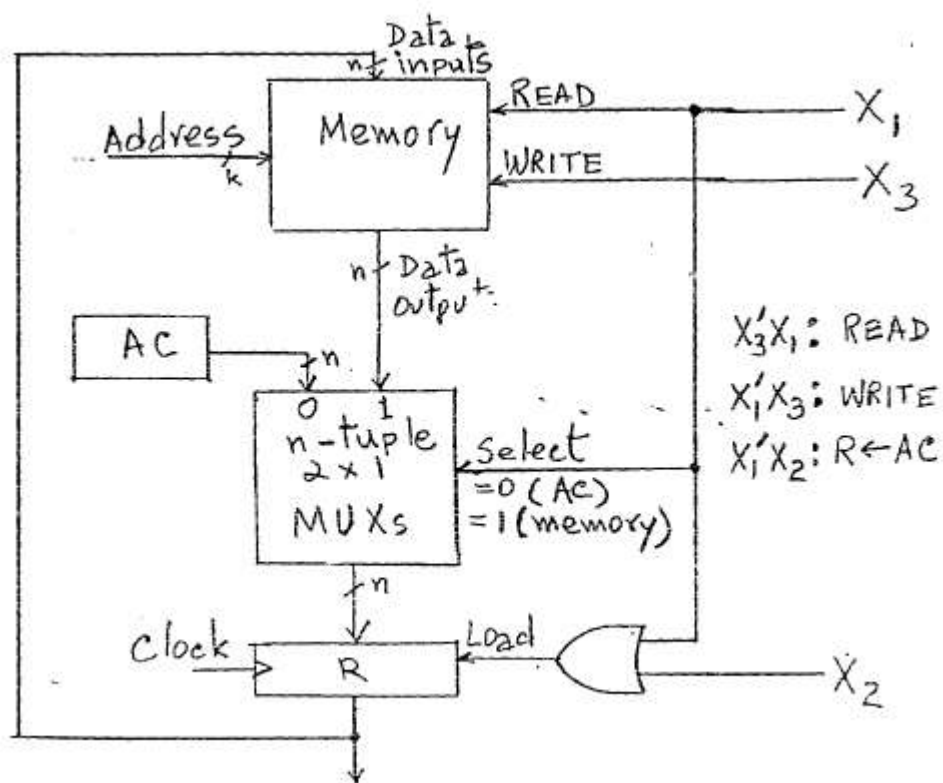

-۲۰

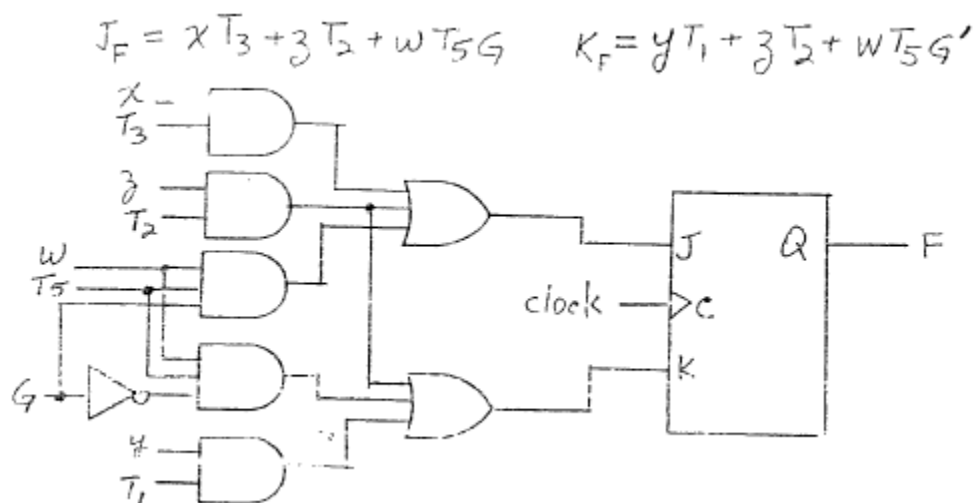

-۲۱ از شکل ۵-۶ داریم:

$$Z_{DR} = 1 \text{ if } DR = 0 ; Z_{AC} = 1 \text{ if } AC = 0$$

$$INR(PC) = R'T_1 + RT_2 + D_6T_6Z_{DR} + PB_9(FGI) + PB_8(FGO) \\ + RB_4(AC_{15})' + RB_3(AC_{15}) + RB_2Z_{AC} + RB_1E'$$


$$LD(PC) = D_4T_4 + D_5T_5$$

$$CLR(PC) = RT_1$$

$$Write = D_3T_4 + D_5T_4 + D_6T_6 + RT_1 (M[AR] \leftarrow xx) \quad -۲۲$$

$$(T_0 + T_1 + T_2)'(IEN)(FGI + FGO): R \leftarrow 1 \quad -۲۳$$

$$RT_2: R \leftarrow 0$$

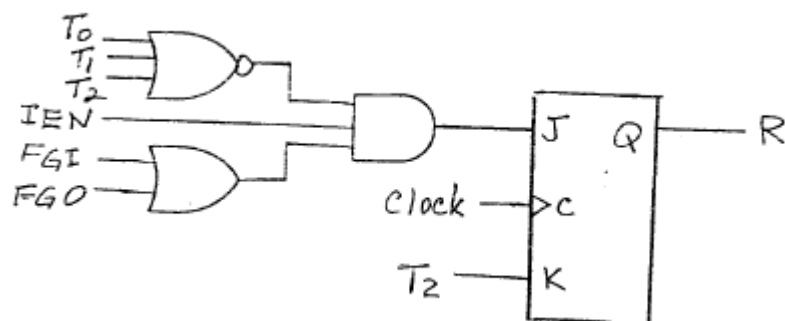


$$R'T_0: AR \leftarrow PC \quad -۲۴$$

$$RT_0: TR \leftarrow PC$$

$$D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC$$
 
$$X_2 = R'T_0 + RT_0 + D_5T_4 = (R'+R)T_0 + D_5T_4 = T_0 + D_5T_4$$



$$\begin{aligned} \text{CLR(SC)} = & RT_2 + D_7T_3(I'+I) + (D_0+D_1+D_2+D_5)T_5 \\ & + (D_3+D_4)T_4 + D_6T_6 \end{aligned} \quad -۲۵$$

